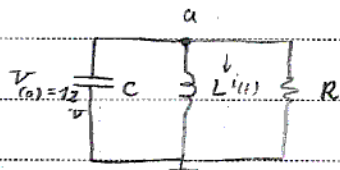


جلد دوم

مثلاً، طری حصہ اول:



$$V_{(0)} = 12 \text{ V}$$

$$i = C \frac{dV}{dt} \quad (q = CV \Rightarrow \frac{dq}{dt} = C \frac{dV}{dt})$$

$$C \frac{dV}{dt} + i(t) + \frac{V}{R} = 0 \quad (1)$$

$$V = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow LC \frac{d^2 i}{dt^2} + i + \frac{L}{R} \frac{di}{dt} = 0$$

$$\rightarrow \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0$$

$$\Rightarrow V = L \left(-C \frac{d^2 V}{dt^2} - \frac{1}{R} \frac{dV}{dt} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 V}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dV}{dt} + \frac{1}{LC} V = 0$$

$$V = Ae^{st}$$

$$\Rightarrow A \left(s^2 + \frac{1}{RC} s + \frac{1}{LC} \right) B = 0$$

$$S = \frac{-1}{RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{RC}\right)^2 - 4\left(\frac{1}{LC}\right)}$$

$$= \frac{-1}{2RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$\alpha = \frac{1}{2RC} \quad \omega_o^2 = \frac{1}{LC}$$

[illegible]

چون سی خانہ، انت interchangeable
 خانہ و خانہ و خانہ و خانہ
 انت interchangeable یعنی اگر سی خانہ
 سی و سی سی خانہ کے ساتھ
 عوض ہو

چون سزا اولیه در حد ۷ است و جواب
۷ راحت آید جواب می شود مقدار ۷
صواب می باشد.


Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\Rightarrow s = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$


• $\alpha^2 > \omega_0^2 \Rightarrow$ دو جواب متمایز s_1 و s_2 داریم
 دو جواب منفی است.
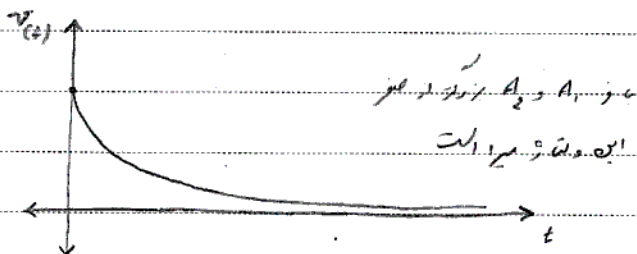
$$\Rightarrow v(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$



• $\alpha^2 = \omega_0^2 \Rightarrow s = -\alpha$ (تنگنا یک جواب داریم)
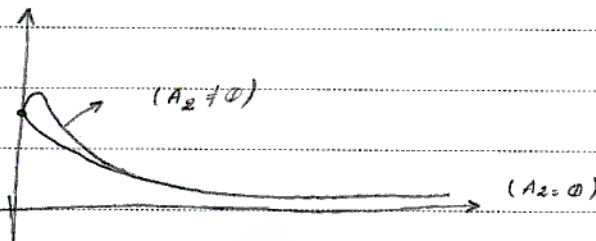
$$\Rightarrow v = A_1 e^{st} + A_2 t e^{st}$$



از بعد فیزیکی شرایط اولیه مسئله
 در روابط است یعنی است که
 انرژی از بعد دینامیک و الکترونیک
 مدار از بعد فیزیکی پس به طور موقت
 انرژی از بعد دینامیک و الکترونیک
 انرژی سیستم در محدوده کامل یک ثانیه

منابع جریان و تنظیم می کند که به KVL شکل گیرد

$$\alpha = \frac{1}{2RC} \left(\frac{1}{\text{sec}} \right) \text{ ضریب میرایی}$$

$$\frac{1}{\alpha} \rightarrow \text{تایم دمی}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

بلند است

$$\alpha^2 < \omega^2 \Rightarrow s = -\alpha \pm i\sqrt{\omega^2 - \alpha^2}$$


$$s = -\alpha \pm i\omega_d$$

$$\Rightarrow v(t) = a_1 e^{-\alpha t} e^{i\omega_d t} + a_2 e^{-\alpha t} e^{-i\omega_d t}$$

$$a_1 = a_2^* \Rightarrow v(t) = a_1 e^{-\alpha t} (\cos \omega_d t + i \sin \omega_d t) + a_2 e^{-\alpha t} (\cos \omega_d t + i \sin(-\omega_d t))$$

$$(complex conjugate) \Rightarrow v(t) = e^{-\alpha t} (b_1 \cos \omega_d t + b_2 \sin \omega_d t)$$

در این مورد
403
Dorf
نمود

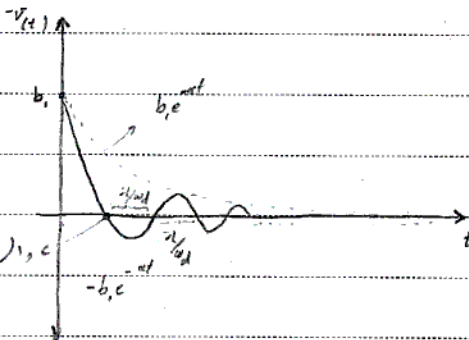

$$T = \frac{2\pi}{\omega_d}$$

این نمودار را می‌توان به صورت زیر نوشت:

این نمودار را می‌توان به صورت زیر نوشت:

این نمودار را می‌توان به صورت زیر نوشت:


دانشگاه مهندسی کامپیوتر و فناوری
اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Subject:

Year. Month. Date. ()

حل مسئله

مدار LC در ورود سینوسی دارد:

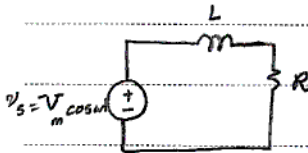

$$i(t) = ?$$

$$\xrightarrow{KVL}$$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = v_s = V_m \cos \omega t$$

نکته

$$[\text{steady State}] \quad i(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t \quad (\text{forced response})$$

مشتق

$$\Rightarrow L(-\omega A \sin \omega t + \omega B \cos \omega t) + \omega R A \cos \omega t + \omega R B \sin \omega t = V_m \cos \omega t$$

$$\Rightarrow (RA + \omega L B) \cos \omega t + (RB - \omega L A) \sin \omega t = V_m \cos \omega t$$

$$\begin{cases} RB - \omega L A = 0 \\ RA + \omega L B = V_m \end{cases} \Rightarrow A = \frac{R V_m}{R^2 + \omega^2 L^2}, \quad B = \frac{\omega L V_m}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi)$$

معادله (1) را به این فرم می‌توانیم بنویسیم: $I_m \cos(\omega t + \varphi) = \cos \omega t \cos \varphi - \sin \omega t \sin \varphi$

$$= I_m (\cos \omega t \cos \varphi - \sin \omega t \sin \varphi)$$

مشتق

در دو طرف

$$\varphi = \arctan\left(-\frac{\omega L}{R}\right)$$

$$I_m = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

رابطه (2) را می‌توانیم به فرم دیگر بنویسیم: $I_m \cos(\omega t + \varphi) = \cos \omega t \cos \varphi - \sin \omega t \sin \varphi$

یا

$$e = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$v_s = \text{Real} \{ V_m e^{i \omega t} \}$$

در مثال فوق

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$V_s = e^{i\omega t}$$

$$\Rightarrow L \frac{di}{dt} + Ri = e^{i\omega t}$$

$$i(t) = A e^{i\omega t}$$

$$\Rightarrow [L.A(i\omega) + RA] e^{i\omega t} = V_m e^{i\omega t} \Rightarrow A = \frac{V_m}{R + i\omega L}$$

$$L \rightarrow i\omega L$$

$$\Rightarrow i(t) = \frac{V_m}{R + i\omega L} e^{i\omega t}$$

برای

$$\Rightarrow \frac{V_m(R - i\omega L)}{R^2 + \omega^2 L^2} = I_m e^{i\varphi} = I_m (\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

یعنی

$$\Rightarrow \varphi = \tan^{-1}\left(\frac{-\omega L}{R}\right)$$

$$\Rightarrow I_m = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

پس

$$\Rightarrow i(t) = I_m e^{i(\omega t + \varphi)} \Rightarrow \text{Real}\{ \dots \} = I_m \cos(\omega t + \varphi)$$

مثال: مداری داریم که معادله آن به صورت زیر در آورده ایم.

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{di}{dt} + 12i = 12 \cos 3t$$

پس

$$\Rightarrow i(t) = A e^{i3t}$$

$$\Rightarrow A [(i \times 3)^2 + (3 \times i) + 12] e^{i3t} = 12 e^{i3t} \Rightarrow A = \frac{12}{3 + 3i}$$

$$\Rightarrow A = 2(1 - i)$$

$$\Rightarrow A = 2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

$$i(t) = \text{Real} \left\{ 2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}} e^{i3t} \right\}$$

$$\Rightarrow i(t) = 2\sqrt{2} \cos(3t - \frac{\pi}{4})$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

- شرطهای استفاده از روش تبدیل \sin به مختلط:
- معادله مدار خطی باشد
 - تمام ورودی \sin باشد
 - بحث ما در مورد جواب ماند است (Steady State)
 - زمانش ورودی تمام \sin هم برابر باشد


فیلتر: مدار است که دامنه و فاز یک سیگنال سینوسی است در مثال قبل:

$$V = 12 \angle 0$$

به عبارت دیگر عدد مختلط است

$$I = 2\sqrt{2} \angle -\frac{\pi}{4}$$
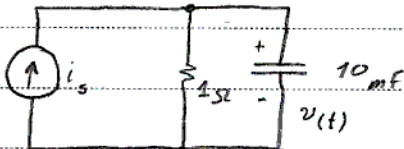
$$\Rightarrow A \angle \theta = Ae^{i\theta} \Rightarrow \text{تبدیل به عدد مختلط} \Rightarrow \text{تبدیل به عدد مختلط}$$



$$i_s = 10 \cos(100t)$$

$$v(t) = ?$$

مثال

$$\Rightarrow C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = i_s = 10 \cos \omega t$$

$$\Rightarrow (i\omega C + \frac{1}{R}) V = I$$

↓ عدد مادی

$$(i100 \times 10^{-2} + \frac{1}{1}) V = 10 \angle 0$$

$$(i\frac{1}{2} + \frac{1}{1}) V = 10 \angle 0$$

$$\Rightarrow V = \frac{10 \angle 0}{1+i} (V) = \frac{(1-j) \times 10}{2}$$

$$T = RC \Rightarrow f = 5/2$$

$$\text{dimension}(\omega L) = \frac{1}{\Omega}$$

$$\Rightarrow = 5\sqrt{2} \angle -\frac{\pi}{4} \Rightarrow v(t) = 5\sqrt{2} \cos(100t - \frac{\pi}{4})$$

P4PCO

Subject:



Year: Month: Date: ()

$$\frac{V}{I}$$

$$V = RI$$

ساده بنویس:

ایجادش:

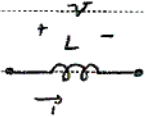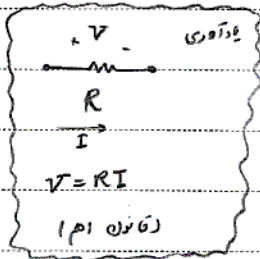

$$V(t) = L \frac{di}{dt}$$

$$Z_L = i\omega L$$

$$Z_C = \frac{1}{i\omega C}$$

در معادله دیفرانسیل خطی ساده
↓
فیلتر


$$\frac{V}{I} = [L(i\omega)] I$$

ایجادش (در معادله دیفرانسیل) Z و I و V هم

$$\frac{V}{I}$$

$$Z = \frac{V}{I} = i\omega L$$

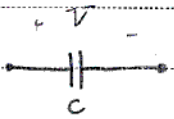با نگاه به این نمودار می بینیم که معادله دیفرانسیل داده شده توسط L وابسته به ω است.
در نتیجه می توان مدار طراحی کرد که در برخی فرکانسها مقاومت زیادی داشته باشد و در برخی دیگر مقاومت کمی داشته باشد. این مدار را فیلتر می نامند.



$$i(t) = C \frac{dv}{dt} \Rightarrow Z = \frac{1}{i\omega C}$$


$$I = [C(i\omega)] V$$

از خازن نیز می توان به عنوان
فیلتر استفاده کرد.

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{I}{V}$$

(آدمیتانس)

ساده بنویس:

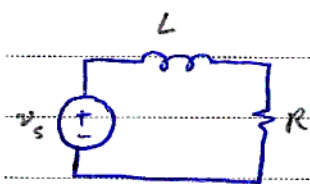


$$V = (R + i\omega L) I$$

$$I = \frac{V_m \angle 0}{R + i\omega L} = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \angle -\phi$$

$$e^{i\phi} = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{i\phi} \quad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

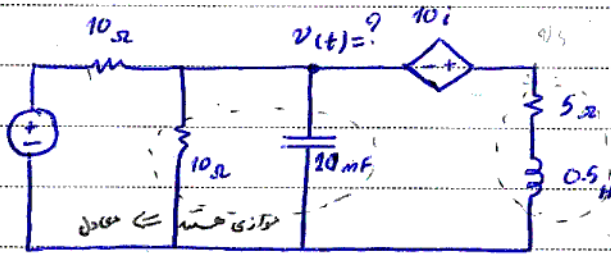

(Dorf - 6.10) : حل

$$Z_1 = \frac{-100i}{10 - 10i} = Z_1$$

$$Z_2 = 5 + 9i = Z_2$$

$$v_s(t) = 10^7 \cos 10t$$

$$\omega = 10 \text{ rad/s}$$

KVL در صحنه چپ


$$\underline{V}_s - \underline{V} = 10 \underline{I}$$

KVL و KCL در صحنه راست
در صحنه چپ
در صحنه راست


$$10 \underline{I} + \underline{V} = Z_2 \left(\underline{I} - \frac{\underline{V}}{Z_1} \right)$$

در صحنه چپ
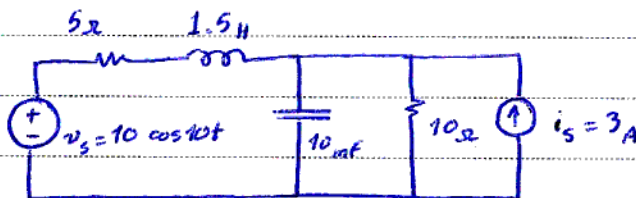
$$\Rightarrow v(t) = 2.5 \cos(10t + 63.4^\circ)$$




حل
از super position استفاده می کنیم

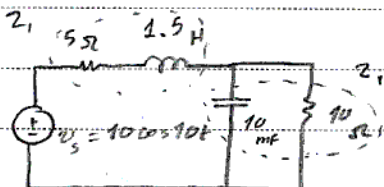

$$Z_1 = 5 + 15i$$

$$Z_2 = \frac{100i}{10 - 10i}$$
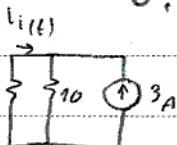
$$\text{KVL : } \underline{I}_v = \frac{\underline{V}}{Z_1 + Z_2} \Rightarrow i_v(t) = 0.71 \cos(10t - \frac{\pi}{4})$$



$$i_i = -2 \text{ A}$$

منبع i_s چون $\omega = 0$ است این اتصال کوتاه است و C اتصال باز پس
* حالت $\omega = 0$ است و می بینیم که این مدار ساده است
می بینیم این مدار!!!


$$\text{Super Position} \Rightarrow i(t) = i_v(t) + i_i(t) = 0.71 \cos(10t - \frac{\pi}{4}) - 2$$

Subject:

CIS 0

Year. Month. Date. () cos + i sin 9

نکته

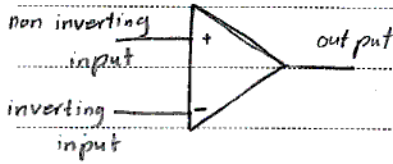


op-amp: operational amplifier

I $R_{in} = \infty$ (بافت op-amp) \Rightarrow جریان ورودی را از لحاظ ورودی می توانیم نادیده بگیریم


II $R_o = 0$ \Rightarrow خروجی می توانیم توان تولید در خروجی تن نادیده بگیریم

III $V^+ = V^-$

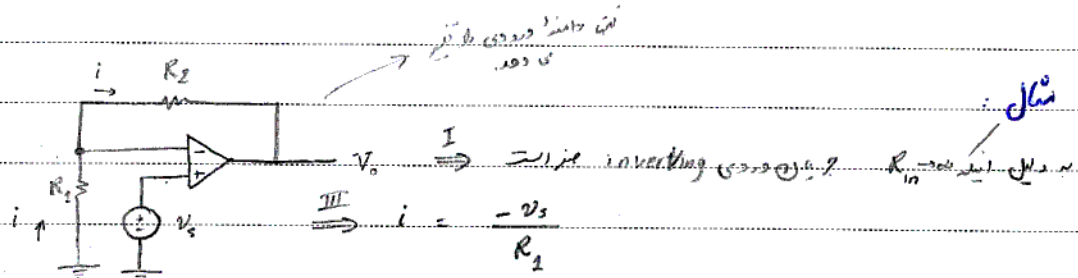

II $V_s - V_o = R_2 i \Rightarrow V_s - V_o = \frac{-R_2 V_s}{R_1} \Rightarrow V_o = V_s \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$
KVL

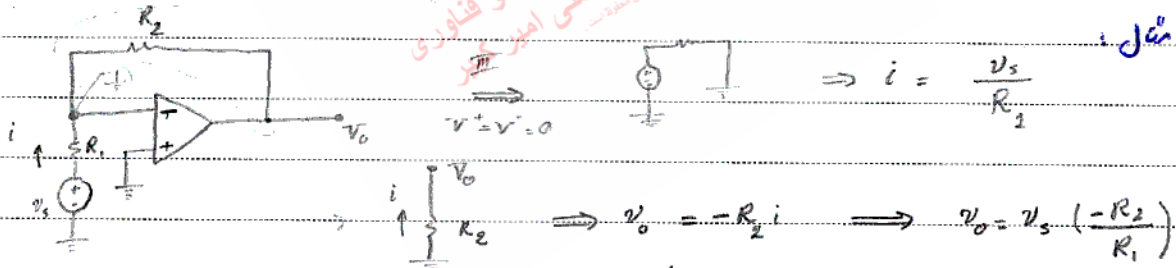
رابطه بین این خروجی نسبت به این است که جریان ورودی می برد (این امپدانس) را نادیده بگیریم
به این دلیل که در این مدل می توانیم فرض کنیم که خروجی صاف می باشد
در چنین صورتی نسبت به این است و نسبت به خروجی می باشد Non-Inverting Amplifier (نسبت به)
op-amp می باشد (نسبت به این مدل)



Inverting Amplifier این مدار است


Subject:

Year. Month. Date. ()

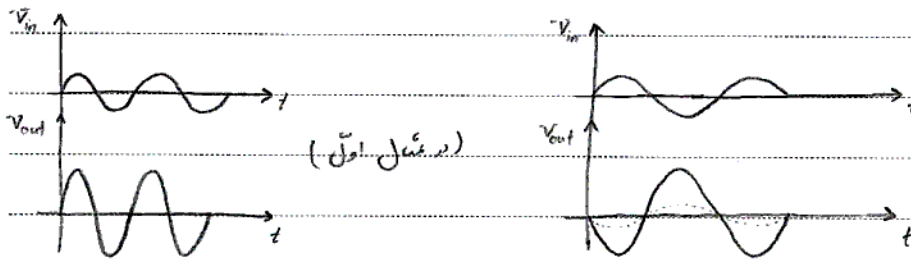


* از بعد علی در مدار اول مقاومتها مهم نیست ولی در مدار دوم به خاطر کمیتی که مدار یکیش به بزرگ در نظر میگیریم

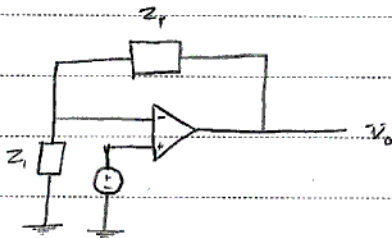در مدار قبلی به اینر ایند رفت و خازن نگذاشتیم :



* تنها با این تفاوت که خود وصل خروجی به یکی از خواهد بود :
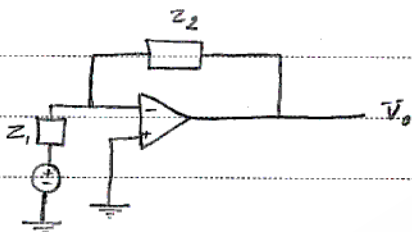
$$\underline{V_o} = \underline{V_s} \left(1 + \frac{Z_2}{Z_1} \right)$$



$$\underline{V_o} = \underline{V_s} \left(- \frac{Z_2}{Z_1} \right)$$

نوع سوال :

* Feed Back در ورودی منفی وصل کردیم ؟ چه + وصل نکردیم ؟
 * این رضی که V^+ و V^- بهر است چه بین آنها تفاوت می نذاریم ؟

Subject:

Year. Month. Date. ()

حالت اول (تبدیل)

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + a \frac{dv}{dt} + b v = c$$



اگر $c=0$ باشد، معادله دینامیکی مربوط به
بدون نیروی خارجی است که فقط منبع وابسته دارد و شرط اولیه

در حالت آمپولن جواب معادله به شرط اولیه نیاز داریم


- $i_L(0^-), v_C(0^-)$ → به فرقی خود برای استفاده نیست به تبدیل شود
- $v_C(0^-), \left. \frac{dv}{dt} \right|_{t=0^-}$
- $i_L(0^-), \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0^-}$

* اگر ما کوچک بزنیم می توانیم تغییر جواب را نسبتاً از آنی داشته باشیم

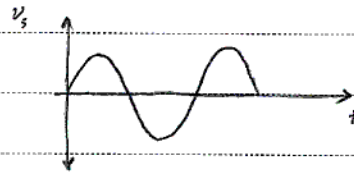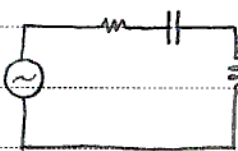* $i = C \frac{dv}{dt}$ → ...
لکه این دو قانون زمانی صادق است اگر بارش نداشته باشیم (منبع و تراز طرفه ای نداشته باشیم)



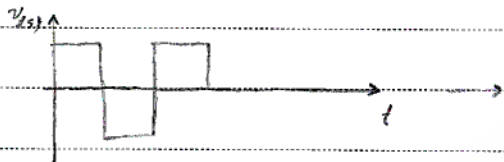این شکل موج را می توانیم
به عنوانی فوق استفاده کنیم



در این مدار این را می بینیم

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv}{dt} + \frac{1}{LC} v = 0$$

$$\alpha = \frac{1}{2RC} \rightarrow \text{ناحیه زکاتس کند به مدار} \quad \omega^2 = \frac{1}{LC}$$

یعنی اگر هیچ انداختنی نداشته باشد و به سرعت در مدار می کشد

$$\Rightarrow s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega^2}$$

$$\alpha^2 > \omega^2 \Rightarrow s_1, s_2 \text{ حقیقی} \Rightarrow L > 4R^2 C \quad (\text{حالت میلا کند})$$


Subject:

Year. Month. Date. ()

با مقدار بزرگی طرد در نتیجه مقدار d/dt است که از روی تلف می‌تواند به‌کار آید و به‌دست
 می‌آورد در برابر تغییرات جریان ناشی از ولتاژ اولیه خازن مقاومت می‌کند پس لزوماً مقدار بزرگی از جریان
 ناشی از ولتاژ اولیه خازن در مقاومت چهارم تلف می‌شود و ولتاژ خازن سریع افت می‌کند.

(حالت میانه یا ضعیف یا در میانه) $L < 4R^2C \Rightarrow$ مختلط $s_1, s_2 \Rightarrow \alpha^2 < \omega^2$
 در این حالت با مقدار نسبتاً کوچکی طرد طبق حالت 1 تغییرات جریان تلف می‌تواند ولتاژ از
 ولتاژ (یعنی تلف سریع‌تر انرژی می‌شود) و ولتاژ خازن بیشتر در تلف می‌شود و ولتاژ آن هم در
 مقاومت جریان کوچکی ایجاد می‌کند. اکنون انرژی ذخیره شده در تلف خود در خازن می‌ماند و یک
 پیچ‌نوب می‌آید یعنی در زمان انتقال این انرژی مجدداً بخشی از آن در مقاومت تلف می‌شود تا جایی
 که ولتاژ می‌رسد به مقدار انرژی مدار به‌صورت ولتاژ.

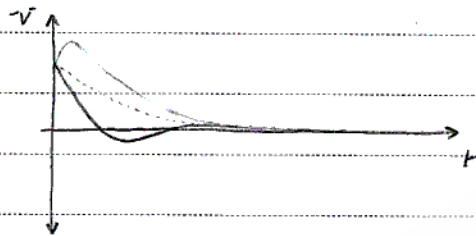(حالت قوی یا قوی) $L = 4R^2C \Rightarrow$ حقیقی $s_1 = s_2 \Rightarrow \alpha^2 = \omega^2$
 در این حالت انرژی خازن به‌طور یکنواخت بین تلف و مقاومت تقسیم می‌شود. در نهایت انرژی مجموعه
 تلف و خازن در مقاومت به‌آرامی تخلیه خواهد شد.



یک حالت انرژی است. هیچ تغییری به‌دست نمی‌آید.

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری
 اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 بهمن ماه ۱۳۹۵

Subject:



Year: Month: Date: ()

حالت دوم (تند میرا)


- به یک معادله دیفرانسیل درجه 2 به صورت حالت هم در ورودی صفر در تفرقه می شود.
(natural response) $\frac{d^2V}{dt^2} + a \frac{dV}{dt} + bV = 0$ پاسخ ورودی صفر

در جواب میرا ضعیف هر چه a بزرگتر باشد $(\frac{1}{\epsilon RC})$ جواب سریعتر میرا می شود.
به سرعت میرا به مدار با تقویتی می کند (در یک مدار مرتبه 2 به یک میرا ضعیف)

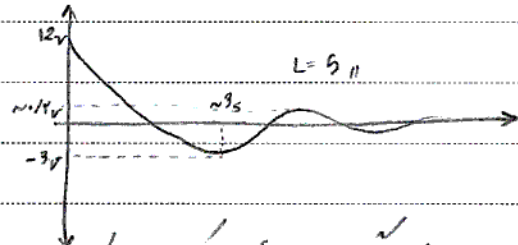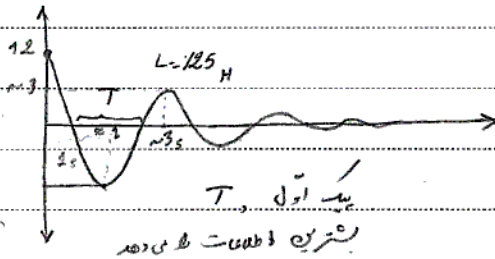لوا air bag حالت اول.
در حالت under damped هر چه L بزرگتر باشد نوسانات کمتر است و سریعتر میرا می شود و از
با کوچکتر شود تعداد نوسانات بیشتر شده سرعت میرای کاهش می یابد.



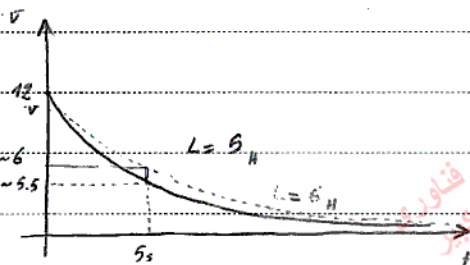
* مدار با بزرگتر a دامنه پیک و تناوب کاهش یافته
م تعداد پیک کم شده هر چه زمان انتقالی انداختن پیک در زمان طولانی تر می بوده است



* $L > 4$ میرا زنده می ماند
* اگر L بزرگتر شود نوسانات کمتری می شود
* در حالت میرا زنده انرژی محاسب نمی شود

$$V(t) = A_1 e^{-s_1 t} + A_2 e^{-s_2 t}$$

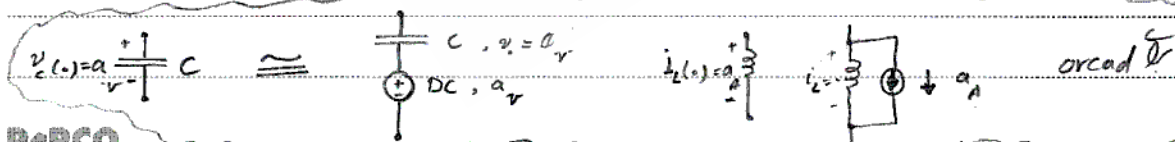
* هر چه L بزرگتر شود سرعت کاهش دهنده کم می شود
در سطح ولتاژ صاف و مدت به با کوچکتر بیشتر است




Subject:

Year. Month. Date. ()

شکل چوبی بند air bag حالت اول

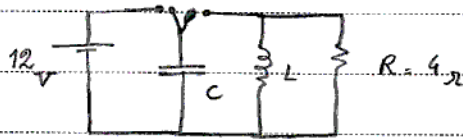

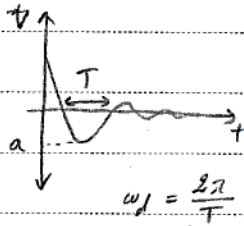* در زمانی عدد مرتبه 2 از حالت اول
صفحه را در نظر بگیرید و به نکات زیر توجه کنید:



- ۱- مقدار a چقدر باشد
- ۲- چقدر باشد؟ سرعت چگونی و سطح چگونی می باشد
- ۳- α (در ب نیای چقدر است؟

از در زمانی به نظر می آید که در یک اهم هستند (در این روش می توانی دلتور است)


لازمی کلی: سرعت به سطح به اندازه کافی سریع باشد.

دانشگاه مهندسی کامپیوتر و فناوری
اطلاعات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تهران - مهرماه ۱۳۹۵

Subject:

Year: Month: Date: ()

توضیحات

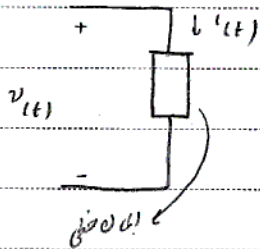

$$P(t) = v(t) \cdot i(t)$$

حالت عام

توان خود رسانی از شبکه است. (خطی هم است)

$$P_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) \cdot dt$$

توان متوسط

در این صورت آری نه


$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v)$$

$$\Rightarrow i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i)$$

بدین معنی بودن این دو توان دین (همیشه) یعنی

$$\Rightarrow P_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T I_m V_m \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i) dt$$

$$\Rightarrow P_{avg} = \frac{V_m I_m}{2T} \int_0^T [\cos(2\omega t + \theta_i + \theta_v) + \cos(\theta_v - \theta_i)] dt$$

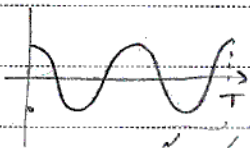به دلیل ایند روی یک دوره کامل
کامل اشغال می شود

$$P_{avg} = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v)$$


$$|\theta_v - \theta_i| = \pi/2$$

در خازن ولت به تنهایی

$$\Rightarrow i(t) = C \frac{dv}{dt} = C V_m (-\omega) \sin(\omega t + \theta_v - \pi/2)$$

(در صورت نبود الان می
دید)
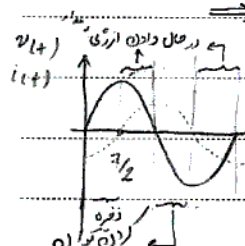
$$\Rightarrow P_{avg} = 0 \Rightarrow \text{خازن و سلف (ایده آل) نه مصرف کننده انرژی}$$



P4PCO

Subject:

Year: Month: Date: ()

* نکته دیگر این فرمول این است که توان در آن تأثیر ندارد (در حالت ایده آل)

* سوال ساده، سوالی: تو یک مداری P چند تلف و تلفات داریم، چرا این رابطه همین رو قرار داده؟
جواب: از ارزش ایدئالی ، ۲- از تجربه زمان :

$$\left\{ \begin{array}{l} P_{avg} = \frac{V_m I_m}{2} = \frac{1}{2} R I_m^2 \quad (\text{بلای دودری سین}) \\ P_{avg} = R I_{eff}^2 \quad (\text{تا توان یکسانی نسبت به جریان AC داشته باشد}) \end{array} \right.$$

$$P_{avg} = P_{avg}$$

$$I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

حالتی که توان متوسط و دودری یکسانی داشته باشد

$$P_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) \cdot \underbrace{i(t)}_{v(t)/R} dt = \frac{1}{R T} \int_0^T v^2(t) dt = \frac{v_{eff}^2}{R}$$

$$\Rightarrow v_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$$

mean square = RMS

root of mean square

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{3}}$$

ب. ۲. دینام لژی

V_{rms} دینام لژی است و DC ریمان توان AC به آن می دهد

سوالات:

۱. سنه ۴۲۵ کب Dorf و دوره ثابت ۰.۴ (کنا) کتره؟ چه در این یک اول و هرلند
اول این کد انجام شود؟

۲. سنه ۴۲۶ خطت فعال

To search: What is a dynamo? its structure and why it makes
DC current?

۳. سنه ۴۴۴ potential hazard of high ac voltage: چی چه؟

۴. سنه ۴۴۵ چرا به ac به کار نمی ده؟

۵. سنه ۴۴۶ چرا به ac به کار نمی ده؟ (سنه ۴۵۱)

۶. سنه ۴۴۷ ۱۰-۶-۹

۷. سنه ۴۴۸ (سنه ۴۴۹ کب Dorf)

۸. سنه ۴۴۹ ۱۰-۷-۹

۹. سنه ۴۵۰ ۱۰-۸-۹

۱۰. سنه ۴۵۱ Dorf و پلازاف سوت.


دانشگاه مهندسی کامپیوتر و فناوری
اطلاعات دانشگاه صنعتی اهر کبیر

Subject:

Year. Month. Date. ()

(Dorf, 4th ed. - p. 9.8)

i.m.w. RC in A.C. Forced response

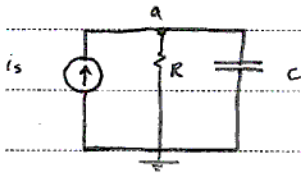

$$\text{a.s. KCL: } \frac{v}{R} + C \frac{dv}{dt} = I_m \cos \omega t$$

$$\Rightarrow v_f = A \cos \omega t + B \sin \omega t$$

جواب

$$\Rightarrow \frac{1}{R} (A \cos \omega t + B \sin \omega t) + C \omega (B \cos \omega t - A \sin \omega t) = I_m \cos \omega t$$

$$\Rightarrow \cos \omega t \left(\frac{A}{R} + C \omega B \right) + \sin \omega t \left(\frac{B}{R} - A C \omega \right) = I_m \cos \omega t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{A}{R} + C \omega B = I_m \\ \frac{B}{R} - A C \omega = 0 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{R I_m}{1 + R^2 C^2 \omega^2} \quad B = \frac{R^2 I_m C \omega}{1 + R^2 C^2 \omega^2}$$

$$\Rightarrow v_f = (I_m R) \left(\frac{1}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} \cos \omega t + \frac{R C \omega}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} \sin \omega t \right)$$

$$\theta = \arctan(R C \omega) \Rightarrow v_f = \frac{I_m R}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} \cos(\omega t - \theta)$$

انتگرال

دانشگاه مهندسی کامپیوتر و فناوری
اطلاعات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
موسسه پژوهشی

Subject:


Year. Month. Date. ()

جواب



* اهمیت توان لحاظی در یک توان است
از بینایی و بهریم خطم یک معروف چون
نی توان انرژی را تا بینیم decoder تا fail
نمود

Complex Power

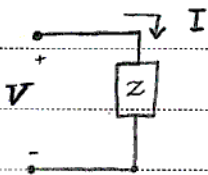

$$V = V_m \angle \theta_v$$

$$I = I_m \angle \theta_i$$

$$\text{Real} \{S\} \equiv P_{avg} \quad (\text{توان اوسط})$$

$$S = \frac{VI^*}{2} \quad \text{مزدج I} \quad I^* = I_m \angle -\theta_i$$

$$\text{Imaginary} \{S\} = \frac{V_m I_m}{2} \sin(\theta_v - \theta_i)$$

$$S = \underbrace{\frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i)}_{\text{توان متوسط}} + \underbrace{\frac{V_m I_m}{2} \sin(\theta_v - \theta_i)}_{\text{Reactive}} i$$

(watts : توان) (درصد)

Volt-Amp

(var) (درصد)

(Volt-Amp reactive)

$$\frac{V^2}{R} = RI^2 = P \quad \text{در صورت DC}$$

آیا این توان در یک مدار تلف می شود یا نه؟

$$S = \frac{VI^*}{2} = \frac{ZII^*}{2} = \frac{Z I_m^2}{2} = \frac{I_m^2}{2} \text{Real}\{Z\} + i \frac{I_m^2}{2} \text{Imaginary}\{Z\}$$



I_{rms} : آمپر ریشه مربعی

Subject:



Year. Month. Date. ()

نکته: اضافه ای انرژی چون داریم Real می بینیم توان متوسط فقط مربوط به مقاومت ها است.
نکته: اضافه ای انرژی بعدی: به دلیل به بودن Reactive power می توانیم آن را به صورت ولتاژ و جریان
در یک مدار ذخیره کنیم تحت عنوان به صورتی که

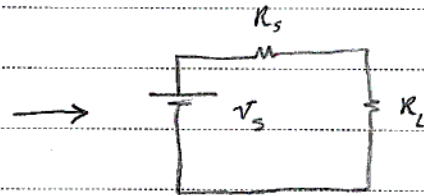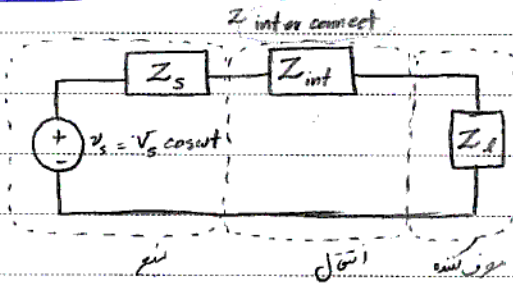Power Transmission: نیمه های اول و دوم PCB


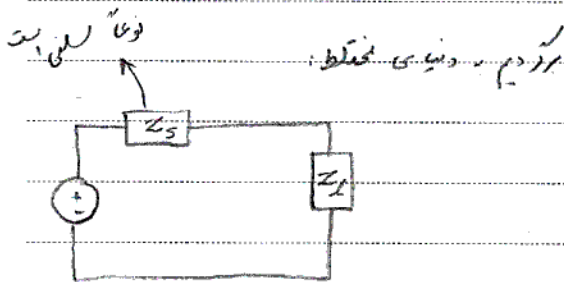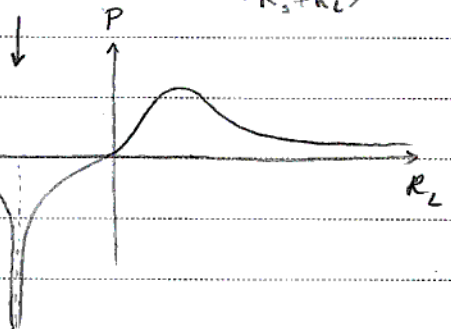
$$P(R_L) = R_L \left(\frac{V_s}{R_s + R_L} \right)^2$$



$$S = \left(\frac{I_m^2}{2} \right) (Z_s + Z_L)$$

$$= \frac{I_m^2}{2} \left(\text{Real} \{Z_s + Z_L\} + j \text{Imag} \{Z_s + Z_L\} \right)$$

که در آن صورتی:

$$\varphi(z) = \frac{\text{نارمال شده}}{z}$$

$$z = a + bi$$

$$\varphi(z) = \tan^{-1} \frac{b}{a}$$

و س. ام Imaginary $\{Z_s + Z_L\}$ را می بینیم Imaginary $\{Z_s\} = -\text{Imaginary}\{Z_L\}$ (فرض)

$$\Rightarrow \varphi(Z_s) = -\varphi(Z_L)$$

max کردن توان انتقال یافته:



$$\text{Real} \{Z_L\} = \text{Real} \{Z_s\}$$

داشتن معادله توان در اینجا

$$Z_s = Z_L^*$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

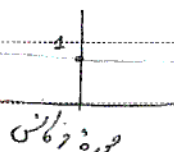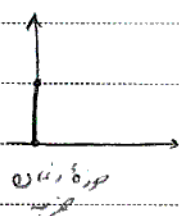

$$Z_s = Z + j\omega L$$


$$Z_f = Z - j\omega L$$

$$\frac{j}{\omega C}$$


نشان: $\Rightarrow \frac{1}{\omega C} = \omega L \Rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L}$
 برای رزونانس، توانی طبیعی مورد نیاز برای آن وجود ندارد. در فرکانس رزونانس، راکتیویته در توانی خالص خود را جذب می کند (یعنی چه؟)

حالت رزونانس

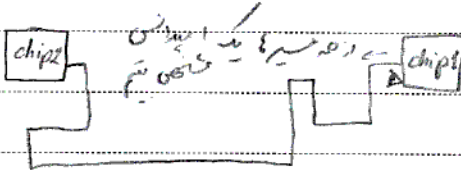کاربرد مدار رزونانس: ۱. فیلتر کردن سیگنال ها
 ۲. آنتن ها: ولتاژ 500 ولت



Controlled Impedance

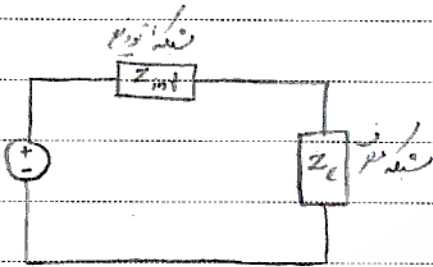

در حالت رزونانس:
 ۱. انرژی: P مشخصی دارد (V_m و I_m معلوم)
 ۲. انتقال: Z_{int} ممانعت است (نسبت تقسیم توان)
 چگونه توان تلفاتی Z_{int} را حدس بزنیم؟

$$P_{int} = \frac{1}{2} I_m^2 \text{Real} \{Z_{int}\} = \frac{1}{2} I_m^2 R_{int} \Rightarrow P_{int} = \frac{1}{2} R_{int} \left(\frac{2P}{V_m \cos(\theta_v - \theta_i)} \right)^2$$

$$P = \frac{V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)}{2}$$

$$\Rightarrow P_{int} = 2 R_{int} \left(\frac{P}{V_m \cos(\theta_v - \theta_i)} \right)^2$$


power factor $\cos(\theta_v - \theta_i)$

خیلی در توان تلفاتی مؤثر است
 مثال اگر این مقدار ۱۱۰ باشد معادل ۱۰۰ می باشد

Subject:

Year. Month. Date. ()

اضافه کردن C_2 ایستایی شد معرک موازی شود

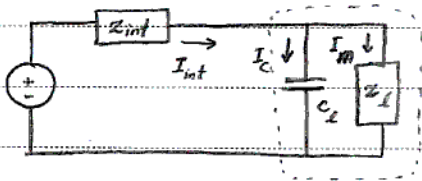


$$I_{int} = I_C + I_m$$

(عدد $\cos(\theta_v - \theta_i)$ در زمان θ در θ_1) (در θ_1) (عدد $\cos(\theta_v - \theta_i)$)

و $\cos(\theta_v - \theta_i)$ در θ_1 است! معرک موازی شود:

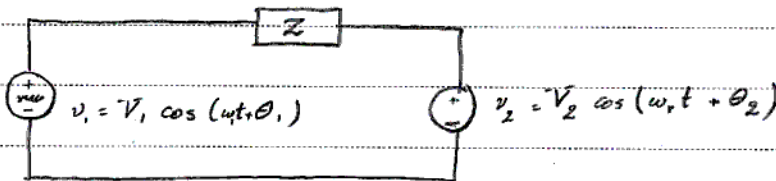* \vec{I} و \vec{V} power super position وجود دارد؟




$\omega_1 \neq \omega_2$ (فرکانس متفاوت)

$$P(t) = v(t) \cdot i(t)$$

$$\Rightarrow = v(t) \cdot (i_1 + i_2)$$

$$= R (i_1 + i_2)^2$$

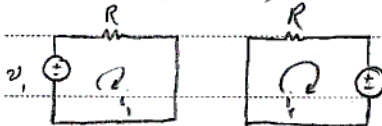

نشان می دهد:

$$P_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T R (i_1 + i_2)^2 dt$$

در این حالت i_1 و i_2 در t و i_1 و i_2 در t و i_1 و i_2 در t

$$= \frac{1}{T} \int_0^T R i_1^2 dt + \frac{1}{T} \int_0^T R i_2^2 dt + \frac{2}{T} \int_0^T R i_1 i_2 dt$$

در این حالت i_1 و i_2 در t و i_1 و i_2 در t و i_1 و i_2 در t

P_2

$$\frac{2}{T} \int_0^T R i_1 i_2 dt = \frac{2R}{T} \int_0^T I_1 \cos(\omega_1 t + \theta_1) \times I_2 \cos(\omega_2 t + \theta_2) dt$$

$$= \frac{2R I_1 I_2}{T} \int_0^T [\cos((\omega_1 + \omega_2)t + \theta_1 + \theta_2) + \cos((\omega_1 - \omega_2)t + \theta_1 - \theta_2)] dt$$

$\omega_1 \neq \omega_2$

= 0! صفر!

PAPCO

در این حالت i_1 و i_2 در t و i_1 و i_2 در t و i_1 و i_2 در t

$$P_{avg} = \frac{2}{T} \int R_{ii} dt = R I_1 I_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

3

خلافه در جلسه قبل (بعد از Quiz)


نیم ۲۰ ششما از این علوم برای خداوند توانا و توانا (۲۰-۲۰) (۲۰-۲۰)
مثل السیرة النبویة، السیرة النبویة ۵۰

استقل قواں

د انسان ۲^{int} شخص توان منفي هم شخصي خواصه توان منفي تي

خط انتقال به پایین (اصغر ضریب) (power factor)

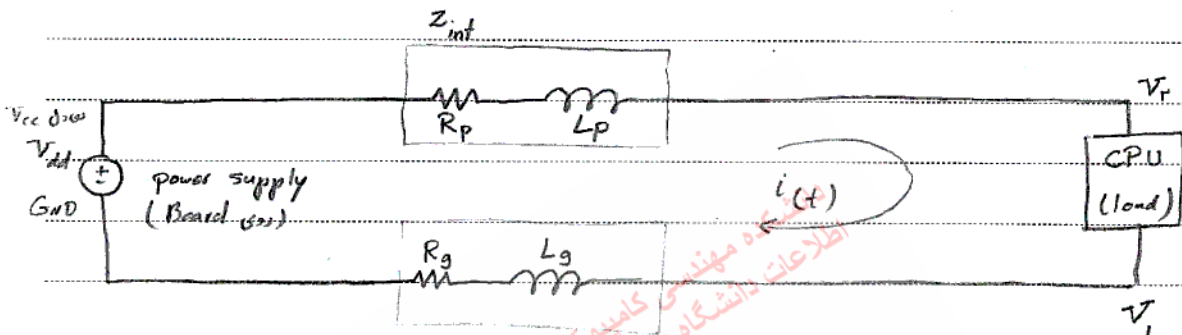۳. انتقال توان در صحنه ابتدایی یعنی است در میزان کاهش فیدبک از آن است
و ابتدای مسیر مقدار معینی است \Rightarrow افتاد از فاز bypass



✓ اگر چه ایده آل بود $3.3 \leq \bar{V}_i \leq 5$ ولی این را نسبت

$$\xrightarrow{b, \gamma, \sigma, \dots} \quad v_r(t) = v_{dd} - R_p i - L_p \frac{di}{dt}$$

$$v_1(t) = V_{\text{ano}} + R_g i + L_g \frac{di}{dt}$$


Subject:

Year. Month. Date. ()

رضی کنیم توان P_{avg} های CPU برابر 60 وات و فرض می کنیم که دستور پردازش CPU هم برابر 1.2v باشد

$$\Rightarrow I_{avg} = \frac{60W}{1.2V} = 50A$$
 (این اعداد، اعداد واقعی است)

که به دست آمده
توان CPU

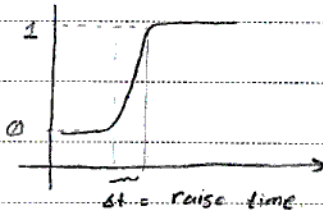

$\Delta t = \text{raise time}$
 $= 50ps$ (پیکوثانیه)

این هم واقعی است!

fall time در همین فرض می کنیم
 $= \text{raise time}$

فرض می کنیم در بازه های fall time و raise time خط 10٪ از آن تغییر وضعیت به صورت $\Delta Gate$

$$\frac{di}{dt} = \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{10\% \times 50}{50ps}$$

$$= 10^{11} A/s$$

حتی اگر از L_p و L_g ای برابر 1 nH باشد


توهم $L_p \times \frac{di}{dt} \times 100$ می شود!

مشکل اصلی در این روند این است 50ps


۲. چون 50ps به دلیل نوع تکنولوژی نمی توان عوض کرد

۳. جهت تغییر بارمان باید $(+)$ و $(-)$ (ارمده بهتر)

۴. تارهای خازن مورد نظر داریم !!!

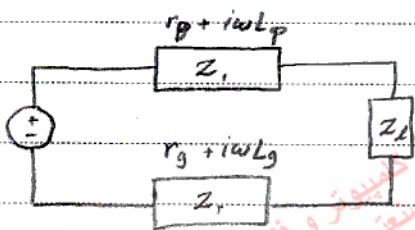

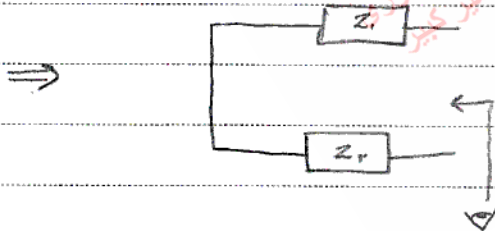
هر چه ω آنگاه Z_r و Z_g بیشتر می شود
(توانی کمتری می رود)



$$Z_t(\omega) = R_p + R_g + i\omega(L_p + L_g)$$

Subject:

Year. Month. Date. ()




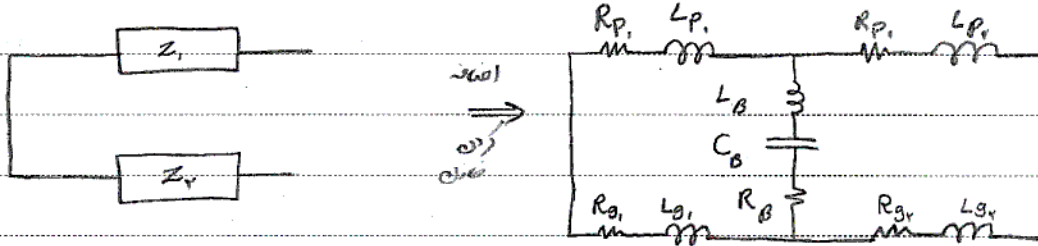


C_B : C By Pass & C decoupling

$$R_{p1} + R_{p2} = R_p$$

$$L_{p1} + L_{p2} = L_p \quad (\text{در سری / موازی } R \text{ و } L)$$
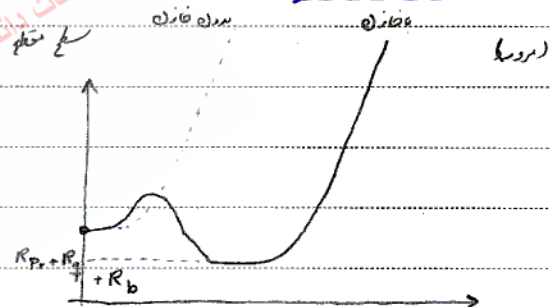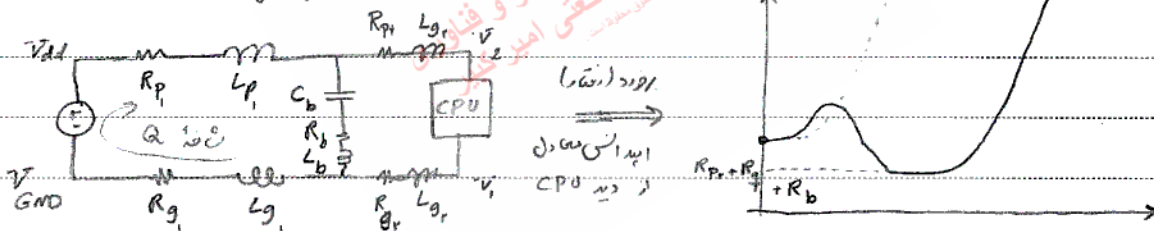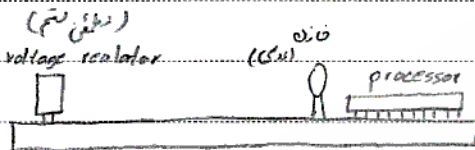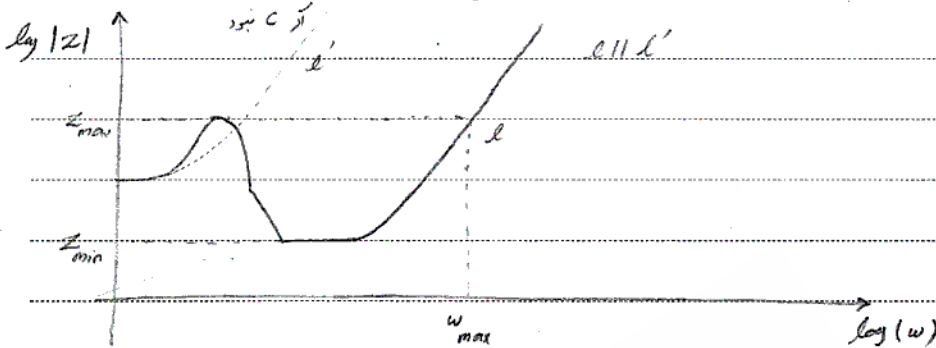
$$Z(\omega) = \left((R_{p1} + R_{g1}) + j\omega(L_{p1} + L_{g1}) \right) \parallel \left(R_b + j\omega L_b + \frac{1}{j\omega C_b} \right) + \left((R_{p2} + R_{g2}) + j\omega(L_{p2} + L_{g2}) \right)$$



Subject :

Year. Month. Date. ()

کلیں جو دلہ

از ω (تعداد دور) در CPU خارج سطح است و یعنی این عمل کوتاه پس

$$Z_{eq} = R_p + R_g$$

[illegible]

مردمان خنوع چنان : هم شنوت نهند دونه را تریه سطیح اند

در مورد افغان به خصوص اعراس C افغان به عید این افغان به سید خود می رند (هفتی که

امید انسی معادل شرف خازن ، شرف کی بی بی

بصورت آن یک و افلاک و امپراتوری متخلفان کاهن و عابد و عده جوع از آن می خورد و از کوهش

مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند (پیشہ و فاضلہ مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند)

$\vec{L}_g = \vec{L}_p + \vec{L}_h$

تقریبی y_2 و y_1 را در یک سطح است. اینکه با اتصال فنجان by pass به فلان در Data sheet

نموده می شود که y_2 و y_1 در یک سطح است. بر دارنده فلان در

در باره لوله ای که این شکل دارد عرض لوله در این نقطه

$$Z = Z_{min} = r_b + r_g + r_p$$

در پردازندهٔ سطح قس :

$$I_{avg} = \frac{60W}{1.2V} = 50A$$

کے لئے آگاہی ہے

$$\Delta I = I_A \times 10\% = 5A$$

$\Delta V = \pm 8\% \rightarrow$ (id/ given Data sheet)

$$+ 8\% \times 1.2 = 96_{mV}$$

$$|I_{\max}| = \frac{\Delta V_{\max}}{\Delta I} = \frac{96 \text{ mV}}{5 \text{ A}} = 19.2 \text{ mA}$$

قدر مطلق

Subject:

Year. Month. Date. ()

by pass نمود.

$$Z_{max} = R_p + R_g + i\omega(L_p + L_g)$$

$\approx 1 \text{ m}\Omega$

در مدار چایی عدد 100 nH عدد بسیار

نمایی برای خاصیت رسانی میراث (عدد واقعی)

$$|i\omega \times 100 \text{ nH}| = 19.2 - 1 = 18.2$$

$$\Rightarrow 2\pi f \times 100 \text{ nH} = 18.2 \Rightarrow f = \frac{18.2}{2\pi \times 100 \text{ nH}} \Rightarrow f \approx 30 \text{ kHz}$$

[بدون فاز]

که فاز دارد.

تقریبی میزنیم چون 2 امپدانس خیلی بالای دارد فقط 1 فاز در آن میزنیم

$$Z = R_p + R_g + R_b + i(\omega L_p + \omega L_g + \omega L_b - \frac{1}{\omega C_b})$$

نمودار از فاز را میگویند و آنرا میگویند که فاز دارد

نمودار 1/1 میلی است

و این برای سلفی است

(1/1 mS)

$$\Rightarrow \omega(L_p + L_g + L_b) - \frac{1}{\omega C_b} = 19 \text{ mS}$$

از دست برای کرده ایم و به حدود 1% میلی است

[تقریبی است]

1 nH

$$\Rightarrow \omega \times 10^{-9} - \frac{50000}{\omega} = 19 \times 10^{-3}$$


$$\Rightarrow \omega = 4$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

حده لوتيم (تدریس یار)

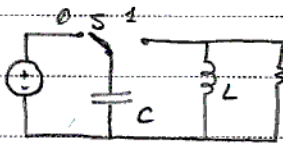در طراحی مدارات کنترلی معمولاً مدار کنترل به صورت feed back استفاده می شود و در سیستم حداقل ۲ انت (درجه تعادله شده) معمولاً به پنج سیستم هم زیر نیاز خواهد بود.



$$R = 4 \Omega$$

در

در

در

در

در

در

در


در $t=0$ و $t=1$ است.

هدف ما این است که (۱) به (۲) و (۳) به (۴) (برای تعادله شدن و دینامیک آن) نکات کنترل سیستم خطی:

* مدار یک سیستم مرتبه ۲ به پنج مدار برسد:

$$T \leq 4t_s \quad \text{زمان نشست (در مسدود ۰.۱۱۳)}$$

$$T \leq 4 \times 0.113 = 0.45$$

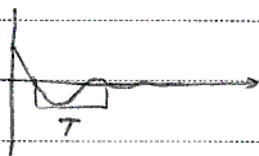

$$\Rightarrow v(t) = e^{-\alpha t} (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t)$$

$$\alpha = \frac{1}{2RC}$$

از کنترل خطی: مدار آنکه یک سیستم به صورت یک حالت به دو حالت برسد. down شود $\alpha = 2$ انتخاب می شود.

$$\alpha = 2 = \frac{1}{2RC} \quad R = 4 \Omega \quad \Rightarrow C = \frac{1}{16} F \quad (\text{میلادی } C)$$

$$\omega_d = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \omega_d = \frac{2\pi}{0.16} = 5\pi \text{ rad/sec}$$

$$\Rightarrow \omega_d^2 = (5\pi)^2 + 2^2 = \omega_0^2 \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow L = 988 \mu H \approx 0.988 \text{ mH}$$

Subject:

Year: Month: Date: ()

برای اعتبار و اعتبار داشتن این رابطه باید بررسی کنیم که آیا این رابطه در حالتی که $t \rightarrow 0$ نیز برقرار است یا نه؟

$$W = \int P(t) dt = \int \frac{v_c^2(t)}{R} dt = \int R I_c^2(t) dt$$

$$W = R I_c^2 t \rightarrow \text{در حالت DC، } I_c \text{ ثابت است}$$

$$v_c(0) = 0 \quad I_c =$$

$$\text{KCL: } \frac{C dv_c(t)}{dt} + i_L(t) + i_c(t) = 0$$

$$\frac{dv_c(t)}{dt} = -\frac{v_c(t)}{RC} - \frac{i_L(t)}{C} \Rightarrow \left. \frac{dv}{dt} \right|_{t=0} = -\frac{V}{RC}$$

$$v_c(0) = A_1 \Rightarrow A_1 = 12 \text{ V}$$

$$\left. \frac{dv}{dt} \right|_{t=0} = -\alpha e^{-\alpha t} (A_1 \cos \omega t + A_2 \sin \omega t) + e^{-\alpha t} (-A_1 \sin \omega t + A_2 \cos \omega t)$$

$$= -\alpha A_1 + A_2 \omega \Rightarrow A_2 = \frac{-\alpha A_1 + 2 \times 12}{12.58}$$

$$A \approx 1.54$$

$$\Rightarrow v(t) = e^{-2t} (12 \cos \omega t - 1.5 \sin \omega t), \quad \omega = 15.58 \text{ rad/s}$$

حرف نظر از جمله \sin نسبت به \cos (دانشگاه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات)

$$\frac{v^2}{R} = 36 e^{-4t} \cos^2 \omega t$$

$$P(t) = 36 \text{ W}$$

$$P(0.1) \approx 0$$

\Rightarrow

در این لحظه که $t=0$ ، توان مصرفی در بار حداکثر است و در $t=0.1$ ، توان مصرفی صفر است.

$$W = \int P dt = \left(\frac{1}{2} \right) (36) (0.1) = 1.8 \text{ J}$$


فشار $\frac{1}{2}$ یعنی متوسط است. توان مصرفی در بار $P(t)$ با 36 W است و در $t=0.1$ ، توان مصرفی صفر است. در طول مدت که این توان را تحمل کند.

Subject:

Year: Month: Date: ()

حل Design Problem 10.5

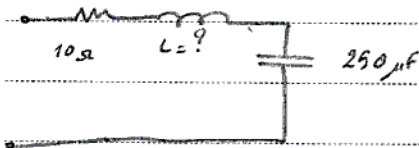هدف: انتخاب L در $\omega = 400 \text{ rad/s}$ و $Z = 10 \angle 0^\circ \text{ ohm}$



$$\frac{1}{i\omega C} = \frac{-i}{\omega C} = \frac{-i}{400 \times 250 \mu\text{F}}$$

$$Z_{eq} = 10 + i\omega L + \frac{-i}{400 \times 250 \mu\text{F}} = 10 + i \left(\frac{\omega^2 LC - 1}{\omega C} \right)$$

$$|Z_{eq}| = \sqrt{10^2 + (\dots)^2}$$


$$\angle Z = \tan^{-1} \left(\frac{\omega^2 LC - 1}{\omega C} \right) = 0 \Rightarrow \omega^2 LC - 1 = 0 \Rightarrow LC = \frac{1}{\omega^2}$$

شرط تغییر مدار

* همبستگی بین L و C : L و C متغیری هستند که در کنار هم
* همبستگی بین L و C : L و C متغیری هستند که در کنار هم

$$\Rightarrow L = \frac{1}{\omega^2 C} \text{ H}$$

حل Design Problem 10.4

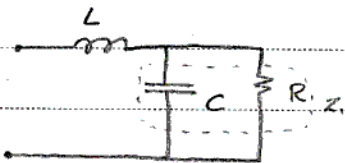

$$\begin{cases} Z = aR \\ 0 \leq a < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_L = \omega L \\ X_C = \frac{1}{\omega C} \end{cases}$$

در تعیین مقادیر L و C باید* شرط مسدود در $\omega = 0$ را حذف کرد* در صورت امکان شرط $\omega = 0$ را حذف کردبنابراین مقادیر L و C را از شرط $\omega = 0$ حذف کرد

$$Z_1 = \frac{R \times \frac{1}{i\omega C}}{R + \frac{1}{i\omega C}} = \frac{R}{1 + i\omega RC}, \quad Z_{eq} = i\omega L + Z_1$$

$$\Rightarrow Z_{eq} = i \left(\omega L - \frac{\omega R^2 C}{1 + \omega^2 R^2 C^2} \right) + \frac{R}{1 + \omega^2 R^2 C^2} = aR$$

$$\frac{R}{1 + \omega^2 R^2 C^2} = aR \Rightarrow \omega C = \frac{1}{X_C} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{1}{a} - 1} \Rightarrow X_C = \frac{R}{\sqrt{1/a - 1}}$$

Subject:


Year. Month. Date. ()

مقدار ωL را به صورت $\omega L = \frac{\omega R^2 C}{1 + R^2 \omega^2 C^2}$ می‌توان نوشت. $\Rightarrow \omega L = \frac{R^2 (\frac{1}{R} \sqrt{1-a-1})}{1 + R^2 (\frac{1}{R^2} (1-a-1))}$

$$\omega L = X_L = aR \sqrt{1-a-1}$$

* اگر در حل تمرین یک مسئله طوری تعداد معادلات از مجهولات بیشتر بود باید به تعداد لازم مجهولات را مقدار دهیم (فرض کنیم)

حل Design Problem 10.3

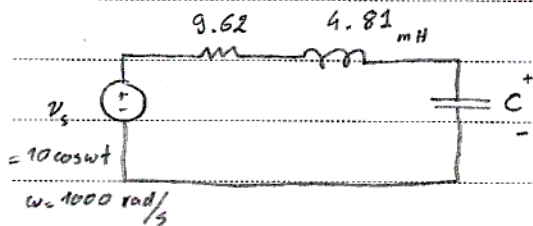

$$\text{KVL: } 10 \angle 0 = 9.62 I + i 4.81 \times 10^{-3} \times 10^{-3} = \frac{i \times 10^{-9}}{C}$$

$$\Rightarrow V_C = I \cdot \frac{-i \times 10^{-9}}{C} = \frac{10^{-9}}{(10^{-9} - 4.81 C) + i 9.62 C}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |V_C| = \frac{10^{-9}}{\sqrt{a^2 + b^2}} = A \\ \phi(V_C) = \theta = -\tan^{-1} \left(\frac{9.62 C}{10^{-9} - 4.81 C} \right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_C(t) = A \cos(\omega t + \theta)$$

با توجه به اینکه $|V_C|$ باید حداکثر 10 mV باشد، پس $A = 10 \text{ mV}$ و این به معنی می‌باشد.

$$\frac{d}{dC} \left(\sqrt{(10^{-9} - 4.81 C)^2 + (9.62 C)^2} \right) = 0 \Rightarrow C = 0.12 \mu\text{F}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()


$$c^2 = a^2 + b^2$$

سید نور محمد

if $C_b = 20 \text{ nF} \Rightarrow \left| 10^{-9} \omega - \frac{5 \times 10^4}{\omega} \right| = 19 \times 10^{-3}$

$\Rightarrow \omega^2 - 19 \times 10^6 \omega - 5 \times 10^{13} = 0$

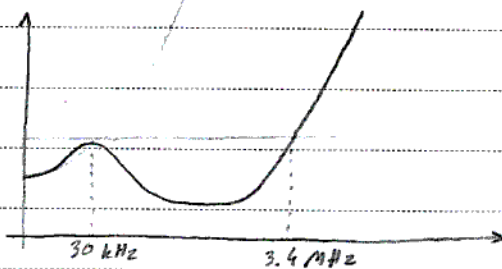$\Rightarrow \omega = 2.16 \times 10^7 \text{ rad/s} \Rightarrow \nu = 3.4 \text{ MHz}$



if $C_b = 200 \text{ nF}$

انتظار داریم که ω کم تر شود و در نتیجه ν کم تر شود
 $\omega = \frac{1}{\sqrt{L(C_b + C_1 + C_2)}}$

$\Rightarrow \omega = \frac{19.0 \pm 49.5}{2} \times 10^6 \text{ rad/s}$

$\Rightarrow \omega = 19.25 \times 10^6 \text{ rad/s} \Rightarrow \nu = 3.0 \text{ MHz}$

if $C_b = 2 \text{ nF}$

$\Rightarrow \omega = \frac{19.0 \pm 48.6}{2} \times 10^6 \text{ rad/s} \Rightarrow \nu = 5.36 \text{ MHz}$

C_b

$\Rightarrow \frac{1}{100}$

از این عدد می بینیم

if $f_{\max} = 1 \text{ GHz} \Rightarrow \omega = 6.28 \times 10^9 \text{ rad/s}$

$\Rightarrow \left| 10^{-9} \times \omega - \frac{1}{C_b \omega} \right| = 19.0 \times 10^{-3}$

$\frac{C_b \omega}{10^9}$

+ صحت
تدریسی

$6.28 - 0.019 = \frac{1}{6.28 \times 10^9 C_b}$

$\Rightarrow C_b \approx 25 \text{ pF}$

- صحت
تدریسی

$6.28 + 0.019 = \frac{1}{6.28 \times 10^9 C_b}$



(صحت نیست می آید ولی
دقت نمی آید)

Subject:


Year: Month: Date: ()

$$V_f \Rightarrow E_C \Rightarrow V$$

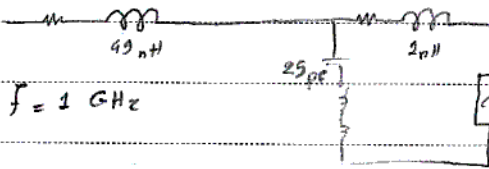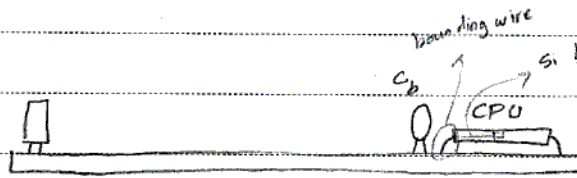در تئوری
وی از نظر علمی نمی توانیم چینی خارجی بکشیم



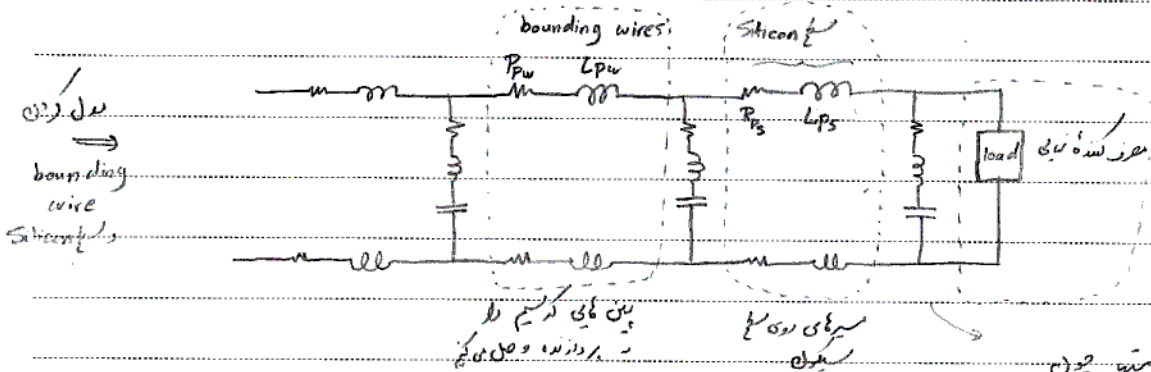هزیم کار نمی کند !!
به دلیل bounding wire



در این قسمت چون
بسیار خودمانده است توانایی خازن 25 pF را

فرکانس با یک عدد خازن by pass یک منی بکست آوردیم. به طریقی همین طور که
جد خازن by pass بنویسیم.

$$|r_b + r_g + r_f + i\omega(L_p + L_g + L_b)| = Z_{max}$$

$$\Rightarrow |R + iX| = Z_{max} \Rightarrow \sqrt{R^2 + X^2} = Z_{max} \Rightarrow X_{acc} =$$

$$\Rightarrow |X| = Z_{max} - R \Rightarrow X =$$

Subject:

Year. Month. Date. ()


تقریباً این ترتیب را بکار ببرید.

Design Problem: فصل ۵ به جز سوال ۵



فصل ۵ به جز سوال ۵

فصل ۵ به جز سوال ۵

Frequency Response

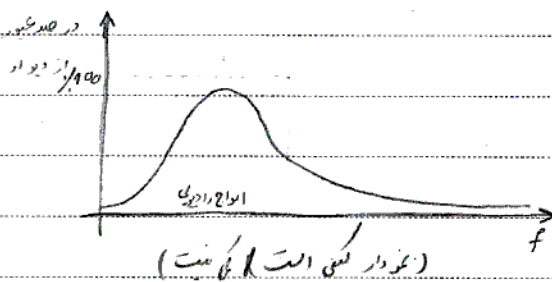

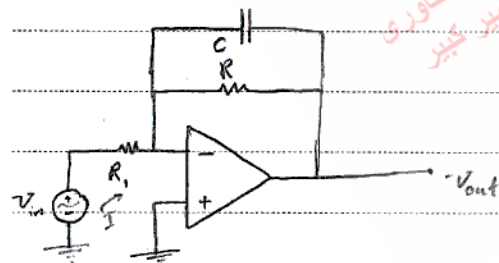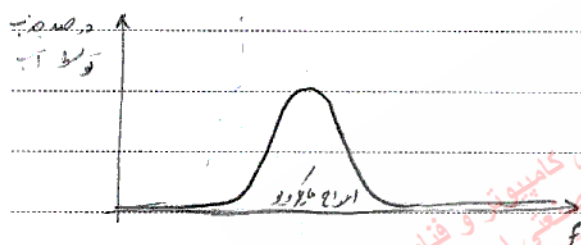فرکانس انتخابی در دایره انتخابی است و در این فرکانس امواج انتخابی می شود. در این فرکانس فرکانس انتخابی می شود.



$$I = \frac{V_{in}}{R_1} \quad (\text{phasors})$$

$$V_{out} = -I \left(\frac{R_2 \times \frac{1}{i\omega C}}{R_2 + \frac{1}{i\omega C}} \right)$$


$$= -\frac{V_{in}}{R_1} \left(\frac{R_2}{1 + i\omega C R_2} \right)$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\frac{V_{out}(w)}{V_{in}(w)} = \frac{-R_2}{R_1(1 + i\omega CR_1)} = H(w)$$

ی فرام | H(w) | در رسم کنیم

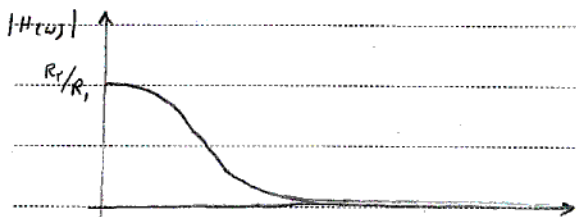


$$|H(w)| = \frac{R_2}{R_1 \sqrt{1 + \omega^2 C^2 R_1^2}}$$

$$\varphi(H(w)) = \tan^{-1}(-\omega CR_1)$$

(H(w) در خروجی فازی می باشد و این در خروجی ولتاژی نیست)

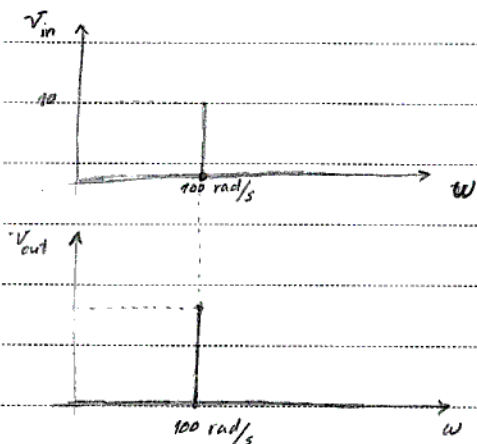* در یک سیستم اگر به یک فریب داشته باشیم یک توصیف تمام غیر (کامل) از آن سیستم است



$$V_{in} = 10 \angle 0$$

$$v_{in} = 10 \cos(\omega t + \theta), \theta = 0, \omega = 100 \text{ rad/s}$$

$$v_{out} = \dots \cos(\omega t + \dots)$$

$$V_{out} = H(w) * V_{in}$$

* الزامات: سنسور ۵۲۲ و ۵۲۸ در حل ۱۱-۳-۲ قی ۱-۲ به عنوان ورودی و خروجی سیستم

اگر در روابط بین ورودی و خروجی سیستم تفاوتی نداشته باشد.

* سوال ۱۱-۴-۲ سنسور ۵۲۲



* سنسور ۵۲۸: ولتاژی که در خروجی سیستم به دست می آید را به دست آوریم. $\frac{V_m}{I_m}$ ولتاژی که در خروجی سیستم به دست می آید را به دست آوریم.

Subject:



Year: Month: Date: ()

معماری

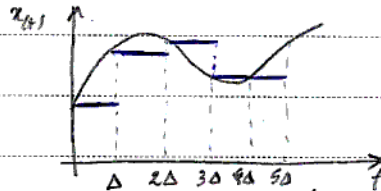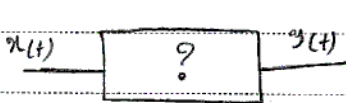با استفاده از پاسخ فرکانس و فرم ورودی و خروجی



نمونه برداری از سیگنال ورودی

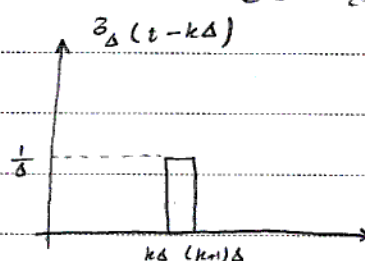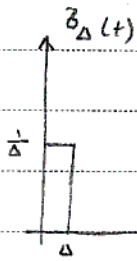

$$x(t) \approx \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta) \delta_{\Delta}(t - k\Delta) \Delta$$

position
super
نمونه برداری

$$\Rightarrow x(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_k x(k\Delta) \delta_{\Delta}(t - k\Delta) \Delta = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

$$y(t) \approx \sum_k x(k\Delta) \underbrace{h(t - k\Delta)}_{\text{فرم پاسخ فرکانس}} \Delta$$

$$\Rightarrow y(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_k x(k\Delta) h(t - k\Delta) \Delta = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

(انتگرال کانولوشن)

$$\Delta \rightarrow 0 \Rightarrow k\Delta \rightarrow \tau$$

$$\Rightarrow h_{\Delta}(t - k\Delta) \rightarrow h(t - \tau)$$

فرم

$$\Rightarrow \Delta \rightarrow d\tau$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

در تابع ورودی را می توانیم به صورت $x(t)$ از تابع خروجی به صورت $y(t)$ به دست آوریم. این تابع را می توانیم به صورت $y(t) = x(t) * h(t)$ بنویسیم. این تابع را می توانیم به صورت $y(t) = x(t) * h(t)$ بنویسیم.

نرخ های این تابع

* خطی بودن

* شرط تغییر پذیری در زمان = اینک به رخ را تغییرت کرد

در حالت ایده $x(t)$

از جمله قبل


$$\frac{V_{out}(w)}{V_{in}(w)} = \frac{-R_2}{R_1(1+iwCR_1)} = H(w)$$

$$y(t) \equiv x(t) * h(t)$$

نرخ (مستعد) حال کانوژشن

$$Y(w) = X(w) * H(w)$$

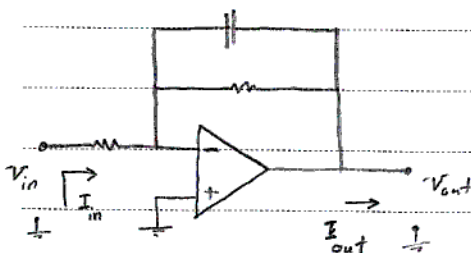کانوژشن در حوزه فرکانس = فاز در حوزه زمان



معدل تابع فرکانس در حوزه زمان برابر 1 است


$$H(w) = (معدل تابع فرکانس) H(w) \Rightarrow (معدل تابع فرکانس) = 1$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

حل مسئله چهارم (درسی کار)

Design Problem 10.2:

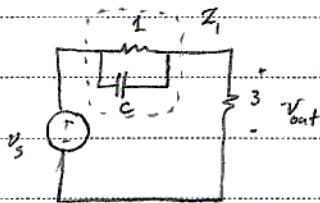

$$\Rightarrow Z_1 = \frac{1}{1+j\omega C}$$

$$v_s = 15\sqrt{2} \cos(3t)$$

$$\Rightarrow v_{out} = \frac{3}{3 + \frac{1}{1+j\omega C}} \times v_s =$$

$$v_{out} = 9 \cos(3t + \varphi)$$

$$\Rightarrow 9 \angle \varphi = \frac{3}{3 + \frac{1}{1+j\omega C}} \times 15\sqrt{2} \angle 0$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{5\sqrt{2} (1+j3C)}{4 + 9Cj} = 1 \angle \varphi$$


$$|Z_1| = \frac{5\sqrt{2} \sqrt{1+9C^2}}{\sqrt{16+81C^2}} = 1$$

$$\Rightarrow C^2 < 0$$

معادله فوق الذکر را می توانیم به صورت زیر بنویسیم

$$\angle Z_1 = \tan^{-1} \frac{3C}{1} - \tan^{-1} \frac{9C}{4} = \varphi$$


Design Problem 10.6:

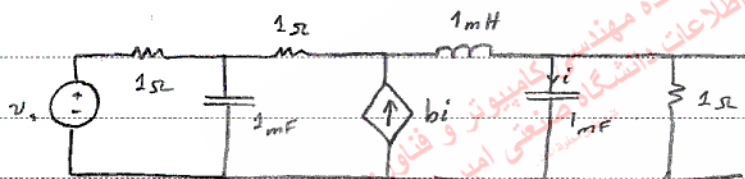

$$v_s = 12 \cos(1000t)$$


$$v_{out} = 6 \cos(1000t)$$

$$b = 0.5$$

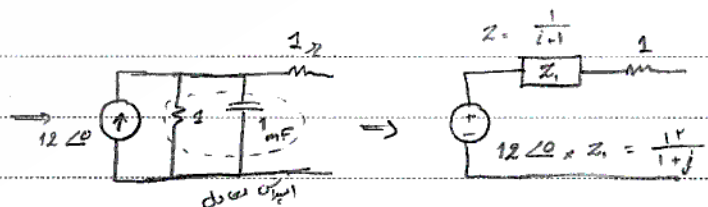

Subject:

Year: Month: Date: ()

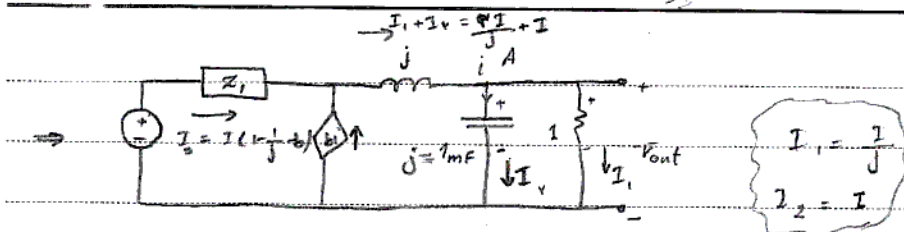

$$V_a = V_a = I \times \frac{1}{j} = \frac{I}{j}$$


$$I_1 = \frac{V_a}{1} = \frac{I}{j}$$

$$KVL \Rightarrow \frac{12}{1+j} = \left(\frac{1+j}{1+j} \right) [I(1+\frac{1}{j}+b)] + \frac{I}{j} + I(1+\frac{1}{j})(j)$$

$$I_1 \times 1 = V_{out} \Rightarrow \frac{I}{j} = 9 \Rightarrow I = 9j$$

$$I, II \Rightarrow 12 = 6b + j(24 - 12) \Rightarrow b = 2$$

Design Problem 1:

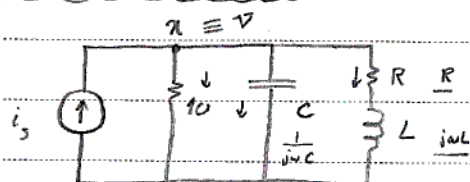

$$i_s = 10 \cos(1000t) \equiv 10 \angle 0$$

$$v_s = 10 \cos(1000t - 0)$$

$$-90^\circ < \theta < 90^\circ$$

$$KCL: 10 = \frac{V}{10} + \frac{V}{j\omega C} + \frac{V}{R+j\omega L}$$

$$\Rightarrow (R + 10 - 10j\omega LC) + j(\omega L + 10\omega RC) = \frac{10}{80 \angle -\theta} (10R + 10j\omega L)$$

$$\text{Magnitude: } \sqrt{(R + 10 - 10\omega LC)^2 + (\omega L + 10\omega RC)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{\omega L + 10\omega RC}{R + 10 - 10\omega LC} \right)$$

$$\text{Magnitude: } \frac{10}{80} \sqrt{(10R)^2 + (10\omega L)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right) + \theta$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{(R + 10 - 10\omega LC)^2 + (\omega L + 10\omega RC)^2}}{\sqrt{(10R)^2 + (10\omega L)^2}} = \frac{1}{1} I$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\Rightarrow \tan^{-1} \left(\frac{\omega L + 10\omega RC}{R + 10 - 10\omega^2 LC} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right) + \theta \quad \text{I}$$

θ به روزهی معلوم است. (از آنجمله از داده شده است)

در معادله I و II داریم به سه مجهول R ، L و C طریقه متفاوتی داریم
شرطی برای θ داریم معادله را می دهیم دو مجهول جواب برای L ، C خواهیم داشت
به دست می آید.

$$\theta = -45^\circ \Rightarrow L, C, \quad \begin{cases} C \in (C_1, C_2) \\ L \in (L_1, L_2) \end{cases}$$

$$\theta = 45^\circ \Rightarrow L, C, \quad \Rightarrow \begin{cases} C \in (C_1, C_2) \\ L \in (L_1, L_2) \end{cases}$$

این مسئله را در $\theta = 0$ نیز صادق است

$$\theta = 0 \Rightarrow (R + 10 - 10\omega^2 LC) + j(\omega L + 10RC) = 1.25(R + j\omega L) \quad \text{III}$$


$$\begin{cases} R + 10 + 10\omega^2 LC = 1.25R \\ \omega L + 10RC = 1.25\omega L \end{cases}$$

توضیح: $\theta = 0$ هم است!!!

$$R = 20, \omega = 1000$$

$$\Rightarrow R = 20 \Omega, L = 30 \text{ mH}, C = 25 \mu\text{F} \Rightarrow \theta = 0 \quad \checkmark$$

Design Problem 7:

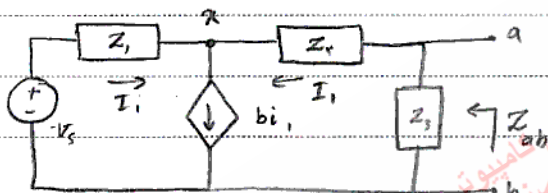

حجم KVL برای هر حلقه جهت دور $b \rightarrow a$ می گیریم
برای هر ولتاژ V_{ab} می گیریم

$$b = 2, Z_{ab} = 19.1 \angle -27.4^\circ$$

$$\Rightarrow Z_{ab} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}}$$


$$\begin{cases} \text{KVL: } V_s = Z_1 I_1 - Z_2 I_1 - Z_3 I_1 \Rightarrow V_s = I_1 (Z_1 - Z_2 - Z_3) \\ V_{oc} = -Z_3 I_1 \end{cases} \quad \text{I}$$

P4PCO open circuit

Subject:

Year: Month: Date: ()
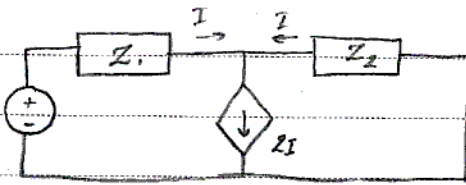
$$\Rightarrow V_{oc} = \frac{Z_3}{Z_1 + Z_3 - Z_2} V_s$$



$$I_{sc} = -I$$

short circuit

$$KVL: V_s = I Z_1 - I Z_2$$

$$\Rightarrow V_s = I_{sc} (Z_1 - Z_2) \Rightarrow I_{sc} = \frac{V_s}{Z_1 - Z_2} \quad \text{II}$$

$$\frac{I}{II} \Rightarrow Z_{ab} = \frac{Z_3 (Z_1 - Z_2)}{Z_3 + Z_2 - Z_1}$$

* در طولی و عمودی اتصال به هم می‌دهیم و به هم وصل می‌کنیم. (برای تبدیل به یک مدار ساده)
 مدار: $Z_1 = R$, $Z_2 = 0$, $Z_3 = 19.1 \angle -\pi/4$

$$Z_1 = R \Rightarrow Z_{ab} = \frac{Z_3 (Z_1 - Z_2)}{Z_3 + Z_2 - Z_1} = \frac{19.1 \angle -\pi/4}{19.1 \angle -\pi/4 - R}$$

$$Z_3 = \frac{1}{i\omega C}$$

صورت اول: $Z_3 = C$, $Z_1 = L$

$$Z_2 = i\omega L$$

$$\xrightarrow{\text{تبدیل به صورت اول}} Z_{ab} = \frac{i\omega L - R}{(1 - \omega^2 LC) - i\omega RC} = 19.1 \angle -\pi/4$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}} = 19.1 \\ \tan^{-1}\left(\frac{-\omega L}{R}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{-\omega RC}{1 - \omega^2 LC}\right) = -\pi/4 \end{cases}$$

$$Z_3 = i\omega L$$

صورت دوم: $Z_3 = L$, $Z_1 = C$

$$Z_2 = \frac{1}{i\omega C} \Rightarrow Z_{ab} = \frac{j\omega L + \omega^2 L C R}{(1 - \omega^2 LC) - j\omega RC} = 19.1 \angle -\pi/4$$

$$\xrightarrow{\text{تبدیل به صورت دوم}} \begin{cases} \frac{\sqrt{\omega^2 L^2 + (\omega^2 L C R)^2}}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}} = 19.1 \\ \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{\omega^2 L C R}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{-\omega RC}{1 - \omega^2 LC}\right) = -\pi/4 \end{cases} \quad \text{I}$$

PAPCO

Subject:

Year. Month. Date. ()

در وقت در مدارات با یکدیگر $\omega L C = 1$ مساوی شود و این زمانی شود که این دو یکدیگر را در این حالت به هم اضافه می کنند.

$$\tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{\omega L C R}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega R C}{\omega L C - 1}\right) = -\pi/4$$

$\pi/2$

$$\Rightarrow \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \omega L = R \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} L &= \frac{R}{\omega} \\ C &= \frac{1}{R\omega} \end{aligned}$$

در این حالت

در این حالت

$$R = 999$$

معلوم L, C

در این حالت اولی: $\omega L C = 1$ فرض شود.

$$\tan^{-1}\left(\frac{-\omega L}{R}\right) - \pi/2 = -\pi/4$$


$$\Rightarrow \tan^{-1}\frac{\omega L}{R} = \pi/4$$

با این عدد + منفی نمی شود.

نکته:


• انتخاب پاریته و جریانی در مدار: در زمانی که می خواهیم امپدانس معادل از دو نقطه a و b بدست آوریم از منبع تست قرار می دهیم.

$$Z_{ab} = \frac{V_T}{I_T}$$

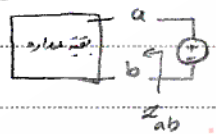


Z_{ab}

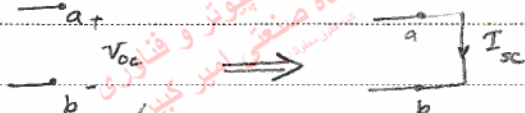• اگر Z_{ab} را از رابطه $\frac{V_{oc}}{I_{sc}}$ بدست آوریم



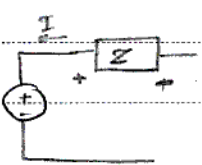• در مدارهای دارای KVL و KCL: جهت دلخواهی را انتخاب می کنیم. جهت حرکت در مدار را به سمت راست می گیریم. در روشی که با KVL از جهت جریان صاف است KVL می نهد و در روشی که با KVL از جهت جریان منتهی است KVL می نهد.



$$V_s = -IZ$$

P4PCO

Subject:


Year: Month: Date: ()

اگر جهت KVL را به سمت عقربه‌های ساعت در نظر بگیریم، داریم:

- در مسامحت، اختلاف پتانسیل در هر شاخه از سر به پای آن، مجموع ولتاژها می‌باشد.



Design Problem 11.3:

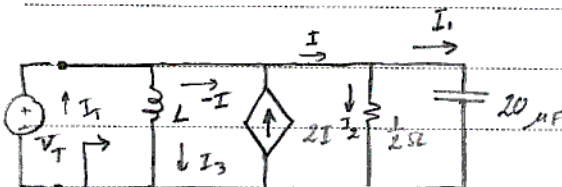

$$Y_{in} = Y \angle \theta, \quad 2.8 < Y < 2.9$$

$$\omega = 50 \text{ krad/s}$$

$$L, \theta = ?$$

$$I_1 = \frac{V_T}{(j\omega L)^{-1}} = iV_T\omega C, \quad I_2 = \frac{V_T}{\frac{1}{2}} = 2V_T$$

$$\text{KCL} \Rightarrow I = I_1 + I_2 = V_T(2 + i\omega C)$$

$$\text{KCL} \Rightarrow -I = -V_T(2 + i\omega C)$$

$$I_3 = \frac{V_T}{i\omega L} = \frac{-iV_T}{\omega L}$$

$$I_1 = I_3 - I = \frac{-iV_T}{\omega L} - V_T(2 + i\omega C)$$

$$\Rightarrow Y_{in} = \frac{I_T}{V_T} = -2 + i\left(\frac{-1}{\omega L} - \omega C\right)$$

$$|Y_{in}| = \sqrt{2^2 + \left(\frac{1}{\omega L} + \omega C\right)^2}, \quad \omega C = 50 \text{ k} \times 20 \mu\text{F} = 1$$

$$\Rightarrow |Y_{in}| = \sqrt{4 + \left(\frac{1}{\omega L} + 1\right)^2}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\Rightarrow 2.8 < \sqrt{4 + \left(\frac{1}{\omega L} + 1\right)^2} < 2.9$$

$$\Rightarrow 9.99 < L < 9.99$$

$$\angle Y_{in} = \tan^{-1} \left(\frac{\frac{1}{\omega L} + 1}{2} \right) \quad \left\{ \begin{array}{l} L = 6.8 \times 10^{-6} \Rightarrow \theta = 18.9^\circ \\ L = 6.2 \times 10^{-6} \Rightarrow \theta = 18.32^\circ \end{array} \right.$$

Design Problem 11.4:

$$Z_4 = Z_1 \parallel Z_2 \parallel Z_3 \Rightarrow \frac{1}{Z_4} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \quad \left(\alpha = \frac{1}{\omega C} \right)$$

$$= \frac{1}{5.2 + 3i} + \frac{1}{6 + i\alpha} + \frac{1}{5 + j4}$$

و به دست

میدانیم

$$\Rightarrow Z_{in} = Z + Z_4 = \frac{(234.4 + 49.8\alpha) + i(298.4 - 34.4\alpha)}{(165.3 + 7\alpha) + i(41.8 - 10.2\alpha)}$$

$$4.2 < |Z_{in}| < 4.6 \Rightarrow ! < \alpha < !$$

(- 632 532 532)

∴ Power Factor ~ $\cos \phi$


$$P = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) \quad , \quad |S| = \frac{V_m I_m}{2} \quad (\text{apparent power})$$

$pf = \cos(\theta_v - \theta_i)$ apparent power, توان، \checkmark power factor
 $\angle \rightarrow$ Power Factor Angle

$$\rightarrow P_{avg} = \frac{V_m I_m}{2} \cos \phi$$

به دلیل فرج بودن \cos هم مثبت ناویژه pf به مثل فرج و اصطلاحات است.

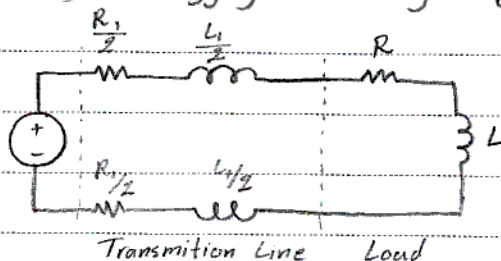در باره مثبت و منفی بودن ناویژه pf با i $lagging$, $leading$ و R_i



$$Z_{inc} = R_1/2 + R_1/2 + i\omega L/2 + i\omega L/2$$

$$= R_1 + i\omega L_1$$

power
station


$$P_{\text{line}} = \frac{I_m^2}{2} \text{Real} \{ Z_{\text{line}} \} = \frac{I_m^2}{2} R$$

line 2 (line) 2

$$P = \frac{V_m I_m}{2} \text{ pf} \Rightarrow I_m = \frac{2P}{V_m \text{ pf}}$$

$$\Rightarrow P_{\text{line}} = 2R \left(\frac{P}{2R} \right)^2$$

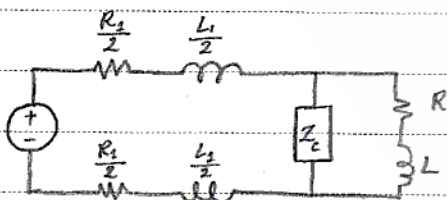به عنوان یک تابع در دست می آید. آن 1 می شود. این زمانی رخ می دهد که $\theta_0 = \theta_1$ باشد یعنی حالت
 تعادلی داشته باشد (مثلاً موهومی در حالت تعادل) (عمر صرف کننده)



۱. pf به معنی pf در اینجا
 ۲. pf به معنی pf در اینجا
 ۳. pf به معنی pf در اینجا

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$Z_{load} = R + iX, \quad Z_c = iX_c \quad (\text{نوعیت امپدانس اضافه شده توان مثبت باشد})$$

$$(Z_{load} \text{ و } Z_c \text{ در موازی}) \quad Z_p = \frac{Z Z_c}{Z + Z_c}$$

$$\Rightarrow Z_p = R_p + iX_p = Z_p \angle \theta_p$$

$$\Rightarrow pfc = \cos \theta_p = \cos \left(\tan^{-1} \frac{X_p}{R_p} \right)$$

R_p, X_p معلوم

$$Z_p = \frac{(R + iX) i X_c}{R + i(X_c + X)}$$

$$= \frac{R X_c^2 + i(R^2 X_c + (X + X_c) X X_c)}{R^2 + (X + X_c)^2}$$

$$= \frac{R X_c^2}{R^2 + (X + X_c)^2} + i \frac{R^2 X_c + (X + X_c) X X_c}{R^2 + (X + X_c)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{X_p}{R_p} = \frac{R^2 + X(X + X_c)}{R X_c} = \tan(\cos^{-1} pfc)$$

$$\Rightarrow X_c = \frac{R^2 + X^2}{R \tan(\cos^{-1} pfc) - X}$$

ساده - مقادیر $X, R, \tan(\cos^{-1} pfc)$ معلوم، X_c می توانیم به دست آوریم. Z_{load} به صورت کلی است و Z_c به امپدانس خازنی می دهیم.

$$Z_c = \frac{-i}{\omega C} = i X_c$$

وقتی علامت مثبت می دهیم X_c یعنی خازن می دهیم.

$$\frac{-i}{\omega C} = \frac{R^2 + X^2}{R \tan(\cos^{-1} pfc) - X}$$

$$\Rightarrow \omega C = \frac{R \tan(\cos^{-1} pfc) - X}{R^2 + X^2} = \frac{R}{R^2 + X^2} \left(\frac{X}{R} - \tan(\cos^{-1} pfc) \right)$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{X}{R} \quad \omega C = \frac{R}{R^2 + X^2} (\tan \theta - \tan \theta_c)$$

$$\theta = \cos^{-1}(pfc)$$

$$\theta_c = \cos^{-1}(cpl)$$

در اینجا

Subject:

Year. Month. Date. ()

حجت‌الزاده

حل سوال پنج زنگنه ایستگاه میان ترم

$$h_1(t) = u(t)$$

$$h_2(t) = 2te^{-t}u(t)$$

$$x(t) = \cos(t)$$

$$y_1(t) = h_1(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(\tau) u(t-\tau) d\tau$$

تقسیم

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^t \cos(\tau) u(t-\tau) d\tau + \int_t^{\infty} \cos(\tau) u(t-\tau) d\tau$$

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

u(t)

$$= \int_{-\infty}^t \cos(\tau) d\tau = \sin(t) !!!$$

$$y_2(t) = h_2(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos \tau 2u(t-\tau) e^{-(t-\tau)} * u(t-\tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^t [2t \cos \tau e^{\tau-t} - 2\tau \cos \tau e^{\tau-t}] d\tau$$

$$= 2te^{-t} \int_{-\infty}^t e^{\tau} \cos(\tau) d\tau - 2e^{-t} \int_{-\infty}^t \tau \cos(\tau) e^{\tau} d\tau$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\int \underbrace{\cos(\tau)}_u \underbrace{e^\tau}_{dv} d\tau = \cos(\tau) e^\tau + \int \sin(\tau) e^\tau d\tau$$

$$= \sin(\tau) e^\tau - \int \cos(\tau) e^\tau d\tau$$

$$\Rightarrow \int \cos(\tau) e^\tau d\tau = \frac{e^\tau}{2} (\sin(\tau) + \cos(\tau))$$

$$\int \tau \cos(\tau) e^\tau d\tau = \frac{\tau e^\tau}{2} (\sin \tau + \cos \tau) - \int \frac{e^\tau}{2} (\sin \tau + \cos \tau) d\tau$$

$$\frac{e^\tau}{4} (\sin \tau + \cos \tau) + \frac{-e^\tau}{4} (\cos \tau - \sin \tau)$$

$$= \frac{\tau e^\tau}{2} (\sin \tau + \cos \tau) - \frac{1}{2} \left[\frac{e^\tau}{2} \times 2 \sin \tau \right]$$

$$= \frac{\tau e^\tau}{2} (\sin \tau + \cos \tau) - \frac{e^\tau}{2} \sin \tau$$

$$\Rightarrow = 2t e^{-t} \left[\frac{1}{2} e^\tau (\sin \tau + \cos \tau) \right]_0^t - 2e^{-t} \left[\frac{\tau e^\tau}{2} (\sin \tau + \cos \tau) - \frac{e^\tau}{2} \sin \tau \right]_0^t$$


$$= 2t e^{-t} e^t (\sin t + \cos t) - 0 - e^{-t} + e^t (\sin t + \cos t) + e^t e^{-t} \sin t - 0$$

$$= \sin(t)$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

۱. دوره دس

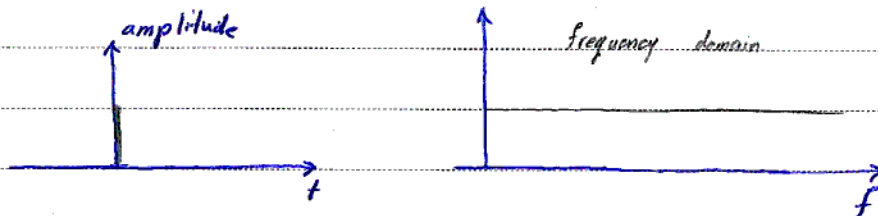

$$y(t) = x(t) * h(t)$$



$$Y(\omega) = X(\omega) \times H(\omega)$$

$$H(\omega) = ? \times H(\omega)$$



$$\Rightarrow ? = H(\omega)$$

مع $h(t)$ و $x(t)$ ✓
 $h(t)$ و $y(t)$
 و



فرض کنیم سیستم خطی و ثابت باشد

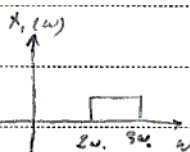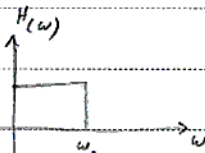

در یک

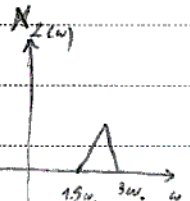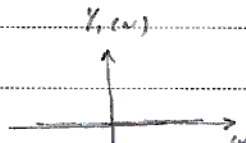

در یک

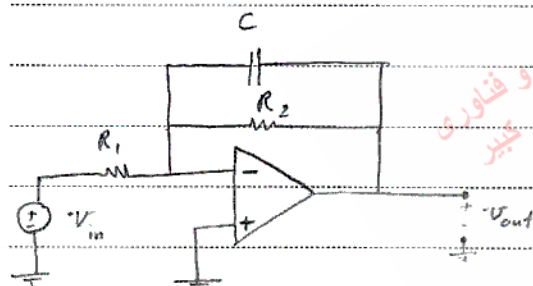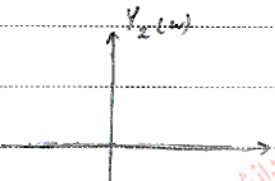


دانشگاه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 امیر کبیر

$$H(\omega) = \frac{-R_1}{R_2 (1 + i\omega C R_2)} = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

Subject:

Year: Month: Date: ()

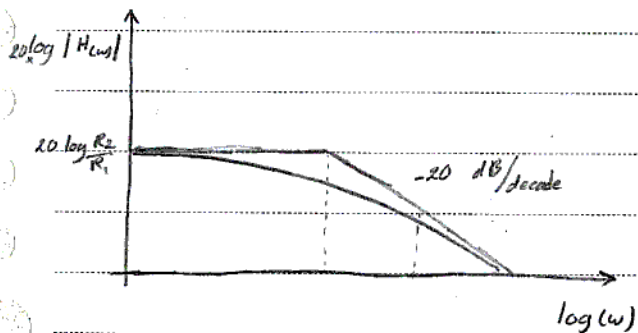Bode Plot

$$|H(w)| = \frac{R_2}{R_1} \times \frac{1}{\sqrt{1 + w^2 R_1^2 C^2}}$$

$$20 \log |H(w)| = 20 \left[\log \frac{R_2}{R_1} - \frac{1}{2} \log (1 + w^2 R_1^2 C^2) \right]$$

$$= 20 \log \frac{R_2}{R_1} - 10 \log (1 + w^2 R_1^2 C^2)$$

(طبق فریب) $w_c \equiv \frac{1}{CR_1}$ فریب

$$\Rightarrow 20 \log |H(w)| = 20 \log \frac{R_2}{R_1} - 10 \log \left(1 + \frac{w^2}{w_c^2} \right)$$

$$w \ll w_c \Rightarrow 20 \log |H(w)| = 20 \log \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$w \gg w_c \Rightarrow \xrightarrow{w \gg w_c} 20 \log \frac{R_2}{R_1} - 20 \log \frac{w}{w_c}$$

$$= 20 \log \frac{R_2}{R_1} - 20 \log (w) + 20 \log (w_c)$$

$$= \text{Constant} - 20 \log (w) \quad \text{فریب}$$

فریب -20

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی کامپیوتر و فناوری
موسسه تحقیقات و توسعه

جلد سوم


حل سوالاتی میں نرم

سوال 1

(سید الف)

۴ نسخہ کامل نسخہ چھپتا؟

بعضی از اینها در دسترس نیستند

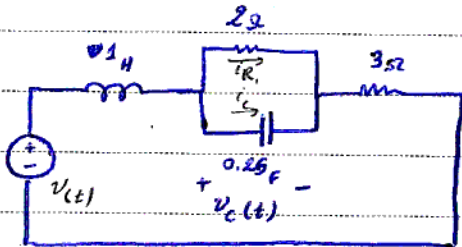

$$v(t) = u(t)$$

$$i_L(t) = 2_A$$

$$v_{c(s)} = \frac{1}{v}$$

$$v(t) = L \frac{d}{dt} \left(\underset{C}{\frac{C}{C}} \frac{dv}{dt} + \underset{R}{\frac{v_C}{2}} \right) + v_C + 3 \left(\frac{C}{C} \frac{dv}{dt} + \frac{v_C}{2} \right)$$

$$\Rightarrow v(t) = 0.25 \frac{d^2 v_c}{dt^2} + \frac{1}{2} \frac{dv_c}{dt} + v_c + 0.75 \frac{dv_c}{dt} + \frac{3}{2} v_c$$

$$= \frac{d^2 v_c}{dt^2} + 5 \frac{dv_c}{dt} + 10 v_c = 4 v(t)$$

$$\Rightarrow s^2 + 5s + 10s = 0 \Rightarrow s = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 40}}{2} = \frac{-5 \pm \sqrt{15}}{2}$$

$$\frac{y}{n} = e^{-2.5t} \left(A \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + B \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right)$$

$$v_{(.)} = B = 1 \Rightarrow B = 1$$

$$i_L(t) = L \frac{d}{dt} \left(C \frac{dv}{dt} + \frac{v_C}{2} \right) \xrightarrow{t=0} i_L(0) = \frac{d}{dt} \left(0.25 \frac{dv}{dt} + \frac{1}{2} \right) = 2 \text{ A}$$

$$\frac{dy}{dt} = -2.5 e^{-2.5t} \left(A \sin \frac{\sqrt{15}}{2} t + \cos \left(\frac{\sqrt{15}}{2} t \right) \right) + e^{-2.5t} \left(\frac{\sqrt{15}}{2} A \cos \frac{\sqrt{15}}{2} t - \frac{\sqrt{15}}{2} \sin \frac{\sqrt{15}}{2} t \right)$$

$$\Rightarrow t = 0 \Rightarrow \frac{dv}{dt} \Big|_{t=0} = -2.5 + \frac{\sqrt{8}}{2} \text{ A} \quad \underline{\underline{II}}$$

$$I_{II} \Rightarrow i_{II} = 2 = 0.25 \left(-2.5 + \frac{\sqrt{75}}{2} A \right) + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow A = \frac{17\sqrt{15}}{15} \Rightarrow v_n(t) = e^{-2.5t} \left(\cos \frac{\sqrt{15}}{2} t + \frac{17\sqrt{15}}{15} \sin \frac{\sqrt{15}}{2} t \right)$$

توضیح می دهیم فرم کلی جواب force این صورت است که است

Subject:


Year: Month: Date: ()

$$\Rightarrow 10k = 4v \Rightarrow v_f = 0.4v$$

$$\Rightarrow v_c(t) = v_n(t) + v_f(t) = e^{-2.5t} \left(\cos \frac{\sqrt{15}}{2} t + \frac{17\sqrt{15}}{15} \sin \frac{\sqrt{15}}{2} t \right) + 0.4$$

$$v(t) = 5 \cos(2t) = 5 \angle 0^\circ$$

(آرگن ب)

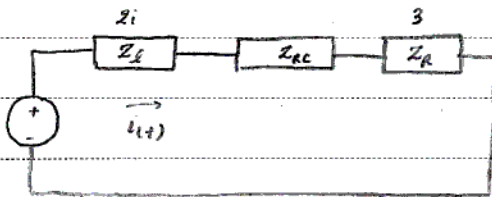

$$I = \frac{V}{Z_{eq}}$$

$$= \frac{5 \angle 0}{i\omega L + 3 + Z_{RC}}$$


$$Z_{RC} = \frac{2 \times \frac{1}{i\omega C}}{2 + \frac{1}{i\omega C}} = \frac{2}{1 + 2i\omega C} = \frac{2}{1 + i} = 1 - i$$

$$\Rightarrow I = \frac{5}{2i + 3 + 1 - i} = \frac{5}{4 + i}$$

$$V_c = I Z_{RC} = \frac{5}{4 + i} \times (1 - i) = \frac{5(4 - i)(1 - i)}{16 + 1} = \frac{5}{17} (3 - 5i)$$

$$\Rightarrow v_c(t) = \frac{5}{17} \sqrt{34} \cos(2t + \varphi), \quad \varphi = \text{Arctan}\left(\frac{-5}{3}\right) = -59^\circ$$

• سوال 2 •

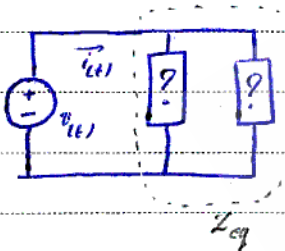

$$v(t) = 50 \sin(10t + \frac{\pi}{4})$$

$$i(t) = 400 \cos(10t + \frac{\pi}{6})$$

$$Z_{eq} = \frac{50 \angle -\pi/4}{400 \angle \pi/6} = \frac{1}{8} \angle -\frac{5\pi}{12}$$

(سبیل، کبرج)

$$= 0.125 \cos \frac{5\pi}{12} - i 0.125 \sin \frac{5\pi}{12}$$

real

negative imaginary

↓
R

↓
Capacitor

Subject:


Year: Month: Date: ()



$$Z_{eq} = \frac{R \times \frac{1}{i\omega C}}{R + \frac{1}{i\omega C}} = \frac{R}{1 + i\omega RC}$$

$$\Rightarrow R = 0.21 \Omega, \quad C = 0.61 F$$

سوال 5

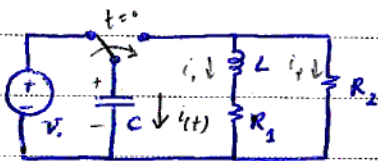

$$R_2 = -2 \Omega$$

$$R_1 = ?$$

$$C = 1 F$$

$$L = 1 H$$

$$\Rightarrow i(t) = \sin \omega t$$

$$i(t) = -(i_1 + i_2)$$

$$C \frac{dv_c}{dt} = -i_1 - \frac{v_c}{R_2} \quad I, \quad v_c = L \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1 \quad II$$

$$\Rightarrow v_c = L \frac{d}{dt} \left(-C \frac{dv_c}{dt} - \frac{v_c}{R_2} \right) + R_1 \left(-C \frac{dv_c}{dt} - \frac{v_c}{R_2} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 v_c}{dt^2} + \frac{1}{2} \frac{dv_c}{dt} + R_1 \frac{dv_c}{dt} - \frac{R_1}{2} v_c = -v_c$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 v_c}{dt^2} + \left(R_1 + \frac{1}{2} \right) \frac{dv_c}{dt} + \left(1 - \frac{R_1}{2} \right) v_c = 0$$

$$\Rightarrow s^2 + \left(R_1 + \frac{1}{2} \right) s + \left(1 - \frac{R_1}{2} \right) = 0$$

$$R_1 + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow R_1 = -\frac{1}{2} \Omega \quad 1 - \frac{R_1}{2} > 0 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow s = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i \Rightarrow v_c = \sin \omega t$$

$$i = C \frac{dv_c}{dt} \Rightarrow i = \cos \omega t$$

Subject:


Year. Month. Date. ()

بدین خدمت

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ \infty & t = 0 \end{cases}$$


به این نام تابع واحد ضرب می گویند
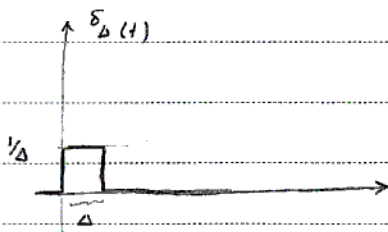
$$\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \delta(t) dt = 1 \quad \text{و } \epsilon > 0 \quad \text{درجه بی انتی است}$$



با اعمال شرط انتگرال فرض می کنیم $\epsilon > \Delta$ باشد
در این صورت داریم $1/\Delta$ واحد بود
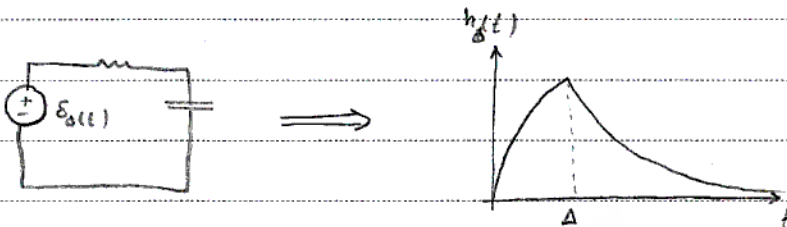
$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_{\Delta}(t) = \delta(t)$$



$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t-\tau) d\tau$$

از مرتب می توان به صورت ترکیب خطی از $\delta(t)$ دید

دانشگاه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

الستیک فونم بدین بود!



$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(\tau) d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(\tau) d\tau = 0$$

$$= x(\tau) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) d\tau = x(\tau) \times 1 = x(\tau)$$

Subject:

Year: Month: Date: ()

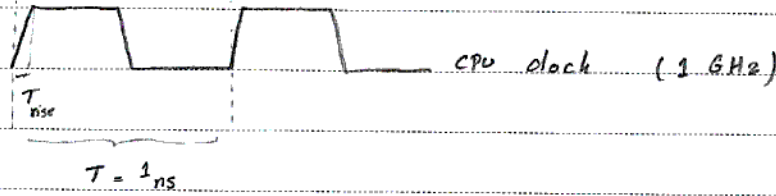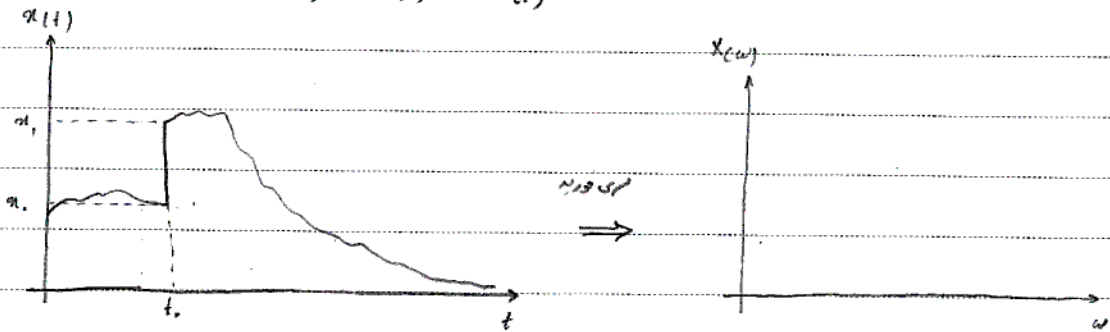۲- در حوزه زمان $y(t) = h(t) * x(t)$ (تکامل بودن یا نبودن)




$T_{nse} = 200 \text{ ps} \rightarrow 5 \text{ GHz} = \frac{1}{200 \text{ ps}}$ فرکانس نمونه برداری

۳- تمام فرم در حوزه فرکانس طریقه نمونه برداری در حد است.

حده عدم


rigid /
مختص

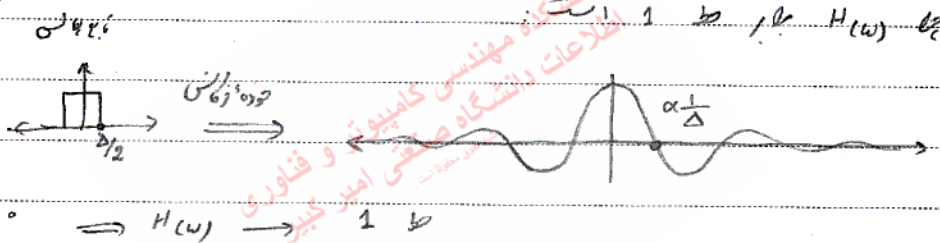

۴- تکامل بودن یا نبودن در حوزه فرکانس تحت پهنای باند مدار است

Subject:

Year. Month. Date. ()

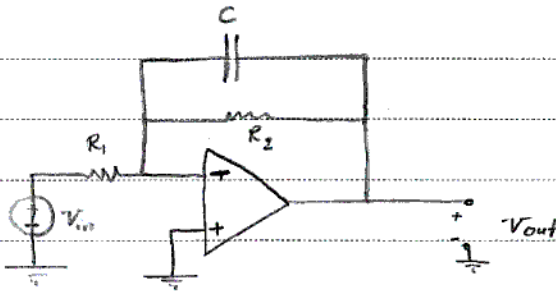


$$H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-R_2/R_1}{1 + i\omega C R_2}$$

Bode plot (continue):

$$|H(\omega)| = \frac{R_2/R_1}{\sqrt{1 + \omega^2 C^2 R_2^2}}$$

$$20 \log |H(\omega)| \approx \text{dB} \quad (\text{دسی})$$
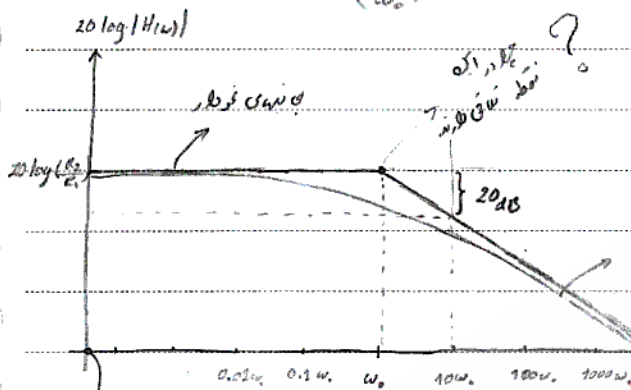
$$= \frac{R_2/R_1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$



این خط صاف
نرمی و سختی
الکترونیک
interest

تغییر در R₁, R₂ و C. در این نمودار، نرمی و سختی را می بینیم و این را می توانیم با تغییر R₁, R₂ و C تغییر دهیم.


$$20 \log |H(\omega)| = \left(20 \log \frac{R_2}{R_1} - 20 \log \frac{\omega}{\omega_0} \right) - \left(20 \log \frac{R_2}{R_1} - 20 \log \frac{10\omega}{\omega_0} \right) = -20 \text{ dB}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()


سید بنیم (تدریسگاه)

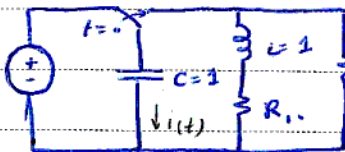۸. در قضیهٔ مدار توان اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ ندارد. اگر $\phi_s = \phi_L^*$ هم
دو امپدانس فقط خاصیت متعامد بودن دارد پس $\theta_s = \theta_L$ که $1 = \cos(\theta_s - \theta_L)$



R_2 ولتاژ بردار تعیین کند که $i(t)$ یک
جریان ثابت \sin شود

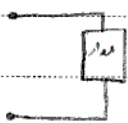(۲) در حالتی که ω under damp است مدار به فرکانس
ثابت توان می‌دهد (به فرکانس ω)



لازم آید مدار شکل دوم را بکشیم که گاهی است در نقطه ab
امپدانس (به امپدانس) مدار را محاسبه کنیم. اگر بخشی صفتی Z
و Y را داریم که در هر دو شرط توان به دست می‌آید شرط توان
به دست می‌آید که مدار است. اگر بخشی نهاده می‌داریم مدار را
تغییر دهیم فرکانس ω تحمل به دست می‌آید
* شرط توان فقط به فرکانس ω صحت است
در مدار فوق اگر Y و Z داشته باشیم:

$$Y_{eq} = i\omega C + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1 + i\omega L}$$

$$\Rightarrow Y_{eq} = i\omega C + \frac{1}{R_2} + \frac{R_1 - i\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2} = i\left(\omega C - \frac{\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2}\right) + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{R_1}{R_1^2 + \omega^2 L^2}\right)$$

$$\Rightarrow Y_{eq} = \left[\frac{-1}{2} + \frac{R_1}{R_1^2 + \omega^2} \right] + i\omega \left[1 - \frac{1}{R_1^2 + \omega^2} \right]$$

$$\begin{cases} \frac{-1}{2} + \frac{R_1}{R_1^2 + \omega^2} = 0 & (\text{شرط توان}) \\ 1 - \frac{1}{R_1^2 + \omega^2} = 0 & (\text{شرط توان}) \end{cases}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

شرط انتهای از پاسخ فریب \vec{x}_0

$$y_1(t) \rightarrow x_1(t)$$

$$y_2(t) \rightarrow x_2(t)$$

$$y_1(t) + y_2(t) \rightarrow x_1(t) + x_2(t)$$

مدار خطی باشد *

تغییر ناچیز بودن ϵ و δ *

پاسخ ای $h(t)$ در $x_1(t) * h(t)$ بدست می آید پاسخ حالت صفر است. (پاسخ به شرط دوم صورت)

پاسخ به $=$ انتگرال پاسخ فریب

پاسخ زینت $=$ انتگرال پاسخ فریب

پاسخ به $= \frac{d}{dt} (\text{پاسخ به})$

پاسخ زینت $= \frac{d}{dt} (\text{پاسخ زینت})$

$y = t$ (زینت)

$y = 1$ $x > 0$ (به)

$y = 1$ $x < 0$ (فریب)

$\frac{dy}{dt}$

* مدار خطی و تغییر ناچیز بودن ϵ و δ در مدار $x(t)$

$$x(t) = e^{-2t} u(t)$$

پاسخ حالت صفر به صورت $u(t) (e^{-t} + e^{-2t})$ بدست می آید پاسخ فریب مدار به تقیص $+70^\circ$

$$\frac{dx}{dt} = -2e^{-2t} u(t) + \delta(t)$$

در صورت صفر بودن $u(t)$ در صورت فریب است

$$\frac{dy}{dt} = (-e^{-t} - 2e^{-2t}) u(t) + \delta(t)$$

در این دلیل فریب است فریب

$$2x + \frac{dx}{dt} = \delta(t) = x'(t)$$

$$y'(t) = 2y(t) + \frac{dy}{dt} = \text{پاسخ فریب}$$


PAPCO

58

Subject:

Year. Month. Date. ()

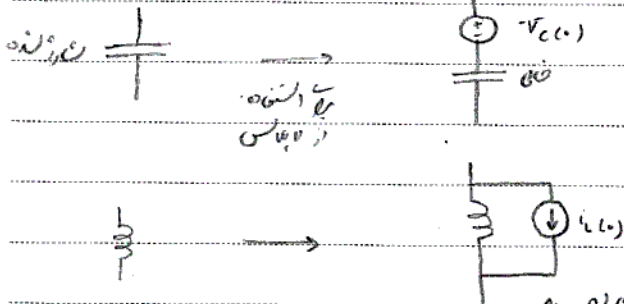درجه ۱ و ۲ \longleftrightarrow درجه ۳ و ۴
 $s \longleftrightarrow i\omega$
 (نقطه به نقطه)




درجه ۱ و ۲ \longleftrightarrow درجه ۳ و ۴


نقطه به نقطه

$$x(t) = u(t) - u(t-1)$$


$$h(t) = e^{-t} u(t)$$

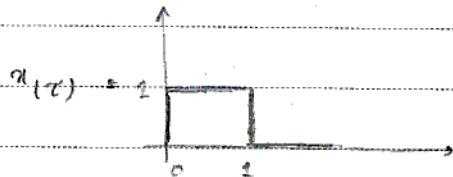

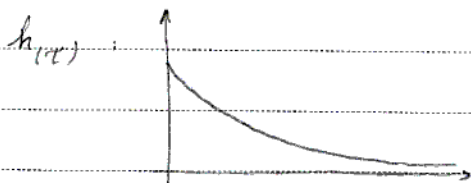
$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$



$\rightarrow h(t-\tau)$

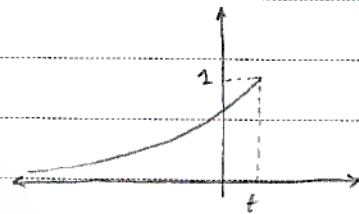


$t < 0$:

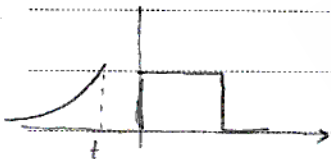

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^t x(\tau) h(t-\tau) d\tau = 0$$

$0 \leq t < 1$

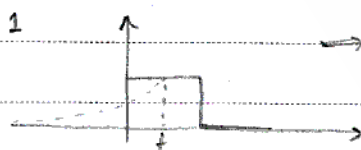


$$\Rightarrow \int_{-\infty}^t x(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_0^t e^{-(t-\tau)} d\tau = 1 - e^{-t}$$

Subject:


Year. Month. Date. ()

$t \geq 1$

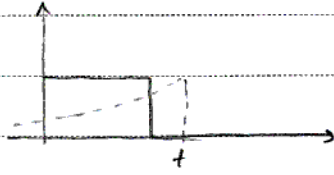


$$\Rightarrow \int_0^1 x(\tau) h(t-\tau) d\tau = 1 - e^{-t} \Big|_0^1 = (e^{-1} - e^{-0}) e^{-t} (t > 1)$$


از وصل دو نمودار

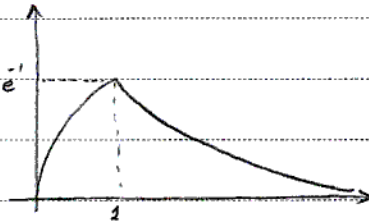

و/

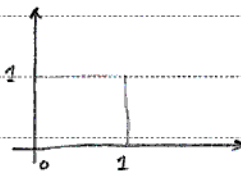

$x(t)$

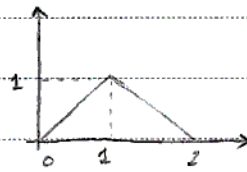

$h(t-\tau)$


$$x(t) * h(t) = ?$$

دانشگاه مهندسی کامپیوتر و فناوری
اطلاعات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
شماره مسلسل: ۱۳۸۴

Subject:

Year. Month. Date. ()

حالت فردم

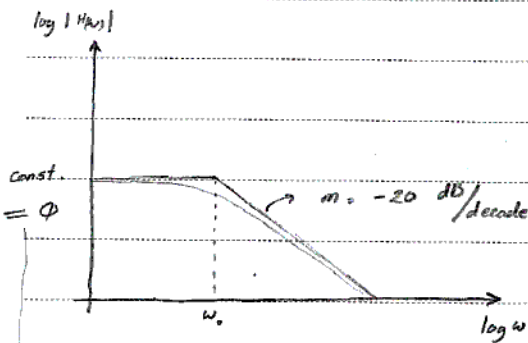

آلفا Bode می تواند در دو حالت نمایش داده شود
 ۱. در فرکانس خطی (در محورهای خطی) و در فرکانس دسیبل (در محورهای دسیبل)
 ۲. در فرکانس خطی (در محورهای خطی) و در فرکانس دسیبل (در محورهای دسیبل)
 ۳. در فرکانس خطی (در محورهای خطی) و در فرکانس دسیبل (در محورهای دسیبل)
 ۴. در فرکانس خطی (در محورهای خطی) و در فرکانس دسیبل (در محورهای دسیبل)

سیستم فرکانس و ولتاژ خروجی R_1, R_2, C
 می تواند در فرکانس 20 dB/decade در عرض باند

بندار کلی مدار تابع از باند باند است.


۱. باند باند مدار تابع از باند باند است.

۲. باند باند مدار تابع از باند باند است.
 ۳. باند باند مدار تابع از باند باند است.
 ۴. باند باند مدار تابع از باند باند است.

این مدار به معنی Gain 1 است و در فرکانس 1 دسیبل است.
 در فرکانس 1 دسیبل است و در فرکانس 1 دسیبل است.
 (در فرکانس 1 دسیبل است)

۴. باند باند مدار تابع از باند باند است.

نشان

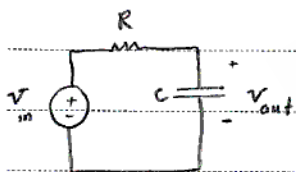


$$H(jw) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{jwC}}{R + \frac{1}{jwC}} = \frac{1}{jwRC + 1}$$








$$H(jw) = \frac{A}{B_1 + jwB_2} = k_1 \frac{1}{1 + jwB_2}$$

در فرکانس 1 دسیبل است و در فرکانس 1 دسیبل است.

2014/10/10

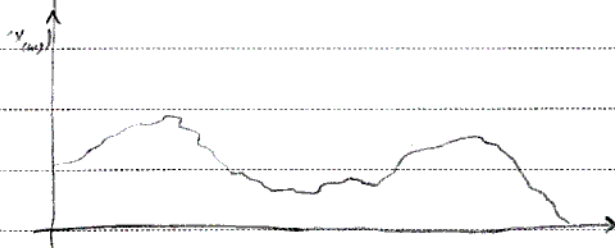

صافی ای در اثر التماس و ریدم می شود

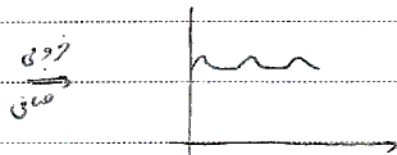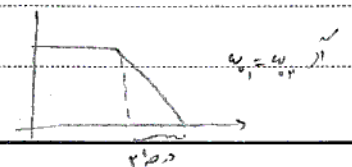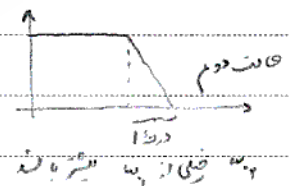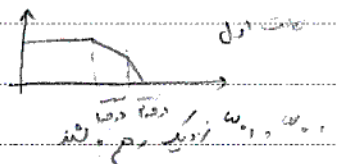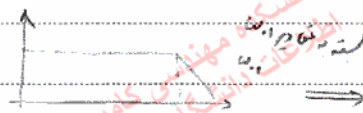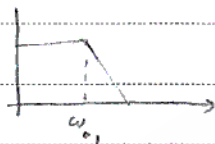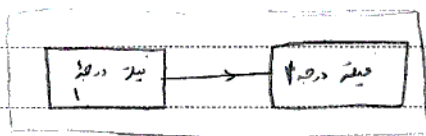[illegible]

Subject:

Year: Month: Date: ()

تمرین: پاسخ فرکانس مدار op-amp را با استفاده از شکل Bode




مقدار $20 \log |H(j\omega)|$ در نقطه $\omega = \omega_c$

$$= 20 \log \left(\left| \frac{1}{1 + j \frac{\omega_c}{\omega_c}} \right| \right) \quad (\text{فرکانس قطع})$$

$$= 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -3 \text{ dB} \quad \text{این فرکانس } (\omega_c) \text{ فرکانس } -3 \text{ dB} \text{ است}$$

دیاگرام فاز Bode
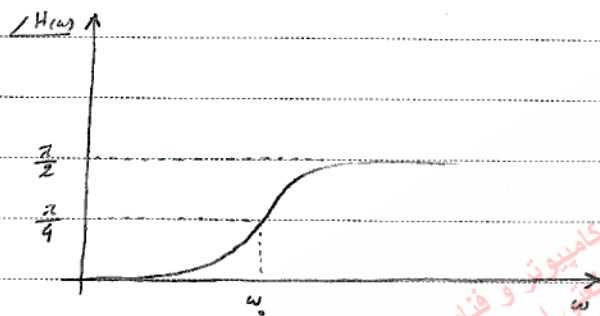
$$\begin{aligned} \angle H(j\omega) &= \tan^{-1} \left(\frac{-\omega}{\omega_c} \right) \quad \left(\frac{-R_f}{R_1} \text{ فرض کنیم} \right) \\ &= -\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right) \quad \frac{-R_f}{R_1} \text{ فرض کنیم} \\ &= \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right) \end{aligned}$$




Subject:

Year. Month. Date. ()

جبهه بهار

Resonant Circuits:
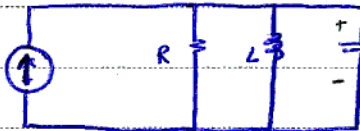
$$H(\omega) = \frac{V(\omega)}{I(\omega)} \equiv Z(\omega)$$




$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{i\omega L} + \frac{1}{\frac{1}{i\omega C}}$$

$$= \frac{1 + \frac{R}{i\omega L} + Ri\omega C}{R}$$

$$k = R, \quad Q \equiv R\sqrt{\frac{C}{L}}, \quad \omega_0 \equiv \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\Rightarrow Z = \frac{R}{1 + i(\omega CR - R/\omega L)} \equiv \frac{k}{1 + iQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}$$

$$|Z| = \frac{k}{\sqrt{1 + Q^2(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$$

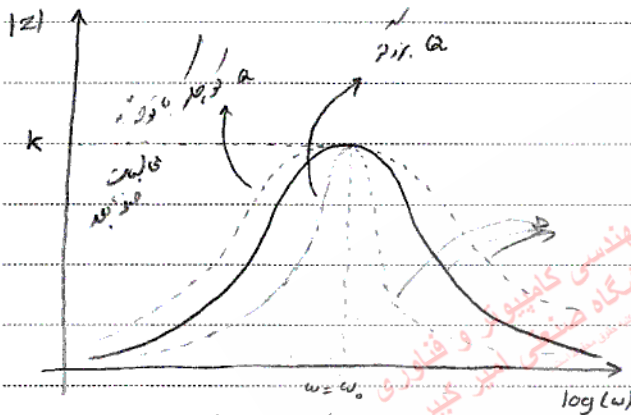

از نمودار Bode استفاده

می‌توانیم نمودار log را به دست آوریم
نمودار را فشرده کنیم

نسبت به عدد ۱۰ در محاسبات نمودار
استفاده می‌کنیم تا فشرده‌تر شود.
در محاسبات یک یک به یک نمودار خطی توان
مستقیم باشد (معمولاً نیست)

در این قسمت امپدانس فرم
نسبی دارد


در این قسمت امپدانس
طبیعی است

Subject:

Year. Month. Date. ()

این مدار مثل یک فیلتر می‌باشد، عمل آن می‌تواند فرکانس میانی را عبور دهد
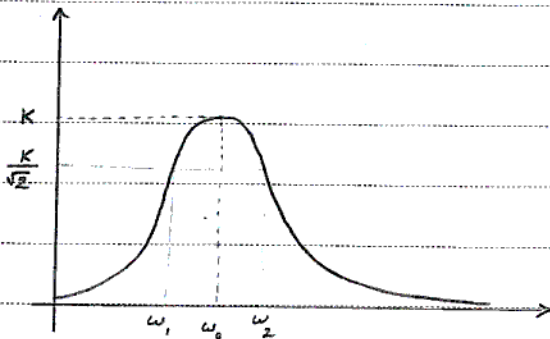
$$\text{Band width} = \omega_2 - \omega_1$$



$$\omega = \omega_1 \Rightarrow \frac{k}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega_1}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_1} \right)^2}} = \frac{k}{\sqrt{2}} \Rightarrow Q^2 \left(\frac{\omega_1}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_1} \right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow Q \left(\frac{\omega_1}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_1} \right) = \pm 1$$

$$\Rightarrow \frac{\omega_1^2 - \omega_0^2}{\omega_0 \omega_1} = \frac{\pm 1}{Q}$$

$$\Rightarrow \omega_1^2 \pm \left(\frac{\omega_0}{Q} \right) \omega_1 - \omega_0^2 = 0 \Rightarrow \text{I. } \omega = \frac{-\omega_0}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\omega_0}{2} \right)^2 + 4\omega_0^2}$$

$$\text{II. } \omega = \frac{+\omega_0}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\omega_0}{2} \right)^2 + 4\omega_0^2}$$

از I بهر دو پاسخ عددی به دست می‌آید، اما فقط یکی از آن‌ها در فرکانس مثبت و معنی دار است

$$\text{I} \Rightarrow \omega = \frac{-\omega_0}{2Q} + \sqrt{\left(\frac{\omega_0}{2Q} \right)^2 + 4\omega_0^2} \Rightarrow \omega_1$$

$$\text{II} \Rightarrow \omega = \frac{+\omega_0}{2Q} + \sqrt{\left(\frac{\omega_0}{2Q} \right)^2 + 4\omega_0^2} \Rightarrow \omega_2$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{Band Width} = \frac{\omega_0}{Q}} = \frac{1}{RC}$$

توجه: Q هم مدار همواره بزرگتر

فرکانس میانی

Subject:

Year. Month. Date. ()

در این بحث Q استفاده کردیم Q کیفیت $Quality\ Factor$ می باشد

در عمل بیشتر با Q کاری می کنیم و آن را Q می گویند

$\omega_0 \rightarrow$ فرکانس طبیعی مدار

$\omega_1, \omega_2 \rightarrow$ فرکانس $3dB$ (اصطلاح فیزیکی)

تندیم خوب است مگر خوب نیست کردن


بدون آن در طلای شود ممکن است یک فرکانس خیلی بزرگ در Q

بدون که خودی را بماند در شکل طلای Q را بماند

در نظری می زنند به Q و می زنند Q می زنند Q می زنند

می زنند

یک مثال کاری از فرکانس

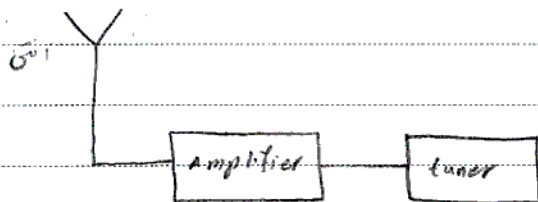


در این Q را می زنند

$$\cos(\omega_a t + \theta_a) \quad \omega_a = 700\text{ kHz}$$

$$\cos(\omega_b t + \theta_b) \quad \omega_b = 1000\text{ kHz}$$
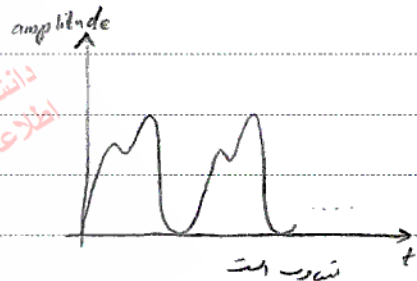
$$\cos(\omega_c t + \theta_c) \quad \omega_c = 1.3\text{ MHz}$$



در این Q را می زنند Q را می زنند Q را می زنند

در این Q را می زنند Q را می زنند Q را می زنند

در این Q را می زنند Q را می زنند Q را می زنند

Subject:

Year. Month. Date. ()

Power Line Communication


(PLC)

یکی از کاربردهای سگنال فرکانسی (PLC) استفاده از سگنال فرکانس برای انتقال داده است. Spectrum Analyzer دستگاهی است که فرکانس را نشان می‌دهد. اگر این وسیله را به برق شهر وصل کنیم، شکل امپدانس خط را می‌بینیم. فرکانس 50 هرتز را می‌بینیم و ولتاژات را می‌بینیم. فرکانس روی خط را می‌بینیم. از آن طرف یک سگنال فرکانسی می‌بینیم. data را در receiver می‌بینیم. از این ایده برای خواندن عدد کنتور می‌توان استفاده کرد!

حالت دوم:

$$H(\omega) = \frac{A}{1 + i\omega B}$$

سگنال فرکانسی

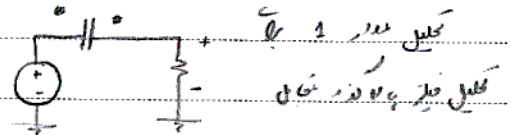


تحلیل مدار 1

کلیف فرکانس و ولتاژ

یک قطب در مدار است. هر قطب یک 20 dB decade را نشان می‌دهد. (اضافه می‌کند. لاگاریتم Bode)

هر 20 dB decade را می‌بینیم. -20 dB decade را می‌بینیم.
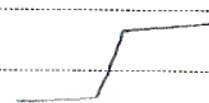
$$H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{i\omega CR}{1 + i\omega CR}$$



اگر این سگنال فرکانس را به سگنال فرکانس تبدیل کنیم، به سگنال فرکانس تبدیل می‌شود. به سگنال فرکانس تبدیل می‌شود.

حالت سوم:

Laplace Transform:

$$a_n \frac{d^n f}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} f}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{df}{dt} + a_0 f = 0$$

در حالت کلی حل سگنال فرکانس: باید تبدیل کنیم.

$$f(t) \leftrightarrow F(s)$$

$$\frac{d}{dt} f(t) \leftrightarrow sF(s)$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

به واسطه این تبدیل داریم:

$$\Rightarrow a_n s^n F(s) + a_{n-1} s^{n-1} F(s) + \dots + a_1 s F(s) + a_0 F(s) = 0$$

که به یک معادله جبری تبدیل می شود که پس از آن (1) قابل حل است. پس تبدیل فوی است!!!

$$e^{st} \xrightarrow{\frac{d}{dt}} s e^{st} \Rightarrow e^{st} \text{ رابطه}$$

می توان ثابت کرد که ویژگی فرگنده در صفحه قبل لا طرد. ($F'(s) = s F(s)$)

$$\xrightarrow{\text{تبدیل فوی}} F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

این منحنی مضامین تابع فوی است

که به ندر این رابطه "فرکانس مختلط" می گوئیم.

مثال: محاسبه تبدیل لاپلاس $u(t)$:

$$F(s) = \int_0^{\infty} u(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_{t=0}^{t=\infty}$$

$$s = \alpha + i\omega$$

رضایتیم که α یک عدد مختلط باشد پس

$$\Rightarrow - \left. \frac{e^{-\alpha t} e^{-i\omega t}}{-(\alpha + i\omega)} \right|_{0+\epsilon}^{\infty+\epsilon}$$

$$e^{-\alpha t} \text{ در چون } t \rightarrow \infty \text{ به } 0 \text{ میل می کند}$$

اگر $\alpha > 0$ آنگاه مقدار صفر است پس

$$= - \frac{1}{-(\alpha + i\omega)} = \frac{1}{s}$$

اگر $\alpha < 0$ باشد آنگاه مقدار لاپلاس و آنرا است $F(s)$ نویسندهاگر $\alpha = 0$ داریم $F(s)$ نویسنده باشد در این حالت خاص اگر $\alpha = 0$ بود تا کر


به این معنی که در این فایده نیست! ولی در شرایط کلی می توان گفت خود اشتباه نمی باشد

PAPCO

Subject:

Year: Month: Date: ()

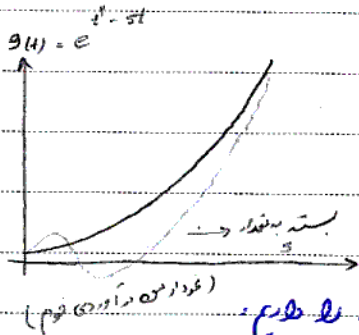مثال: فرض کن $f(t) = e^t \Rightarrow F(s) = \int_0^{\infty} e^t e^{-st} dt$



چون سطح زیر این غوطه ای لوله است $F(s)$ وجود ندارد

با توجه به اینکه در دنیا دایره داریم فرض کنیم نیم دایره را داریم

$$f_2(t) = \begin{cases} e^t & 0 < t < t_2 \\ 0 & t > t_2, t < 0 \end{cases}$$

در این شرایط می توانیم به کمک جدول معوض کنیم (به ترتیب از بالا به پایین) این فرض $\mathcal{L}\{f_2(t)\}$ وجود است. به همین فرض در حقیقت برای $t < 0$ باشد $\mathcal{L}\{f_2(t)\}$ وجود دارد. در نظر می دهیم صمیمیت می باشد.

$$f(t) = \delta(t)$$

$$F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}[\delta(t)] = 1$$

"ب نام خدا"

بسم الله الرحمن الرحيم

خواص تبدیل لابلاس:

- خاصیت یکتا بودن: اگر دو تابع $f(t)$ و $g(t)$ داشته باشیم به این که تبدیل لابلاس $F(s)$ و $G(s)$ و تبدیل $g(t)$ هم $F(s)$ باشد آنگاه $f(t) = g(t)$ می باشد به جز در موارد خیلی جزئی.

که از دید دایره ای صمیمیت داریم مواردی وجود دارد؟ در نظر می دهیم سوال آمده

Subject:

Year: Month: Date: ()

• خاصیت خطی بودن:

$$c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)$$

$$\xrightarrow{\text{تبدیل}} c_1 \mathcal{L}[f_1(t)] + c_2 \mathcal{L}[f_2(t)] = c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s)$$

اگر خاصیت خطی بودن صادق نبود می توانیم برای آن در معادله دینامیک استفاده کنیم. اصولاً دنباله تبدیل می بودیم که این شرایط را مطمئن باشد.

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + 5 \frac{dv}{dt} + 6v = 0 \quad \xrightarrow{\text{تبدیل}} s^2 + 5s + 6 = 0$$

معادله تبدیل

• خاصیت مشتق: اگر $\frac{df}{dt} \longleftrightarrow sF(s) - f(0^-)$

$$\frac{df}{dt} \xleftrightarrow[\text{تبدیل}]{\text{معادله}} sF(s) + \underbrace{f(0^-)}_{\text{شرایط اولیه}}$$

اگر در حوزه زمان به هم وصل می شود این مقدار صفر است. ولی در مداری که ولتاژ تغییر می کند می تواند مقدار کمی است این مقدار ظاهر شود.

این مسئله باعث اتقان خاصی می افتد. تنها باعث می شود یک سری شرایط تعریف شود. ولی تاکنون معادلات دینامیک را به یک معادله تبدیل می کنند.

• خاصیت انتگرال:

$$g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \quad \longleftrightarrow \quad G(s) = \frac{1}{s} F(s)$$


خواهی که به مدار مربوط می شوند:

* برای هر مدار خطی تغییرپذیر و زمان تبدیل لاپلاس به یک تابع کلی به دست می آید. تبدیل لاپلاس به یک ورودی (به یک تدریس) و به یک ورودی (مانند / خصوصی / Forced) مدل super position در حوزه لاپلاس [

Subject:

Year. Month. Date. ()

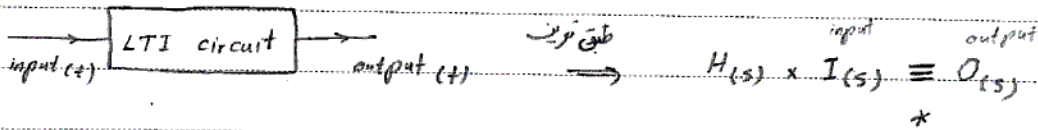* تویف: بلر هر مدار LTI (linear time invariable) تابع شبکه (network func.)
 تویف از انت اهرنگاه در تبدیل لاپلاس ورودی فریب شود به تبدیل لاپلاس خروجی
 می‌رسیم.



رض کنیم $Input(t) = \delta(t)$ باشد.

$$O(s) = H(s) \times \underbrace{\delta(t)}_{\substack{\text{تبدیل لاپلاس} \\ = 1}} \Rightarrow O(s) = H(s)$$

تبدیل لاپلاس به نوبت ورودی فریب

$H(s) =$ تبدیل لاپلاس به ورودی فریب $(h(t))$

بلر رفتی از $H(s)$ به $H(s)$ بی س و به س و برعکس عوض می‌کنیم

به معنی تبدیل بدون ضربه

تبدیل کلک می‌بندی است.

از این خاصیت می‌توان بلر می‌باشد انتقالی کانولوشن هم استفاده کرد و می‌تواند کاربرد دارند
 معوقه از تبدیل فریب استفاده می‌شود

* بلر هر مدار LTI تابع شبکه یک تویف به ضرایب حقیقی است یعنی

$$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = k \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

* z_i ریشه‌ها (ریشه‌های $P(s)$)
 * p_j قطب‌ها (ریشه‌های $Q(s)$)

$z_i \rightarrow$ صفر (ریشه‌های $P(s)$)

$p_j \rightarrow$ قطب (ریشه‌های $Q(s)$)

این بهانه جواب است

که در تابع شبکه روابطی چون s^m می‌بینیم

$$\Rightarrow \begin{aligned} P(s) &= a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_0 \\ Q(s) &= b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \forall i \leq m \quad a_i &\in \mathbb{R} \\ \forall j \leq n \quad b_j &\in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

تحلیل در حوزه طریقه مدار خطی (LTI) است یعنی باید معادله دیفرانسیل آن حل می‌شود
 معادله $H(s)$ را در آن می‌بینیم هم باید معادله طریقه

$$5 \frac{df}{dt^2} + 7 \frac{df}{dt} + 8 = \text{forced response}$$

$$\text{forced response} = \frac{\omega}{\text{منظم}} A(s)$$

$$5 \frac{df}{dt^2} + \dots + 8 = \frac{\text{منظم}}{P(s)}$$

در آن در صورت یک درجه حتماً ظاهر می‌شود و در صورتی که در معادله طریقه این گونه است

معادله s در ω

\rightarrow

(جهت گدای پهنای باند) + (جهت گدای پهنای باند)

$$a \cdot s^2 =$$

که این دو هم برابر نیستند

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{j\omega t} dt$$

تبدیل فوریه

$$j\omega \subset s$$

تبدیل فوریه

$$\subset \text{تبدیل لاپلاس}$$

حلی هم \leftarrow

$$\frac{1}{s-a} \xleftrightarrow{\text{تبدیل لاپلاس}} e^{at} u(t)$$

دانشگاه مهندسی کامپیوتر و فناوری
 اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 بهمنیار

Subject:

Year. Month. Date. ()

"نام و نام خانوادگی"

پیدا کردن جواب

network function: $H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = k \frac{\prod (s - z_i)}{\prod (s - p_i)}$


نوع: $F(s)$ به نام پیدا کردن مدار LTI مناسب است اگر $m < n$ باشد
 اگر $m \geq n$ باشد (از دید ریاضی یک پاسخ است ولی از دید مدار نمی توان گفت)

چون $m \geq n$ $P(s)$ را $Q(s)$ تقسیم می کنیم تا صورت و مخرج ساده شود
 $F(s) = \hat{P}(s) + \frac{R(s)}{Q(s)}$

$\hat{P}(s) = [A_{m-n} s^{m-n} + A_{m-n-1} s^{m-n-1} + \dots + A_0]$

↓

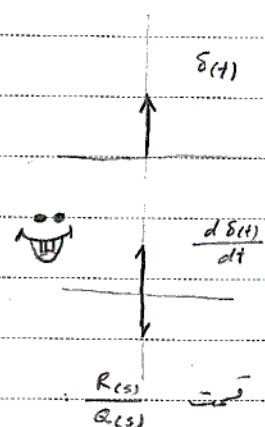$A_{m-n} \frac{d^{m-n} \delta}{dt^{m-n}} \quad A_1 \frac{d \delta}{dt} \quad A_0 \delta(t)$



$f(t) = e^{at} u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) = \frac{1}{s-a}$

Example:

$F(s) = \frac{s^2 + 3s + 5}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{k_1}{s+1} + \frac{k_2}{s+2} + \frac{k_3}{s+3}$

طرف چپ را

$\frac{s^2 + 3s + 5}{(s+2)(s+3)} = k_1 + \frac{k_2(s+1)}{s+2} + \frac{k_3(s+1)}{s+3} \xrightarrow{s=-1} \frac{3}{1 \times 2} = k_1 + 0$

$\Rightarrow k_1 = \frac{3}{2}$

طرف چپ را

$k_2 = \frac{1 - 6 + 5}{-1 \times 1} = \frac{0}{-1} = 0$

$k_3 = \frac{9 - 9 + 5}{-2 \times -1} = \frac{5}{2}$

PAPCO

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\mathcal{L}^{-1} \Rightarrow f(t) = (1.5e^{-t} + 3e^{-2t} + 2.5e^{-3t})u(t)$$

* به قطب $s=0$ یک پیکر یکدسته دارد قطب $s=0$ در فرکانس صفر (در خروجی) در غیر این صورت به آن قطب یکدسته می‌گویند (در فرکانس صفر)

اگر $F(s)$ فقط قطب $s=0$ داشته باشد:

$$F(s) = \sum_{j=1}^n \frac{k_j}{s-p_j}$$

قطب

می‌توان $F(s)$ را به صورت فون فاینر نوشت و داریم:

$$k_j = (s-p_j) F(s) \Big|_{s=p_j} \rightarrow \text{این رابطه برای قطب‌های مختلف و در هر است}$$

از این به بعد ضریب ثابت و در حالت $s=0$ در حوزه زمان $t=0$ می‌باشد

Example:

$$F(s) = \frac{s^2 + 3s + 5}{(s+1)^2(s+2)} = \frac{k_{11}}{s+1} + \frac{k_{12}}{(s+1)^2} + \frac{k_2}{s+2}$$

$$k_2 \Rightarrow \text{ضرب طرفین در } s+2 \Rightarrow k_2 = 3$$

$$k_{12} \Rightarrow \text{ضرب طرفین در } (s+1)^2 \Rightarrow k_{12} = 3 \quad (\text{مشتق در } s=-1)$$

$$k_{11} \Rightarrow \text{مشتق در } s=-1 \Rightarrow k_{11} = -2$$

$$s=0 \Rightarrow \frac{5}{2} = k_{12} + k_{11} + \frac{k_2}{2}$$

$$\Rightarrow k_{11} = -2$$

* همیشه به این روشی نیست اگر (مثلاً $s+2$ هم یکدسته باشد) به حل

۱. عدد کداری پس از s به k که در فرکانس صفر

۲. خروج مشترک از فرکانس صفر به k که در فرکانس صفر

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\Rightarrow f(t) = (3e^{-2t} - 2e^{-t} + 3te^{-t}) u(t)$$

$$\hookrightarrow \mathcal{L}(3te^{-t}) = \frac{3}{(s+1)^2}$$

Example: $F(s) = \frac{s+3}{(s+2-j)(s+2+j)} = \frac{k_1}{s+2-j} + \frac{k_2}{s+2+j}$

$$k_1 = \frac{s+3}{s+2+j} \Big|_{s=-2+j} = \frac{1+i}{2j} = \frac{1}{2} (1-i)$$

$$k_2 = \frac{s+3}{s+2-j} \Big|_{s=-2-j} = \frac{1-i}{-2i} = \frac{1}{2} (1+i)$$

$$\Rightarrow f(t) = \left(\frac{1}{2} (1-i) e^{(-2+i)t} + \frac{1}{2} (1+i) e^{(-2-i)t} \right) u(t)$$

نمونه مسئله: $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ و $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$

$$\Rightarrow f(t) = \frac{1}{2} e^{-2t} \left[(1-i)(\cos t + i\sin t) + (1+i)(\cos t - i\sin t) \right]$$

$$f(t) = \frac{1}{2} e^{-2t} \left[\cos t + i\sin t - i\cos t + \sin t + \cos t - i\sin t + i\cos t + \sin t \right]$$

$$f(t) = e^{-2t} (\cos t + \sin t)$$

حوزه زمان

حوزه فرکانس

معادله دیفرانسیل

معادله جبری

معادله در حوزه زمان

معادله در حوزه فرکانس


قضیهٔ مقدار اولیه:

(تصنيف: نقد - مكرري فضاء)

حد: ھفتہ (تیس دن):

* در صورت LTI از ورودی $x[n]$ به $y[n]$ می‌رسد و در صورت LTI از $x[n]$ به $y[n]$ می‌رسد.

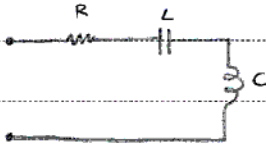و طالب ک و د ، ج ب ا ی که در تدریس :
امروز میخوانیم و یاد میگیریم





$$Z = R + \frac{1}{i\omega C} + i\omega L$$

$$\frac{1}{H(\omega)} = \frac{R\omega C + j[\omega^2 LC - 1]}{\omega C}$$

$$\rightarrow H(\omega) = \frac{1}{Z} = \frac{\omega C}{R\omega C + i[\omega^2 LC - 1]} = \frac{1/R}{1 + iQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}$$

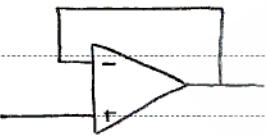
$$\Rightarrow k_c = \frac{1}{R}, Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}, \omega_c = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



Buffer \rightarrow قوة
 ٩٩٩ قوة


Subject:

Year: Month: Date: ()

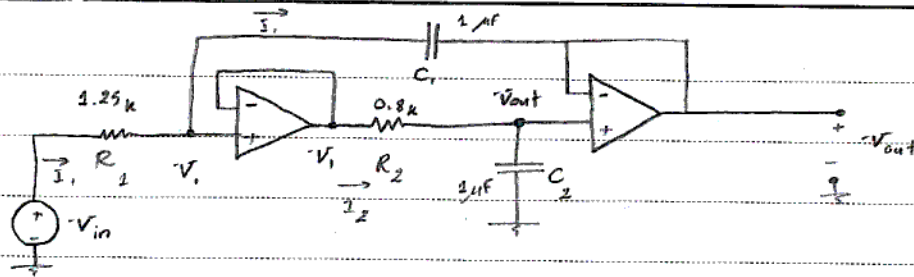

سوال ۲

$$I_1 = \frac{V_{in} - V_1}{R_1}, \quad I_1 = \frac{V_1 - V_{out}}{\frac{1}{i\omega C_1}}$$

$$I_2 = \frac{V_1 - V_{out}}{R_2}, \quad I_2 = \frac{V_{out}}{\frac{1}{i\omega C_2}}$$


$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = H(\omega) = \frac{1}{1 + i\omega C_2 R_2 + \omega^2 R_1 R_2 C_1^2} \Rightarrow H(\omega) = \frac{1}{(1-\omega)^2 + i0.8\omega}$$

برای پیدا کردن قطب ها و کتب ...

استفاده از Laplace ...

استفاده از تقویم ...
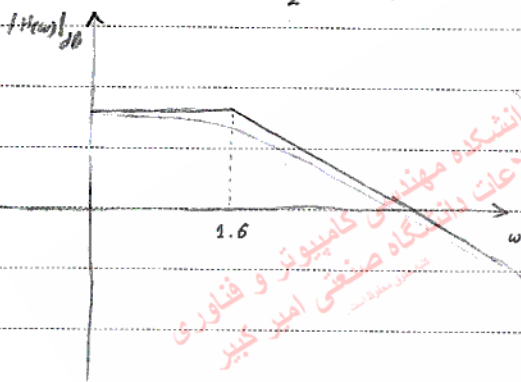
$$\frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + 0.8^2\omega^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_1 = 1.6, \quad \omega_2 = -3.8$$



در کمال ...
Code ...
...
...


دانشگاه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
استاد ...

منش ...

Subject:

Year. Month. Date. ()

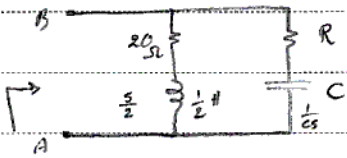در مدار شکل مقابل R و C به ترتیب تعین کنید و امپدانس دیده شده از دو سر B و A
مستقل از یکدیگر باشد



$$Z(s) = (20 + 0.5s) \parallel (R + \frac{1}{Cs})$$

$$Z = \frac{(20 + 0.5s)(R + \frac{1}{Cs})}{20 + R + s(0.5 + \frac{1}{C})}$$

$$= \frac{(20 + 0.5s)(sRC + 1)}{sC(20 + 0.5s) + sRC + 1}$$

$$= \frac{(0.5 + 20RC)s + 0.5RCs^2 + 20}{0.5Cs^2 + (20C + RC)s + 1}$$

از ایند مستقل اند و باید (S=0)
 به صورت ضربی از هم جدا باشد

$$\frac{ax^2 + bx + c}{dx^2 + ex + f} = k \Rightarrow \frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$$

$$\Rightarrow \frac{0.5RC}{0.5C} = \frac{20}{1} \Rightarrow R = 20 \Omega \Rightarrow C = \frac{1}{100}$$

اگر خواهم مدار را تبدیل به پلهای تبدیل کنم

۱- به جای L ← sL نازدهیم

۲- به جای C ← 1/sC



۳- هر منبع مدار را به حوزه پلهای می آوریم

$$\mathcal{L}[v_s(t)] = 1$$

$$\mathcal{L}[u_c(t)] = \frac{1}{s}$$



$$\mathcal{L}[r(t)] = \frac{1}{s^2}$$

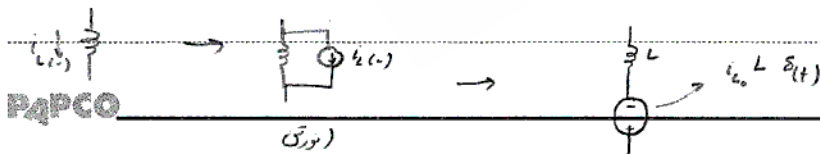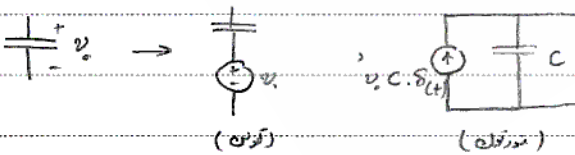۴- اگر تلف و فزون شرایط اولیه طارند به جای آن مدار بدون تلف و فزون
بدون شرایط اولیه در حالت پلارد کنیم



Subject :

Year. Month. Date. ()

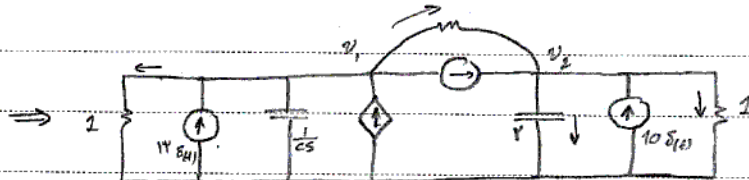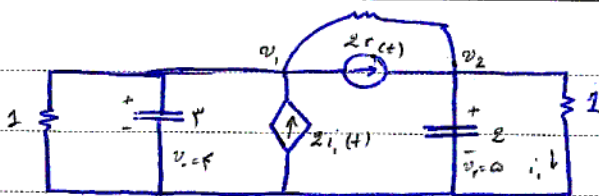

$$v_1 \text{ (KCL)} : \frac{v_1}{1} + \frac{v_1}{(3S)^{-1}} + \frac{v_1 - v_2}{1} + \frac{2}{s^2} = 12 + 2I_1$$

$$v_2 \cdot \frac{1}{2s} \left\{ \frac{v_1 - v_2}{1} + \frac{2}{s^2} + 10 \right\} = \frac{v_2}{\frac{1}{2s}} + I_1$$

$$I_1 = \frac{v_2}{1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_1(2+3s) - 3v_2 = \frac{-2}{s} + 12 \\ -v_1 + v_2(2s+2) = \frac{2}{s^2} + 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = F(s) \\ v_2 = G(s) \end{cases}$$

ہجج خصوصی + ہجج عام = ہجج کامل → مہجرات خصوصی

بایستی در صورتی که $\text{بایستی حالت صفر} = \text{بایستی کامل} \rightarrow \text{صورت اول}$

تیم خدا

سورة نبت ونجم

تصیه مقدار اولیه: $\frac{1}{2}$ هر عدد LTI از تبدیل لاپلاس وجود داشته باشد آنقدر

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{p \rightarrow 0^-} f(p)$$



Subject:

Year: Month: Date: ()

$$\Rightarrow \lim_{s \rightarrow \infty} s \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \xrightarrow[\text{انتگرال}]{\text{تجزیه}} \lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} f(t) s e^{-st} dt$$

بدست می آید زیرا $\lim_{s \rightarrow \infty} s e^{-st} = 0$ و $f(t)$ محدود است
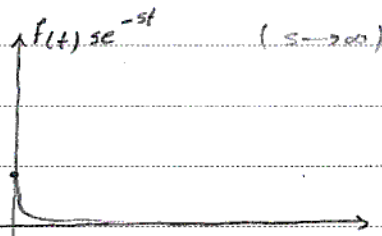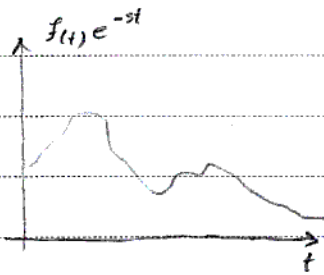
$$\approx \lim_{s \rightarrow \infty} f(0) \int_0^{\infty} s e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow \infty} f(0) [-e^{-st}]_0^{\infty} = \lim_{s \rightarrow \infty} f(0) [0 - (-1)] = f(0^-)$$



درستی نتایج فوق را می توان با استفاده از قضیه ل هسپیتال نیز اثبات کرد.

$$F(s) = k \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

$m < n$: مرتبه نامبر عدد.

$$\lim_{s \rightarrow \infty} s F(s) = \infty \quad (\text{لاگندار نیست}) \quad \leftarrow m > n - 1$$

$$\Rightarrow f(0^-) \rightarrow \infty \quad (\text{استeady state})$$

در پاسخ زمانی $\delta(t)$ و $\frac{d\delta}{dt}$ و ... و ... و ...
 $f(0^-) \rightarrow \infty$ و ... و ... و ...

$$f(0^-) \rightarrow \infty \quad \leftarrow n = m$$

در پاسخ زمانی یک $\delta(t)$ داریم

$$\lim_{s \rightarrow \infty} s F(s) = k \neq 0 \quad \leftarrow m < n$$

در پاسخ زمانی

$$f(t) = \sum_{j=1}^n A_j e^{p_j t} \Rightarrow f(0) = \sum_{j=1}^n A_j = k \neq 0 \quad \leftarrow m < n - 1$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

کاربرد قضیه مقدار اولیه در روش‌های تحلیلی در دست ۲ و ۳ به کار برده شد.

قضیه مقدار نیای: اگر تبدیلی به واسطه بار مدار دلتا موجود باشد و نقطه‌ای از محور دلتا

$$\forall i: \text{Real}\{p_i\} < 0 \Rightarrow$$

نقطه صفر نه

$$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) \equiv f(\infty)$$

$$\frac{df}{dt} \xrightarrow{\mathcal{L}} sF(s) - f(0^-)$$

اثبات:

$$\Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \left[\int_0^{\infty} \frac{df}{dt} e^{-st} dt + f(0^-) \right]$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \frac{df}{dt} e^{-st} dt \approx \lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \frac{df}{dt} dt \quad (\text{قضیه اولی})$$

$$\approx \lim_{s \rightarrow 0} [f(\infty) - f(0)]$$

$$\Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} [f(\infty) - f(0) + f(0)] = f(\infty)$$

رض کنیم:

$$f(t) = \sin at \Rightarrow F(s) = \frac{a}{s^2 + a^2}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sa}{s^2 + a^2} = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \sin at = 889$$

قضیه مقدار نیای: اگر تبدیلی به واسطه بار مدار دلتا موجود باشد و نقطه‌ای از محور دلتا $\text{Real}\{p_i\} < 0$ باشد و نقطه‌ای از محور دلتا

Subject:

Year. Month. Date. ()


تعریف: یک عدد پدیدار است اگر یک عدد صحیح m یافت شود به گونه‌ای که:

$$\exists m \in \mathbb{R} : |h(t)| < m$$

$$H(s) = \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \Rightarrow h(t) = \sum_{j=1}^n A_j e^{p_j t}$$

$$|h(t)| < M \Rightarrow \left| \sum_{j=1}^n A_j e^{p_j t} \right| < M \Rightarrow \forall j : \text{Real}\{p_j\} \leq 0$$

صحت و نادر بودن گزاره می‌شود.

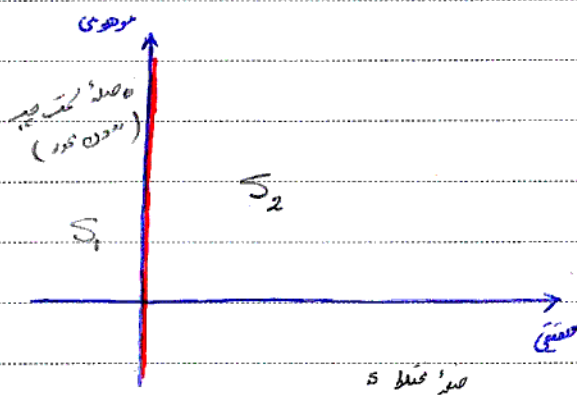

اگر قطب صافی در ناحیه s_2 قرار
گیرد، عدد پدیدار بوده و $f(s)$ م
تعریف شده است.
اگر قطب (یا حتی از دو تا) در ناحیه s_1
قرار گیرد، عدد پدیدار است و $f(s)$ ندارد.
در حالات دیگر می‌تواند (از دو
نوع) s_1 باشد.

کافی است تنها یک قطب در s_2 باشد و عدد پدیدار نباشد و ناحیه مقدار تخیلی قابل
اعمال نیست. کافی به دو نوع از دو

دانشگاه مهندسی کامپیوتر و فناوری
اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران - مهرماه ۱۳۹۵

Subject:

Year:

Month:

Date:

()

این اتحاد به این شکل

$$as^3 + bs^2 + cs + d = \frac{d}{a} + \frac{c}{a}s + \frac{b}{a}s^2 + \frac{a}{a}s^3$$

حل به روش (درستی)

$$F(s) = \frac{5s-1}{s^2-3s-2} \Rightarrow F(s) = \frac{5s-1}{(s+1)^2(s-2)} = \frac{5(s+1)-6}{(s+1)^2(s-2)}$$

$$s+1 = s \Rightarrow f(t) = e^{-t} h(t)$$

$$H(s) = \frac{5s-6}{s^2(s-3)} \Rightarrow K(s) = \frac{5s-6}{s(s-3)} ; h(t) = \int k(t) dt$$


$$\Rightarrow k(s) = \frac{3}{s} + \frac{2}{s-3} \Rightarrow k(t) = 2u(t) + 3e^{3t}$$

$$\Rightarrow h(t) = 2t + e^{3t} - 1 = \int (2u(t) + 3e^{3t}) dt$$

$$\Rightarrow f(t) = 2te^{-t} + e^{-2t} - e^{-t}$$

$$F(s) = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 4s + 2} = \frac{1}{(s+1)(s^2+2s+2)} = \frac{1}{(s+1)[(s+1)^2+1]} \Rightarrow H(s) = \frac{1}{s(s^2+1)}$$
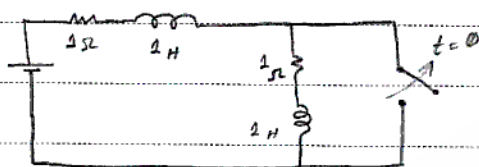
$$G(s) = \frac{1}{s^2+1} \Rightarrow g(t) = \sin t \Rightarrow h(t) = -\cos t + 1 \Rightarrow f(t) = e^{-t}(\cos t - 1)$$




1. منبع ولتاژ به جریان خود بسته باشد

2. دو به دو یک سری و دو به دو چند خازن موازی باشد

در این دو حالت مستقر نمی شود و باید در لحظه $t=0^+$ به یاد داشت

در تئوریت در مدار فوق:

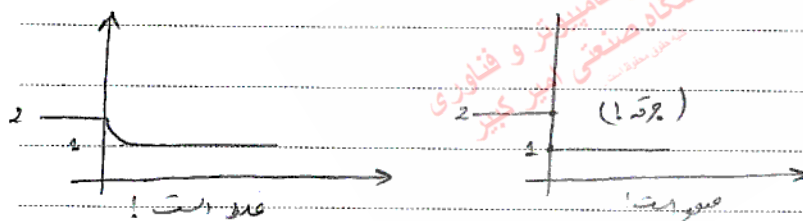

$$i(0^+) = ? \Rightarrow i(0^-) \times L = L \times i(0^+) \Rightarrow 2 \times 1 = 2 \times i(0^+)$$

$$P = IL \rightarrow \text{پتانسیل}$$

$$\Rightarrow i(0^+) = 1A$$


P4PCO

$$q = \frac{C}{V} \text{ و } C = \frac{Q}{V}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

استفاده از نحوه لاپلاس برای حل مسئله

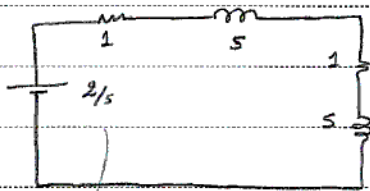

$$u(t) \equiv P.C$$

$$t \rightarrow \infty$$

* لاپلاس برای صورتی است


برای تغییر در لحظه $t=0$ باعث می شود که

در $t=0$ به ازای $t=0$ جبهه اضافه

ریشه اند (یا هم ریشه اند) یک منبع می باشد

فراوانی دارد ω در $t=0$ جبهه اضافه

معادله

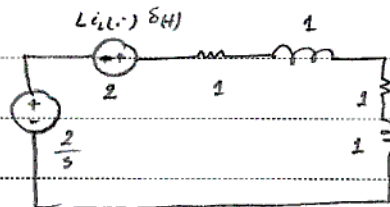

$$KVL: -\frac{2}{s} - 2 + I + sI + 1 + sI = 0$$

$$\Rightarrow I = \frac{1 + \frac{1}{s}}{1 + s} = \frac{1}{s} \Rightarrow i(t) = u(t)$$

معادله تبدیل از حالت فیزیکی به مدار

$$V_L(s) = -2 + I(s) = -1$$


$$\Rightarrow v_L(t) = -\delta(t)$$

* نکته ضرب به هم صورتی تولید می کند

$$\text{differential equation} = f(t) + \delta(t)$$

به هم صورتی تولید می کند که به هم صورتی تولید می کند

سوال ۶

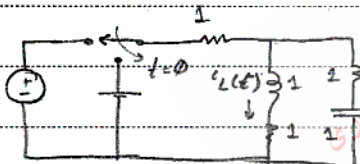

$$v(t) = A \cos(\omega t + \theta) \leftarrow \sin$$

$$i(t) = B \cos(\omega t + \theta)$$

چون $t=0$ است به هم می خورد


$$v(t) = v(t) \text{ و } i(t) = i(t)$$

$$v(t) = A \cos \theta$$

$$i(t) = B \cos \theta$$

به این روش اولی در حوزه

لاپلاس و زمان می بینیم


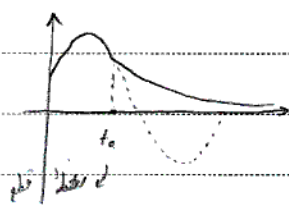


PAPCO

Subject:


Year: Month: Date: ()

حالت دوم (تدریس می‌شود):

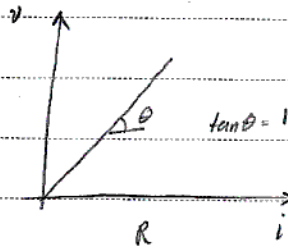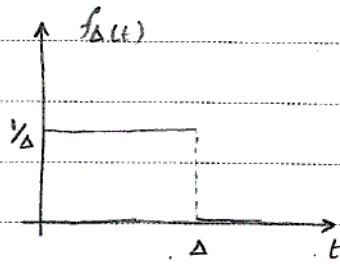

سند اول:
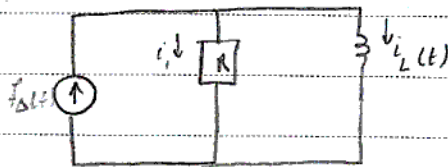
$$i_i = \frac{1}{R} \frac{di}{dt} - L \frac{di}{dt} \frac{1}{R} = \frac{1}{R} \frac{di}{dt}$$





$$i_i + i_L = f_Delta(t)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = f_Delta(t)$$


$$\Rightarrow R=1 \Rightarrow i_L = \frac{1}{\Delta} (1 - e^{-t}) \quad [t < \Delta]$$

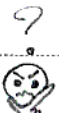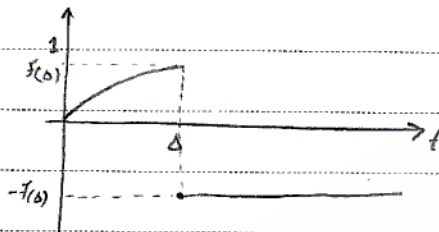در $t = \Delta$ ، چون $f_Delta(t)$ صفر می‌شود، پس جریان در شاخه \rightarrow صفر می‌شود و پس می‌شود. طبق رابطه، مقاومت در جریان معنی مقاومت مقدار صفر دارد یعنی اتصال کوتاه.



اگر در این لحظه سویی می‌شود (فرض می‌کنیم) و پس می‌شود.

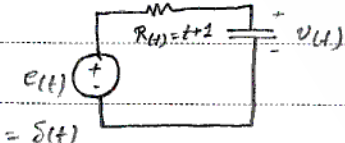سند دوم: و اگر به مدار به صورت زیر در نظر بگیریم؟



$$\delta(t) = R(t) \frac{dv}{dt} + v(t)$$

$$\Rightarrow \delta(t) = (t+1) \frac{dv}{dt} + v(t)$$

$$\delta(t) = \frac{d}{dt} [(t+1)v(t)]$$

$$\int \delta(t) dt = \int \frac{d}{dt} [(t+1)v(t)] \Rightarrow v(t) = \frac{1}{t+1} u(t)$$

پایه و ولتاژ
در لحظه $t=0$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$1 = 5V - v_c(t) + \frac{d}{ds} (5V - v_c(t)) + v$$


$$1 = 5V + 2V$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{s+2} \Rightarrow v = e^{-2t}$$

چون؟

$$\int_{t_0^-}^{t_0^+} dv_c(t) = v_c(t_0^+) - v_c(t_0^-) = A$$

$$\int_{t_0^-}^{t_0^+} v_c(t) dt = 0$$

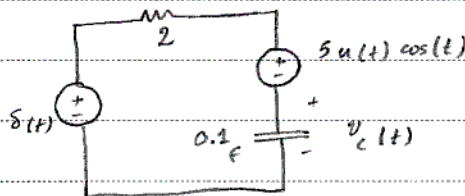


$$\Delta v_c(t) = v_c(t_0^+) - v_c(t_0^-) = ?$$

در این مدار، در لحظه $t=0$ ، ولتاژ منبع $5u(t)\cos(t)$ و ولتاژ منبع $\delta(t)$ را در نظر بگیرید.

$$KVL: -\delta(t) + (0.1 \frac{dv}{dt}) \times 2 + 5u(t)\cos t + v_c(t) = 0$$

$$\Rightarrow -\int_{t_0^-}^{t_0^+} \delta(t) dt + 0.1 \times 2 \int_{t_0^-}^{t_0^+} \frac{dv}{dt} dt + \int_{t_0^-}^{t_0^+} \cos t u(t) dt + \int_{t_0^-}^{t_0^+} v_c(t) dt = 0$$
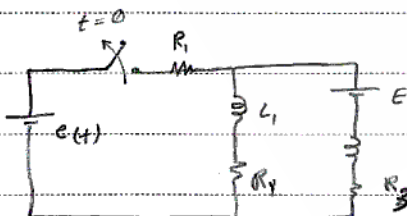
$$\Rightarrow -1 + 0.2(-2) = 0 \Rightarrow v_c(t_0^+) - v_c(t_0^-) = 5$$




مسئله چهارم
مقدار E برای تعیین کنید (مقاومت باز)
کلید در لحظه $t=0$ بسته می شود.

$$i_{L_1}(0) = -i_{L_2}(0)$$

Subject:


Year. Month. Date. ()

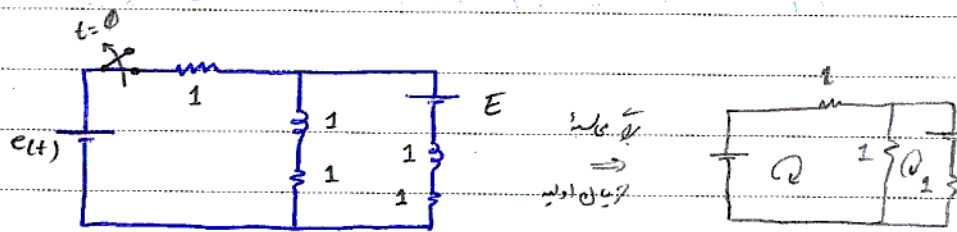

$$\left. \begin{aligned} 2 - I_1 - (I_1 + I_2) &= 0 \\ -i_1 + E + i_2 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = \frac{2+E}{3} \\ i_2 = \frac{2-2E}{3} \end{cases}$$



در لحظه $t=0$ ، ولتاژ خازن صفر است. پس در لحظه $t=0$ ، ولتاژ منبع E و ولتاژ خازن 0 است. پس در لحظه $t=0$ ، ولتاژ خازن 0 است. پس در لحظه $t=0$ ، ولتاژ خازن 0 است.
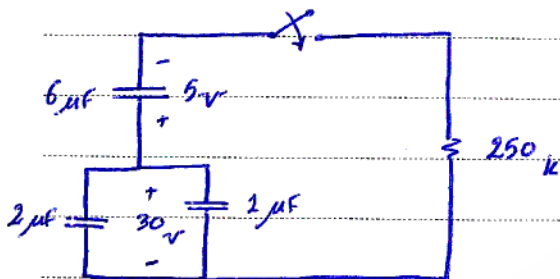
$$\Rightarrow \frac{2+E}{3} = \frac{2E-2}{3} \Rightarrow E = 4V$$



در لحظه $t=0$ ، ولتاژ خازن صفر است. پس در لحظه $t=0$ ، ولتاژ منبع $5V$ و ولتاژ خازن 0 است. پس در لحظه $t=0$ ، ولتاژ خازن 0 است.

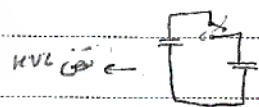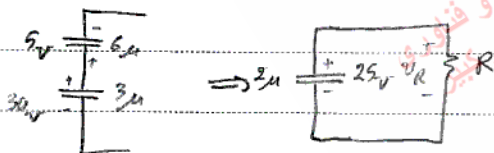در لحظه $t=0$ ، ولتاژ خازن صفر است. پس در لحظه $t=0$ ، ولتاژ منبع $5V$ و ولتاژ خازن 0 است. پس در لحظه $t=0$ ، ولتاژ خازن 0 است.



در لحظه $t=0$ ، ولتاژ خازن صفر است. پس در لحظه $t=0$ ، ولتاژ منبع $5V$ و ولتاژ خازن 0 است. پس در لحظه $t=0$ ، ولتاژ خازن 0 است.

$$\Rightarrow v_R = 25 e^{-2t} \rightarrow P(t) = \frac{v_R^2}{R} = 25 \times 10^{-4} e^{-4t}$$

$$W = \int_0^{\infty} P(t) dt = \frac{25}{4} \times 10^{-4} J \rightarrow \text{انرژی تلف شده در مقاومت}$$


P4PCO

$$\sum \frac{1}{2} C_i V_i^2 = \frac{5V}{4} \times 10^{-4} J \Rightarrow \text{درصد تلفات} = \frac{24}{5V} = 43.9\%$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

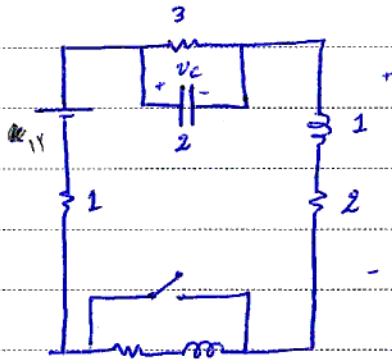مسئله ششم: یک مدار به صورت طویلی باز بوده و $i_L(0) = 1\text{ A}$ و $v_C(0) = 3\text{ V}$ در $t = 0$ یک کلید می بینیم. مطلوب است $e(0+)$ و $\frac{de(0+)}{dt}$.



$$12 u(t) = v_C(t) + e(t) + i_L(t) \quad \text{I}$$

$$t = 0 \Rightarrow 12 = v_C(0+) + e(0+) + i_L(0)$$

$$e(t) \Rightarrow e(0+) = 8\text{ V}$$

$$2 \frac{dv_C}{dt} + \frac{v_C}{3} = i_L \Big|_{t=0} \Rightarrow \frac{dv_C}{dt} \Big|_{t=0} = \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$e(t) = L \frac{di}{dt} + 2i \Big|_{t=0} \Rightarrow \frac{di}{dt} \Big|_{t=0} = \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$\text{II} \Rightarrow \frac{d}{dt} \Rightarrow 0 = \frac{dv_C}{dt} + \frac{de}{dt} + \frac{di}{dt} \Big|_{t=0}$$

$$\frac{de(0)}{dt} = -6 \text{ V/s}$$

دانشگاه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران - سال ۱۳۹۸