

درس مدارهای منطقی دیجیتال

مراجع: مدارهای منطقی دیجیتال

نوشته: مانو-- مترجم: دکتر سپیدنام

تهیه کننده: مجتبی پورمحقق

(عضو هیئت علمی مرکز فریمان)

فصل اول:

ورود به سیستم دیجیتال

سیستم ده دهی اعداد (Decimal)

آشنایی پیچیدگی را پنهان می کند؟

ده رقم 0..9

موقعیت ، وزن تعیین می کند:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & 10^4 & 10^3 & 10^2 & 10^1 & 10^0 \\ & & & 1 & 7 & 3 \\ = 1 \times 10^2 & + 7 \times 10^1 & + 3 \times 10^0 \\ = 100 + 70 + 3 \\ = 173 \end{array}$$

سیستم دودویی اعداد (binary):


- آسان برای کامپیوتر ها، ناملموس برای ما
- از ارقام دودویی (binary digits (bits)) ، به جای ارقام ده دهی استفاده می کند.
- n بیت داده شده می تواند نشانگر 2^n عدد باشد.
- با ده انگشت می شود تا 10^{23} شمرد!
- در این سیستم نیز از موقعیت ، وزن را تعیین می کند.

Dec	2^3	2^2	2^1	2^0	Binary
0				0	0
1				1	1
2			1	0	10
3			1	1	11
4		1	0	0	100
5		1	0	1	101
6		1	1	0	110
7		1	1	1	111
8	1	0	0	0	1000

تبدیل از مبنای ده به مبنای دو

روش اول : تقسیمات متوالی


$$(325)_{10} \rightarrow (101000101)_2$$

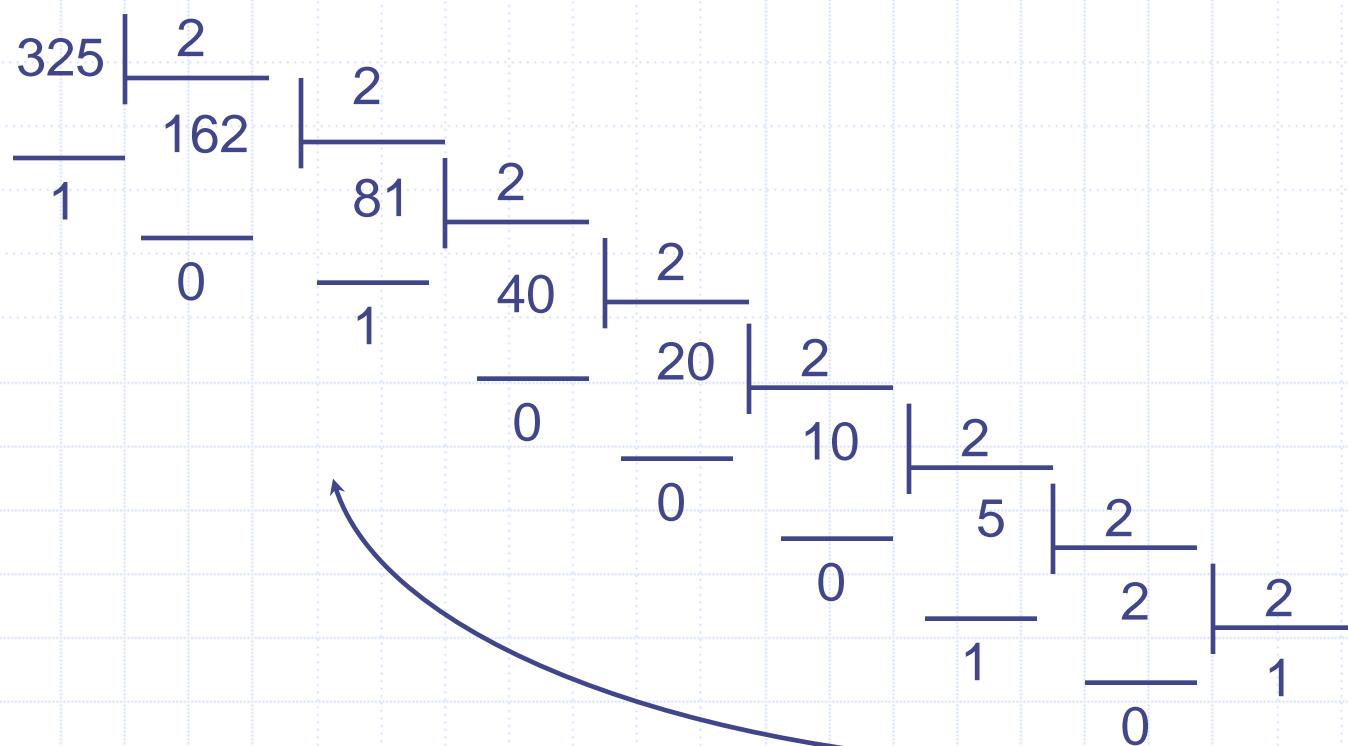

روش دوم : کاهش متوالی توان های دو

توان های دو :

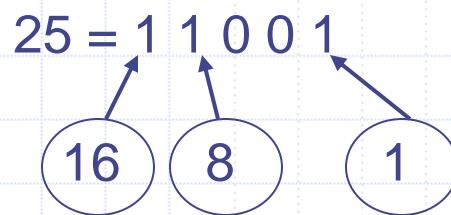$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow 512 \rightarrow 1024 \rightarrow \dots$



تبدیل از مبنای دو به مبنای ده

$$(101110)_{21} = 0 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 4 + 1 \times 8 + 0 \times 16 + 1 \times 32 = (46)_{10}$$

The diagram illustrates the conversion of the binary number $(101110)_{21}$ to its decimal equivalent $(46)_{10}$. The binary digits are aligned with their respective powers of 2, starting from 2^5 on the left and ending at 2^0 on the right. Arrows point from each digit to its corresponding power of 2. The calculation shows the sum of the products of the digits and their powers of 2.

Digit	Power of 2	Product
1	2^5	$1 \times 2^5 = 32$
0	2^4	$0 \times 2^4 = 0$
1	2^3	$1 \times 2^3 = 8$
1	2^2	$1 \times 2^2 = 4$
1	2^1	$1 \times 2^1 = 2$
0	2^0	$0 \times 2^0 = 0$

اعداد اعشاری

$$25.43 \rightarrow 11001.01101 \dots$$

$$0.43 * 2 = 0.86$$

$$0.86 * 2 = 1.72$$

$$0.72 * 2 = 1.44$$

$$0.44 * 2 = 0.88$$

$$0.88 * 2 = 1.76$$


...

$$\left. \begin{array}{c} 0 \\ \text{حداصل} \\ 2^n - 1 \end{array} \right\}$$

اعداد بدون علامت در قالب n بیتی:

$$2^0 + 2^1 + \dots + 2^a = 2^{(a+1)} - 1$$

اعداد علامت دار

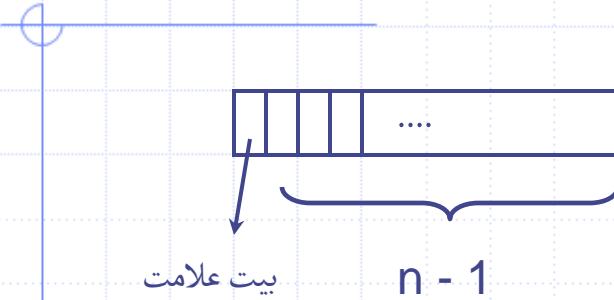

بیت علامت

$n - 1$

۱- سیستم علامت مقدار

$1 : -$

۲- سیستم متمم دو


$$258 - 194 = 258 + (999 - 194) + 1 - 1000 =$$

$$A - B = A + \overline{B} + 1$$

متمم دو

در روش متمم دو :
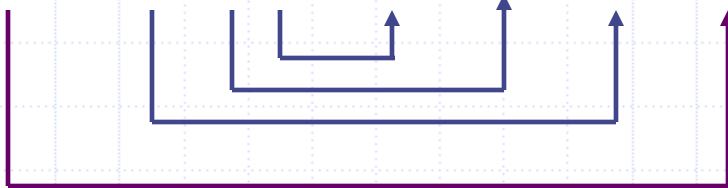
$$1001011 = +2^0 + 2^1 + 2^3 - 2^6 = -53$$



تمرین : یک عدد منفی پیدا کنید ، که روش نمایش آن در سیستم متمم دو و قالب n بیتی عینا مشابه نمایش آن در سیستم علامت مقدار و قالب n بیتی باشد.

تمرین : سیستمی برلی ارائه اعداد اعشاری منفی نشان دهید که به کمک آن بتوان جمع و تفریق را انجام داد و درگیر رقم قرض نشد.

روش های ممکن جهت نمایش اعداد علامت دار:

سیستم علامت مقدار

$$000 = +0$$

$$001 = +1$$

$$010 = +2$$

$$011 = +3$$

$$100 = -4$$

$$101 = -3$$

$$110 = -2$$

$$111 = -1$$

سیستم متمم یک

$$000 = +0$$

$$001 = +1$$

$$010 = +2$$

$$011 = +3$$

$$100 = -3$$

$$101 = -2$$

$$110 = -1$$

$$111 = -0$$

سیستم متمم دو

$$000 = +0$$

$$001 = +1$$

$$010 = +2$$

$$011 = +3$$

$$100 = -0$$

$$101 = -1$$

$$110 = -2$$

$$111 = -3$$

متتم ۲ :

$$(49)_{10} = (110001)_2$$

۱- عدد بدون علامت به صورت باینری نوشته شود.

0110001

۲ - قالب ریزی

۳ - اگر عدد مثبت بود ، کار تمام است ، اما اگر عدد منفی است لازم است متتم دو شود.

جمع و تفریق اعداد علامت دار :

$$\begin{array}{r} - 49 \\ + 23 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001111 \\ 0010111 \\ \hline 1100110 \end{array}$$

- اگر در جمع خطای سریز رخ داد، باید خمود را در قالب بزرگتری انجام دهیم.

- در سیستم بدون علامت خطای سریز همان **Carry** است.

خطای سرریز (Overflow)

- در جمع اعداد بدون علامت ، رخداد سرریز همان رقم نقلی است.
- در جمع و تفریق اعدا علامت دار ، سرریز در دو هنگام ممکن است رخ دهد: جمع دو عدد مثبت یا جمع دو عدد منفی.

تشخیص رخداد سرریز:

راه اول : اگر حاصل جمع دو عدد مثبت عددی منفی شود و یا جمع دو عدد منفی ، عددی مثبت ،

راه دوم : در صورتی که دو رقم نقلی آخر مساوی باشند.

جمع اعداد اعشاری:

$$\begin{array}{r}
 25.50 \\
 - 38.75 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad \xrightarrow{\hspace{1cm}} \quad
 \begin{array}{r}
 0011001.1000 \\
 1011001.0100 \\
 \hline
 \end{array}$$

1110010.1100
 - 13
 0.5 0.25

$$25 \rightarrow (11001)_2$$

$$\begin{array}{r}
 011001 \\
 \swarrow \quad \curvearrowleft \\
 \end{array}
 \quad \rightarrow (121)_4$$

$$\begin{array}{r}
 011001 \\
 \swarrow \quad \curvearrowleft \\
 \end{array}
 \quad \rightarrow (31)_8$$

$$\begin{array}{r}
 00011001 \\
 \swarrow \quad \curvearrowleft \\
 \end{array}
 \quad \rightarrow (19)_{16}$$

مبنای ۱۶، ۸، ۴

ضرب و تقسیم اعداد باینری :

ضرب به روش معمولی :

$$\begin{array}{r} 1110 \\ * \\ 0101 \\ \hline 1110 \\ 0000 \\ 1110 \\ 0000 \\ \hline 1000110 \end{array}$$

ضرب به روش جمع های متوالی :

$$\begin{array}{r} 1110 \\ 1110 \\ + 1110 \\ 1110 \\ 1110 \\ \hline 1000110 \end{array}$$

کدینگ اطلاعات :

هدف : ورورد به سیستم دیجیتال

- معیار ها :
- افزایش سرعت
 - کاهش فضا
 - راحتی کار با آن
 - امنیت
 - اطمینان

Binary Coded Decimal

	B	C	D
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	0	1
3	0	0	1
4	0	1	0
5	0	1	0
6	0	1	1
7	0	1	1
8	1	0	0
9	1	0	0

(دارای وزن)

- در مورد کاراکتر ها ، از کد اسکی آنها استفاده می کنیم.

ex - 3

	0000
	0001
	0010
0	0011
1	0100
2	0101
3	0110
4	0111
5	1000
6	1001
7	1010
8	1011
9	1100
	1101
	1110
	1111

ex - 3	
0	0011
1	0100
2	0101
3	0110
4	0111
5	1000
6	1001
7	1010
8	1011
9	1100

(خود مکمل)

تعداد کلیه سیستم های خود مکمل :

$$8 * 7 * 6 * 5 * 4 = 6720$$

یک کد وزنی و خود مکمل :

	2 4 2 1
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	1 0 0 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	1 0 1 1
6	1 1 0 0
7	0 1 1 1
8	1 1 1 0
9	1 1 1 1

تمرین :

- ۱- چند کد وزنی و خود مکمل با ارزش های ۱ ، ۲ ، ۴ وجود دارد؟
- ۲- چند کد وزنی و خود مکمل با ارزش ۲۴۲۱ وجود دارد؟
- ۳ - ارزش های دیگری غیر از این ارزش بگویید.
- ۴ - ارزش منفی هم در اعداد قرار دهید.
- ۵- چه ویژگی ای باید این ارزش ها داشته باشند؟
- ۶ - روشی برای جمع و تفریق دو دویی اعدادی که با سیستم BCD و $ex-3 BCD$ کد شدند، بیابید.

نمایش اعداد غیر صحیح (اعشاری) :



0 . 257

.	0	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---

< 1 اعشاری

25


1	1	0	0	1	.
---	---	---	---	---	---

>= 1 صحیح

$$43.85 \rightarrow 0.4385 * 10^2$$

0 < مانتیس < 1

نما

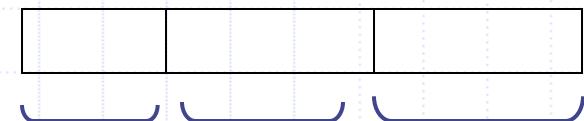

نما علامت نما مانتیس

$$101011.1101 = 0.1010111101 * 2^{+6}$$

0.5 < مانتیس < 1

Parity

- توازن یا همپایگی

- در سیستم هایی که حداقل احتمال بروز یک خطا وجود دارد.

خاصیت Parity طولی و عرضی :

- قابلیت تشخیص دو خطا را دارد، ولی فقط یک خطا را می تواند تصویح کند.

کد همینگ :

داده خام : 1 0 1 1

بیت های کنترلی

توان های ۲

بیت های کنترلی

0	1	1	0	0	1	1
1	2	3	4	5	6	7

$$P_1 = P(B_3, B_5, B_7) = 0$$

$$P_2 = P(B_3, B_6, B_7) = 1$$

$$P_4 = P(B_5, B_6, B_7) = 0$$

زوج Parity

: داده نهایی

0 1 1 0 0 1 1

خطایابی :

: داده ارسالی

0 1 0 0 1 0 1

: داده دریافتی

0 1 0 0 1 1 1 1

$$\begin{array}{r} P_1 = 0 \\ P_2 = 0 \\ P_4 = 1 \end{array}$$

—————

6



B₆

رخداد خطا

P₁ P₂ P₄
0 1 0 0 1 1 1
B₃ B₅ B₆ B₇

- یک بیت خطا قابل تصحیح
- دو بیت خطا قابل تشخیص

فصل ۲

روش های جبری برای تحلیل

و

طراحی مدارهای منطقی

دستگاه های دیجیتالی

□ جبر بول:

- یک عبارت منطقی می تواند ”درست“ یا ”نادرست“ باشد (0 یا 1).
 - شامل فرمول های جبری مربوط به ترکیب های مقادیر منطقی است.
- ◆ درسطح سخت افزار:
- هر عبارت منطقی با یک سیگنال الکتریکی نشان داده می شود.
 - ارزش منطقی هر عبارت با ولتاژ الکتریکی سیگنال ، مشخص می شود.

دستگاه های دیجیتالی (۲)

مثال:

سطح ولتاژ بالا

سطح ولتاژ پائین

عبارت درست است.

عبارت نادرست است.



► عملگرهای منطقی با گیت های منطقی پیاده سازی می شوند.

اصول جبر بول (۱)


اصل اساسی:

اصل ۱:

تعریف: برای هر a و b که متعلق به مجموعه K هستند، و k نیز به مجموعه K بتعلق دارند.

($a+b$ و $a.b$ همیشه در K هستند).

If a & $b \in K$

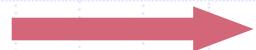

$$\begin{cases} a.b \in K \\ a+b \in K \end{cases}$$

اصول جبر بول (۲)

اصل ۲:

موجودیت عناصر ۰ و ۱:

$$x + 0 = x$$

$$x \cdot 1 = x$$

x	$x + 0$	$x \cdot 1$
0	0	0
1	1	1

اصول جبر بول (۳)

اصل ۳:

$$x + y = y + x$$

خاصیت عناصر + و .

$$x \cdot y = y \cdot x$$

x	y	x.y	y.x	x+y	y+x
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1

اصول جبر بول (۲)

x	y	$x+y$	$x.y$	$y.x'$	x'
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0

اصول جبر بول (۵)

اصل ۴:

خاصیت شرکت پذیری اعمال + و .

$$(x + y) + z = x + (y + z)$$

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$

اصول جبر بول (۶)

اصل ۵:

خاصیت توزیع پذیری + بر . و . بر + :

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$$

$$x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$$

آزمون درستی توزیع پذیری + بر . و . بر + (۲)

x	y	z	y.z	x+y.z	x+y	x+z	(x+y)(x+z)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

اصول اساسی جبر بول (۱)

۱. خاصیت خود توانی:

$$a + a = a$$

$$a \cdot a = a$$

۲. عناصر بی اثر در . و + :

$$a \cdot 1 = a$$

$$a + 0 = a$$

اصول اساسی جبر بول (۲)

۳. متمم متمم:

$$a'' = a$$

۴. قانون جذب:

$$a + a \cdot b = a$$

$$a \cdot (a + b) = a$$

اصول اساسی جبر بول (۳)

۵. قانون ۵

- a) $a + a'b = a + b$
- b) $a(a' + b) = ab$

مثال:

$B + AB'C'D = B + AC'D$

[ق5(a)]

$(X + Y)((X + Y)' + Z) = (X + Y)Z$

[ق5(b)]

۶. قانون ۶

- a) $ab + ab' = a$
- b) $(a + b)(a + b') = a$

اصول اساسی جبر بول (۳)

مثال:

- $ABC + AB'C = AC$ [ثق(a)]
- $(W' + X' + Y' + Z')(W' + X' + Y' + Z)(W' + X' + Y + Z')(W' + X' + Y + Z)$
 $= (W' + X' + Y')(W' + X' + Y + Z')(W' + X' + Y + Z)$ [ثق(b)]
 $= (W' + X' + Y')(W' + X' + Y)$ [ثق(b)]
 $= (W' + X')$ [ثق(b)]

اصول اساسی جبر بول (۳)

۷. قانون ۷

a) $ab + ab'c = ab + ac$

b) $(a + b)(a + b' + c) = (a + b)(a + c)$

مثال:

□ $wy' + wx'y + wxyz + wxz'$

[ق7(a)]

$= wy' + wx'y + wxy + wxz'$

[ق7(a)]

$= wy' + wy + wxz'$

[ق7(a)]

$= w$

[ق7(a)]

قوانين دمرگان^(۱)

$$(x \cdot y)' = x' + y'$$

$$(x + y)' = x' \cdot y'$$

این قانون می تواند به صورت زیر تعمیم پیدا کند:

$$(x \cdot y \cdot \dots \cdot t)' = x' + y' + \dots + t'$$

$$(x + y + \dots + t)' = x' \cdot y' \cdot \dots \cdot t'$$

قوانين دمرگان^(۲)

مثال:

$$\begin{aligned}\square (a + bc)' &= (a + (bc))' \\ &= a'(bc)' \\ &= a'(b' + c') \\ &= a'b' + a'c'\end{aligned}$$

قوانین دمرگان^(۳)

مثال های بیشتری از قوانین دمرگان:

$\square (a(b + z(x + a'))))'$	$= a' + (b + z(x + a'))'$ $= a' + b' (z(x + a'))'$ $= a' + b' (z' + (x + a')')$ $= a' + b' (z' + x'(a')')$ $= a' + b' (z' + x'a)$ $= a' + b' (z' + x')$	[د(b)] [د(a)] [د(b)] [د(a)] [متّم متّم] [5(ا)]
$\square (a(b + c) + a'b)'$	$= (ab + ac + a'b)'$ $= (b + ac)'$ $= b'(ac)'$ $= b'(a' + c')$	[اصل 5(b)] [5(ا)] [د(a)] [د(b)]

اصول اساسی جبر بول (۴)

۸. قانون \wedge

(a) $ab + a'c + bc = ab + a'c$

(b) $(a + b)(a' + c)(b + c) = (a + b)(a' + c)$

مثال:

- $AB + A'CD + BCD = AB + A'CD$

[ق9(a)]

- $(a + b')(a' + c)(b' + c) = (a + b')(a' + c)$

[ق9(b)]

- $ABC + A'D + B'D + CD$

[اصل5(b)]

$= ABC + (A' + B')D + CD$

[د(b)]

$= ABC + (AB)'D + CD$

[ق9(a)]

$= ABC + (AB)'D$



[د(b)]

$= ABC + (A' + B')D$

$= ABC + A'D + B'D$

[اصل5(b)]

دوگان (duality)

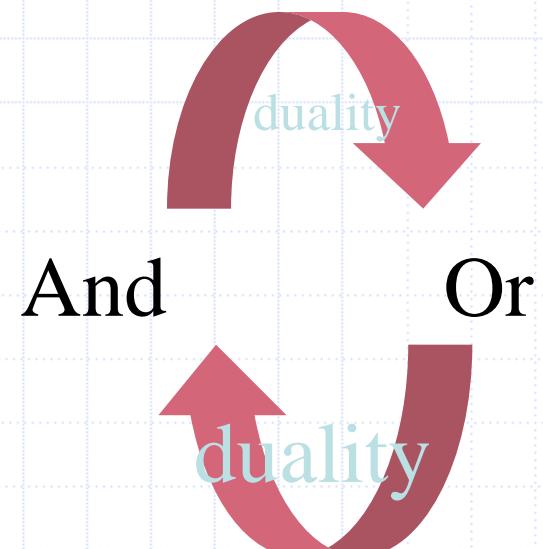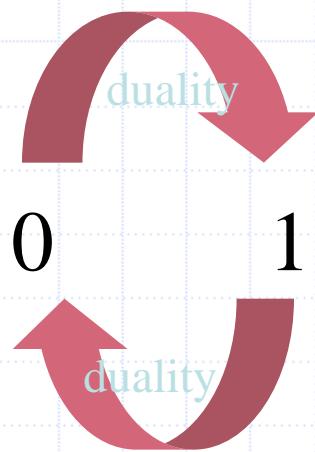

$$x+y'z \leftrightarrow x.(y'+z)$$

مثال:


مینترم (SOP) و ماکسیم ها (POS)

x	y	z	$x+y+z$	Minterm	Maxterm		
0	0	0	0	$x'.y'.z'$	m_0	$x+y+z$	M_0
0	0	1	1	$x'.y'.z$	m_1	$x+y+z'$	M_1
0	1	0	1	$x'.y.z'$	m_2	$x+y'+z$	M_2
0	1	1	1	$x'.y.z$	m_3	$x+y'+z'$	M_3
1	0	0	1	$x.y'.z'$	m_4	$x'+y+z$	M_4
1	0	1	1	$x.y'.z$	m_5	$x'+y+z'$	M_5
1	1	0	1	$x.y.z'$	m_6	$x'+y'+z$	M_6
1	1	1	1	$x.y.z$	m_7	$x'+y'+z'$	M_7

مینترم (SOP) و مکسٹرم ها (POS)

مثال:

$$f(x,y,z) = \sum m(1,2,4,5,6)$$

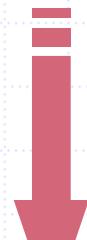

$$f(x,y,z) = \prod M(0,3,7)$$

مینترم (SOP) و ماکسترم ها (POS)

مثال: تابع زیر را به صورت مینترمی بنویسید.

$$F(x, y) = x \cdot y$$

x	y	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

۱. رسم جدول درستی

۲. تعیین مینترم ها

$$F(x, y) = \sum F(2)$$

مینترم (SOP) و ماکسترم ها (POS)

مثال: $f'(A, B, Q, Z)$ را به صورت مینترمی بنویسید.

$$f(A, B, Q, Z) = A'B'Q'Z + A'B'Q'Z + A'BQZ + A'BQZ$$

$$\begin{aligned} f(A, B, Q, Z) &= A'B'Q'Z + A'B'Q'Z + A'BQZ + A'BQZ \\ &= m_0 + m_1 + m_6 + m_7 \\ &= \text{S } m(0, 1, 6, 7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(A, B, Q, Z) &= m_2 + m_3 + m_4 + m_5 + m_8 + m_9 + m_{10} + m_{11} + m_{12} \\ &\quad + m_{13} + m_{14} + m_{15} \\ &= \text{S } m(2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) \end{aligned}$$

قضیه گسترش شانون:

- (a). $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 f(1, x_2, \dots, x_n) + (x_1)' f(0, x_2, \dots, x_n)$
- (b). $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = [x_1 + f(0, x_2, \dots, x_n)] [(x_1)' + f(1, x_2, \dots, x_n)]$

مثال:

- $f(A, B, C) = AB + AC' + A'C$
 - $f(A, B, C) = AB + AC' + A'C = A f(1, B, C) + A' f(0, B, C)$
 $= A(1 \times B + 1 \times C' + 1' \times C) + A'(0 \times B + 0 \times C' + 0' \times C) = A(B + C') + A'C$
 - $f(A, B, C) = A(B + C') + A'C = B[A(1+C') + A'C] + B'[A(0 + C) + A'C]$
 $= B[A + A'C] + B'[AC' + A'C] = AB + A'BC + AB'C' + A'B'C$
 - $f(A, B, C) = AB + A'BC + AB'C' + A'B'C$
 $= C[AB + A'B \times 1 + AB' \times 1' + A'B' \times 1] + C'[AB + A'B \times 0 + AB' \times 0' + A'B' \times 0]$
 $= ABC + A'BC + A'B'C + ABC' + AB'C'$

Xor & Xnor


$$\square x \oplus y = x \cdot y' + x' \cdot y$$

$$\square x \odot y = x' \cdot y' + x \cdot y$$

x	y	$x \cdot y$	$x + y$	$x \oplus y$	$x \odot y$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1

گیت ها (دریچه ها) (۱)


□ And:

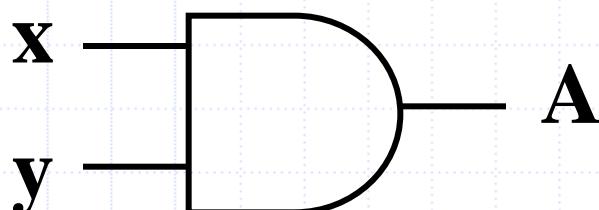

x	y	$A = x \cdot y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

گیت ها (دربیچه ها) (۱)


□ Or:

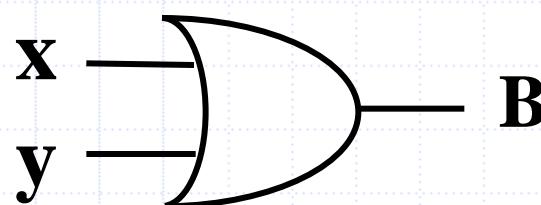


x	y	A = x + y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

گیت ها (۲)

تقویت کننده:

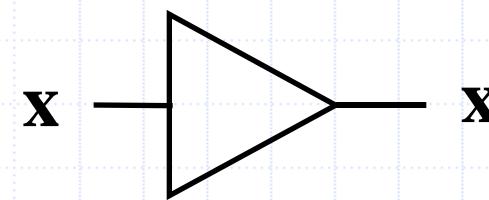


متّم:

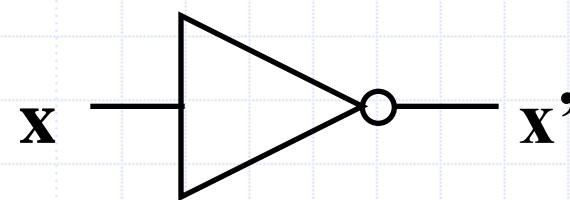

	x	x'
0	0	1
1	1	0

گیت ها (۳)


□ Nand:

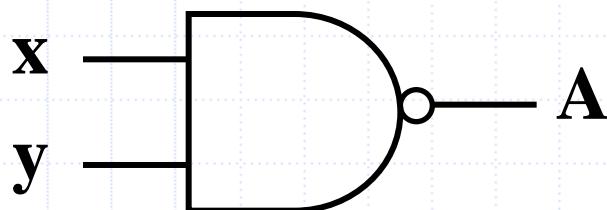

x	y	A
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

گیت ها (۳)

□ Nor:

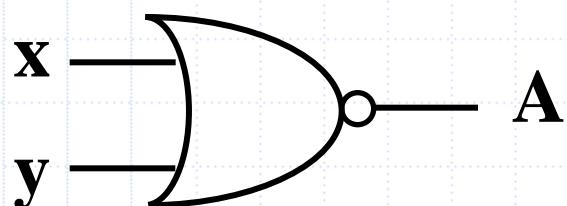


x	y	A
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

X

گیت ها (۴)


□ Xor:

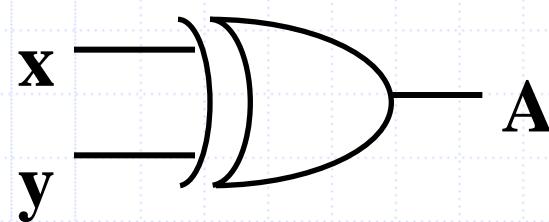

x	y	A
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


گیت ها (۴)

□ Xnor:

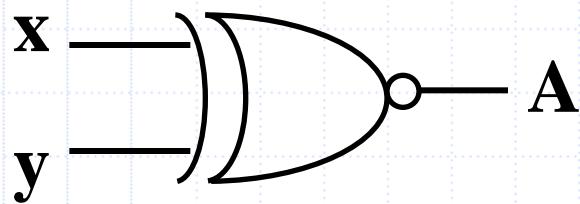

x	y	A
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

گیت یا بافر ۳ وضعیتی (۱۱)

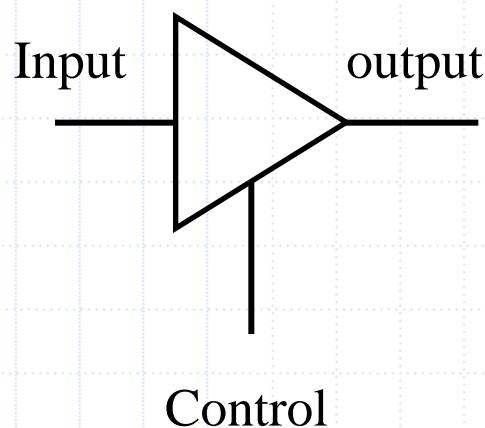


این گیت ها دارای یک دریچه ورودی،
یک خروجی و یک کلید کنترل است
که هر گاه کلید کنترل ۱ گردد؛
ورودی بر روی خروجی قرار میگیرد.

Output =

Input If control = 1

Hz If control = 0

گیت یا بافر ۳ وضعیتی (۲)

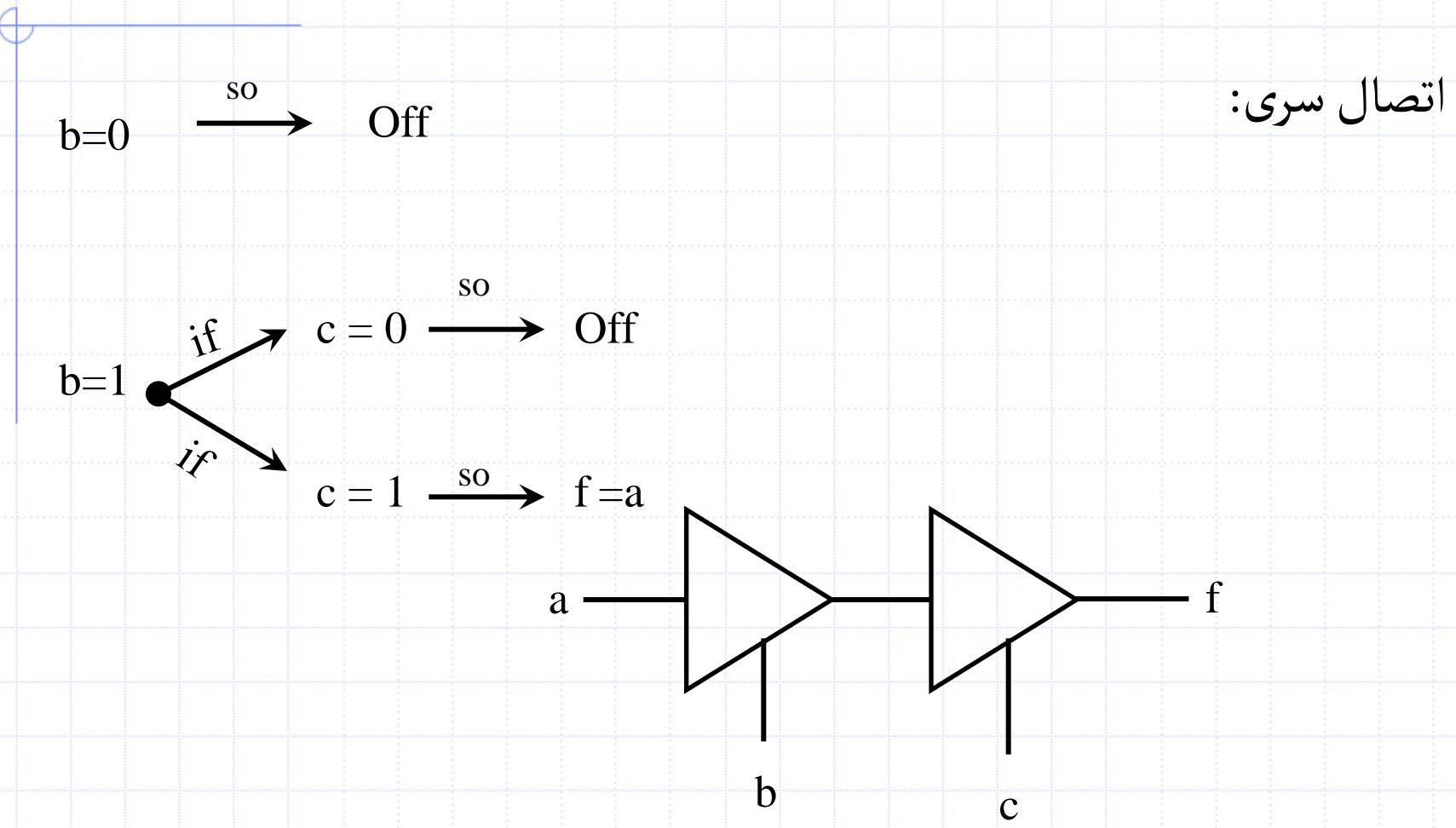


گیت یا بافر ۳ وضعیتی (۳)

اتصال موازی:

$$c = 0 \xrightarrow{\text{so}} f = b$$



$$c = 1 \xrightarrow{\text{so}} f = a$$

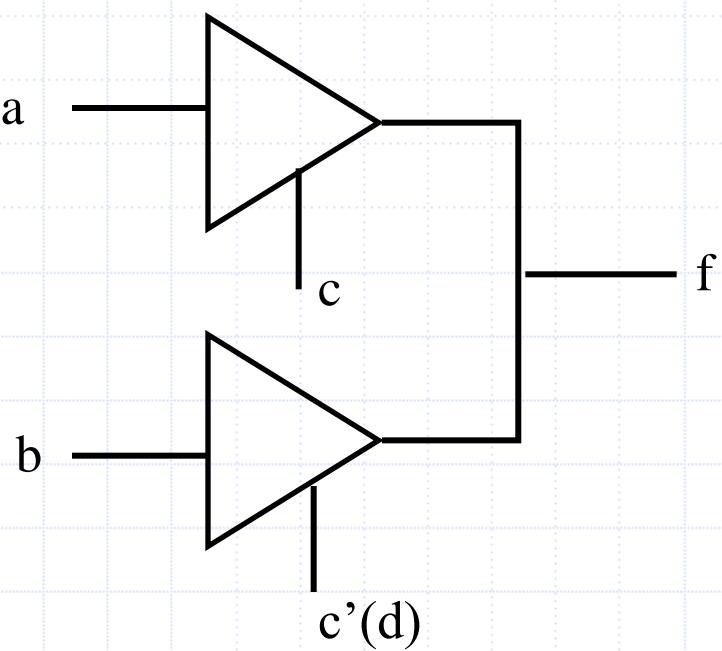

$$c.d = 0$$

تأخير در انتشار^(۱)

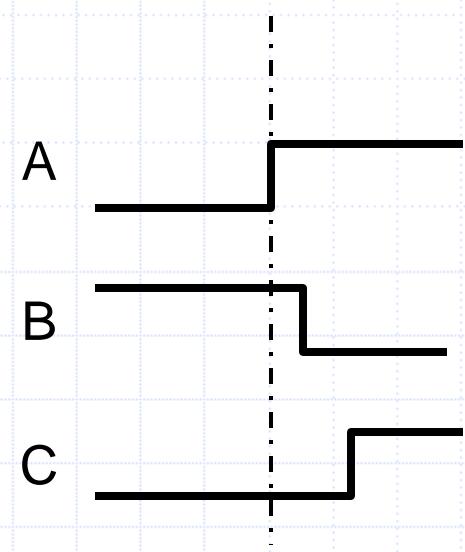
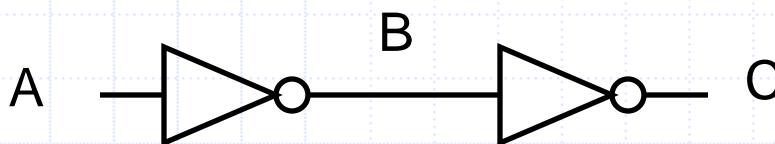
- ❑ Real implementations are not quite so perfect
- ❑ Computation actually takes some time
- ❑ Communication actually takes some time



Timing Diagram

تأخير (٢)

مثال:

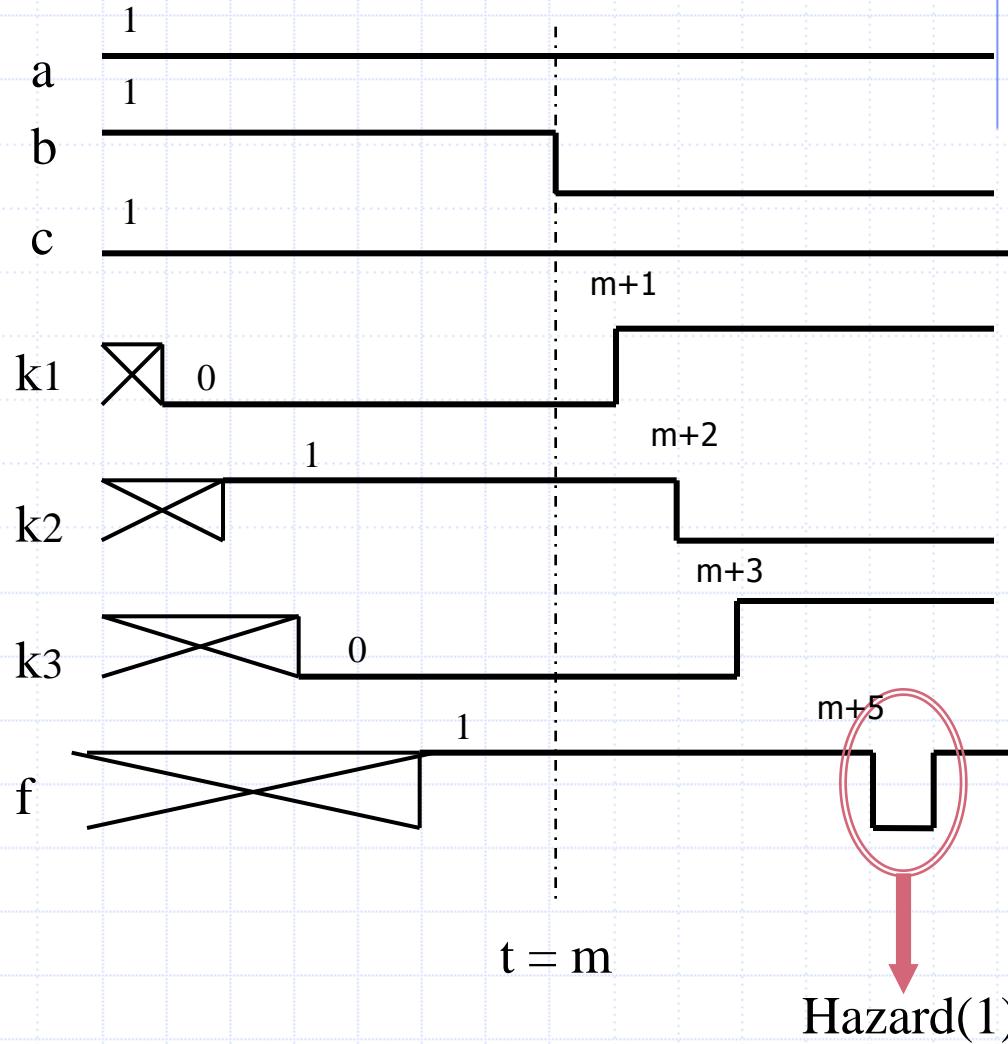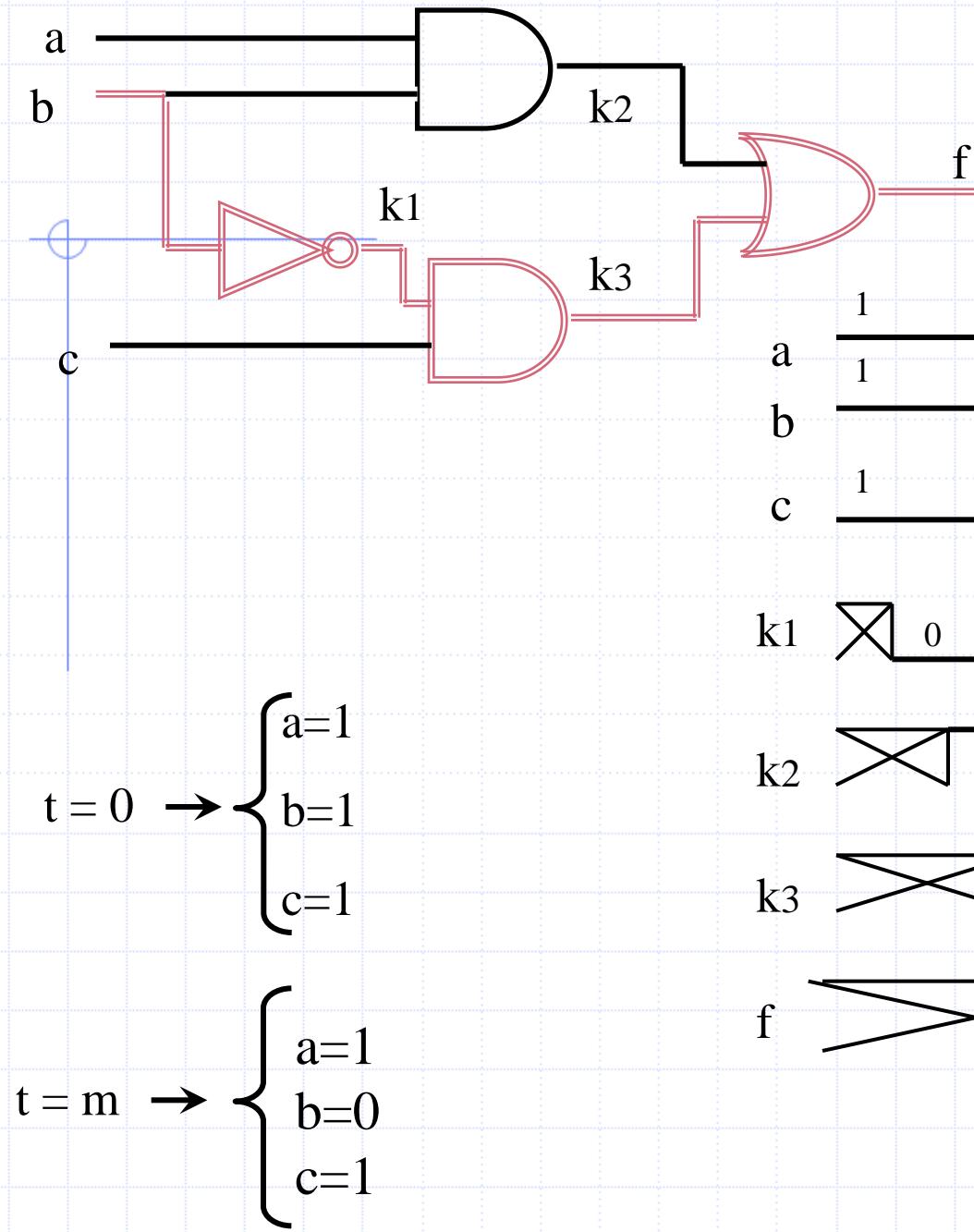

کد گری(۱)

در این کد، هر کدام از کدها تنها در یک بیت با کد قبلی متفاوت است و این روند چرخشی است؛ یعنی آخرین کد و اولین کد نیز تنها در ۱ بیت متفاوتند.

کد گری (۲)

x	y	z
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Gray code

BCD code

x	y	z
0	0	0
0	0	1
0	1	1
0	1	0
1	1	0
1	1	1
1	0	1
1	0	0

نحوه تولیدکدگری (۳)

A handwriting practice grid on a light blue dotted background. It features a vertical blue line on the left and a vertical red line on the right. A horizontal blue line extends from the top blue line downwards. The grid consists of several horizontal purple lines and vertical dashed magenta lines forming columns. The characters are written in black ink. The first column contains 'ا' and 'ب'. The second column contains 'ج' and 'د'. The third column contains 'ز' and 'ه'. The fourth column contains 'و' and 'ي'. The fifth column contains 'ك' and 'ل'. The sixth column contains 'م' and 'ف'. The seventh column contains 'س' and 'ق'. The eighth column contains 'ط' and 'پ'. The ninth column contains 'چ' and 'ژ'.

فصل ۳

خصوصیات توابع سویچی

جدول کارنا

برای ساده سازی توابع با حداقل ۶ ورودی ، میتوان از جدول کارنا استفاده کرد.


در این روش جدولی با توجه به تعداد ورودی ها در نظر گرفته میشود ؛ و به هر مینترم یک خانه از این جدول اختصاص میابد.

جدول کارنا برای ۳ ورودی

A 3-variable Karnaugh map (K-map) for three inputs x , y , and z . The axes are labeled x (horizontal), y (vertical), and z (depth). The map shows the following binary values:

$z \backslash y \backslash x$	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

جدول کارنا برای ۴ ورودی

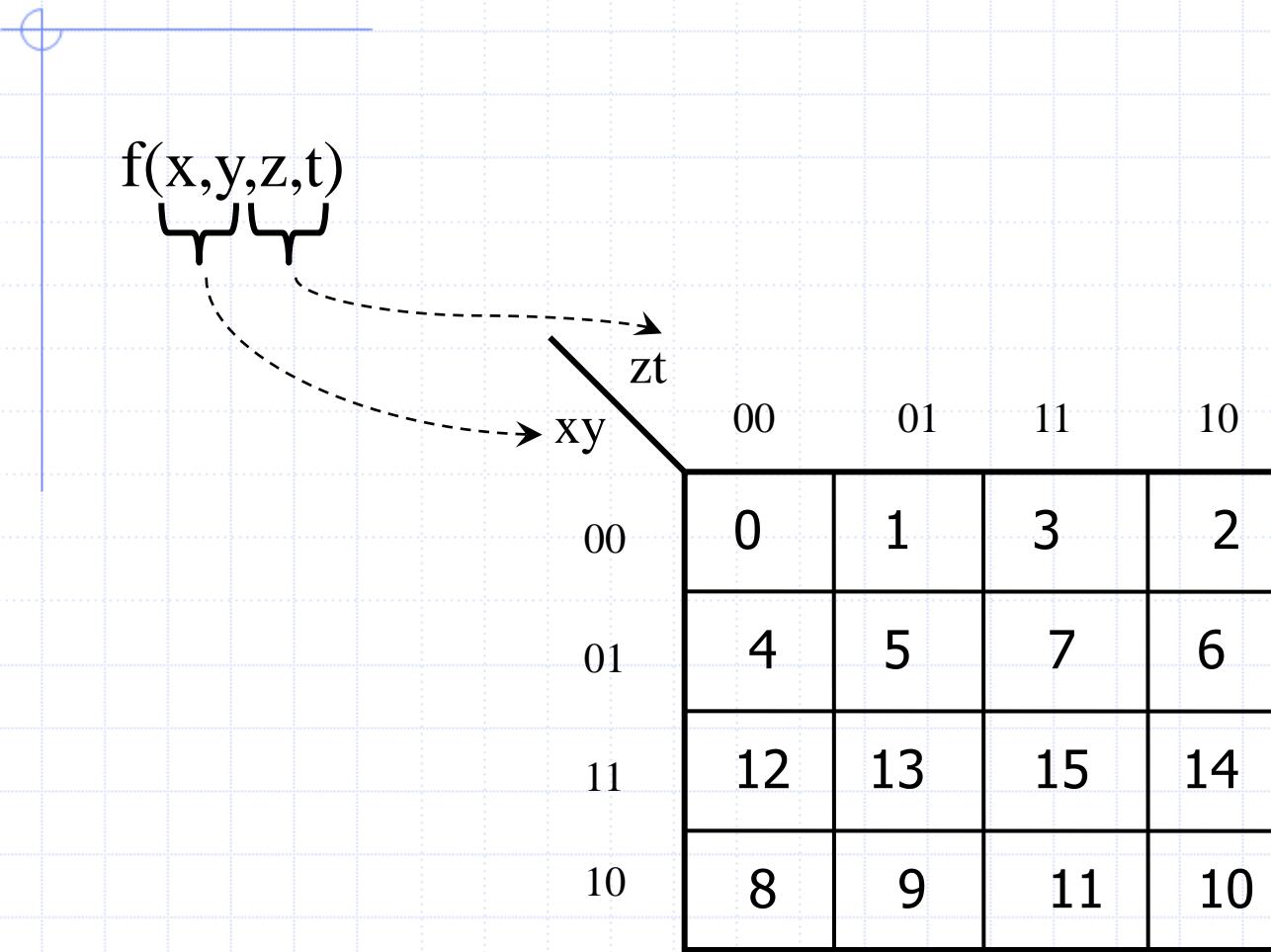

جدول کارنا برای ۵ ورودی (۱)

$$f(x,y,z,t,e)$$

xy
zte

	000	001	011	010		110	111	101	100
00	0	1	3	2		6	7	5	4
01	8	9	11	10		14	15	13	12
11	24	25	27	26		30	31	29	28
10	16	17	19	18		22	23	21	20

جدول کارنا برای ۵ ورودی (۲)

$f(x,y,z,t,e)$

به جای ۱ جدول ۳۲ خانه ای میتوان از ۲ جدول ۱۶ خانه ای استفاده کرد.

		te	yz		
		00	01	11	10
00	0	1	3	2	
01	4	5	7	6	
11	12	13	15	14	
10	8	9	11	10	

$x=0$

		zt	xy		
		00	01	11	10
00	16	17	19	18	
01	20	21	23	22	
11	28	29	31	30	
10	24	25	27	26	

$x=1$

جدول کارنا برای ۵ ورودی (۳)

$f(x,y,z,t,e)$

xy	zt	00	01	11	10
00		1	3	7	5
01		9	11	15	13
11		25	27	31	29
10		17	19	23	21

$e=1$

xy	zt	00	01	11	10
00		0	2	6	4
01		8	10	14	12
11		24	26	30	28
10		16	18	22	20

$e=0$

ساده سازی توابع با کمک جدول کارنا

۱. رسم جدول کارنا با توجه به سایزها

۲. آوردن مینترم ها داخل جدول کارنا

۳. تعیین cube

۴. تبدیل cube ها به شکل جبری

اصول ساده سازی کارنا

انتخاب cube در صورتی درست است که کلیه شرایط زیر برقرار باشد:

۱. قابل بزرگتر شدن نباشد.
۲. حداقل یک ۱ در cube موجود باشد که در هیچ دیگری شرکت نکرده باشد.


cube

Algorithm (1)

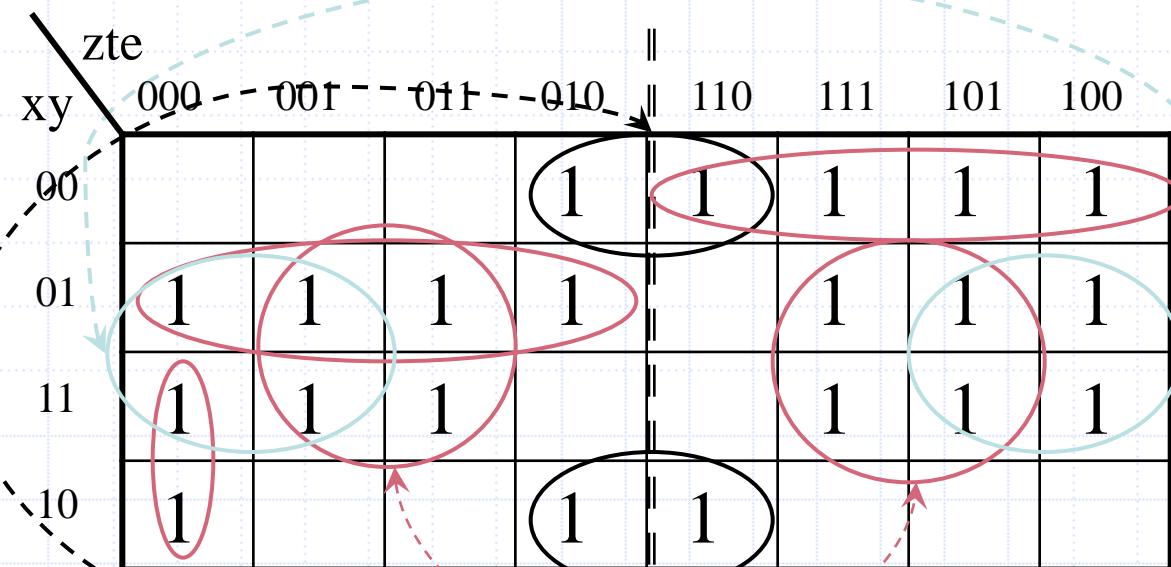- 1. count the number of adjacencies for each minterm on the k-map.
- 2. select an uncovered minterm with the fewest number of adjacencies.
- 3. generate a prime implicant, select the one that covers the most uncovered minterms.
- 4. Repeat step 2 & 3 until all minterms have been covered

مثالی برای جدول کارنا

$$f(x,y,z,t,e) = \sum m(2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,22,24,25,27,28,29,31)$$



$$f(x,y,z,t,e) = xyz + x'yz' + xz't'e' + ye + yt' + y'te'$$

توابع ناکامل (با don't-care (۱)


دلیل که در ورودی don't-care حالات بی اهمیتی هستند در خروجی به این اتفاق نمیافتد.

از این حالات به عنوان یک مؤلفه‌ی موثر در ساده‌سازی به خوبی میتوان استفاده کرد؛ به این صورت که اگر ۱ بودن برخی از این حالات باعث بزرگتر شدن ها و ساده‌سازی بیشتر شود، ما آنها را ۱ فرض میکنیم و اگر نه، به نفع ماست که آنها را ۰ فرض کنیم.

توابع نا كامل (بـا don't-care)

$$f(x,y,z,t) = \sum m(1,2,7,11,12,15) + d(0,3,6,9,13,14)$$

$$f(x,y,z,t) = x'z + xy + y't$$

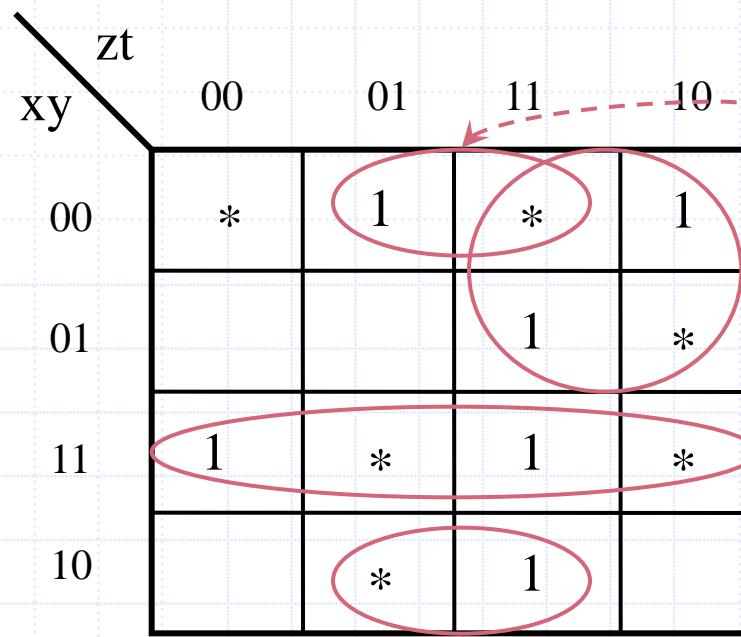

انواع شکل مدارات ۲ طبقه^(۱)

می دانیم هر تابع جبری با هر شکل و اندازه ای با استفاده از یک جدول درستی قابل نمایش است؛ و به فرم ۲ طبقه‌ی

حال با توجه به اینکه گسترهای And-Or-And های ۲ طبقه دیگری وجود دارد.

Nand Nor

أنواع شكل مدارات ٢ طبقة (٢)

طبقة

طبقة ١

طبقة ٢

Not

And

Or

Nand

Nor

And

Or

Nand

Nor

حالات ممکن مدارات ۲ طبقه

طبقه ۱


طبقه ۲

	And	Or	Nand	Nor
And		★		★
Or	★		★	
Nand	★		★	
Nor		★		★

ساده سازی

موب جدول کارنا
cube

مثال:

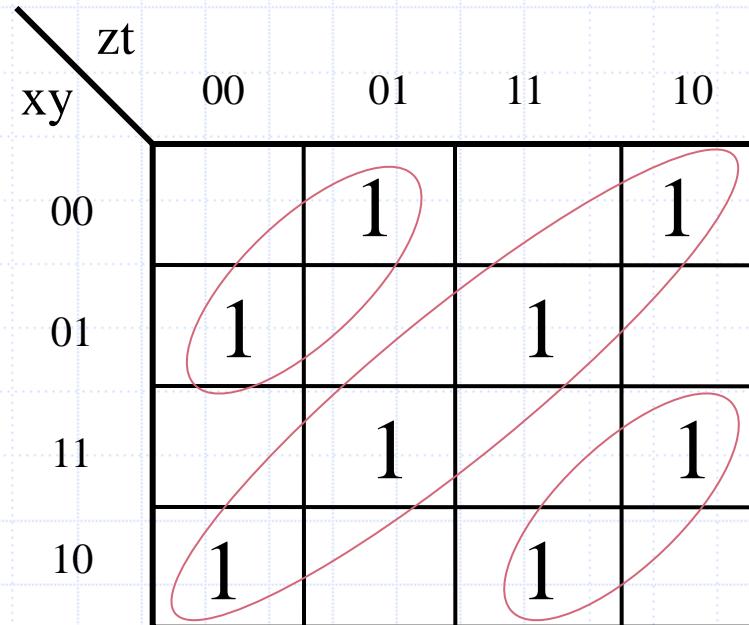

A Karnaugh map for four variables (x, y, z, t) is shown. The columns are labeled xy (top-left), zt (top-right), 00, 01, 11, and 10. The rows are labeled 00, 01, 11, and 10. Red ovals highlight the minterms: (00, 01), (11, 10), (01, 11), and (10, 00). The value '1' is placed in each of these four cells.

	xy	zt	00	01	11	10
00				1		1
01			1		1	
11					1	
10			1			1

$$f(x,y,z,t) = a'.c'(b \oplus d) + a.c(b \oplus d) + a'.c(b \odot d) + a.c'(b \cdot d)$$

$$f(x,y,z,t) = (b \oplus d) \odot (a \odot c)$$

روش ساده سازی کوین مک کلاسکی

(۱) (Quine-McCluskey)

روش دیگری برای ساده سازی توابع می باشد.

مزیت این روش به جدول کارنا ، اینست که اگر ورودی های ما زیاد هم باشند؛ کار کردن با آن ساده است، ولی جدول کارنا برای توابعی با بیش از ۶ ورودی کاربردی ندارد زیرا کار کردن با آن ساده نیست.

روش ساده سازی کوین مک کلاسکی

(۲) (Quine-McCluskey)

مراحل و روشنایی این نوع ساده سازی را به همراه یک مثال می بینیم.

روش ساده سازی کوین مک کلاسکی

(۳) (Quine-McCluskey)

مثال:

$$f(a,b,c,d) = \sum m(2,4,6,8,9,10,12,13,15)$$

		cd	00	01	11	10
		ab	00	01	11	10
00	01	00				1
		01	1			1
		11	1	1	1	
		10	1	1		1

Q-M Tabular Minimization Method (4)

- Step 1. list in a column all the minterms of the function to be minimized in their binary representation. Partition them into groups according to the number of 1 bits in their binary representation. This partitioning simplifies identification of logically adjacent minterms since, to be logically adjacent, two minterms must differ in exactly one literal.

Q-M Tabular Minimization Method (5)

Minterms	a	b	c	d	
2	0	0	1	0	
4	0	1	0	0	Group 1 (a single 1)
8	1	0	0	0	
6	0	1	1	0	
9	1	0	0	1	Group 2 (two 1's)
10	1	0	1	0	
12	1	1	0	0	
13	1	1	0	1	Group 3 (three 1's)
15	1	1	1	1	Group 4 (four 1's)

Q-M Tabular Minimization Method (6)

- Step 2. perform an exhaustive search between neighboring groups for adjacent minterms and combining them into a column of $(n-1)$ -variable implicants, checking off each minterm that is combined. Repeat for each column, combining $(n-1)$ -variable implicants into $(n-2)$ -variable implicants, and so on, until no further implicants can be combined.

Q-M Tabular Minimization Method (7)

Minterms	a	b	c	d		Minterms	a	b	c	d		Minterms	a	b	c	d	
2	0	0	1	0		2,6	0	-	10		PI ₂	8,9,12,13	1	-	0	-	PI ₁
4	0	1	0	0		2,10	-	0	10		PI ₃						
8	1	0	0	0		4,6	0	1	-	0	PI ₄						
6	0	1	1	0		4,12	-	1	00		PI ₅						
9	1	0	0	1		8,9	1	00	-		✓						
10	1	0	1	0		8,10	1	0	-	0	PI ₆						
12	1	1	0	0		8,12	1	-	00		✓						
13	1	1	0	1		9,13	1	-	01		✓						
15	1	1	1	1		12,13	1	1	0	-	✓						
						13,15	1	1	-	1	PI ₇						

Q-M Tabular Minimization Method (8)

- the final result is a list of prime implicants of the switching function.
- Step 3. construct a prime implicants chart that lists minterms along the horizontal and prime implicants along the vertical, with an * entry placed wherever a certain prime implicant (row) covers a given minterm (column).


Q-M Tabular Minimization Method (9)

	2	4	6	8	9	10	12	13	15
PI ₁	*			*	(*)		*	*	
PI ₂	*		*						
PI ₃	*					*			
PI ₄		*	*						
PI ₅		*					*		
PI ₆				*		*			
PI ₇							*	(*)	

Q-M Tabular Minimization Method (10)


- Step 4. Select a minimum number of prime implicants that cover all the minterms of the switching function.

Q-M Tabular Minimization Method (11)

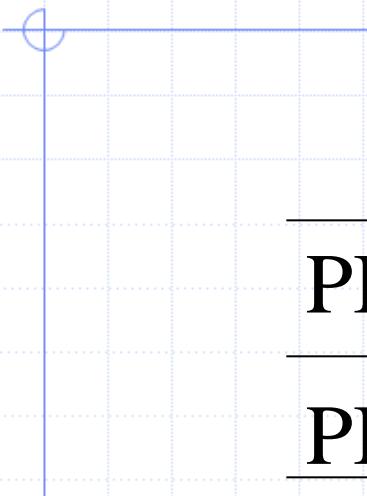

	✓	✓	✓	✓
	2	4	6	10
PI ₂	*		*	
PI ₃	*			*
PI ₄		*	*	
PI ₅		*		
PI ₆				*

Q-M Tabular Minimization Method (12)

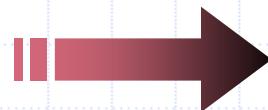

$$f(a,b,c,d) = PI_1 + PI_3 + PI_4 + PI_7$$

$$= 1-0- + -010 + 01-0 + 11-1$$

$$= a.c' + b'.c.d' + a'.b.d' + a.b.d$$

ساده سازی برای سیستم های چند خروجی

Q-M

حال از این روش برای ساده سازی سیستم های با چند ورودی متفاوت استفاده می کنیم.

روش کار را با یک مثال می بینیم.

$$\left\{ \begin{array}{l} f_{\alpha}(a,b,c,d) = \sum m(0,2,7,10) + d(12,15) \\ f_{\beta}(a,b,c,d) = \sum m(2,4,5) + d(6,7,8,10) \\ f_{\gamma}(a,b,c,d) = \sum m(2,7,8) + d(0,5,13) \end{array} \right.$$

ساده ساخت Q-M فرای سیستم های چند خروجی (۲)

مینترم ها: 0,2,4,5,6,7,8,10,12,13,15

don't-care ها

در ابتدا فرض میکنیم همه ی مینترم ها و

داده شده مربوط به ۱ تابع میباشد و آنها را دسته بندی

میکنیم و مرحله ۱ و ۲ را به صورت گفته شده در قسمت قبل

انجام میدهیم.

ساده سازی Q-M مبرای سیستم های چند خروجی (۳)

MIN TERM	abcd	Flags		MIN TERM	abcd	Flags		MIN TERM	abcd	Flags	
0	0000	$\alpha\gamma$	✓	0,2	00-0	$\alpha\gamma$		PI2	4,5,6,7	01--	β
2	0010	$\alpha\beta\gamma$	PI10	0,8	-000	γ		PI3			
4	0100	β	✓	2,6	0-10	β		PI4			
8	1000	$\beta\gamma$	PI11	2,10	-010	$\alpha\beta$		PI5			
5	0101	$\beta\gamma$	✓	4,5	010-	β		✓			
6	0110	β	✓	4,6	01-0	β		✓			
10	1010	$\alpha\beta$	✓	8,10	10-0	β		PI6			
12	1100	α	PI12	5,7	01-1	$\beta\gamma$		PI7			
7	0111	$\alpha\beta\gamma$	PI13	5,13	-101	γ		PI8			
13	1101	γ	✓	6,7	011-	β		✓			
15	1111	α	✓	7,15	-111	α		PI9			

ساده‌سازی Q-M پایی سیستم‌های چند خروجی (۲)

Q-M

	0	2	7	10	2	4	5	2	7	8
PI1	β					*	*			
PI2	$\alpha\gamma$	*	*					*		
PI3	γ									*
PI4	β					*				
PI5	$\alpha\beta$		*		*					
PI6	β									
PI7	$\beta\gamma$						*		*	
PI8	γ									
PI9	α		*							
PI10	$\alpha\beta\gamma$		*			*			*	
PI11	$\beta\gamma$									*
PI12	α									
PI13	$\alpha\beta\gamma$		*						*	

ساده سازی Q-M برای سیستم های چند خروجی^(۵)

A Karnaugh map for a 3-variable system (a, b, c) with two outputs, f_α and f_γ . The columns represent variables a and b , and the rows represent variable c . The map shows the following minterms:

	f_α		f_γ	
	✓		✓	✓
	7	7	8	
PI_3	γ			*
PI_7	$\beta\gamma$		*	
PI_9	α	*		
PI_{11}	$\beta\gamma$			*
PI_{13}	$\alpha\beta\gamma$	*	*	

$$f_\alpha = PI_2 + PI_5 + PI_{13}$$

$$f_\beta = PI_1 + PI_5$$


$$f_\gamma = PI_2 + PI_3 + PI_{13}$$

$$f_a = a'b'd' + b'cd' + a'bcd$$

$$f_\beta = a'b + b'cd'$$

$$f_\gamma = a'b'd' + b'c'd' + a'bcd$$

ساده سازی-Q مبرای سیستم های چند خروجی (۶)

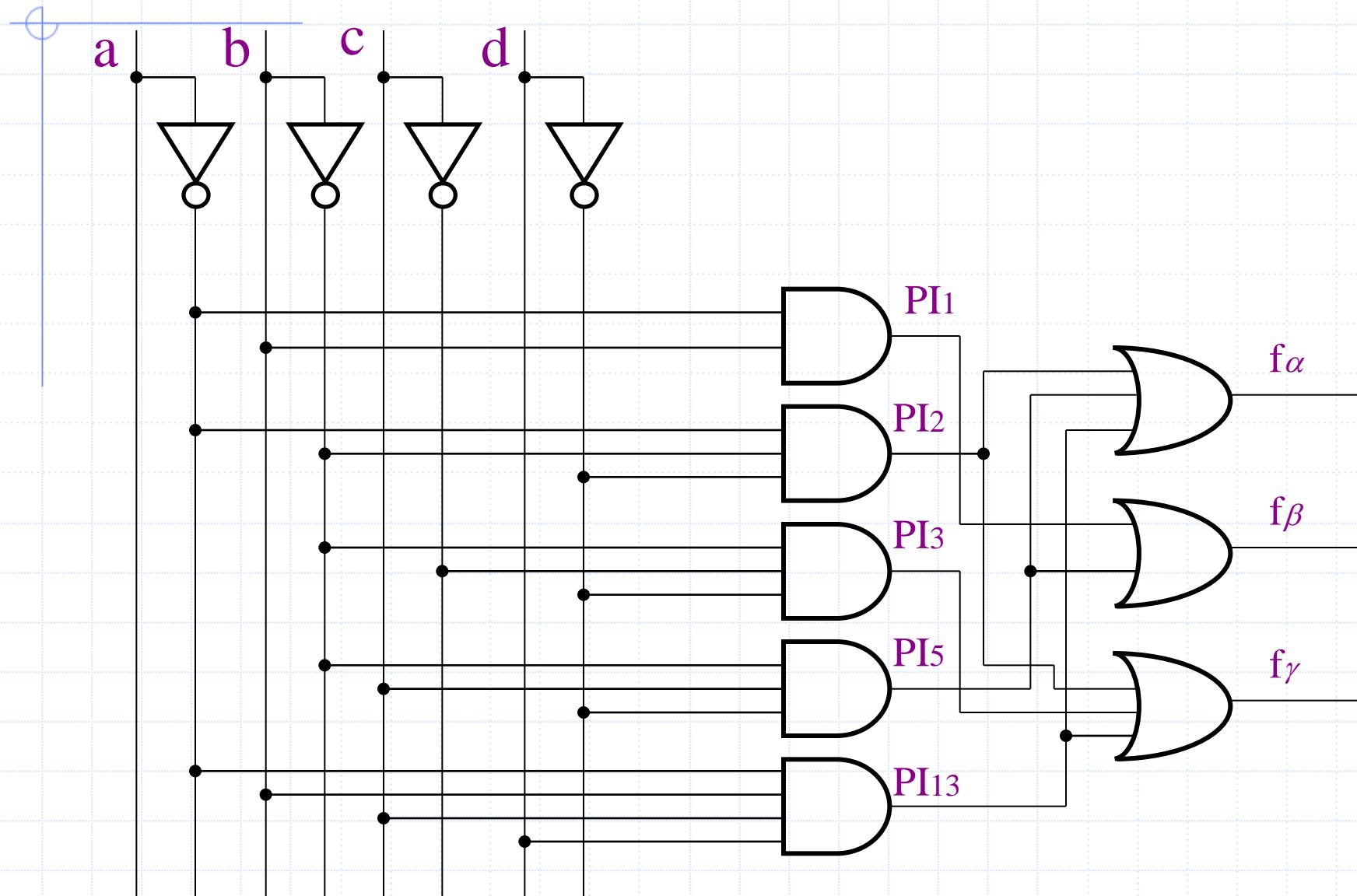

فصل ۲

مدارهای منطقی ترکیبی ماجولی

فهرست مطالب

- طراحی مدار
- طراحی ماجولار مدار
- Half Adder و Full Adder
- دیکدر
- اینکدر
- مالتی پلکسر(تسهیم کننده)
- دی مالتی پلکسر(پخش کننده داده ورودی)
- مقایسه گرها
- A seven segment display

طراحی مدار

Interface

ساده سازی توابع بدست آمده (کارنو / Q-M)

Truth Table

بدست آوردن یک تابع برای خروجی

رسم جدول



مثال :

Truth table

a	b	c	Even Parity
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$p_e = \sum m(1, 2, 4, 7)$$

	b	c	00	01	11	10
a	0	0	0	1	0	1
	1	0	1	0	1	0

$$P_e = (a \oplus b) \oplus c$$

طرحی ماجولار مدار

اگر تعداد بیت های ورودی و خروجی بیش از ۴ یا ۵ باشد در رسم جدول صحت با مشکل برخورد می کنیم.(بیچیدگی حافظه)

راهکار

- بدون رسم جدول درستی به خروجی مدار برسیم.(رهیافت ذهنی)
- طراحی ماجولار مدار.(طراحی پیمانه ای) (از نظر زمانی بهینه نیست)


(۱) Half Adder, Full Adder

Full Adder : یک مدار ترکیبی با سه ورودی و دو خروجی است که دو بیت داده و یک رقم نقلی را با هم جمع کرده و حاصل جمع و رقم نقلی را محاسبه می کند.

Half Adder : یک مدار ترکیبی با دو ورودی و دو خروجی است که دو بیت داده را با هم جمع کرده و حاصل جمع و رقم نقلی را محاسبه می کند.

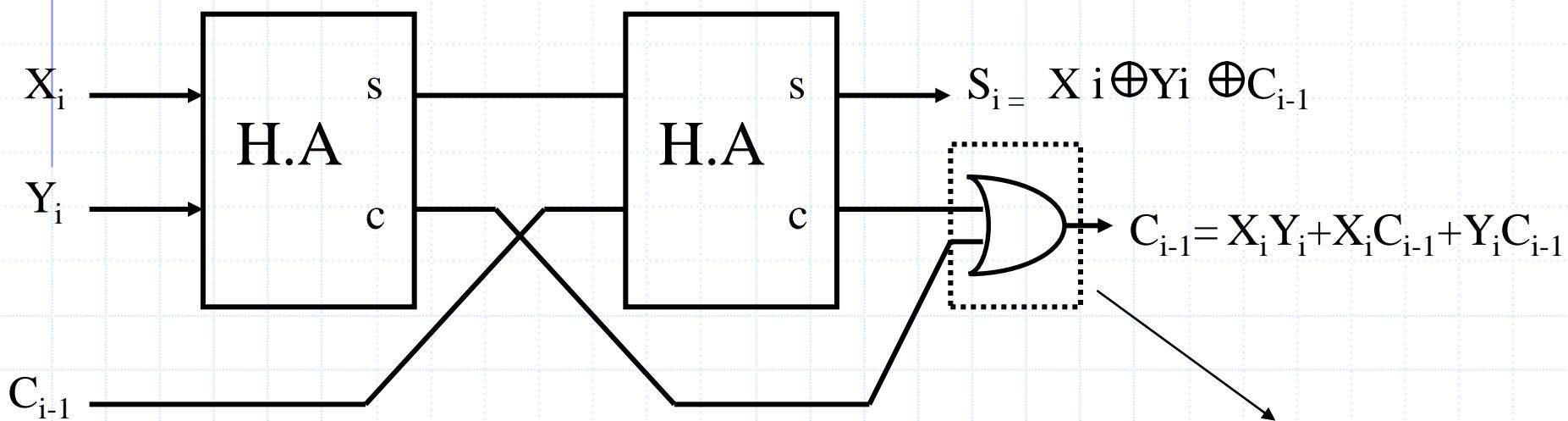
(۲) Half Adder، Full Adder

یک Full adder را میتوان توسط ۲ عدد Hull adder طراحی کرد.



می تواند توسط یک گیت XOR
جایگزین شود.

بلوک دیاگرام (H.A)

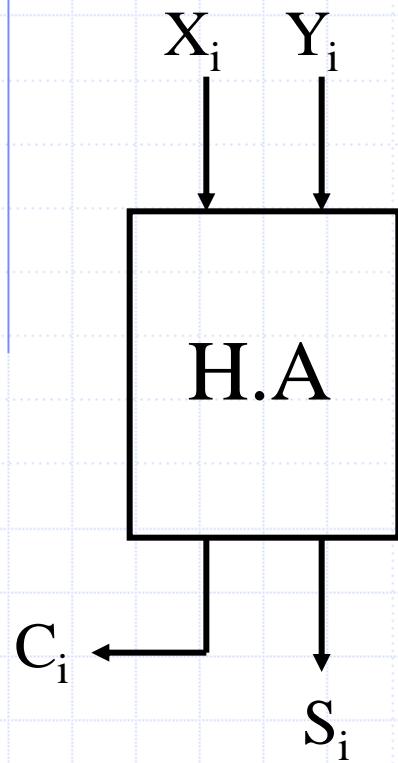


Truth Table


X_i	Y_i	C_i	S_i
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


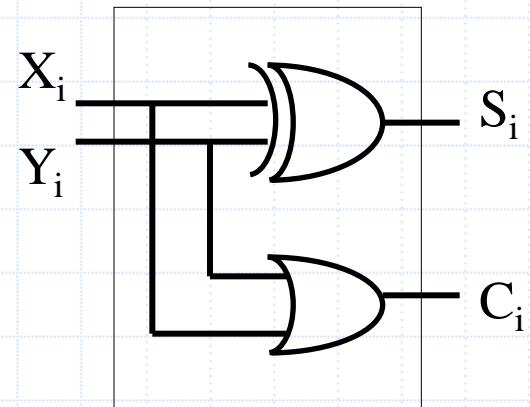
$$\begin{cases} S_i = X_i \oplus Y_i \\ C_i = X_i Y_i \end{cases}$$



بلوک دیاگرام (F.A)

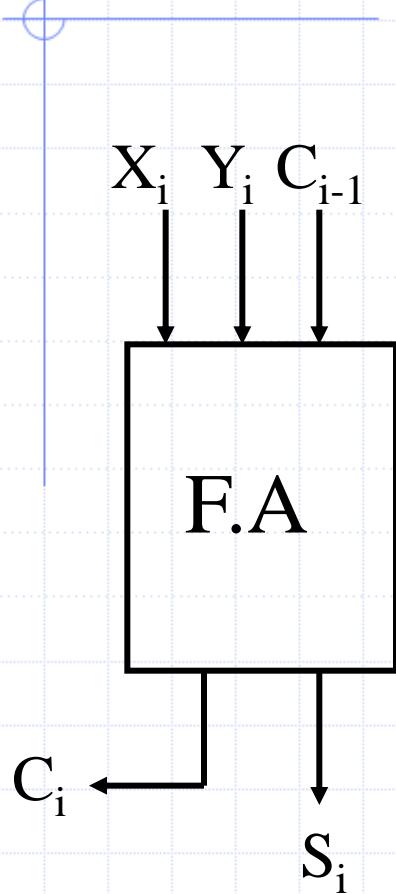

Truth Table


X_i	Y_i	C_{i-1}	C_i	S_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1




$$\left\{ \begin{array}{l} S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{i-1} \\ C_i = X_i Y_i + X_i C_{i-1} + Y_i C_{i-1} \end{array} \right.$$

دیاگرام منطقی (F.A)


$$C_{out} = C(A \oplus B) + AB$$

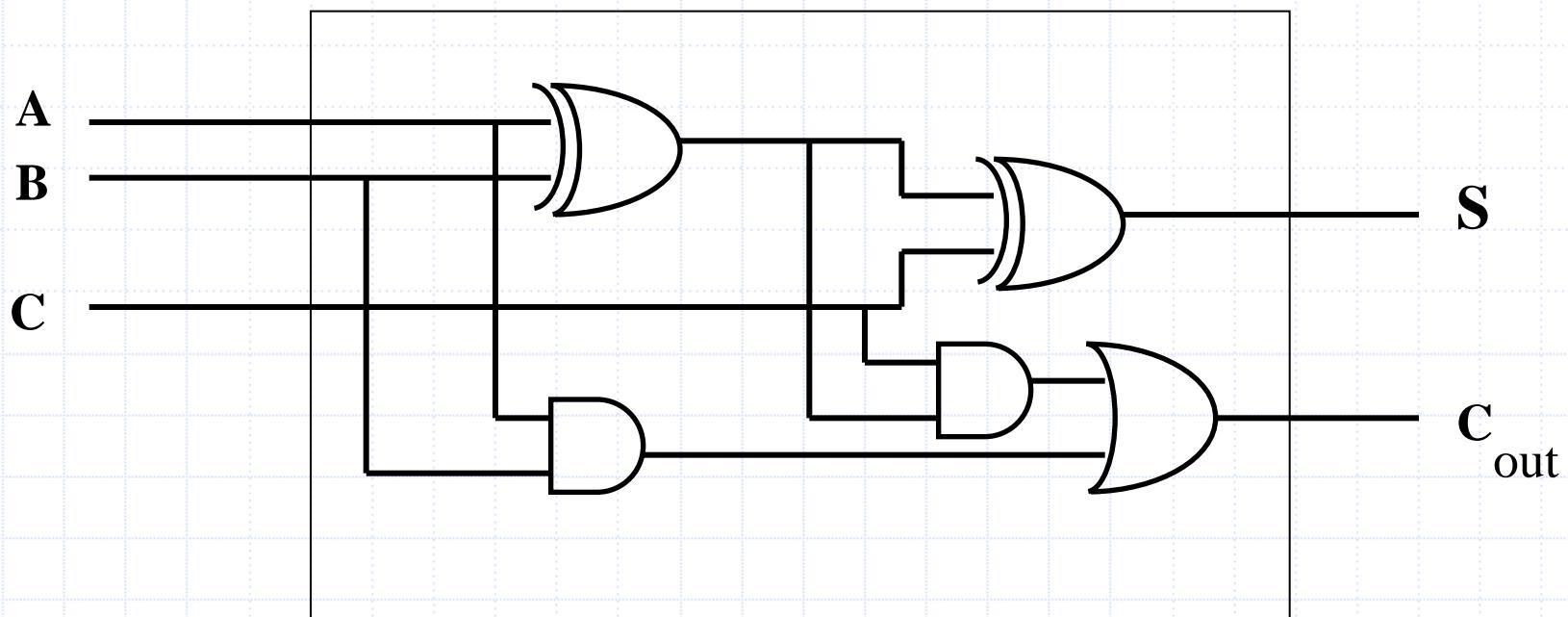

Ripple Carry Adder (RCA)

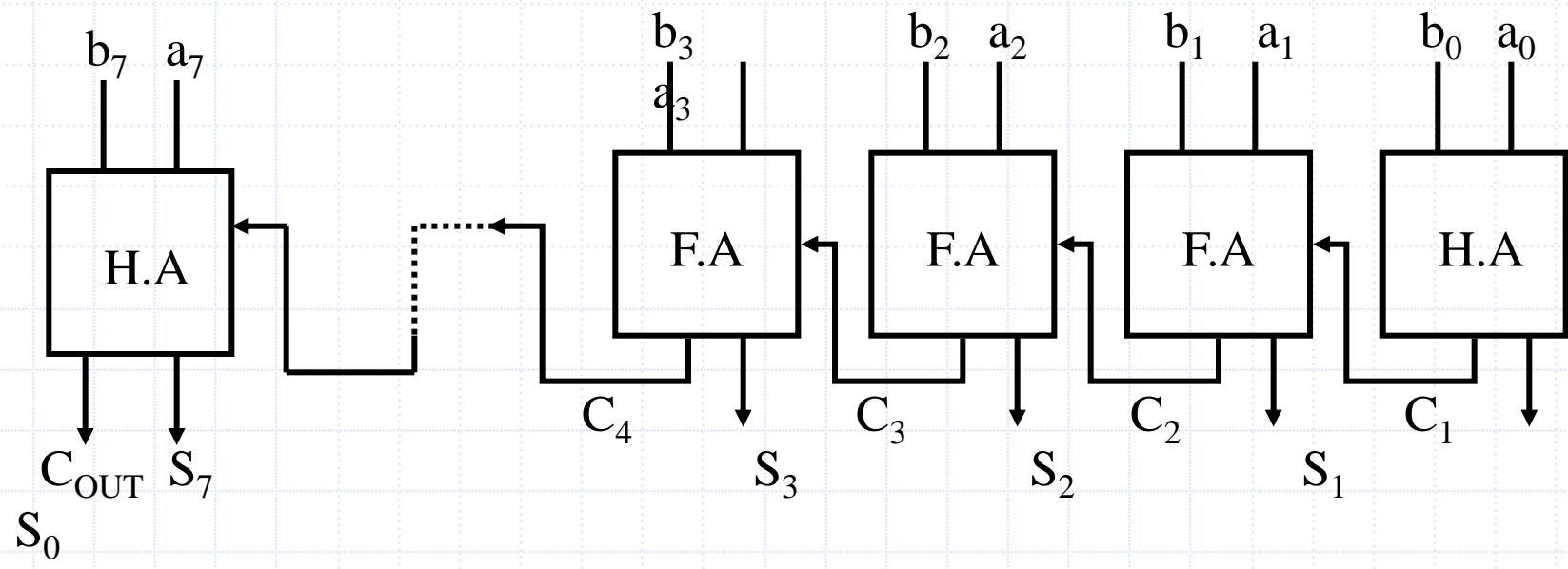

Ripple Carry Adder (RCA)

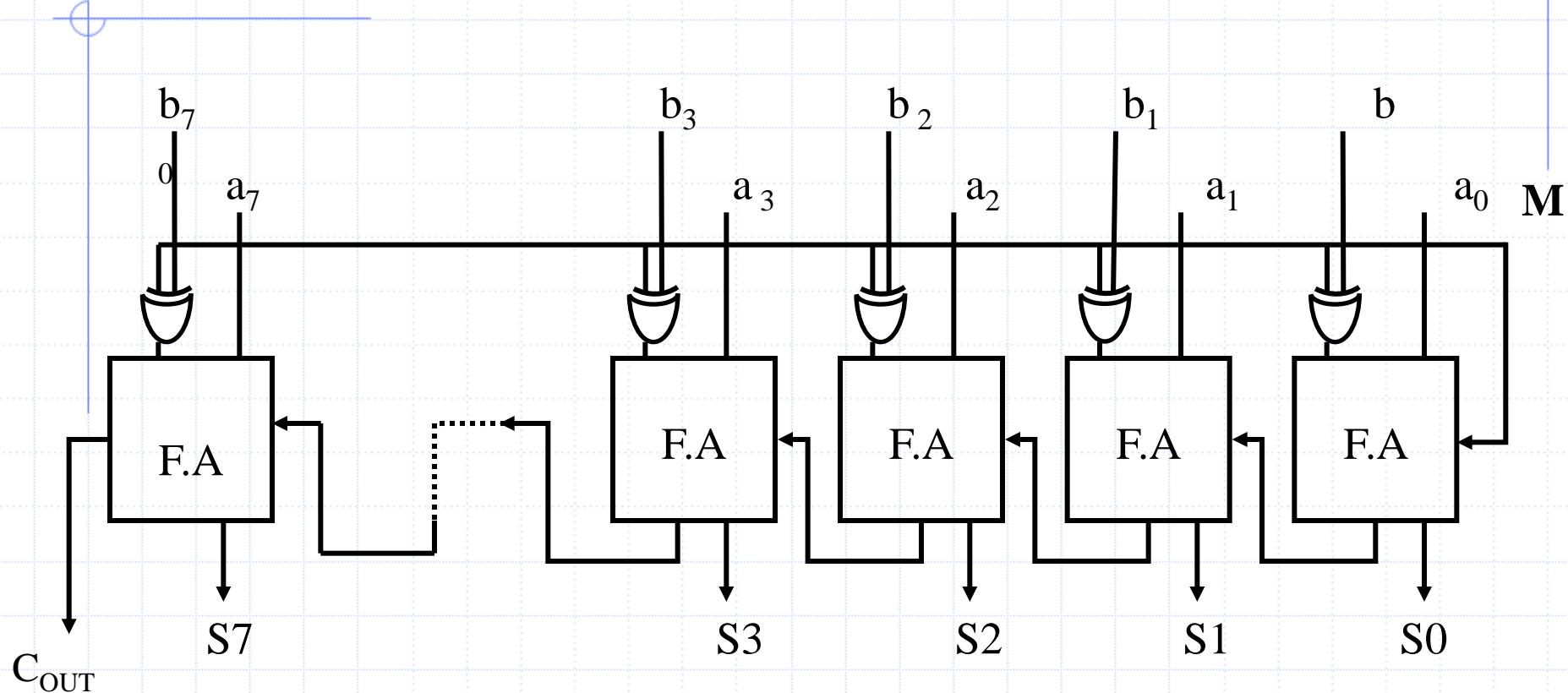


If $M = 0 \rightarrow A + B$

If $M = 1 \rightarrow A - B$ or $(A + \bar{B} + 1)$

دیکدر

- دیکدر n^2 یک شبکه منطقی ترکیبی است با n خط ورودی و 2^n سیگنال خروجی.
- عنصری است که میترم ها را می سازد.

ماجول دیکدر n به 2^n

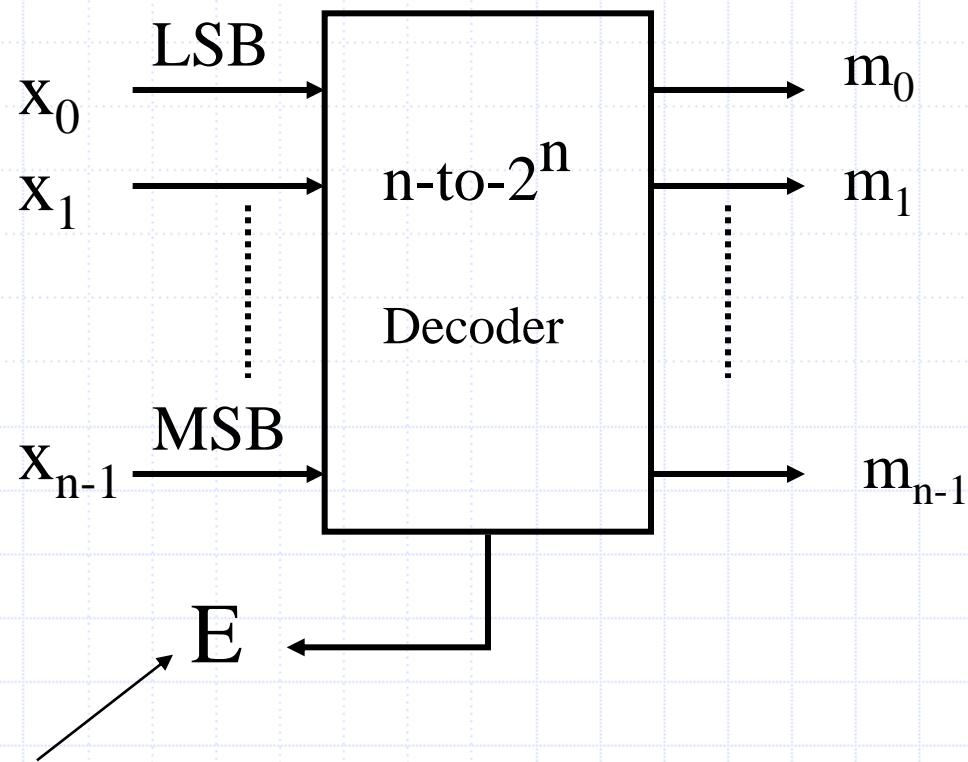


معموق Active Low مستند.


دیاگرام منطقی (موازی و خروجی های فعال بالا)

Truth Table


E	A	B	m_0	m_1	m_2	m_3
0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	x	x	0	0	0	0

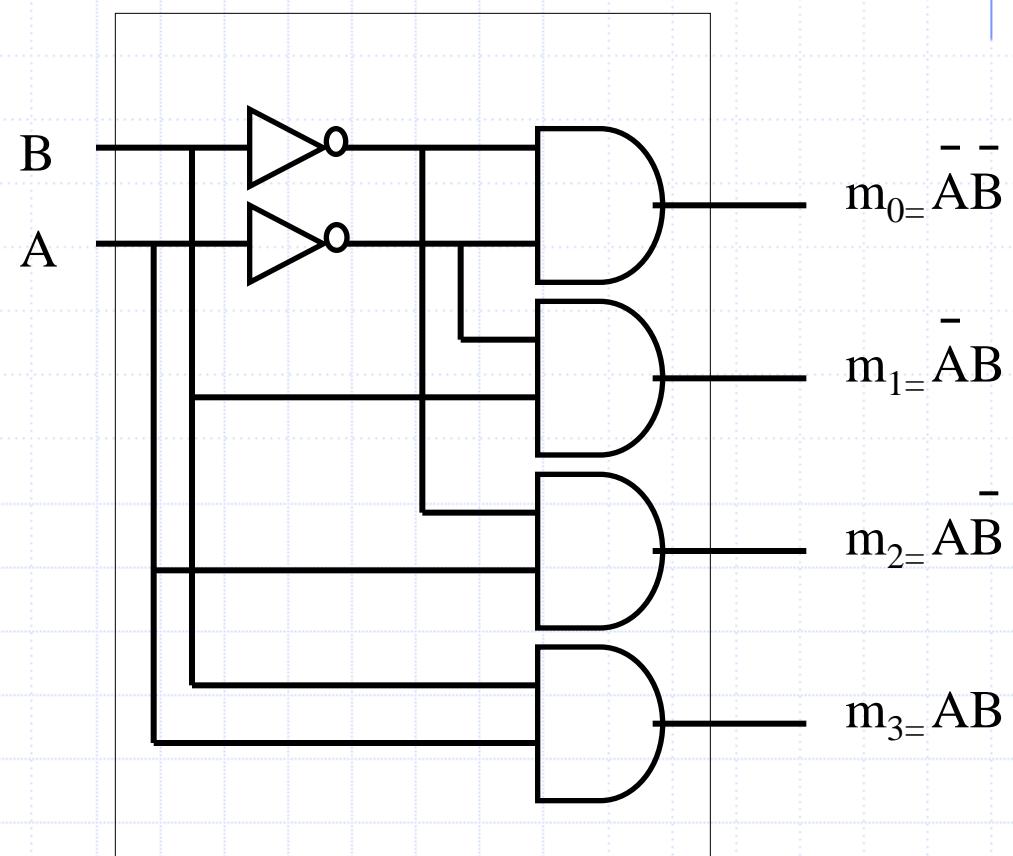

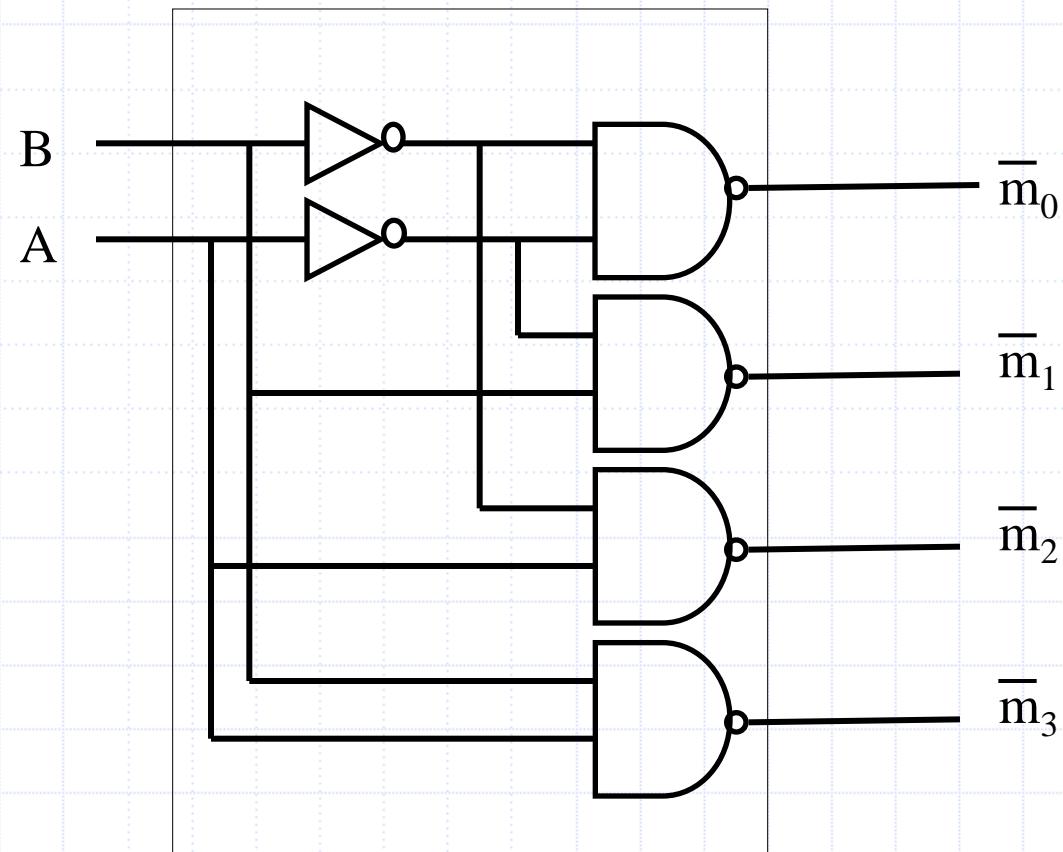
دیاگرام منطقی (موازی و خروجی های فعال پایین)




ساخته‌نی دیگر

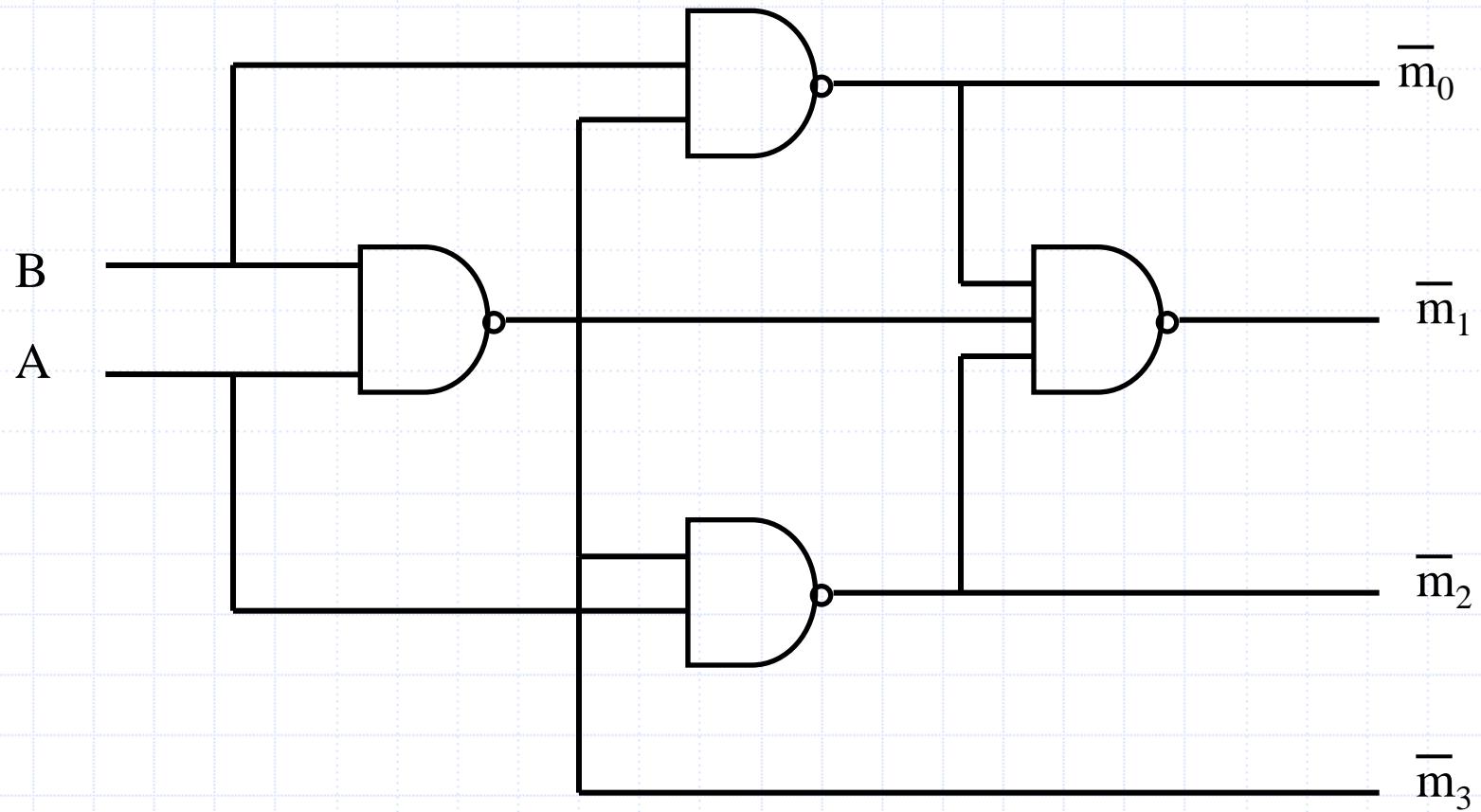

دیکدر نوع موازی سه بیت

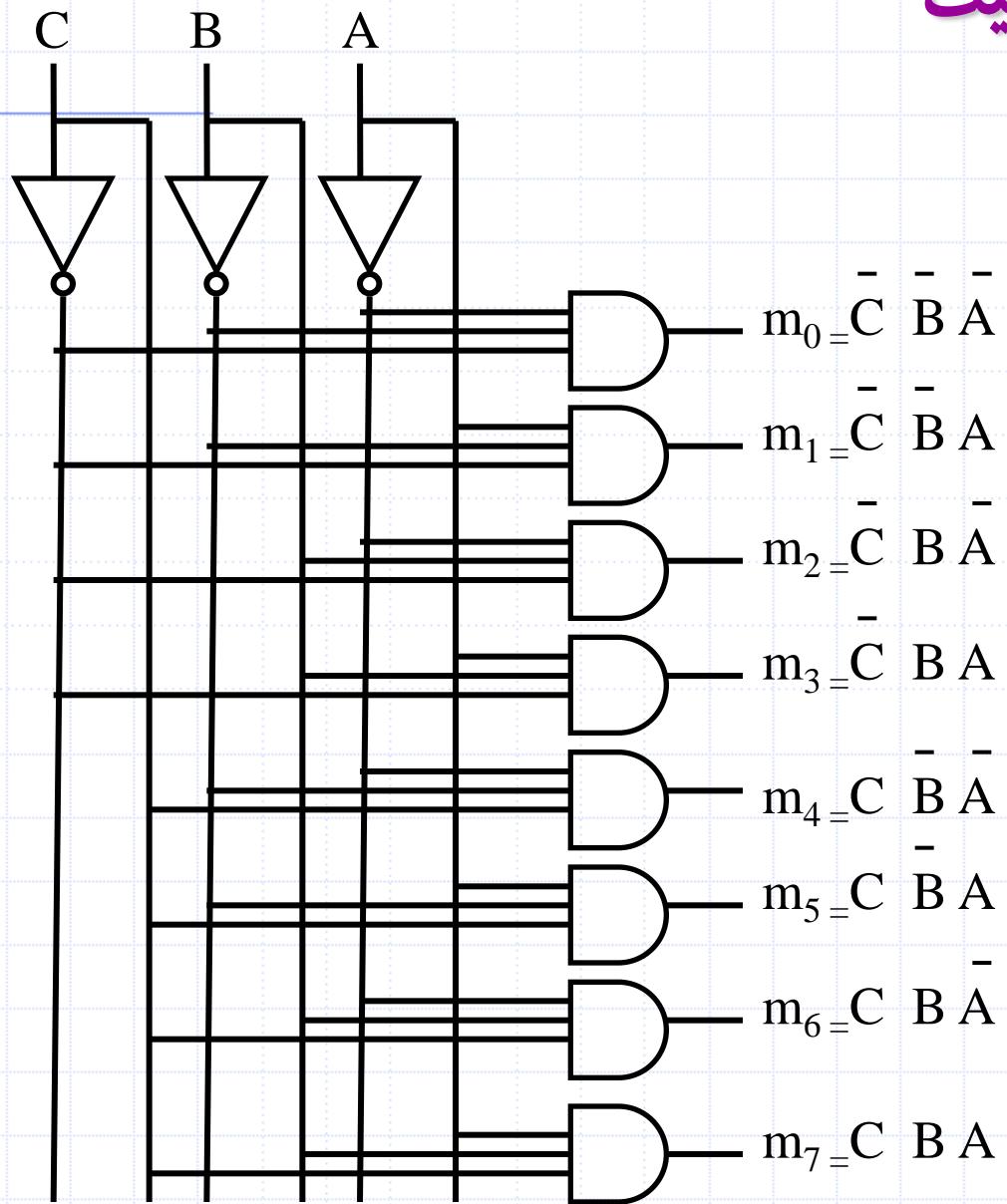

دیکدر نوع درخت سه بیت

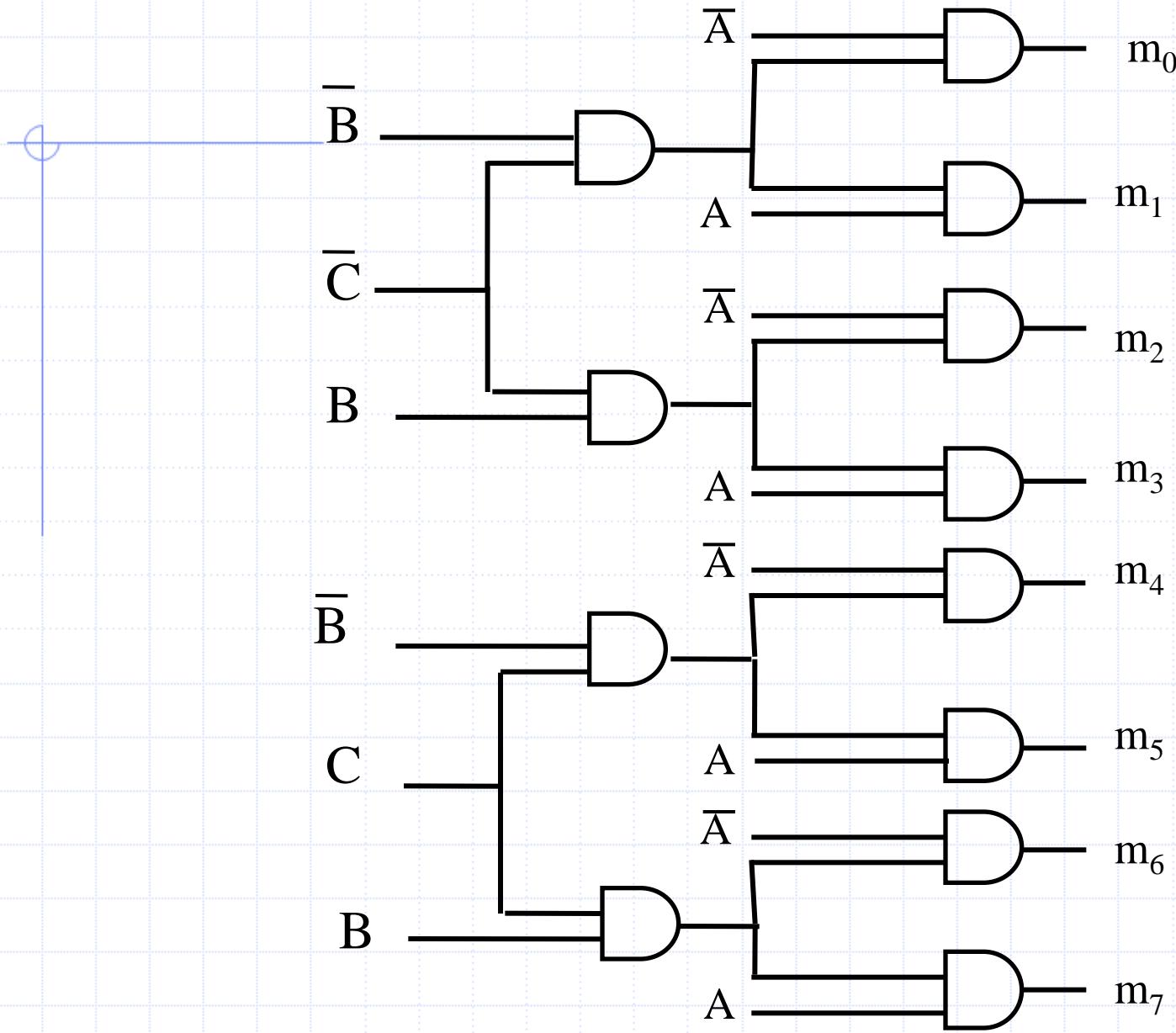

پیاه سازی توابع منطقی با دیکدر ها

مثال:


$$F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 4, 6, 7) = \prod M(2, 3, 5)$$

تابع را به چندین طریق می توانیم پیاده نماییم:

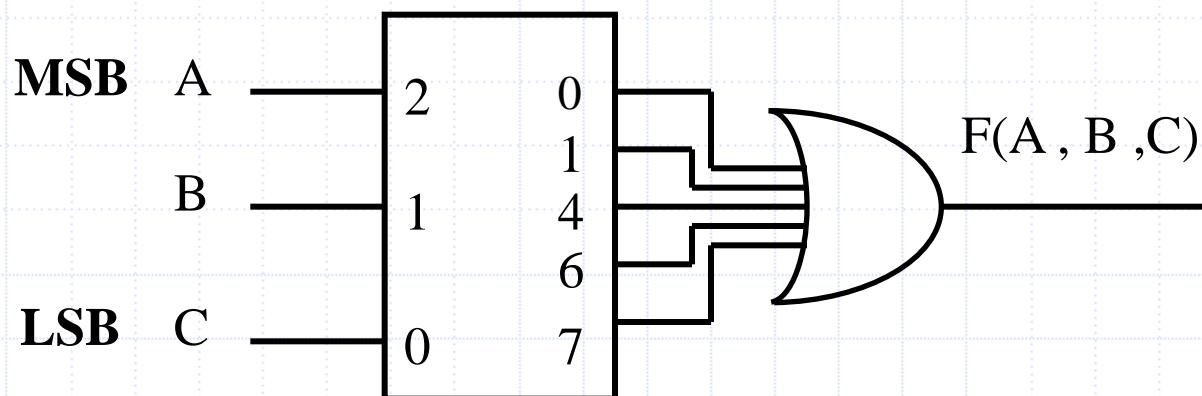۱. یک دیکدر (با خروجی فعال بالا) و یک گیت **OR** بکار ببریم.
۲. یک دیکدر (با خروجی فعال پایین) و یک گیت **NAND** بکار ببریم.
۳. یک دیکدر (با خروجی فعال بالا) و یک گیت **NOR** بکار ببریم.
۴. یک دیکدر (با خروجی فعال پایین) و یک گیت **AND** بکار ببریم.


یک دیکدر (با خروجی فعال بالا) و یک گیت OR بکار بریم.

$$F(A, B, C) = m_0 + m_1 + m_4 + m_6 + m_7$$




یك دیکدر (با خروجی فعال پایین) ویک گیت **NAND** بکار برم.
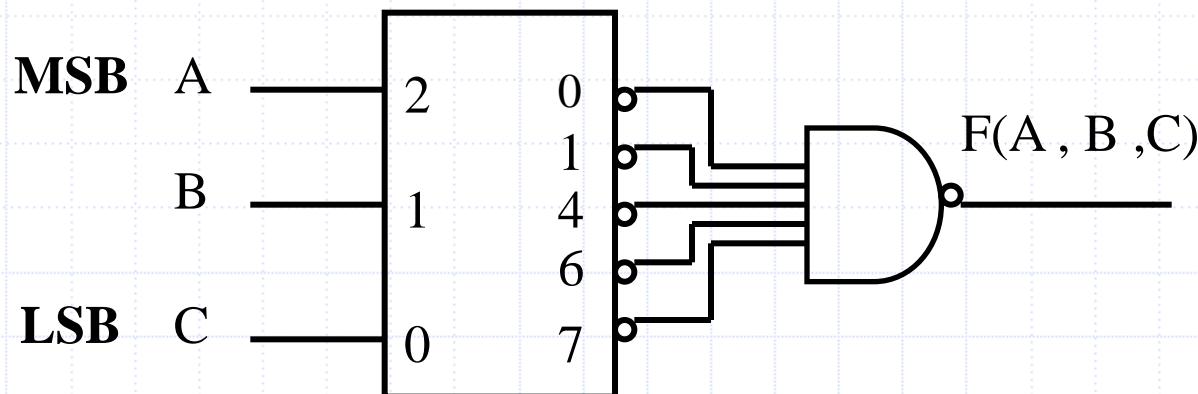
$$F(A, B, C) = \overline{m_0 \cdot m_1 \cdot m_4 \cdot m_6 \cdot m_7}$$




یك دیکدر (با خروجی فعال بالا) و یك گیت NOR بکار برمیم.
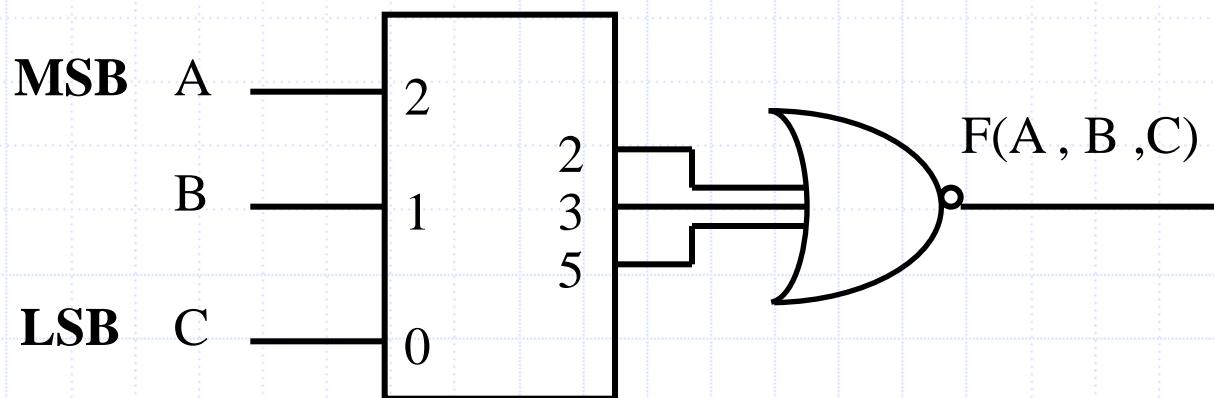
$$F(A, B, C) = \overline{m_2 + m_3 + m_5}$$




یك دیکدر (با خروجی فعال پایین) ویک گیت AND بکار برم.

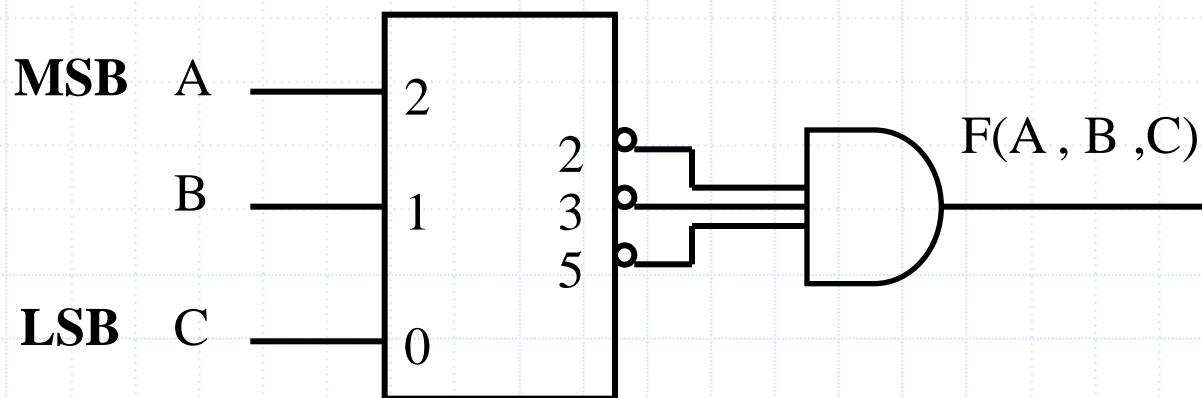
$$F(A, B, C) = \bar{m}_2 \cdot \bar{m}_3 \cdot \bar{m}_5$$



ساختن Full Adder به وسیله دیکدر:

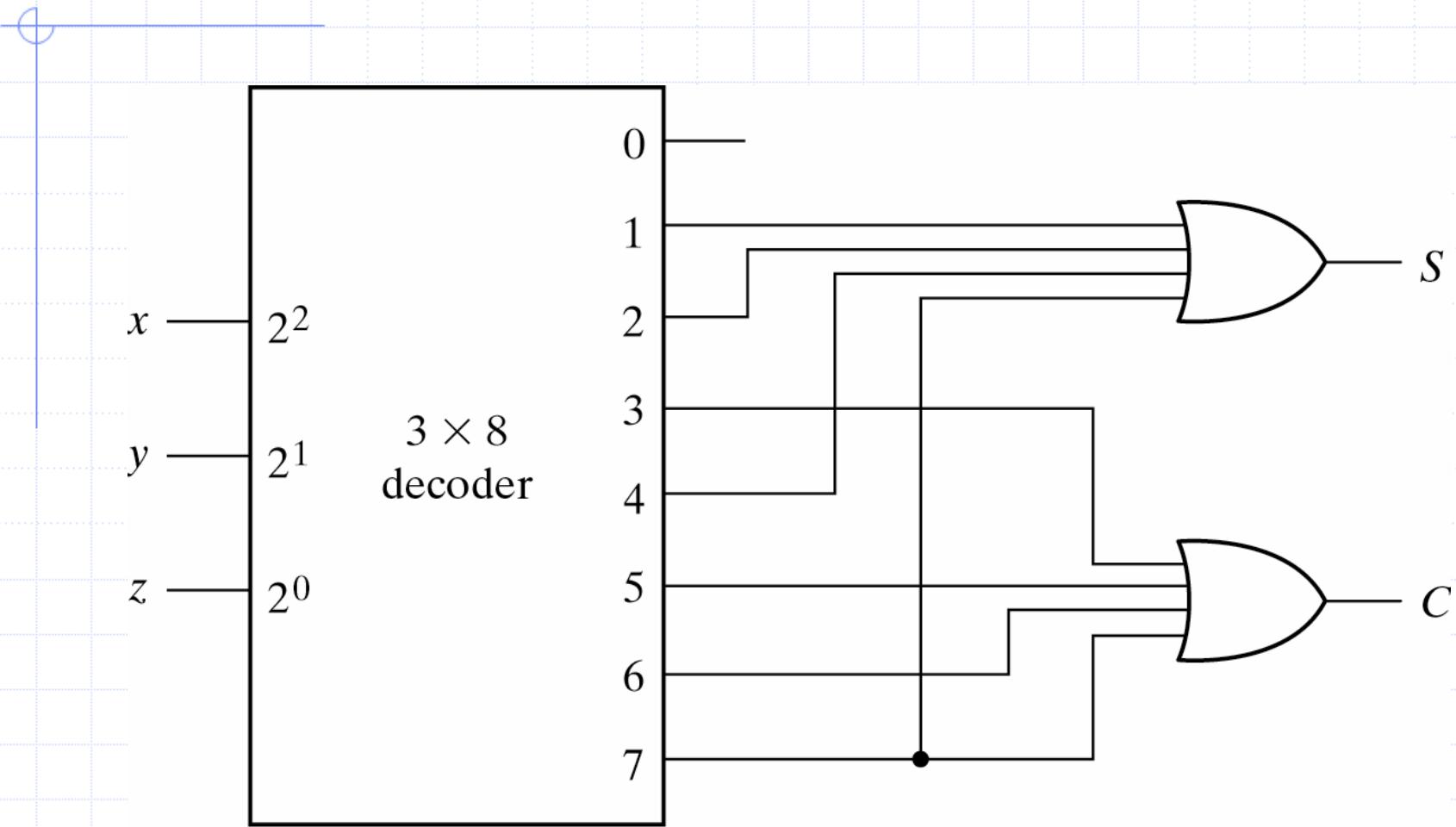

ساختن دیکدر بزرگتر:

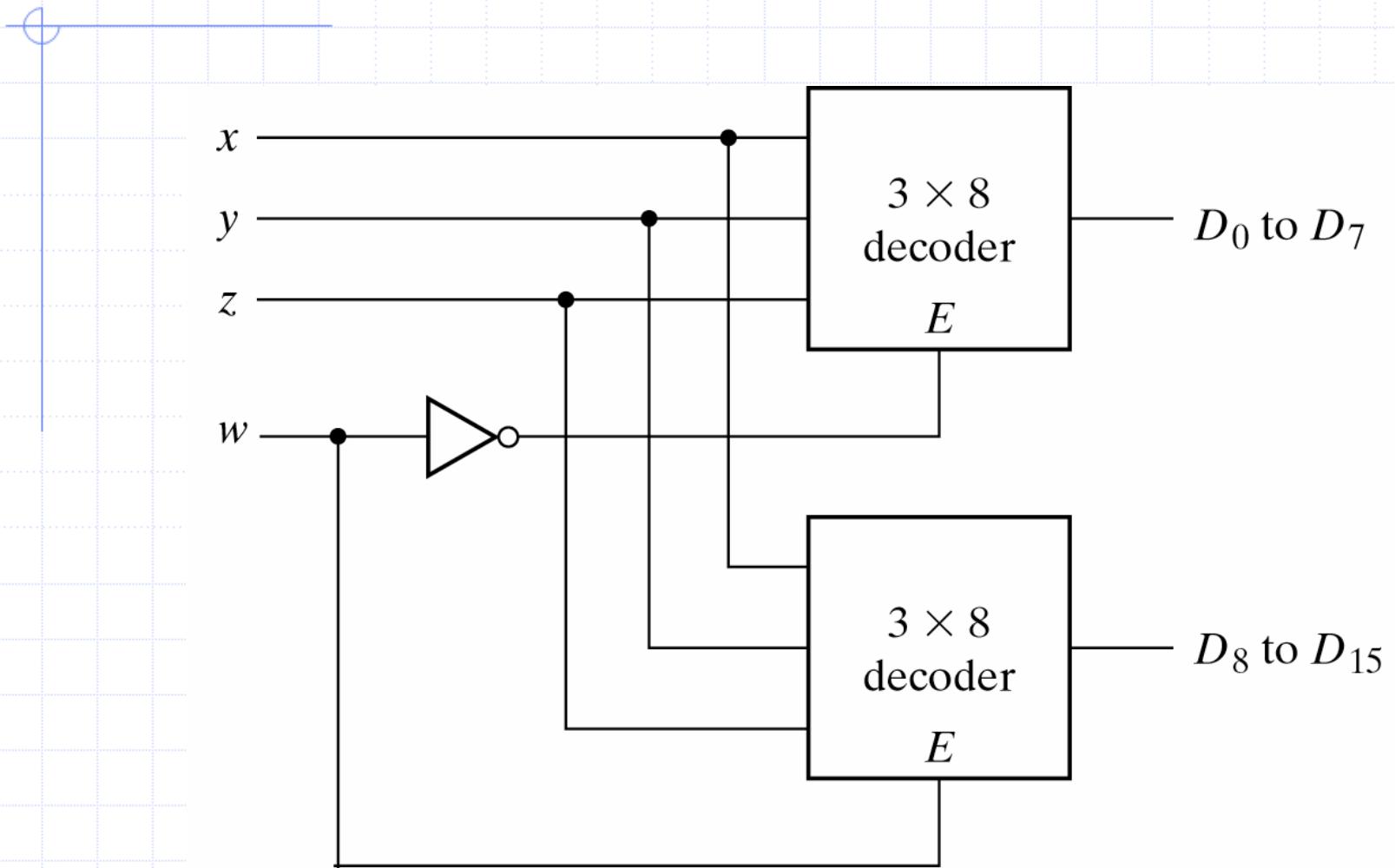

اینکدر

□ اینکدر یک ماجول ترکیبی است که برای هر سیگنال ورودی به دستگاه یک کد خروجی منحصر به فرد را اختصاص می دهد.

□ اگر یک ماجول اینکدر n ورودی داشته باشد خروجی S باید در رابطه زیر صدق کند:


$$2^s \geq n$$

or

$$s \geq \log_2 n$$

مثال:

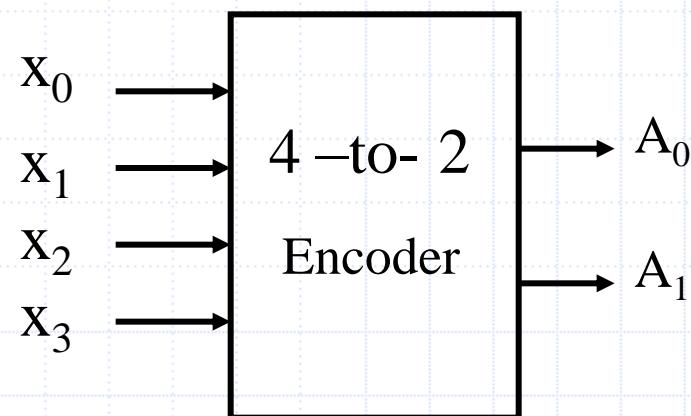یک اینکدر برای چهار خط ورودی طراحی کنید بشرطی که در هر لحظه از زمان فقط یک ورودی فعال باشد.



$$A_1 = X_2 + X_3$$

$$A_0$$


$$A_0 = X_1 + X_3$$

d	1	d	1
0	d	d	d
d	d	d	d
0	d	d	d

d	0	d	1
0	d	d	d
d	d	d	d
1	d	d	d

X ₃	X ₂	X ₁	X ₀	A ₁	A ₀
0	0	0	0	d	d
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	d	d
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	d	d
0	1	1	0	d	d
0	1	1	1	d	d
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	d	d
1	0	1	0	d	d
1	0	1	1	d	d
1	1	0	0	d	d
1	1	0	1	d	d
1	1	1	0	d	d
1	1	1	1	d	d

دیاگرام منطقی

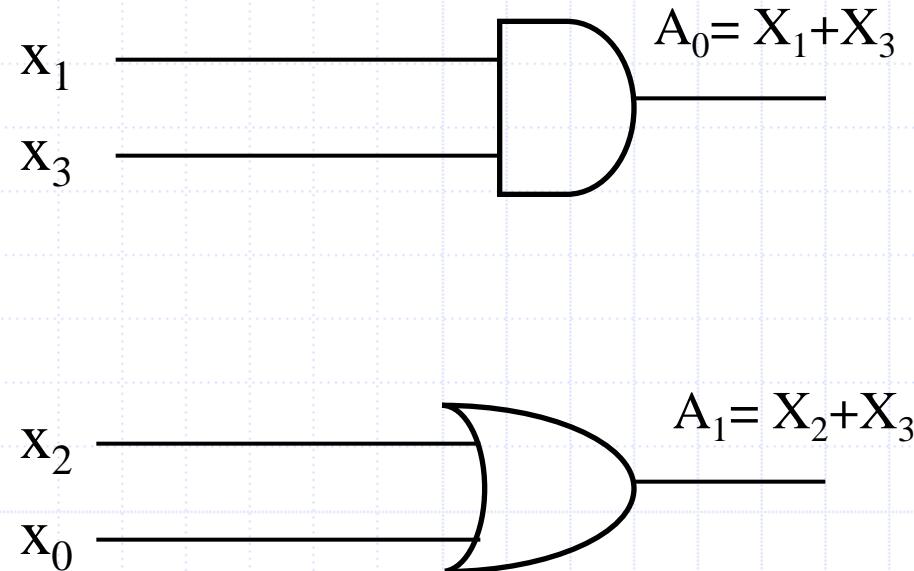


اینکدر اولویت

اینکدر اولویت اجازه می دهد تا چندین خط ورودی فعال شوند ولی عدد دودوبی خارج شده از آن اندیسی است که در خطوط ورودی بالاترین اولویت را دارد.

برای ساده کردن طراحی بالاترین اولویت به بالاترین اندیس اختصاص یافته است و بالاترین اولویت بعدی به دومین اندیس بالاتر و الی آخر تخصیص داده شده است.

بلوک دیاگرام

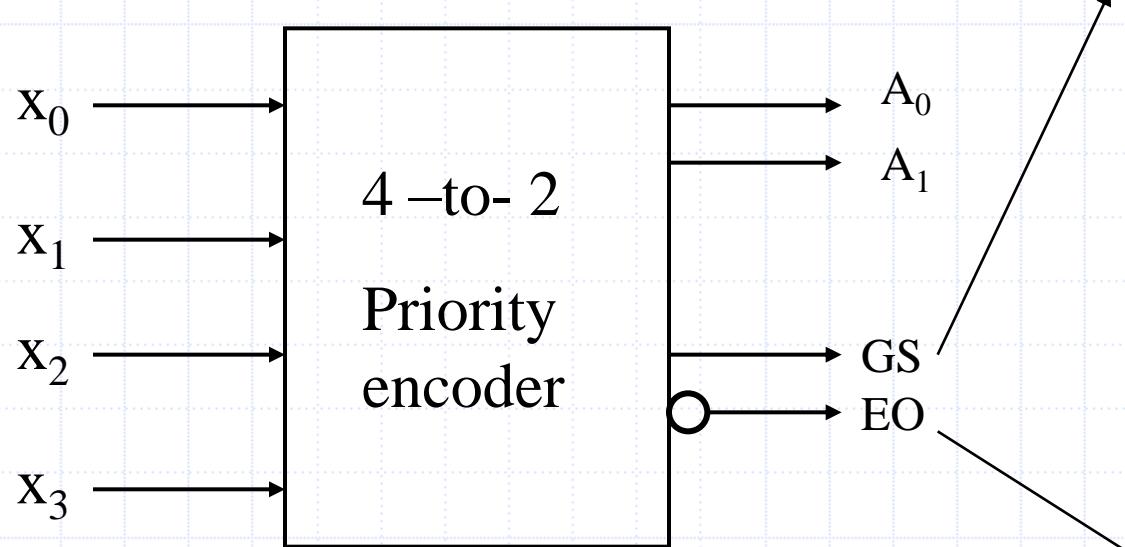

اگر هیچ یک از خطوط ورودی فعال نباشد
 $EO=1$

اگر بیش از یکی از خطوط ورودی فعال باشد
 $GS=1$

A₁

$$A_1 = X_2 + X_3$$

1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

A₀

$$A_0 = X_1 + X_3$$

A 4x4 grid on a light blue dotted background. The grid contains the following values:


		1	1
1		1	1

Regions are highlighted with thick teal outlines:

- A vertical column on the left containing the value 1.
- A horizontal row at the bottom containing the values 1, 1, 1.
- A 2x2 square in the bottom-right corner containing the values 1, 1, 1, 1.


$$\text{EO} = \text{GS} = X_0 + X_1 + X_2 + X_3$$

دیاگرام منطقی

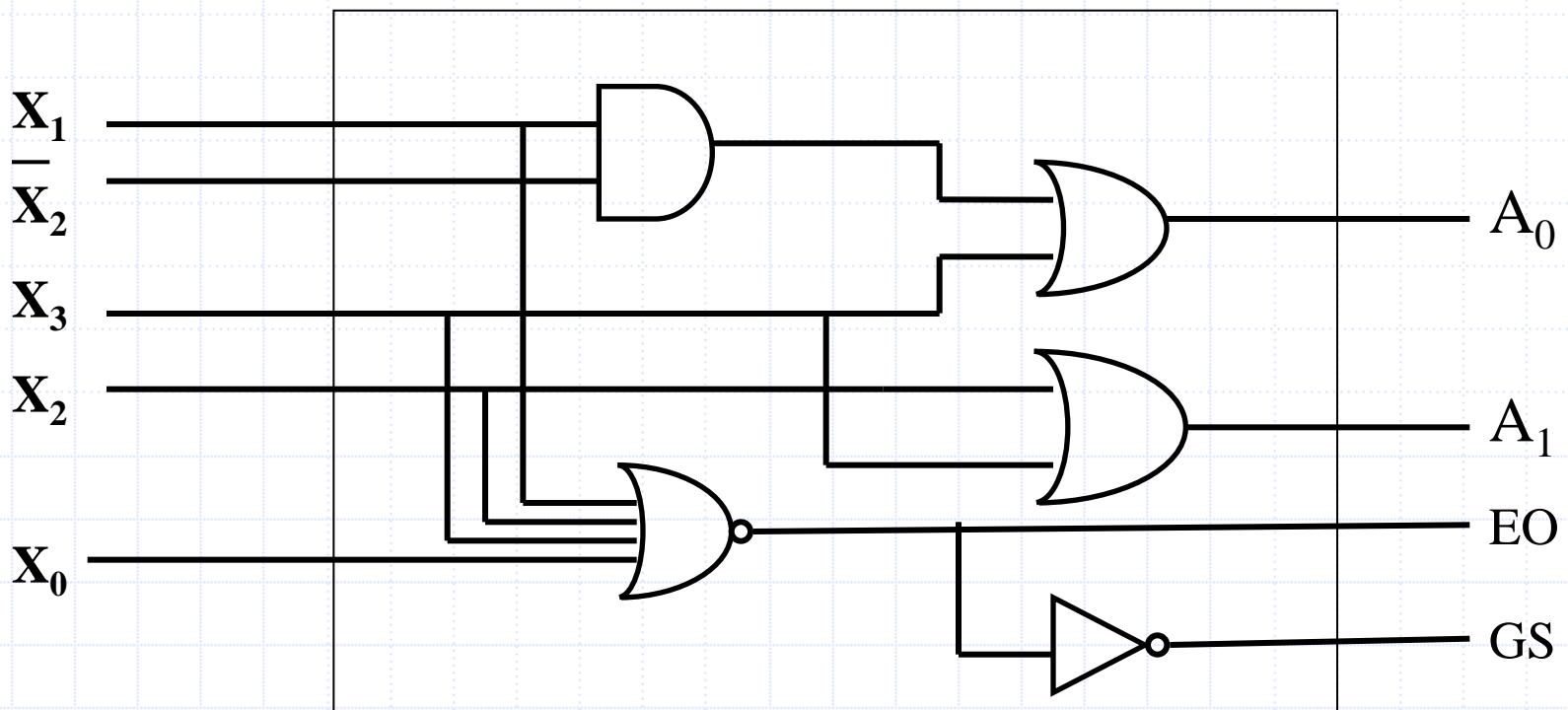

مالتی پلکسر (تسهیم کننده)

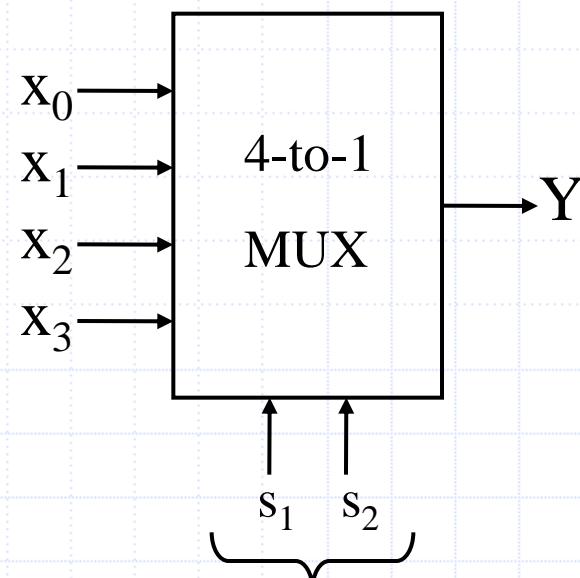
بطور کلی مالتی پلکسر (انتخابگر داده) یک ماجول است که یکی از چند خط ورودی را انتخاب و آن را روی خط خروجی ظاهر می سازد.




کد انتخاب

مدار معادل دو طبقه

S_1	S_0	Y
0	0	x_0
0	1	x_1
1	0	x_2
1	1	x_3

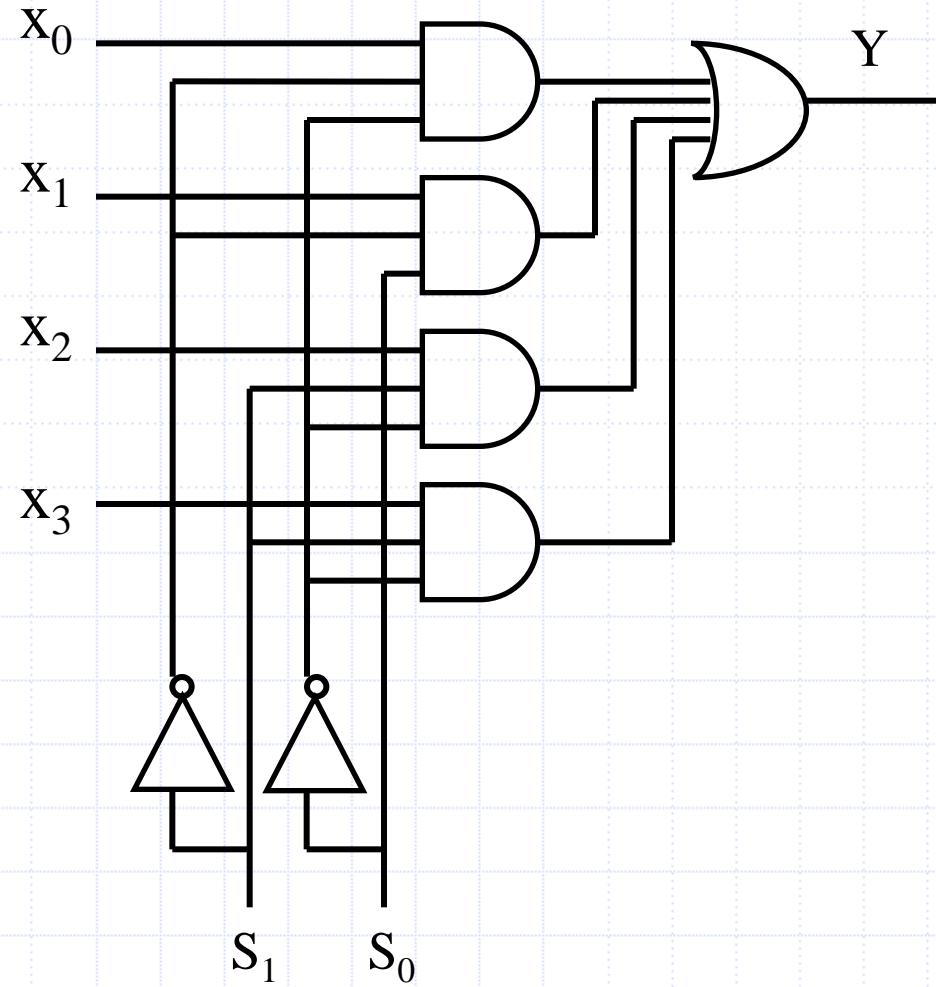


دیاگرام منطقی

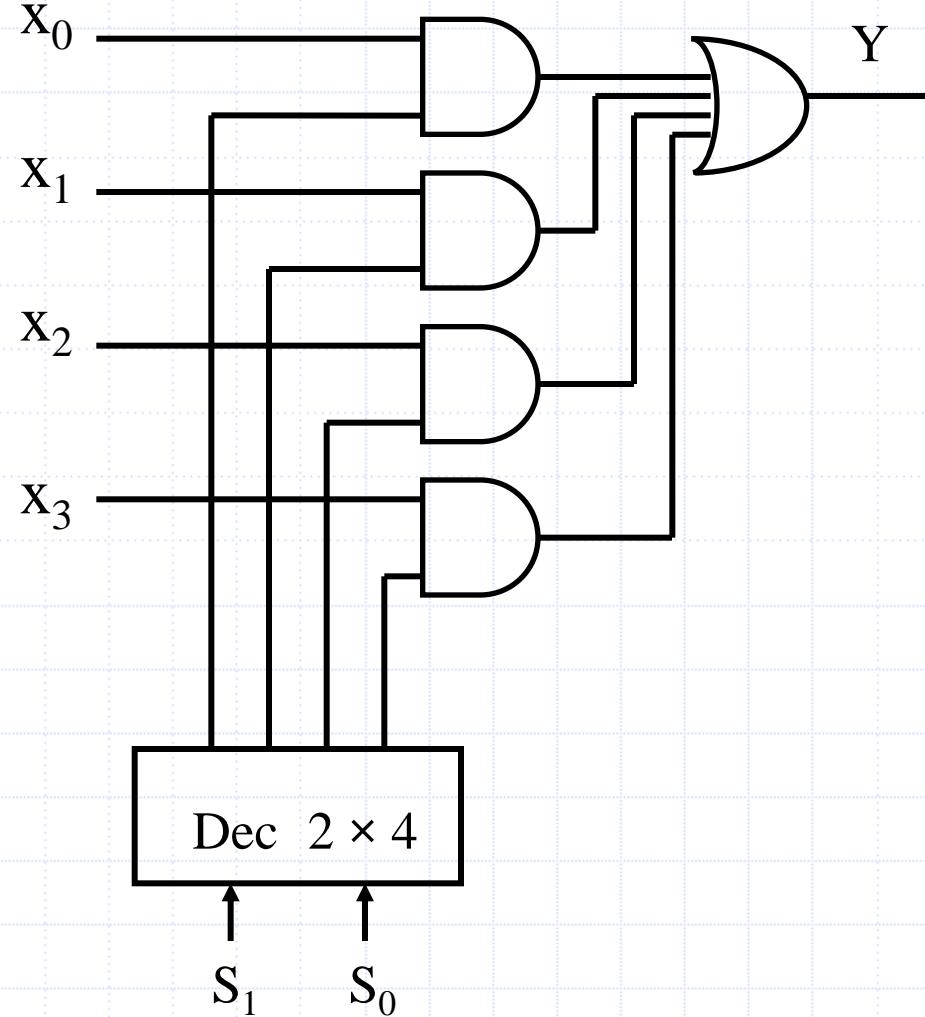

مثال ١:

$$F(A, B, C) = \sum m(1, 2, 3, 5, 6)$$


a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

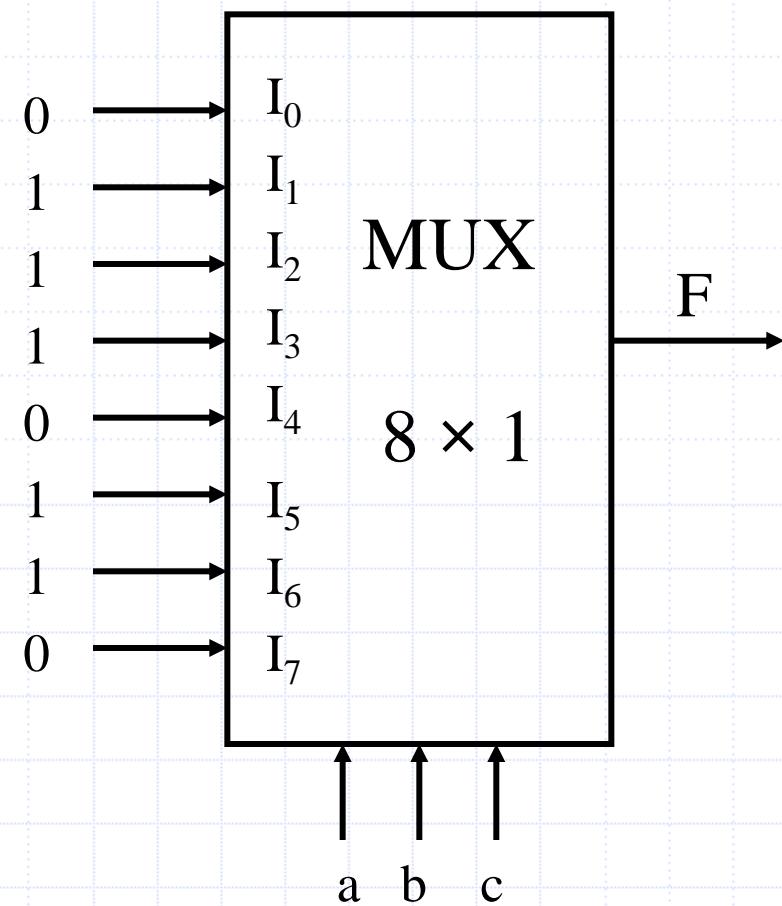

مثال ۲:

$$F(A, B, C) = \sum M(1, 2, 3, 6)$$

	a	b	c	F
I_0	0	0	0	0
	0	0	1	1
I_1	0	1	0	1
	0	1	1	1
I_2	1	0	0	0
	1	0	1	0
I_3	1	1	0	1
	1	1	1	0



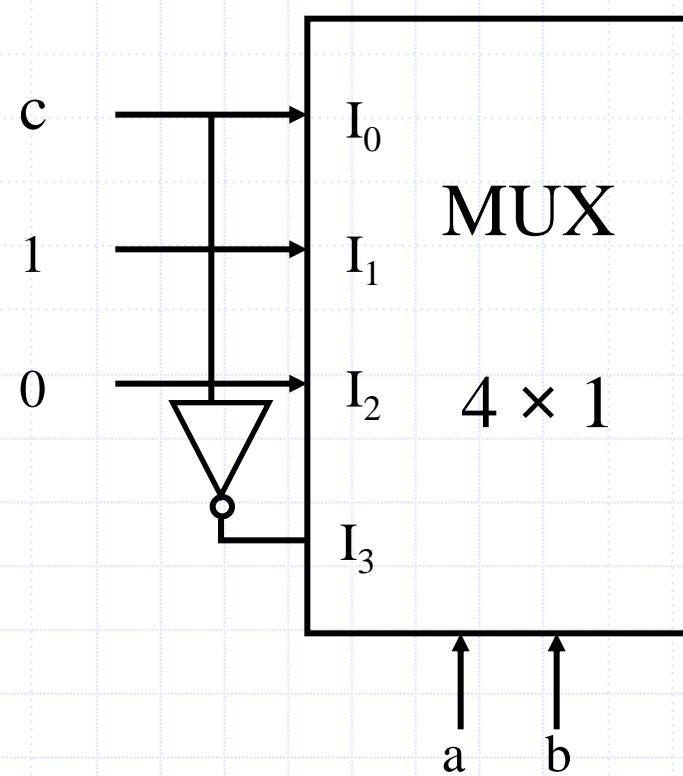


مثال ٣:

$$F(A, B, C) = \sum m(1, 2, 4, 5, 6)$$

a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$\begin{cases} I_0 = b \oplus c \\ I_1 = \overline{b + c} = \overline{bc} \end{cases}$$

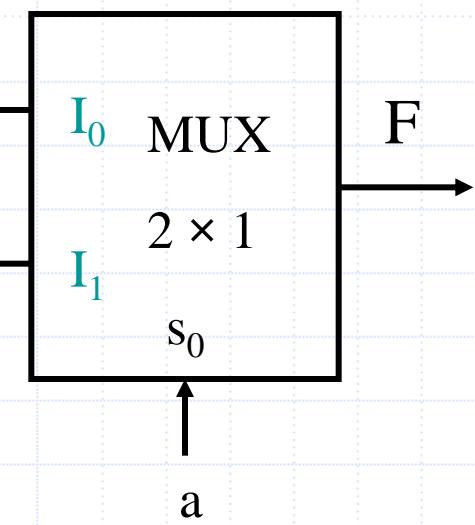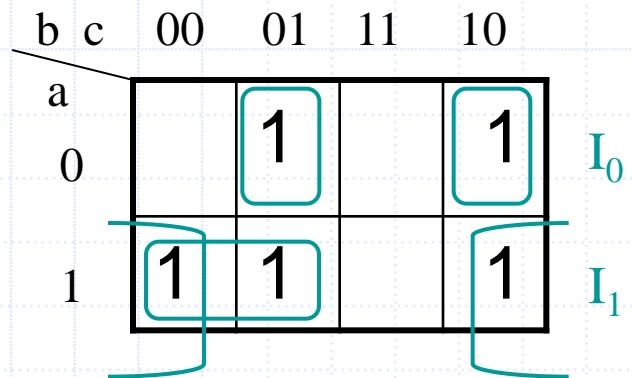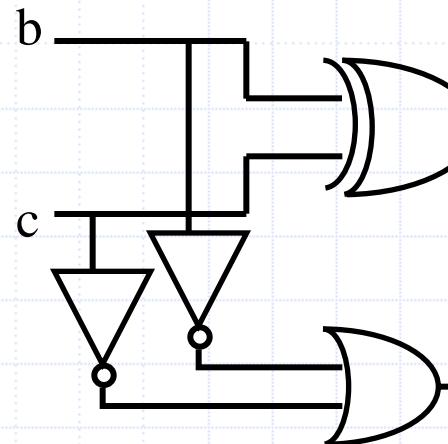


مثال ۴:

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15)$$

	a	b	c	d	F
I_0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	0
	0	0	1	1	1
	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	1
	0	1	1	0	1
	0	1	1	1	1
I_1	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	0
	1	0	1	0	1
	1	0	1	1	1
	1	1	0	0	0
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	1
	1	1	1	1	1
I_2	1	1	0	0	0
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	1
	1	1	1	1	1
	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	0
	1	0	1	0	1
	1	0	1	1	1
I_3	1	1	1	0	0
	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	0	0	0
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	1


	a	b	c	d	00	01	11	10
	00	01	11	10	00	01	11	10
			1	1				
			1	1			1	
				1				
				1			1	
				1			1	
				1			1	

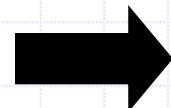

$$\begin{cases} I_0 = d \\ I_1 = d + c \\ I_2 = C \\ I_3 = cd \end{cases}$$

I_0
 I_1
 I_2
 I_3

مثال ۴:

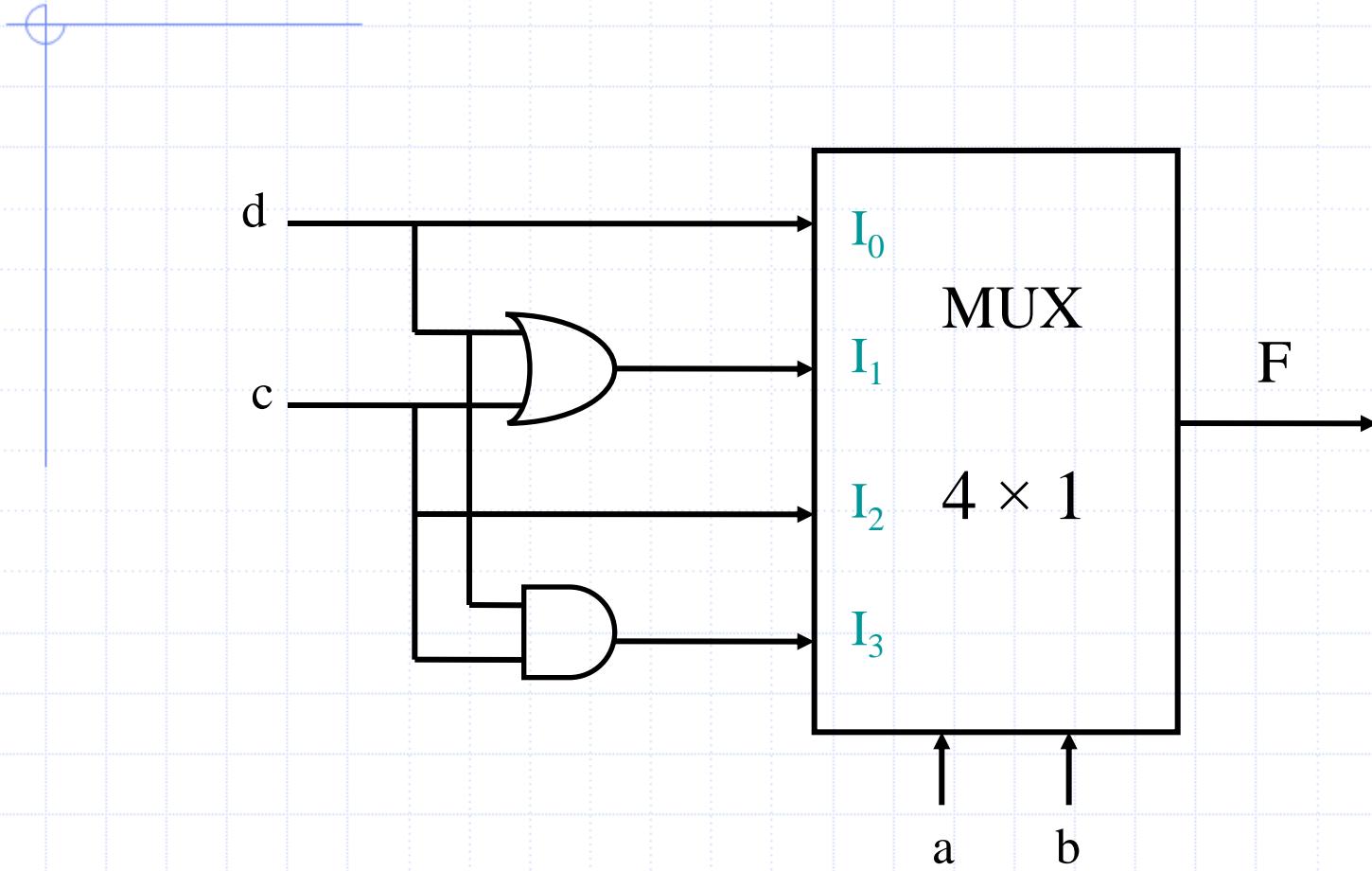

دی مالتی پلکسرا (پخش کننده داده ورودی)


یک مدار منطقی ترکیبی که خط را به یک خط ورودی را به یکی از n خط خروجی وصل می کند

خط خروجی خاص با یک کد انتخاب S بیتی معین می شود که:


$$2^S \geq n$$

در این حالت کد انتخاب برای تولید مینترم های S بکار می رود.

دیاگرام عملیاتی

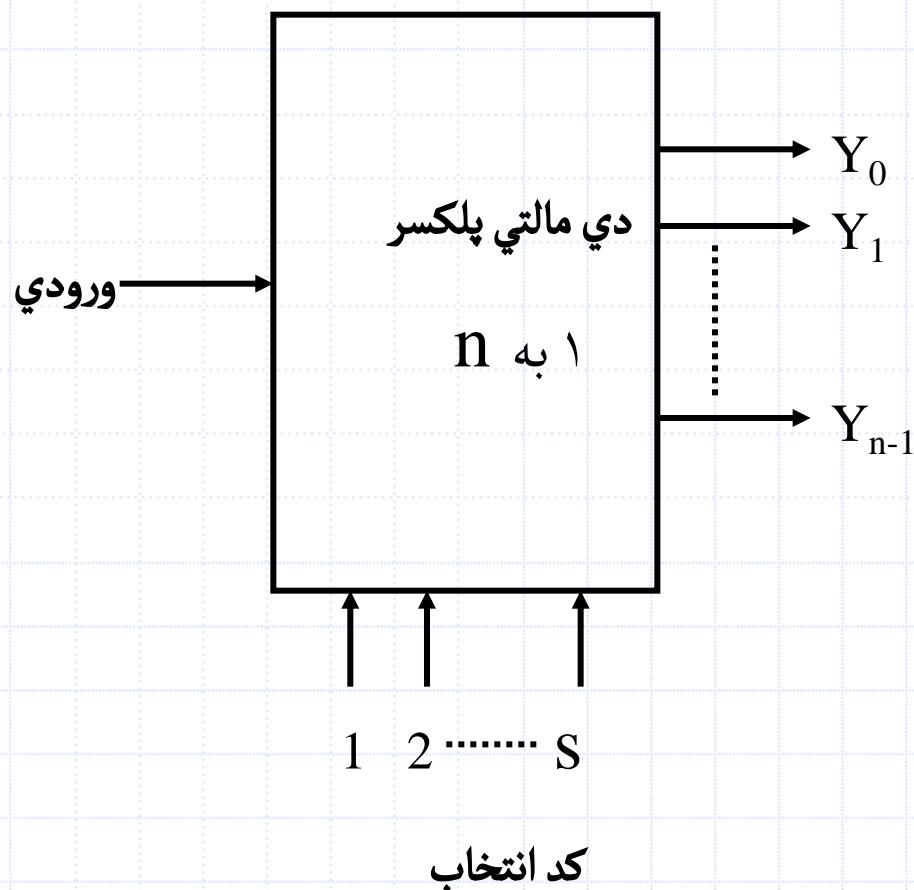

دی مالتی پلکسرا ۱ به ۴ با فعال ساز

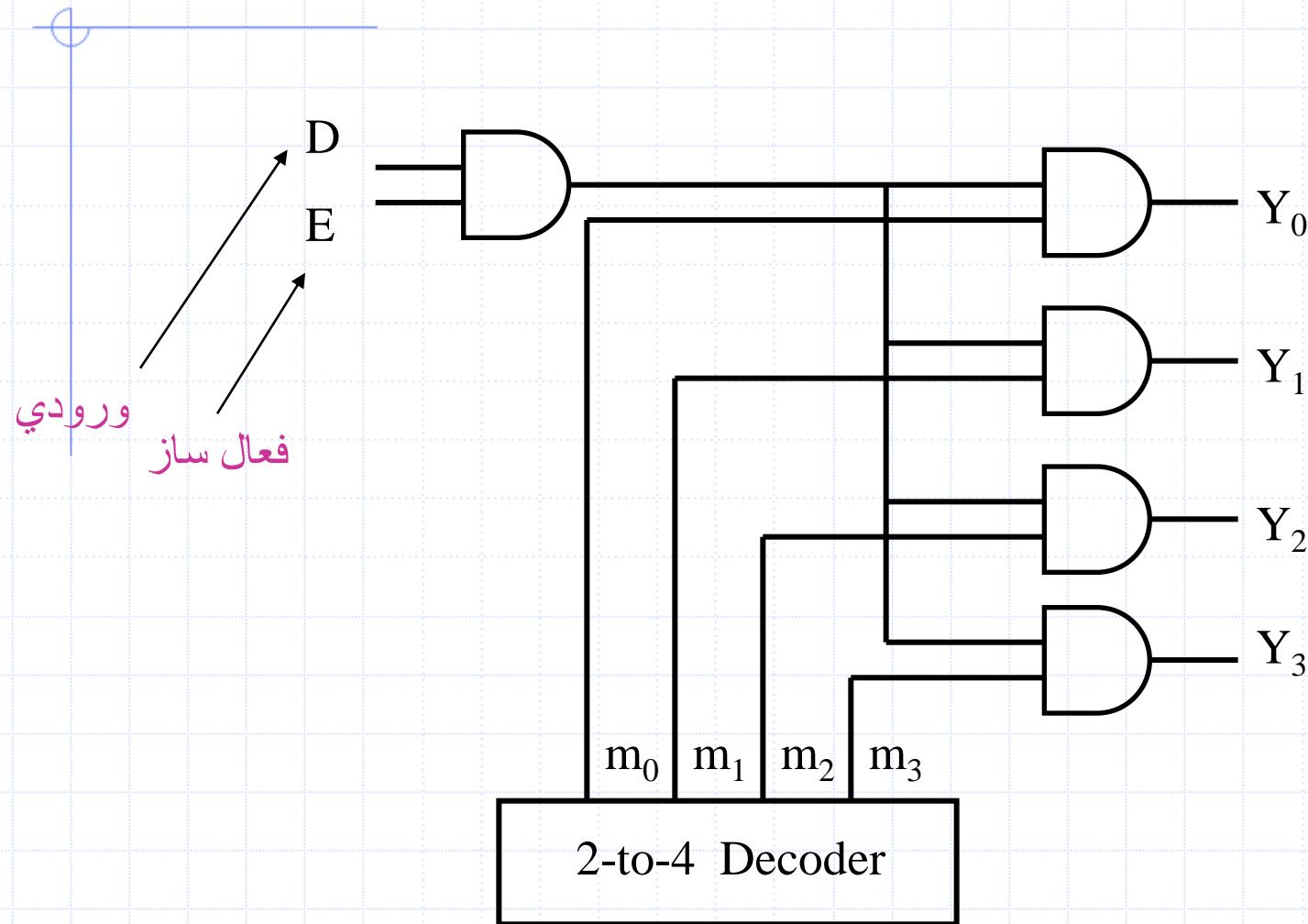


مقایسه گرها

- مقایسه گر قطعه ای محاسباتی است که اندازه نسبی دو عدد دودویی را معین می کند.
- در یک مقایسه گر سه تصمیم کاملاً دیکد شده در مورد دو کلمه انجام و در خروختی ها قرار می گیرند. یعنی $A > B$, $A > B$, $A = B$ اگر

$$A = (A_{n-1} A_{n-2} \dots A_0)$$

$$B = (B_{n-1} B_{n-2} \dots B_0)$$

دیاگرام عملیاتی

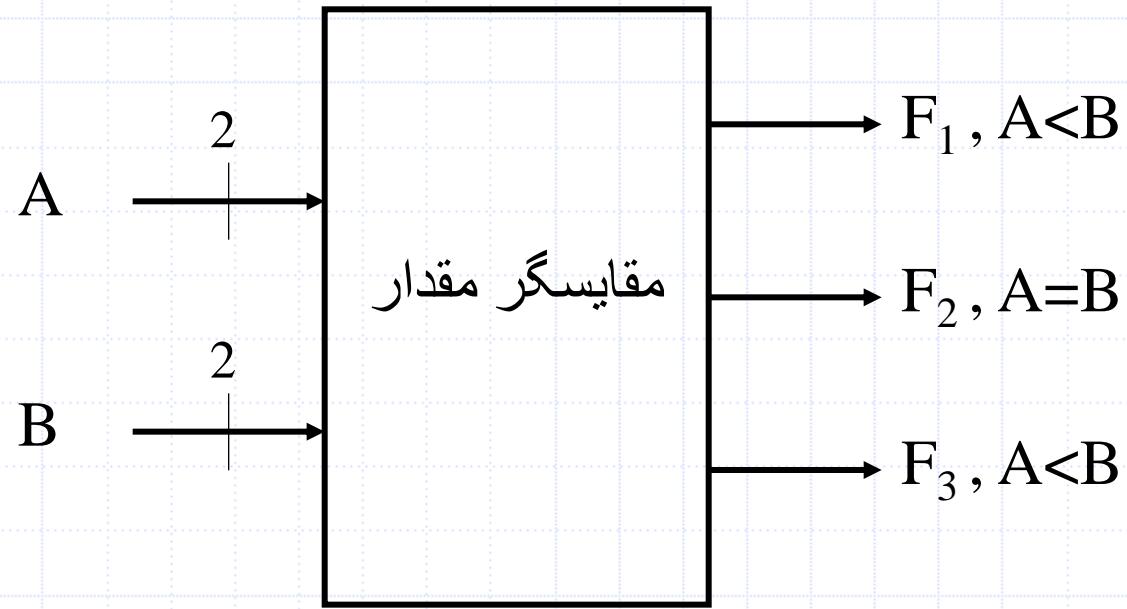

$$\left\{ \begin{array}{l} F_1 = 1, \text{ If } A < B \\ F_2 = 1, \text{ If } A = B \\ F_3 = 1, \text{ If } A > B \end{array} \right.$$

مثال :

مقایسه گری طراحی کنید که دو کلمه




$$A = (A_1 A_0)_2$$

$$B_{\bar{g}} = (B_1 B_0)_2$$

در کد دودویی مقایسه کند.

A ₁	A ₂	B ₂	B ₂	F ₁	F ₂	F ₃
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	1

نقشه های کارنو

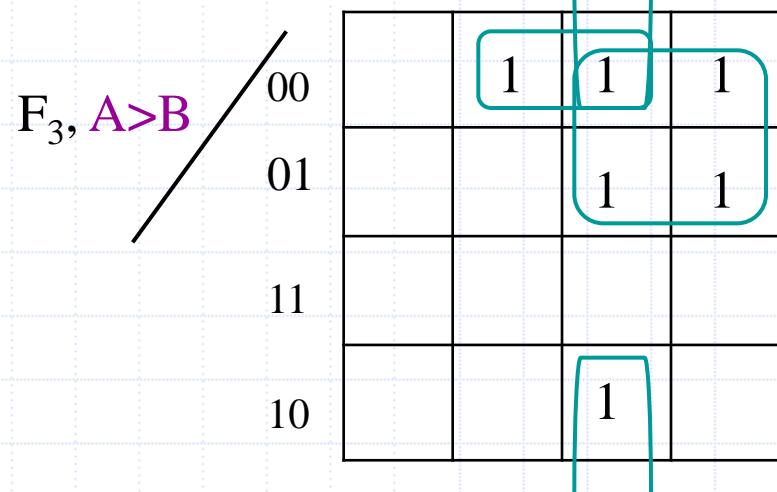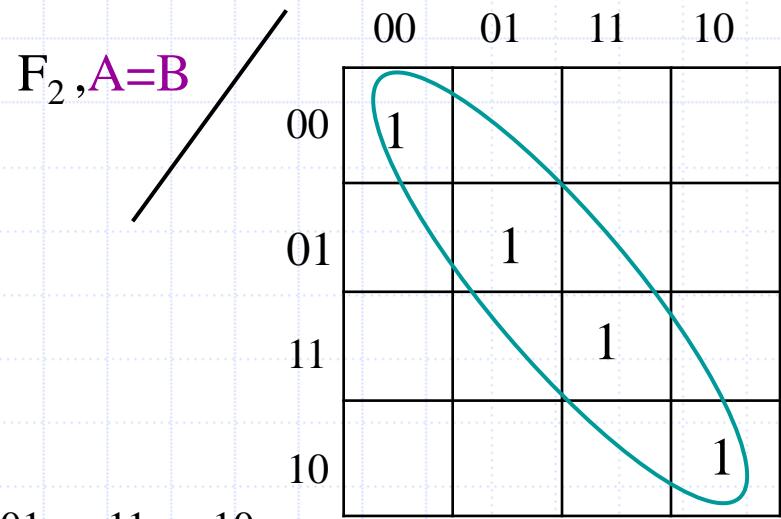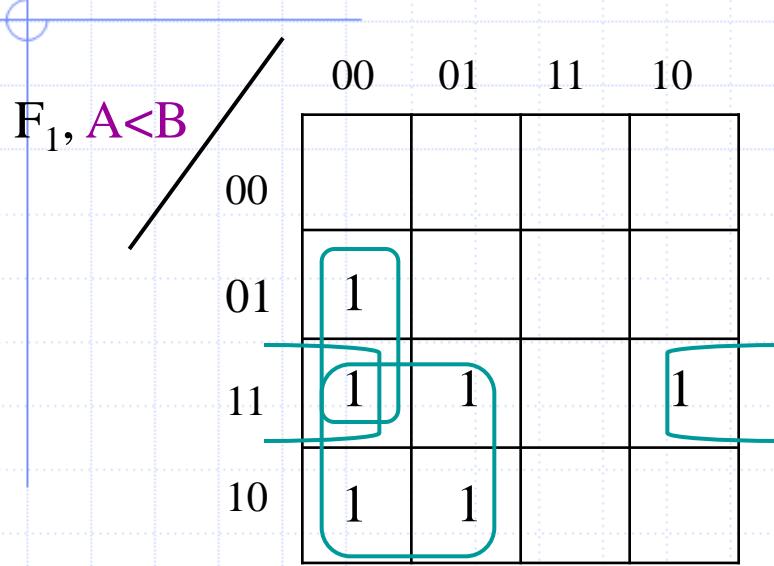

توابع خروجي

$$F_1 = \overline{A_1}B_1 + \overline{A_1}\overline{A_0}B_0 + \overline{A_0}\overline{B_1}B_0$$

For $(A_1A_0)_2 < (B_1B_0)_2$


$$F_2 = \overline{A_1}\overline{A_0}\overline{B_1}B_0 + \overline{A_1}A_0\overline{B_1}B_0 + A_1\overline{A_0}\overline{B_1}\overline{B_0} + A_1A_0B_1B_0$$

For $(A_1A_0)_2 = (B_1B_0)_2$

$$F_3 = A_1\overline{B_1} + A_1B_1\overline{B_0} + A_1A_0\overline{B_0}$$


For $(A_1A_0)_2 > (B_1B_0)_2$

تحقیق منطقی یک مقایسه گر دو بیت

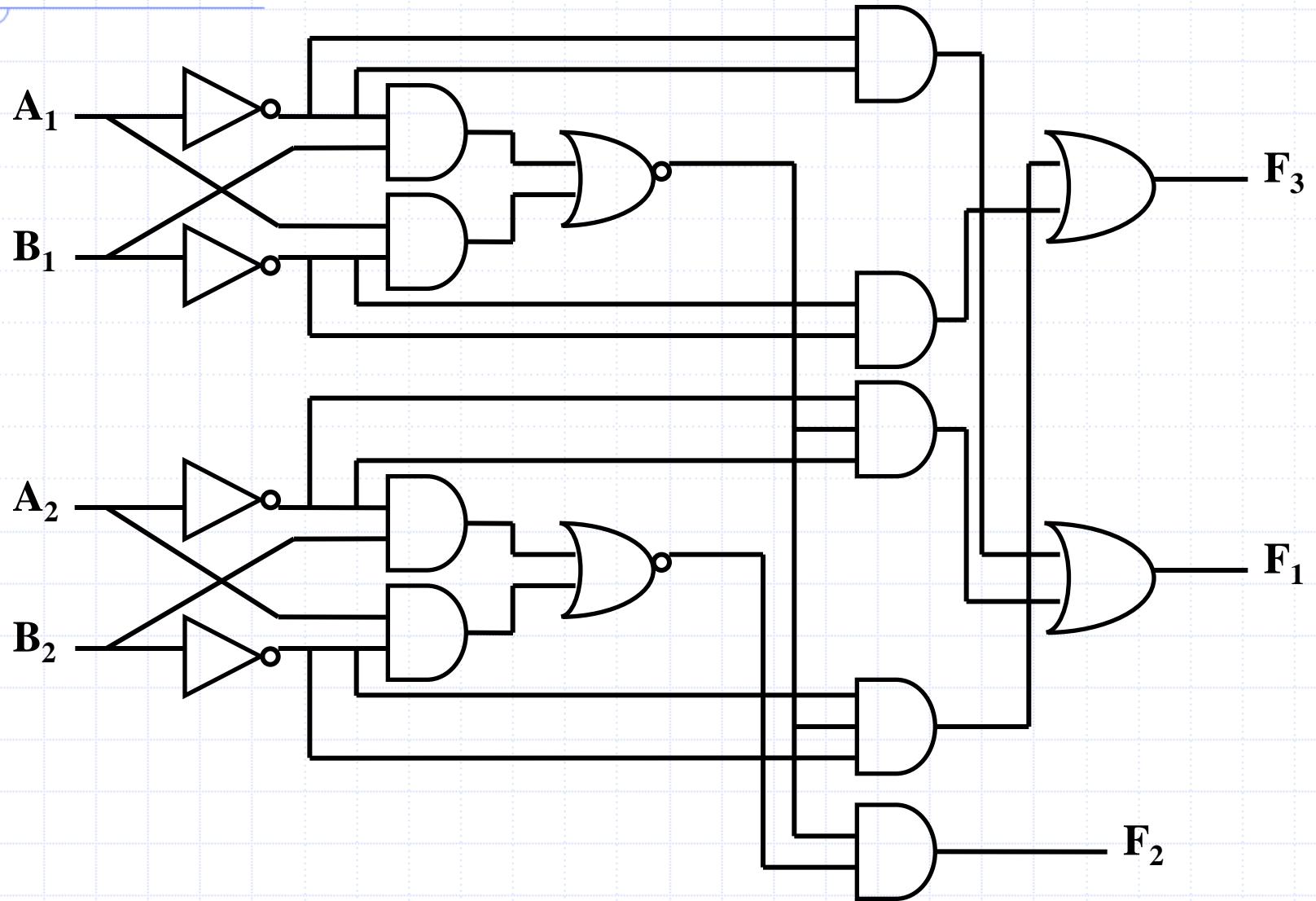


Seven Segment Display


: مثال

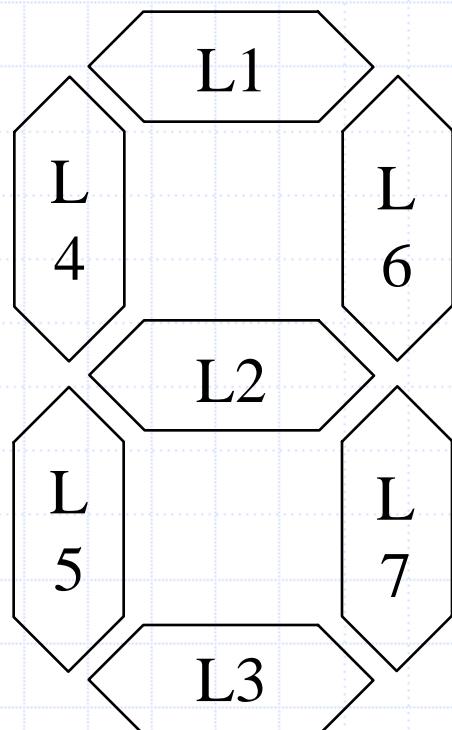

B3	B2	B1	B0	Val
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9

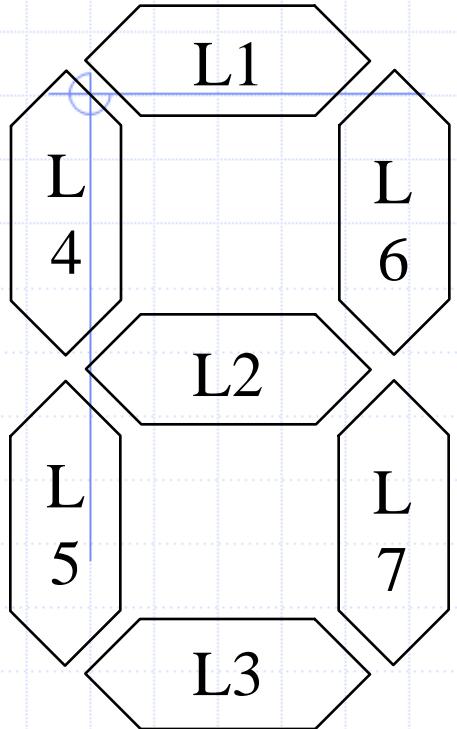


B3	B2	B1	B0	Val	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0
0	0	1	1	3	1	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	4	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	5	1	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	6	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	7	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	9	1	1	1	1	0	1	1

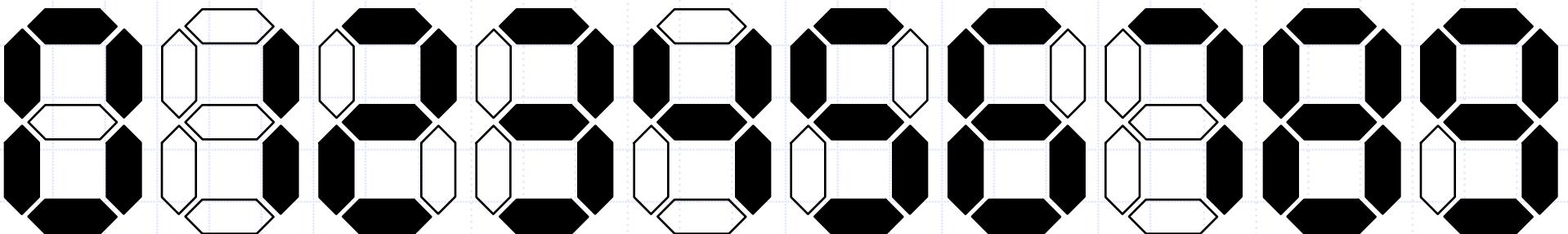

المنت □ L4 :


B3	B2	B1	B0	L4
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1

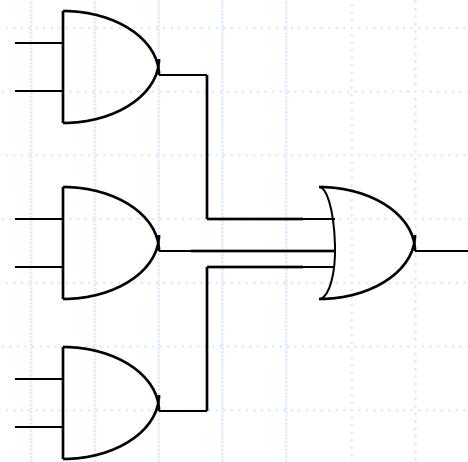

فصل ششم:


مدارات ترتیبی

: Latch مفهوم

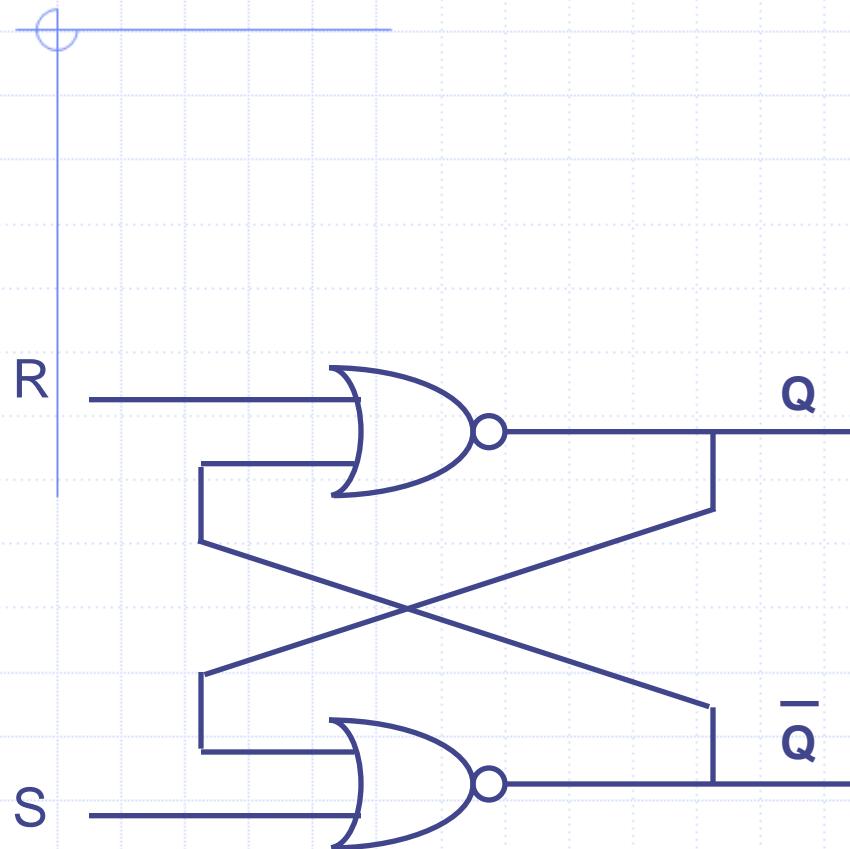

R	S	Q(t+1)	$\bar{Q}(t+1)$
0	1	1	0
1	0	0	1
0	0	Q(t)	$\bar{Q}(t)$
1	1	نامعين	نامعين

نمونه‌ی دیگر:

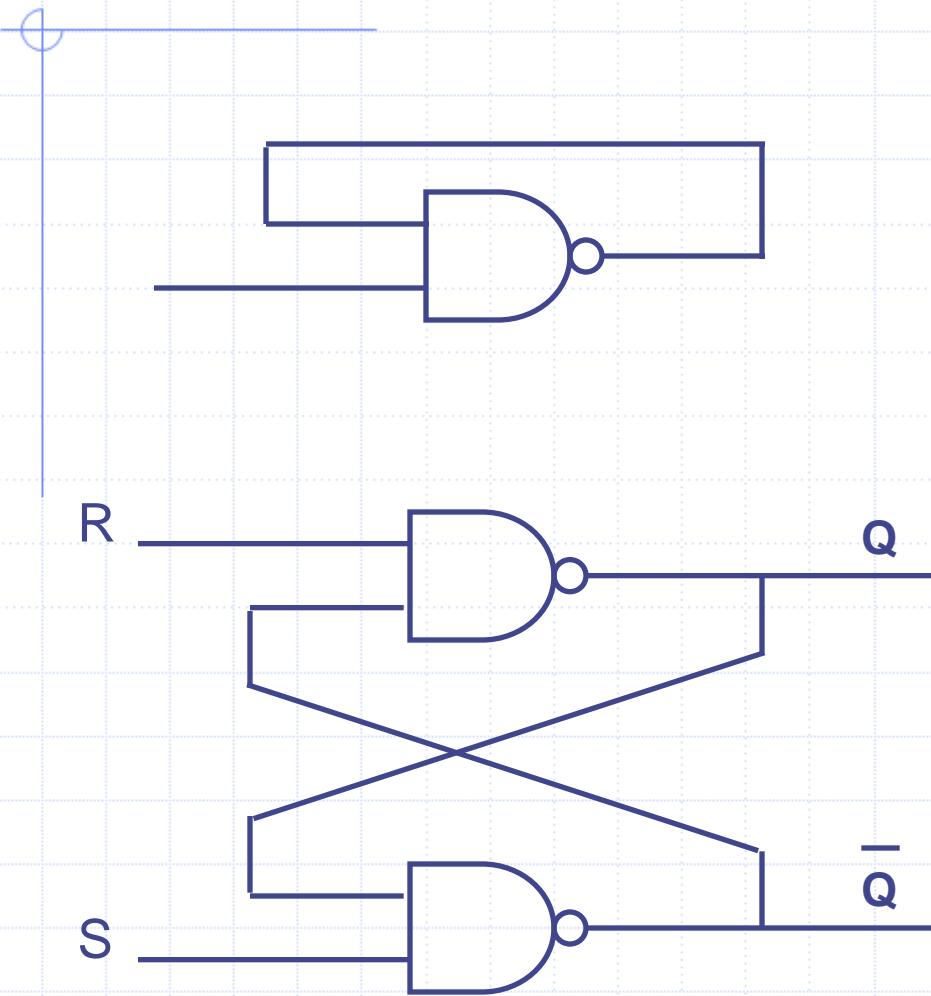


A	B	O1	O2
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	1

نامعین نامعین


: CLK

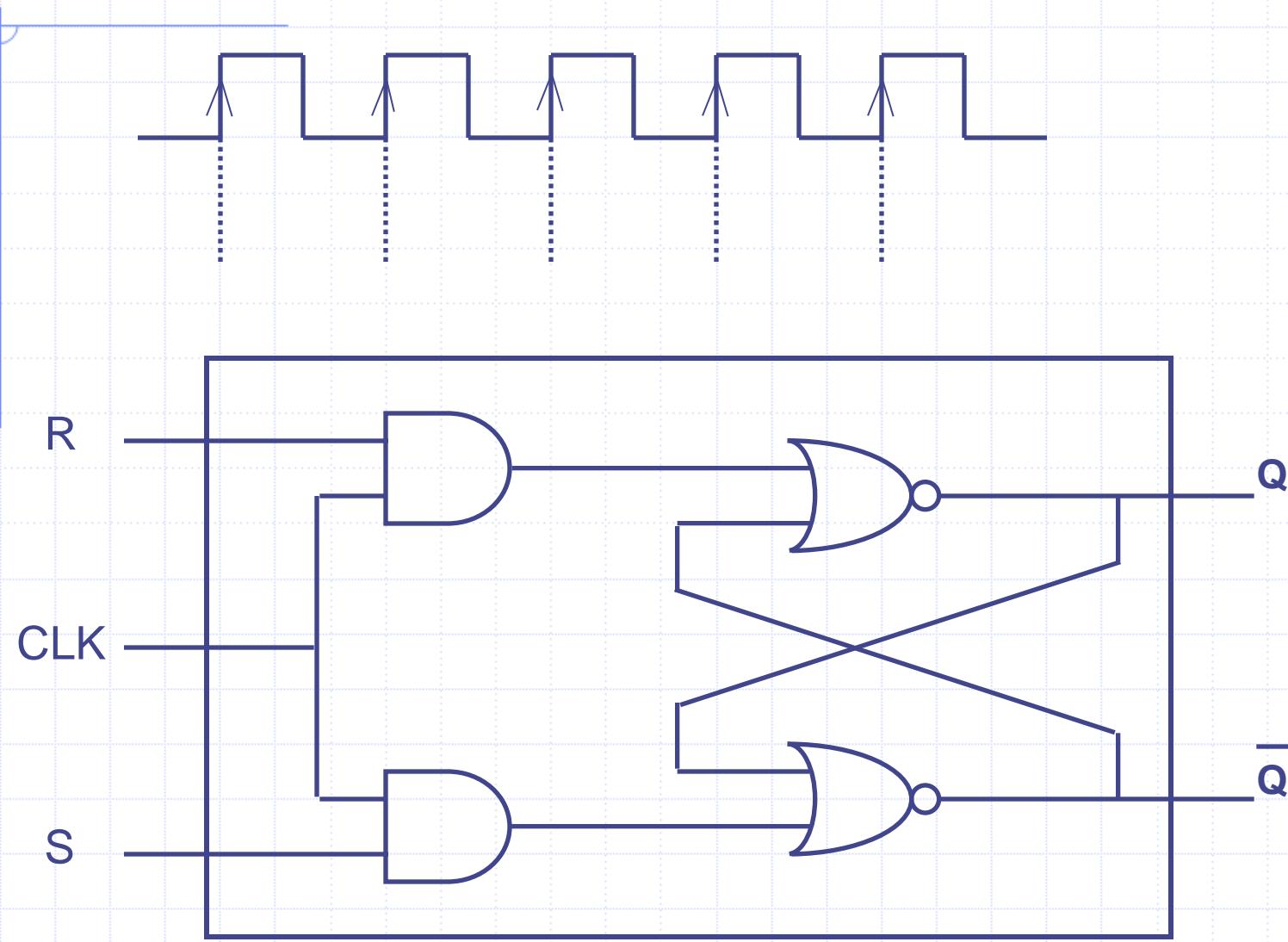پالس های ساعت که باعث همگام سازی مدار می شود.



انواع فلیپ فلاپ ها:

فلیپ فلاپ RS

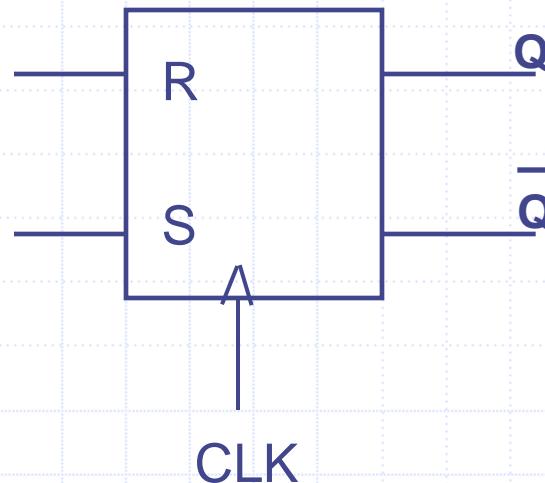


S	R	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	نامعین

(جدول مشخصه)

انواع فلیپ فلاپ ها: (ادامه)

فلیپ فلاپ JK




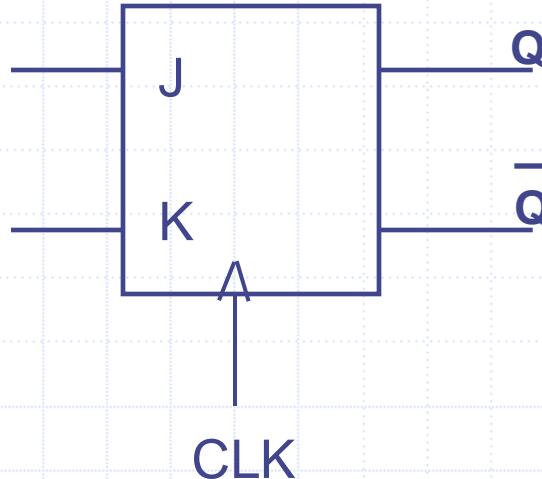


J	K	Q(t+1)	
0	0	Q(t)	
0	1	0	
1	0	1	
1	1	$\bar{Q}(t)$	

(جدول مشخصه)



انواع فلیپ فلاپ ها: (ادامه)

فلیپ فلاپ D, T

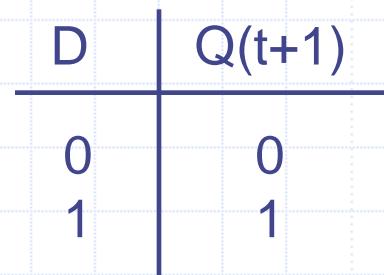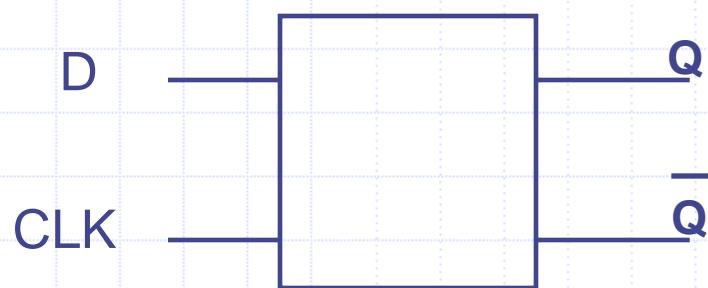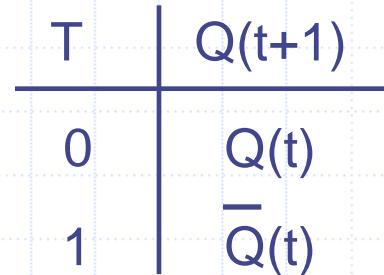
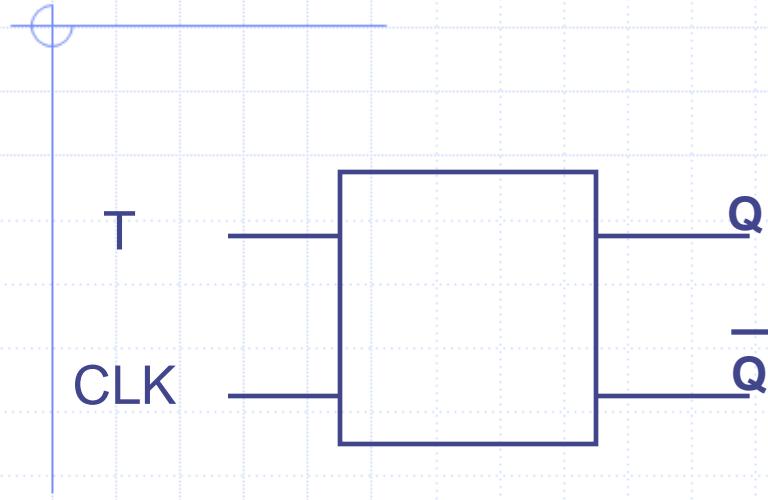


(جدول مشخصه)

مثال ۱: به کمک فلیپ فلاب JK یک فلیپ فلاب T بسازید.

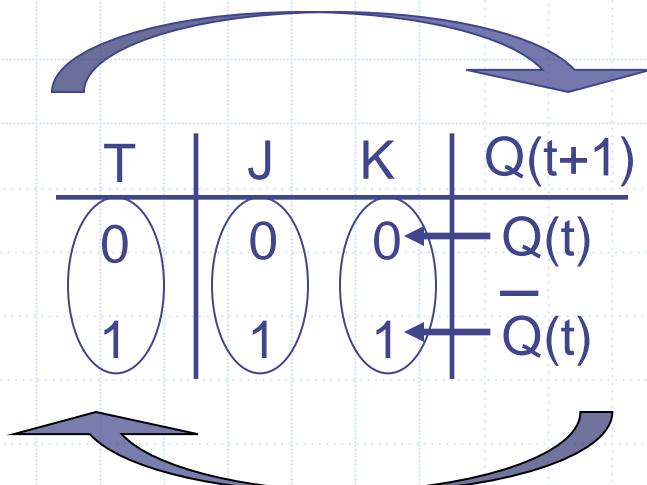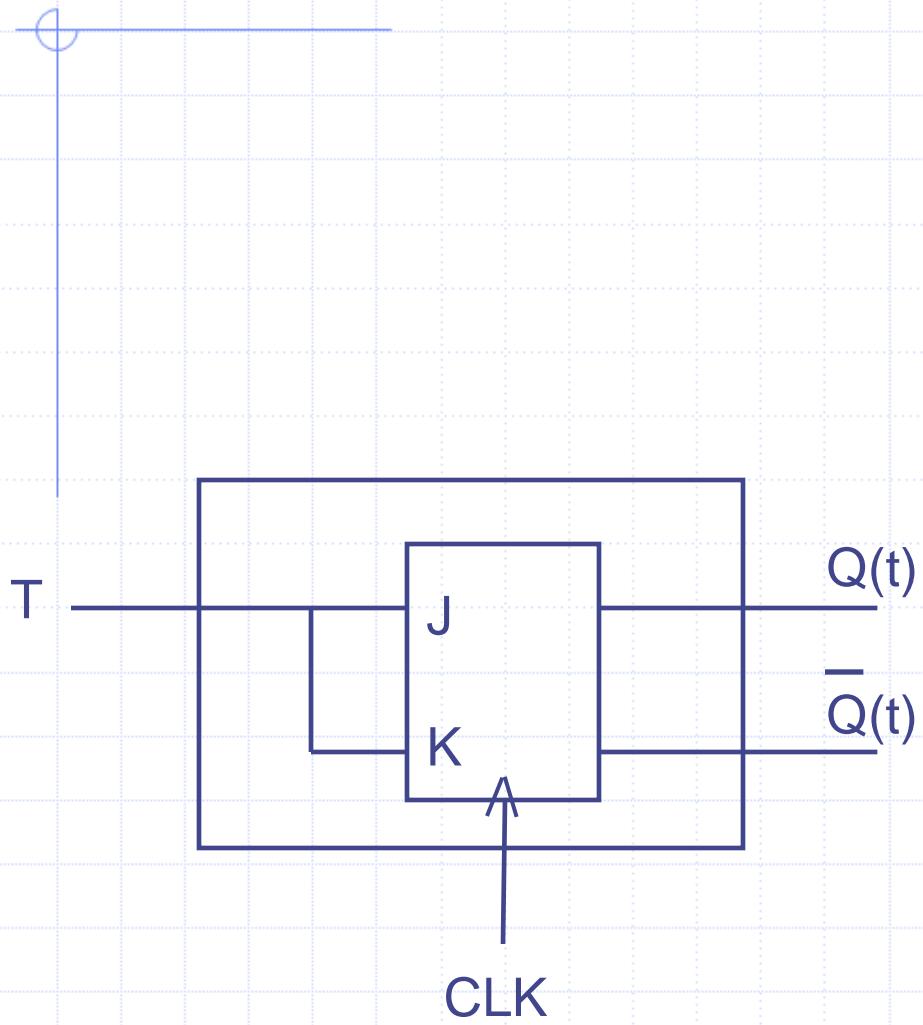

مثال ۲ : به کمک فلیپ فلاب JK یک فلیپ فلاب D بسازید.

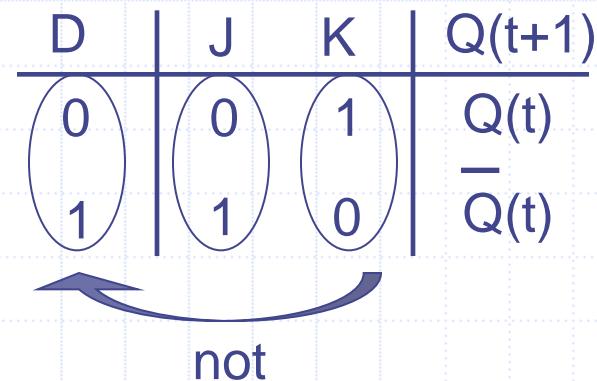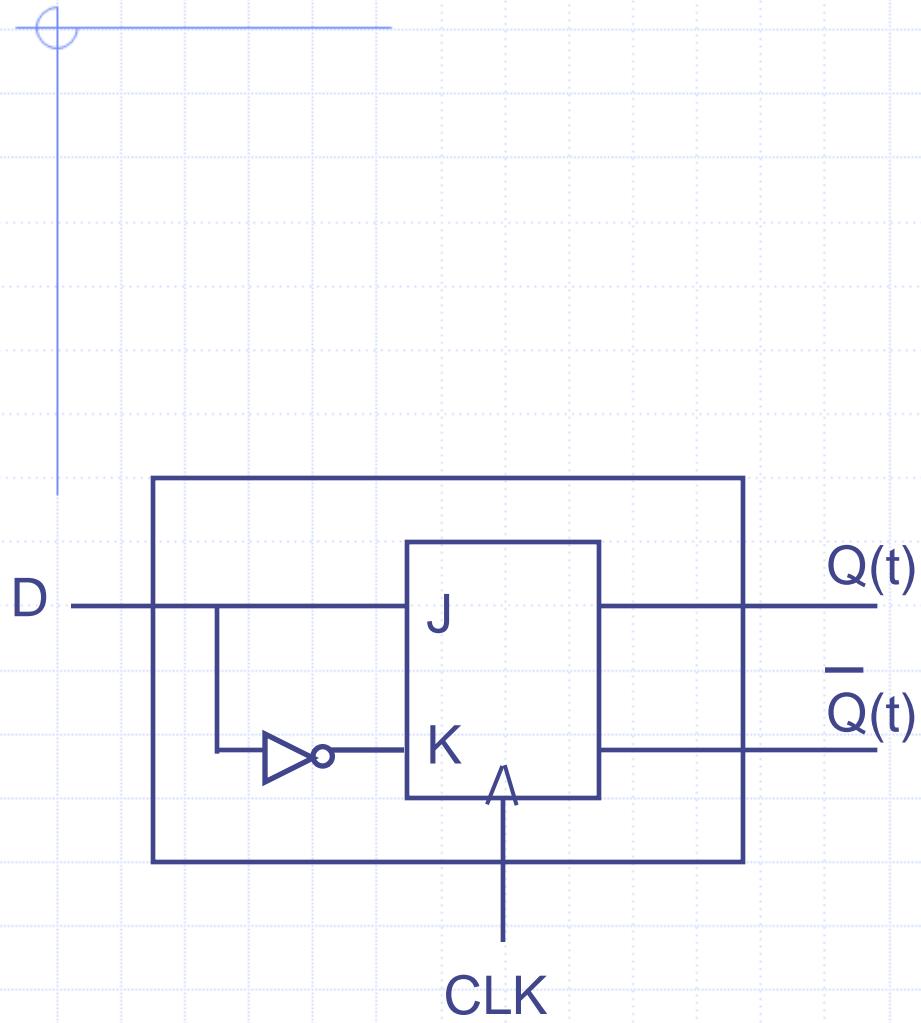


مثال ۳ : به کمک فلیپ فلاب T یک فلیپ فلاب JK بسازید.

$Q(t)$	J	K	T	$Q(t+1)$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

$Q(t)$	JK	00	01	11	10
0				1	1
1		1	1		

$$T = J \bar{Q}(t) + K Q(t)$$


مثال ۳: (ادامه)

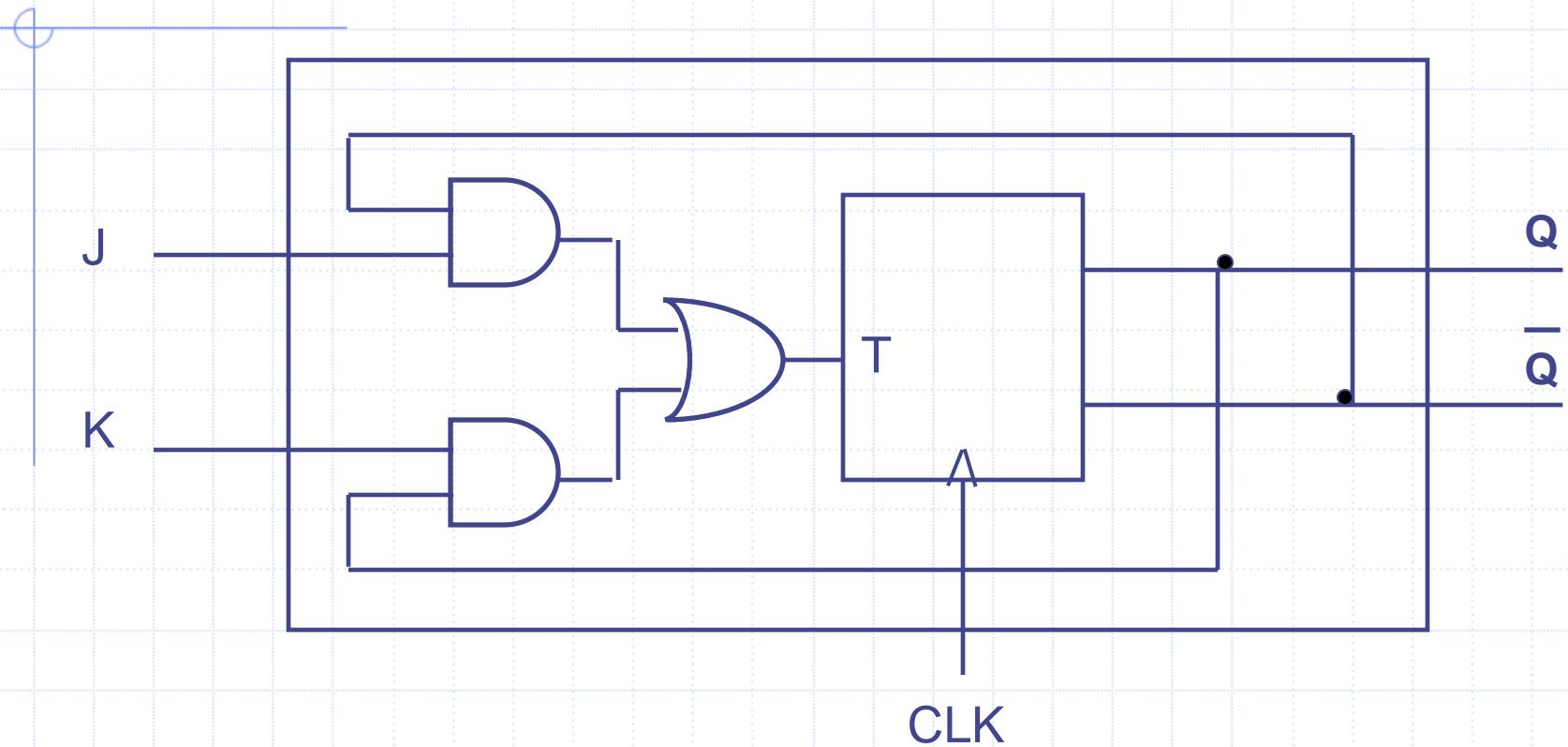



مثال ۴: به کمک فلیپ فلاب D یک فلیپ فلاب JK بسازید.

مثال ۵: مداری طراحی کنید که دو عدد N بیتی را با هم جمع کند، به طوریکه در هر کلاک پالس دو بیت داده شود.
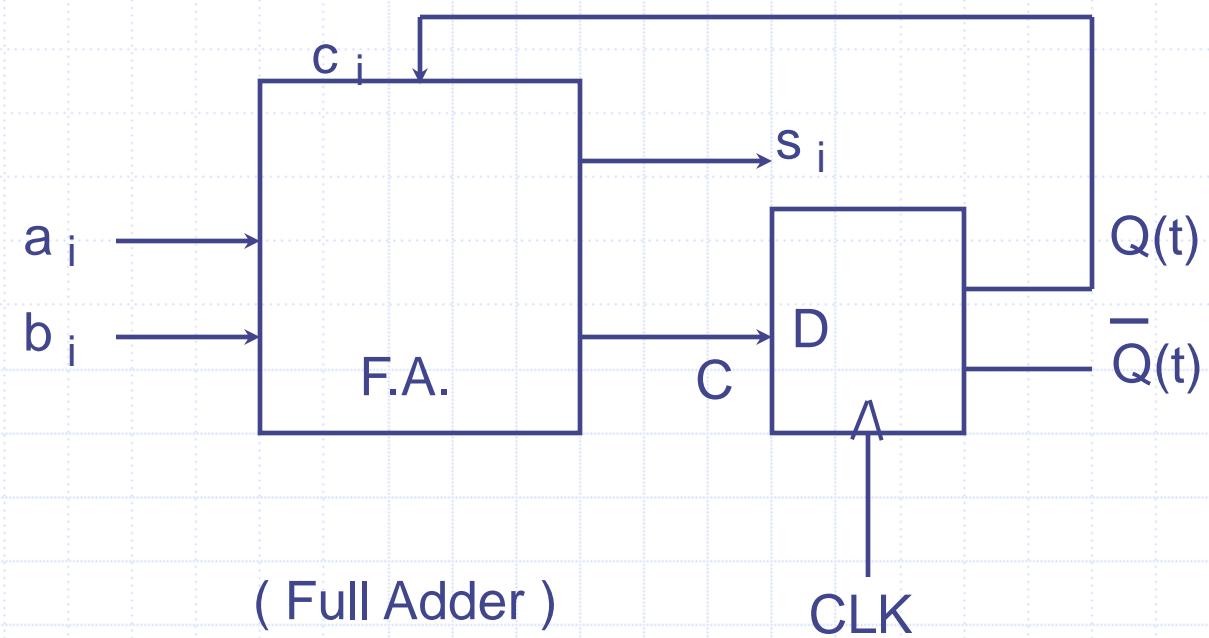
$$\begin{array}{r} A : a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0 \\ B : b_3 \ b_2 \ b_1 \ b_0 \\ \hline C : s_3 \ s_2 \ s_1 \ s_0 \end{array}$$



رونده تجزیه و تحلیل مدارات ترتیبی :

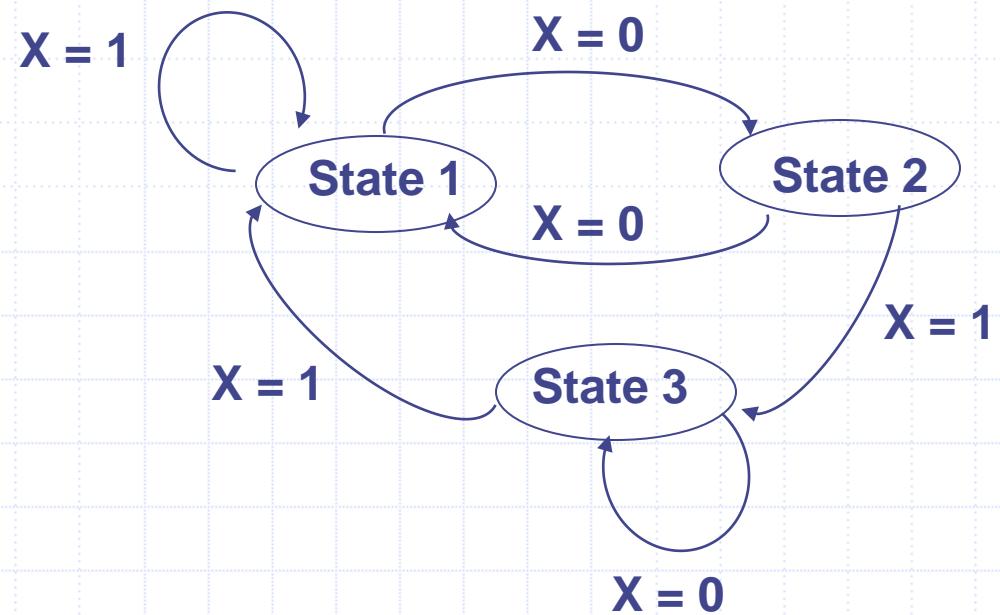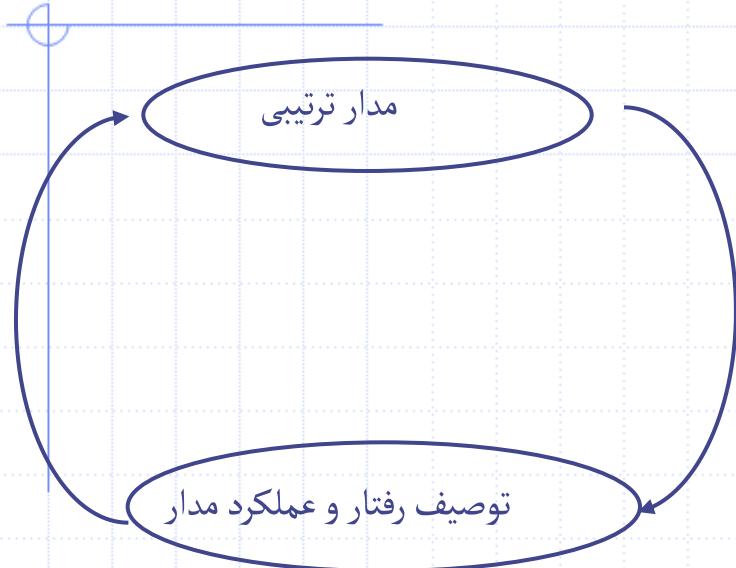


مثال ۶ : یک شمارنده بالا شمار (با ورودی ۱) و پایین شمار (با ورودی ۰)


- مشخص کردن حالت ها و ترسیم آن

(تعداد فلیپ فلاپ ها)


$2 = \text{تعداد حالات}$

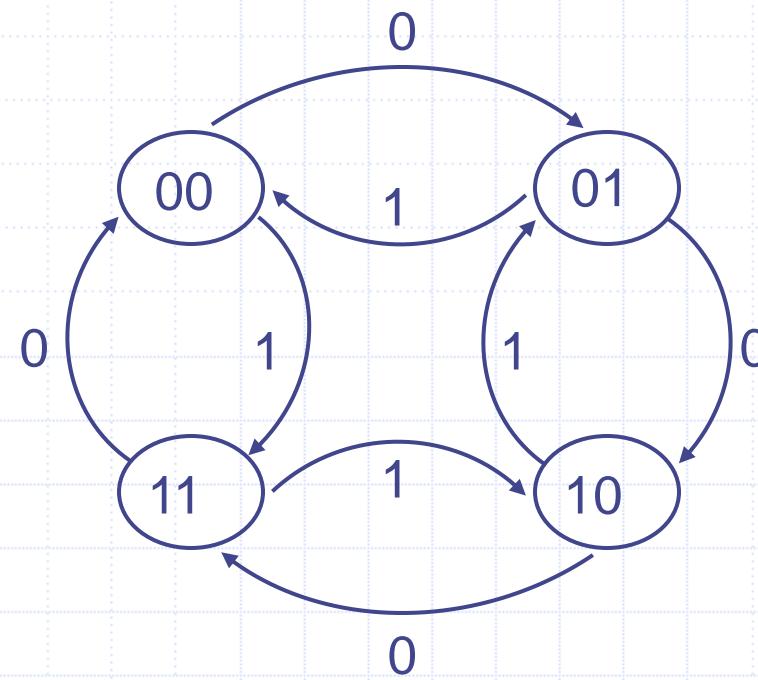

طراحی مدار های ترتیبی :

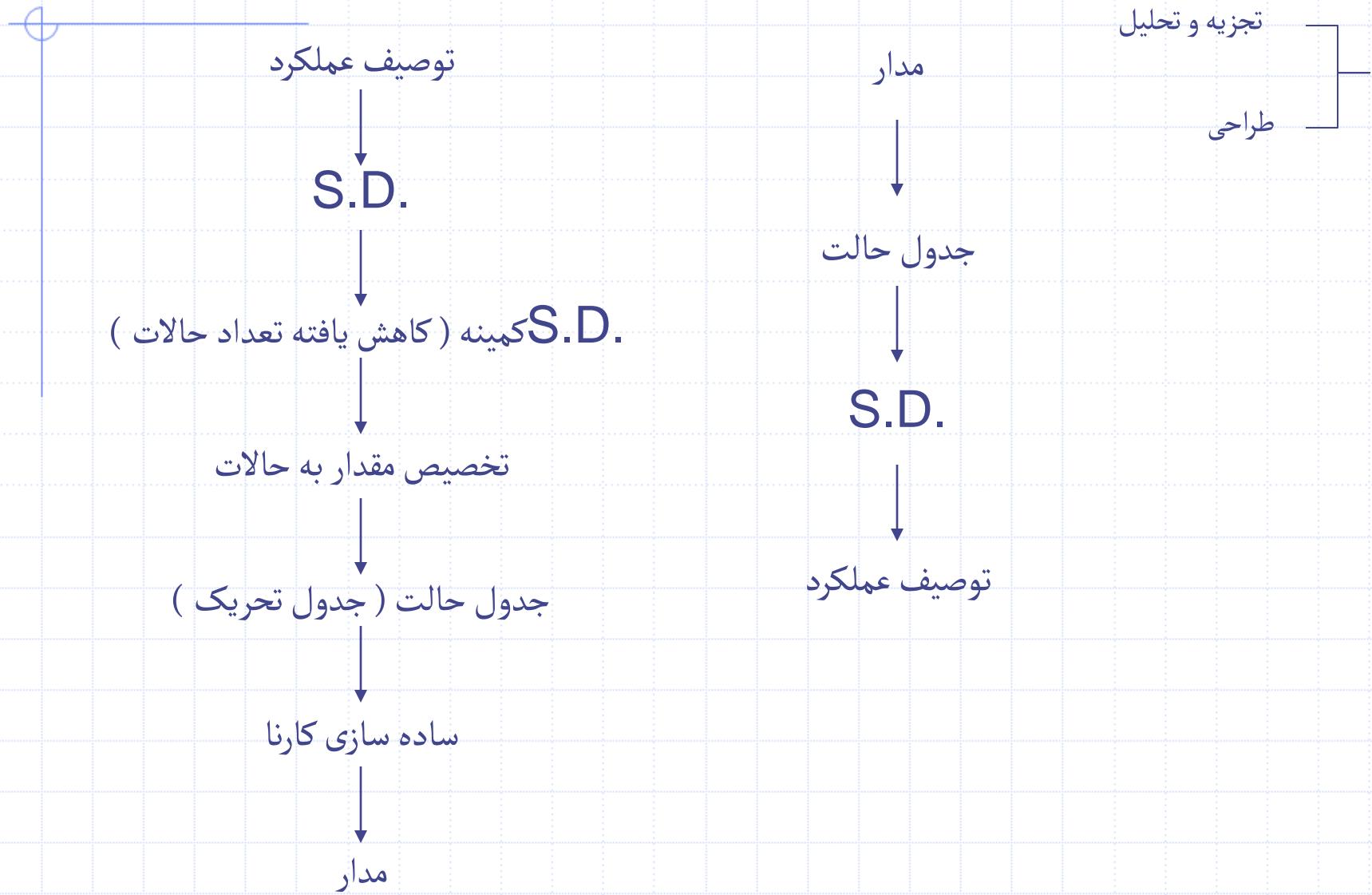

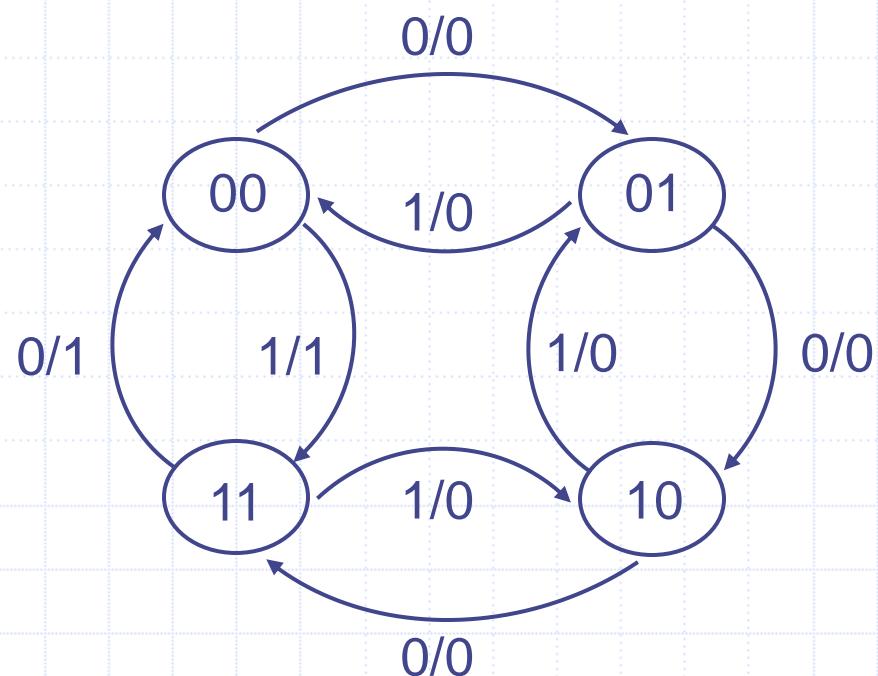مثال ۷ : طراحی یک شمارنده دو بیتی بالاشمار (با ورودی .) و پایین شمار (با ورودی ۱)، خروجی
به کمک فلیپ فلاپ های JK



(State Diagram)

جدول تحریک :

$Q(t)$	$Q(t+1)$	D	T	R	S	J	K
0	0	0	0	X	0	0	X
0	1	1	1	0	1	1	X
1	0	0	1	1	0	X	1
1	1	1	0	0	X	X	0

مثال ۷ : (ادامه)

$$\log 4 = 2$$

: تعداد فلیپ فلاپ ها

رسم جدول حالت :

$Q_2(t)$	$Q_1(t)$	x	$Q_2(t+1)$	$Q_1(t+1)$	J_2	K_2	J_1	K_1	Z
0	0	0	0	1	0	X	1	X	0
0	0	1	1	1	1	X	1	X	1
0	1	0	1	0	1	X	X	1	0
0	1	1	0	0	0	X	X	1	0
1	0	0	1	1	X	0	1	X	0
1	0	1	0	1	X	1	1	X	0
1	1	0	0	0	X	1	X	1	1
1	1	1	1	0	X	0	X	1	0

جدول کارنا :

A Karnaugh map for two variables $Q_1(t)$ and $Q_2(t)$. The columns represent $Q_1(t)$ values 00, 01, 11, 10. The rows represent $Q_2(t)$ values 0, 1. The map shows minterms X and 1 in the following pattern:


$Q_1(t)$	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1		1		1

$$K_2 = Q_1(t) \oplus x$$


A Karnaugh map for two variables $Q_1(t)$ and $Q_2(t)$. The columns represent $Q_1(t)$ values 00, 01, 11, 10. The rows represent $Q_2(t)$ values 0, 1. The map shows minterms 1 and X in the following pattern:

$Q_1(t)$	00	01	11	10
0		1		
1	X	X	X	X


$$J_2 = Q_1(t) \oplus x$$

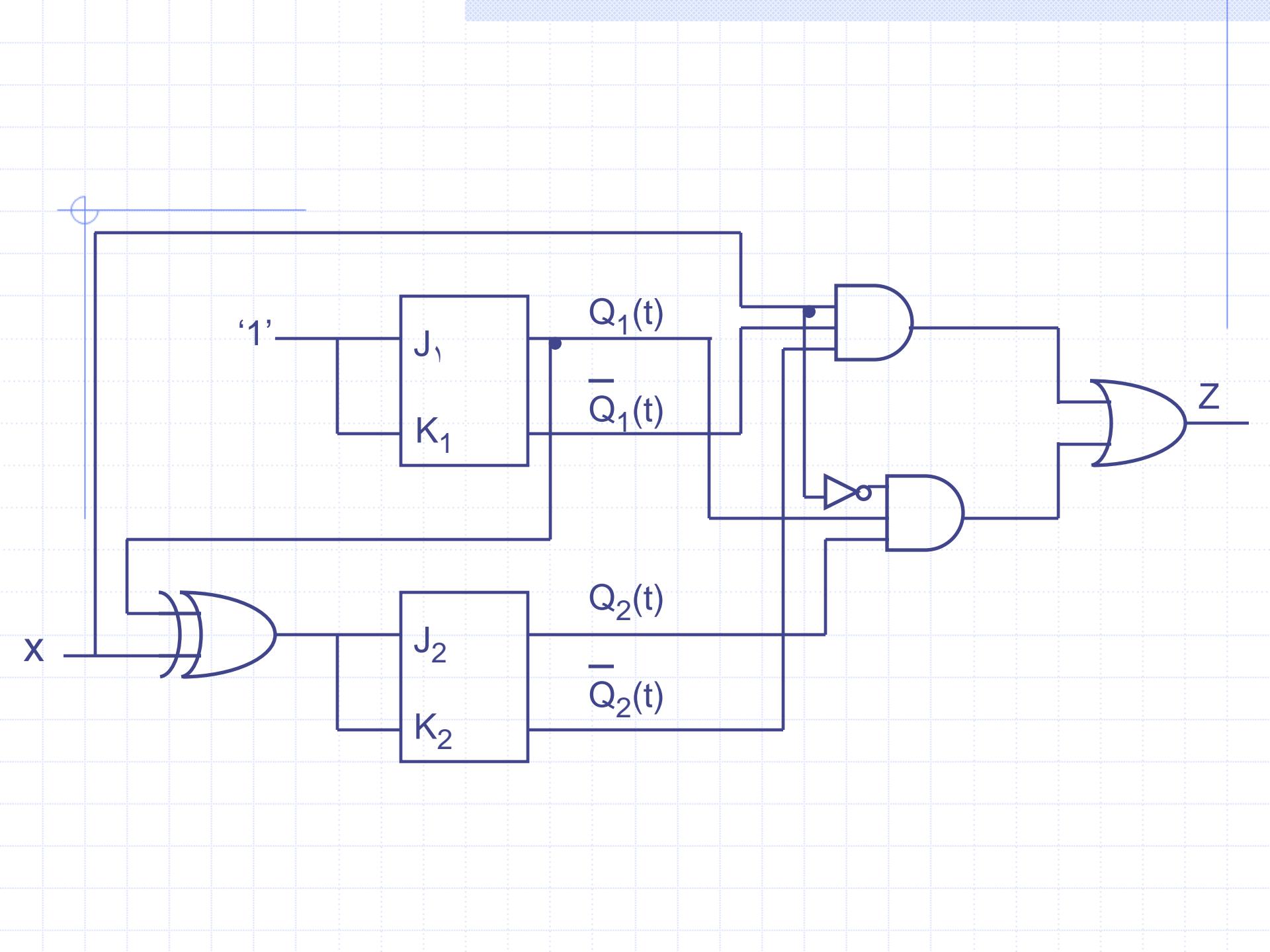

مثال ۸: مداری ترتیبی طراحی کنید که در هر کلاک پالس یک بیت هم مرتبه (هم ارزش) ، از دو عدد مثل a و b را دریافت کند و مجموع آنها را در خروجی نمایش دهد.

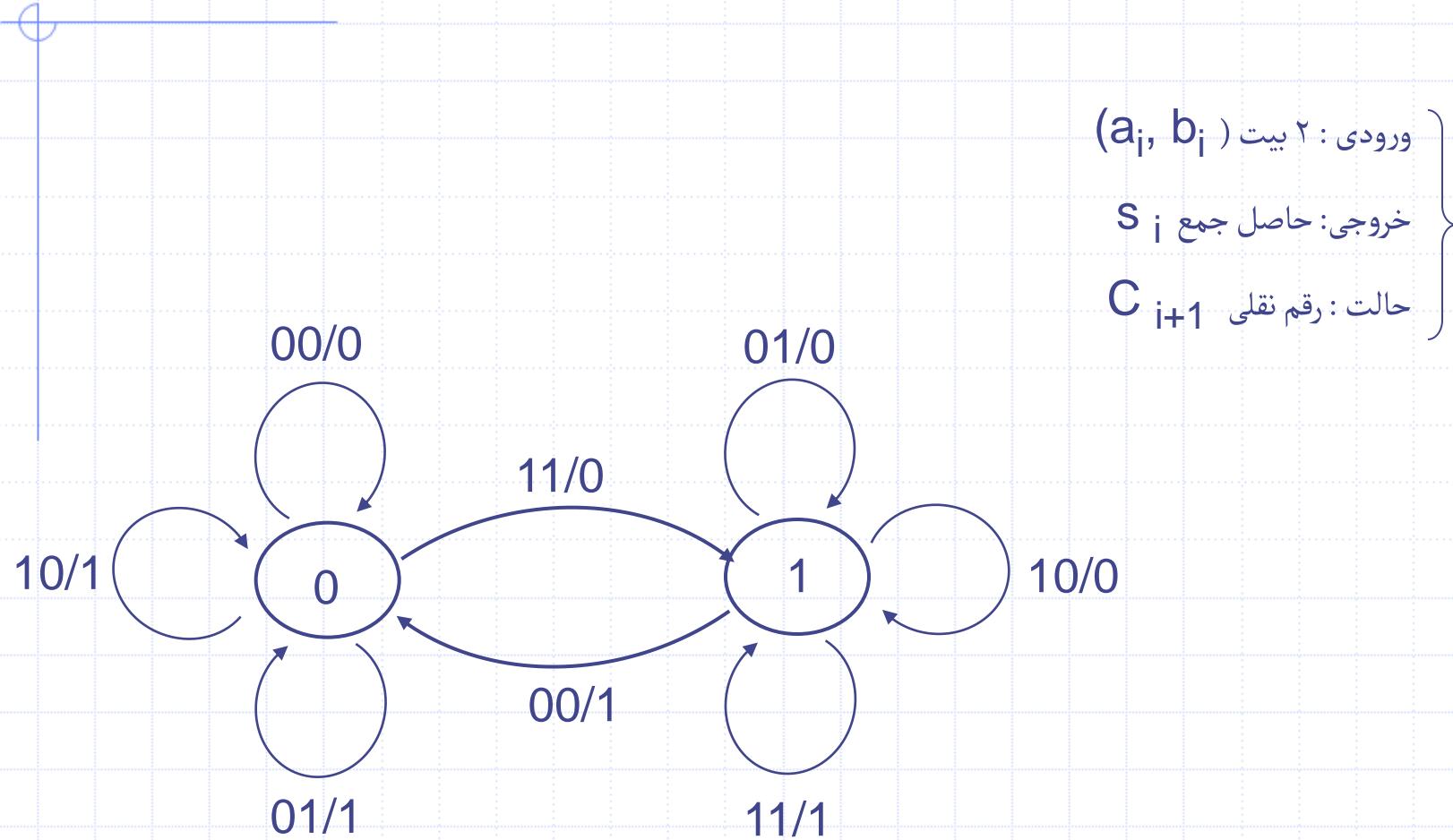

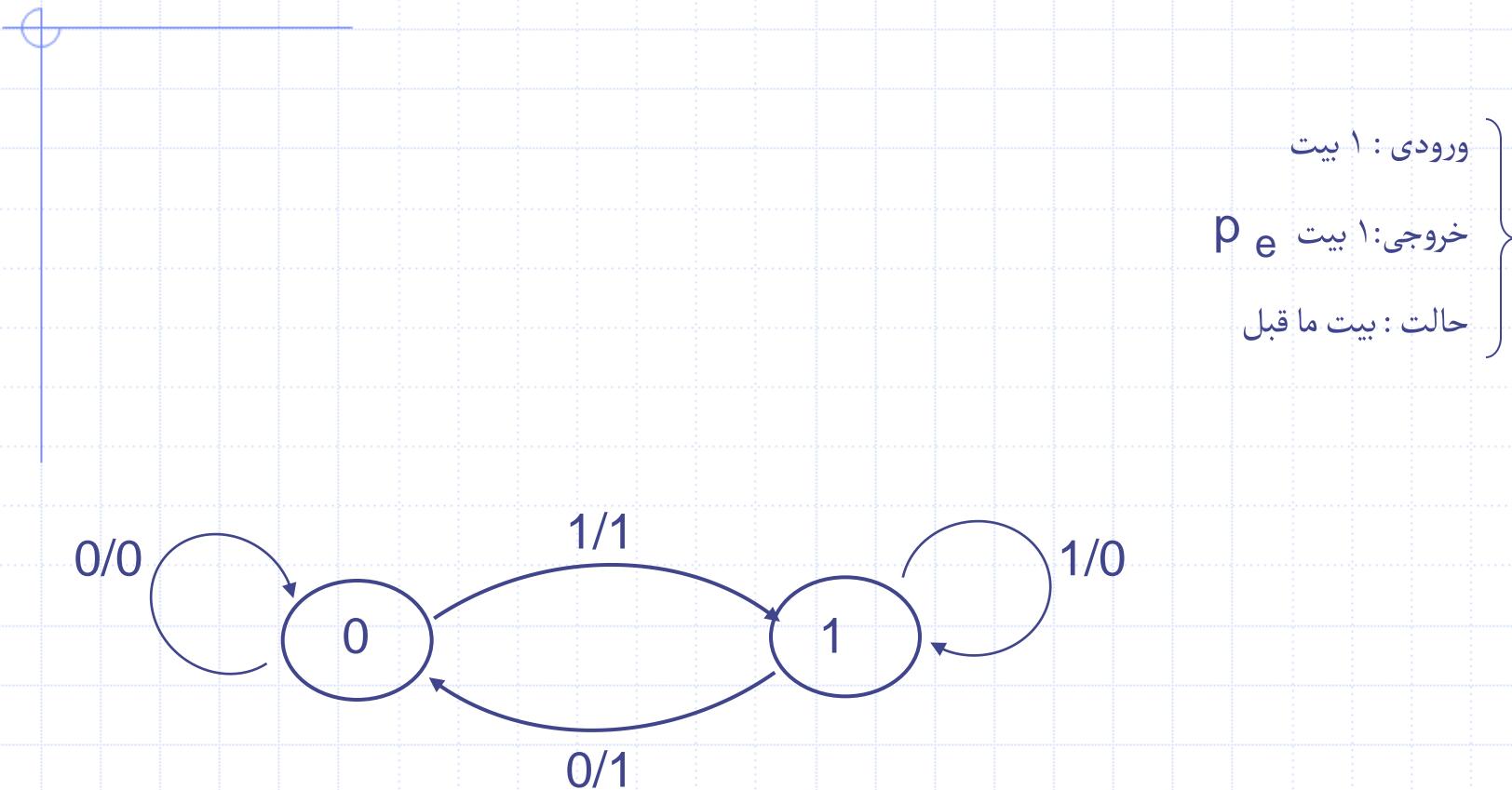مثال ۹ : مداری ترتیبی طراحی کنید که در هر کلاک پالس یک بیت از ورودی دریافت نموده و زوج Parity را روی بیت دریافت شده در این کلاک و بیت دریافت شده در کلاک قبل ، در خروجی نمایش دهد.



تمرین :

تمرین ۱ : مدار ترتیبی طراحی نمایید که در هر کلاک پالس یک بیت از ورودی گرفته ، Parity زوج را بر روی سه بیت جاری (این بیت و دو بیت ماقبل) محاسبه نموده و در خروجی قرار دهد.


تمرین ۲ : مداری ترتیبی طراحی نمایید که در هر کلاک پالس و بیت جاری محاسبه کند. Parity زوج را روی کلیه بیت های ماقبل

تمرین ۳ : مداری ترتیبی طراحی نمایید که در هر کلاک پالس دو بیت از ورودی گرفته ، Parity زوج را روی کل بیت های دریافت شده تا این کلاک و خود این کلاک در خروجی نمایش دهد.



کمینه کردن یک State Diagram

مثال ۱۰ :

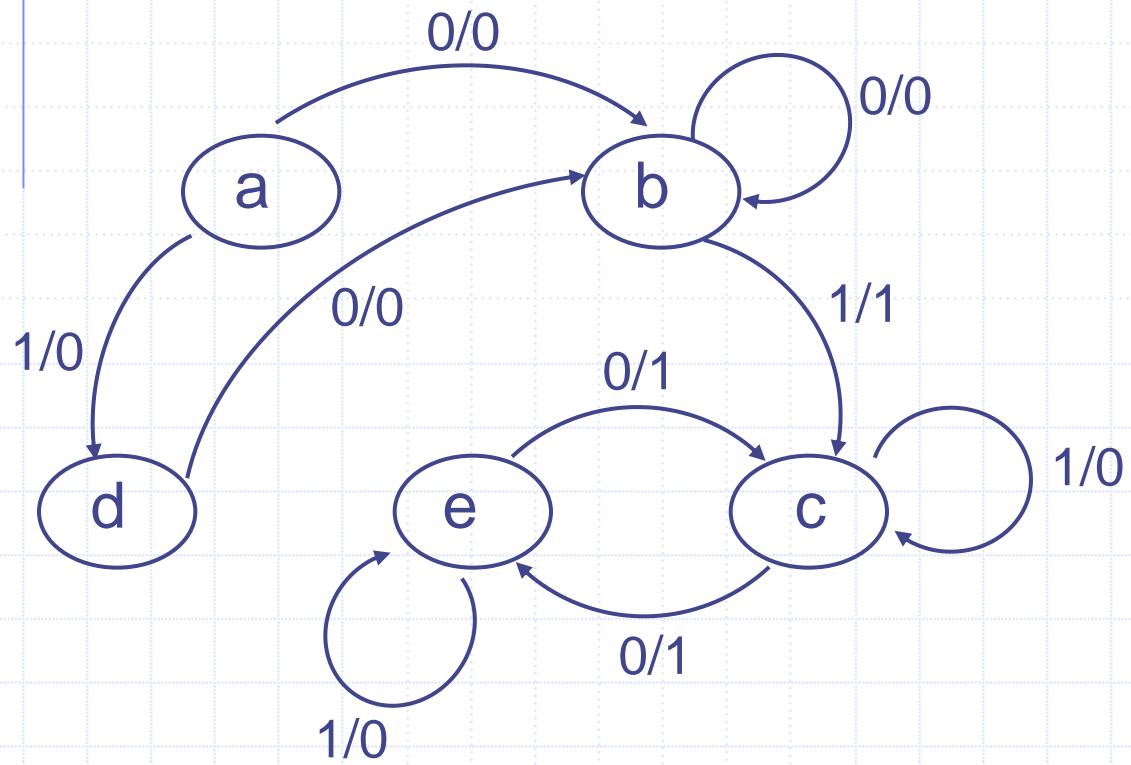
اولین گام : دسته بندی State ها بر اساس خروجی ها




دومین گام:

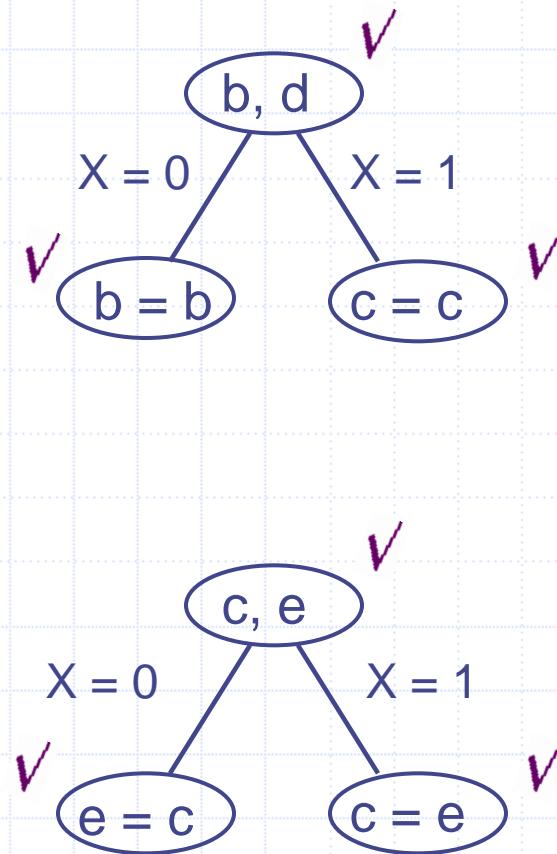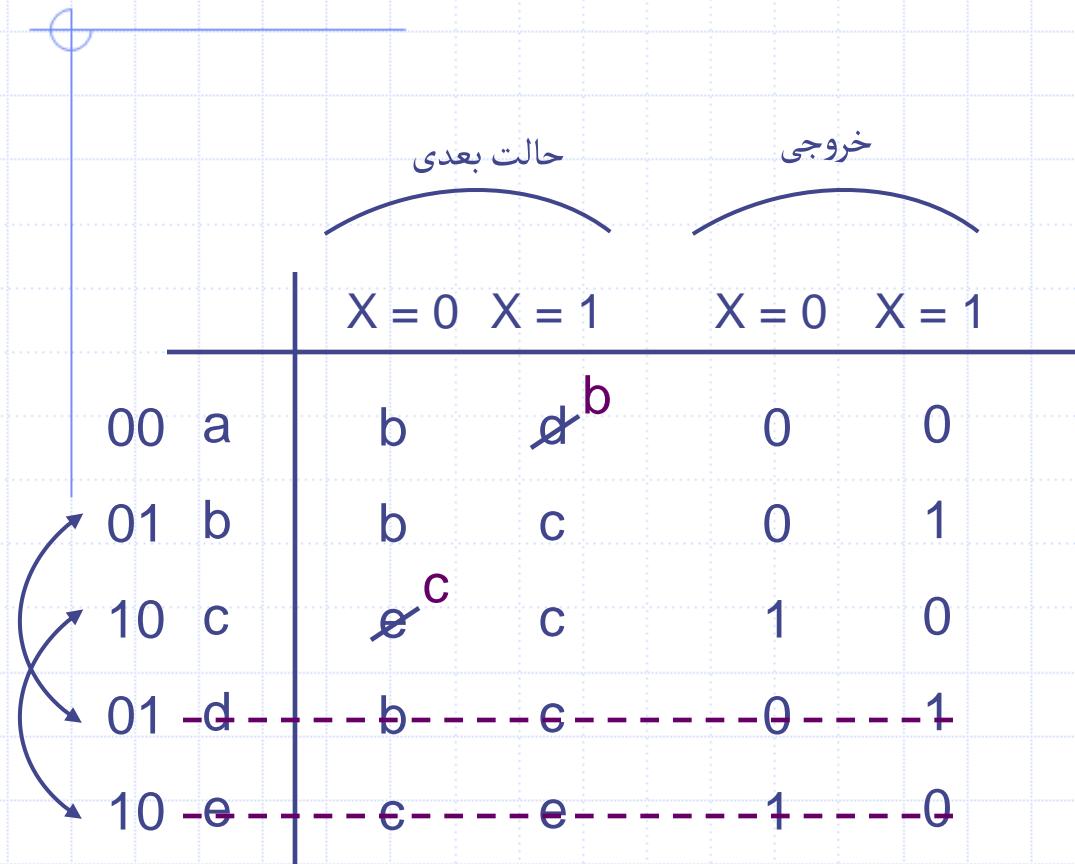

معادل State Diagram

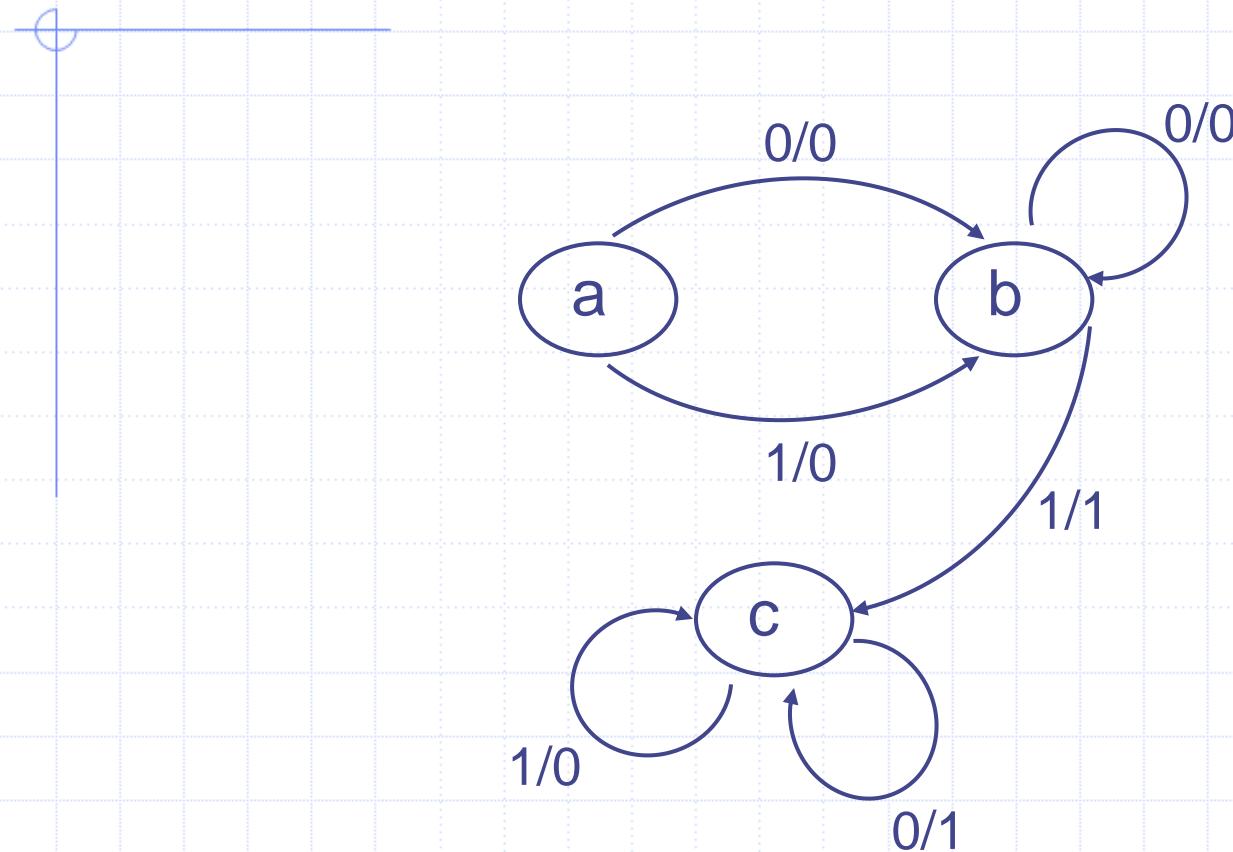


کمینه کردن یک State Diagram (ادامه)

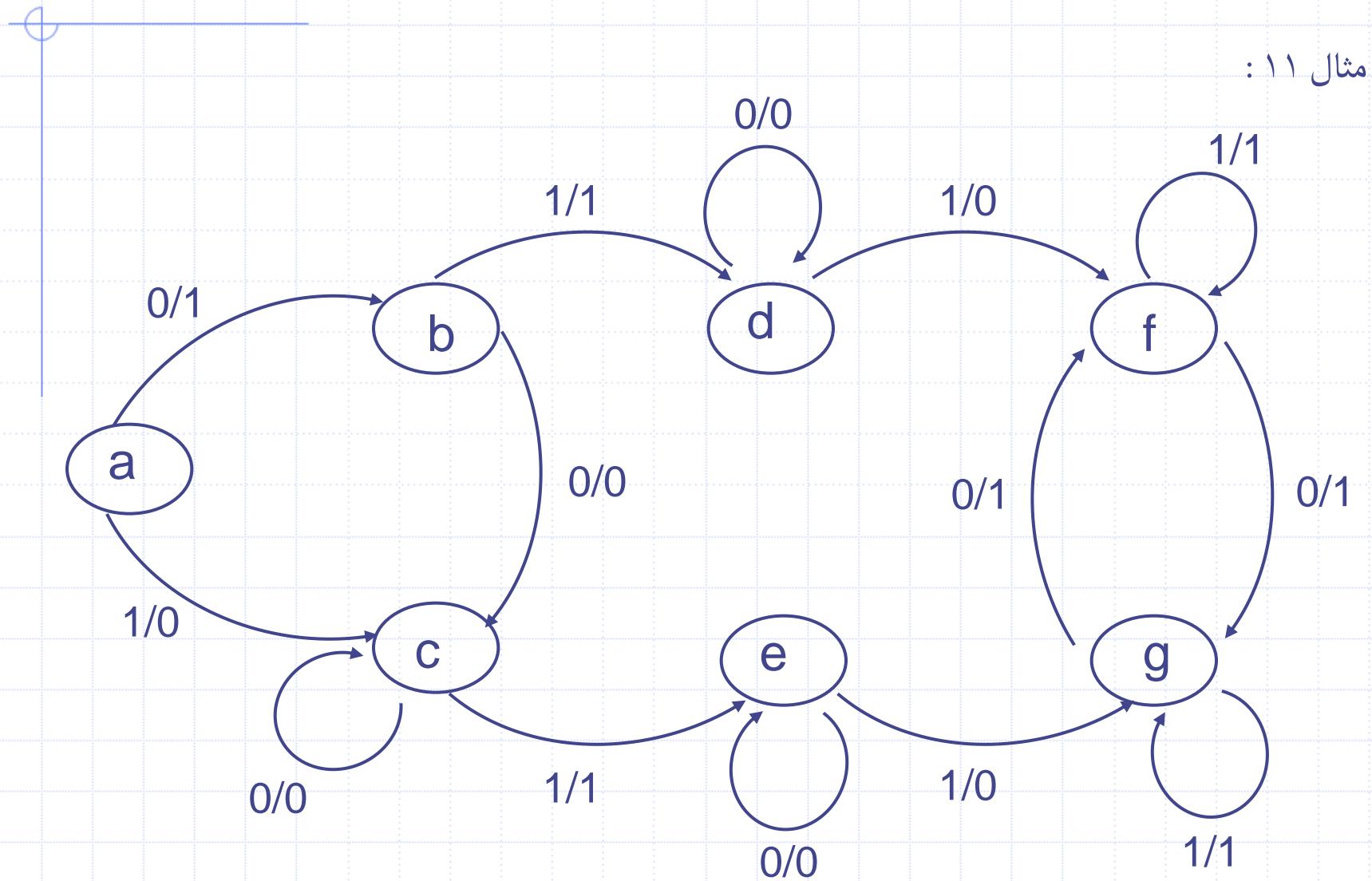


مثال ۱۱ : (ادامه)

	حالت بعدی		خروجی	
	X = 0	X = 1	X = 0	X = 1
a	b	b c	1	0
b	b d	d	0	1
c	c e	e	0	1
d	d	f	0	0
e	e	g f	0	0
f	f g	f	1	1
g	g f	g f	1	1

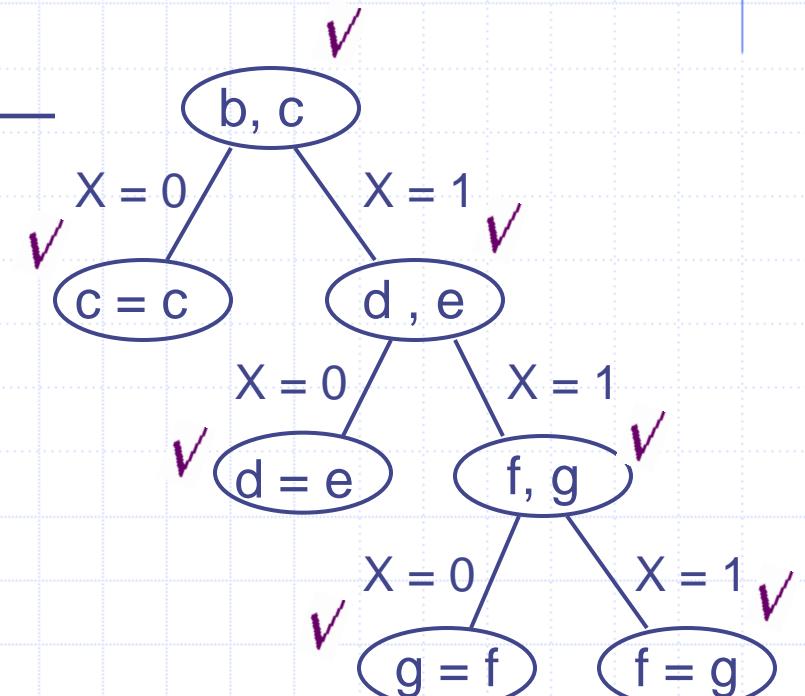


معادل State Diagram

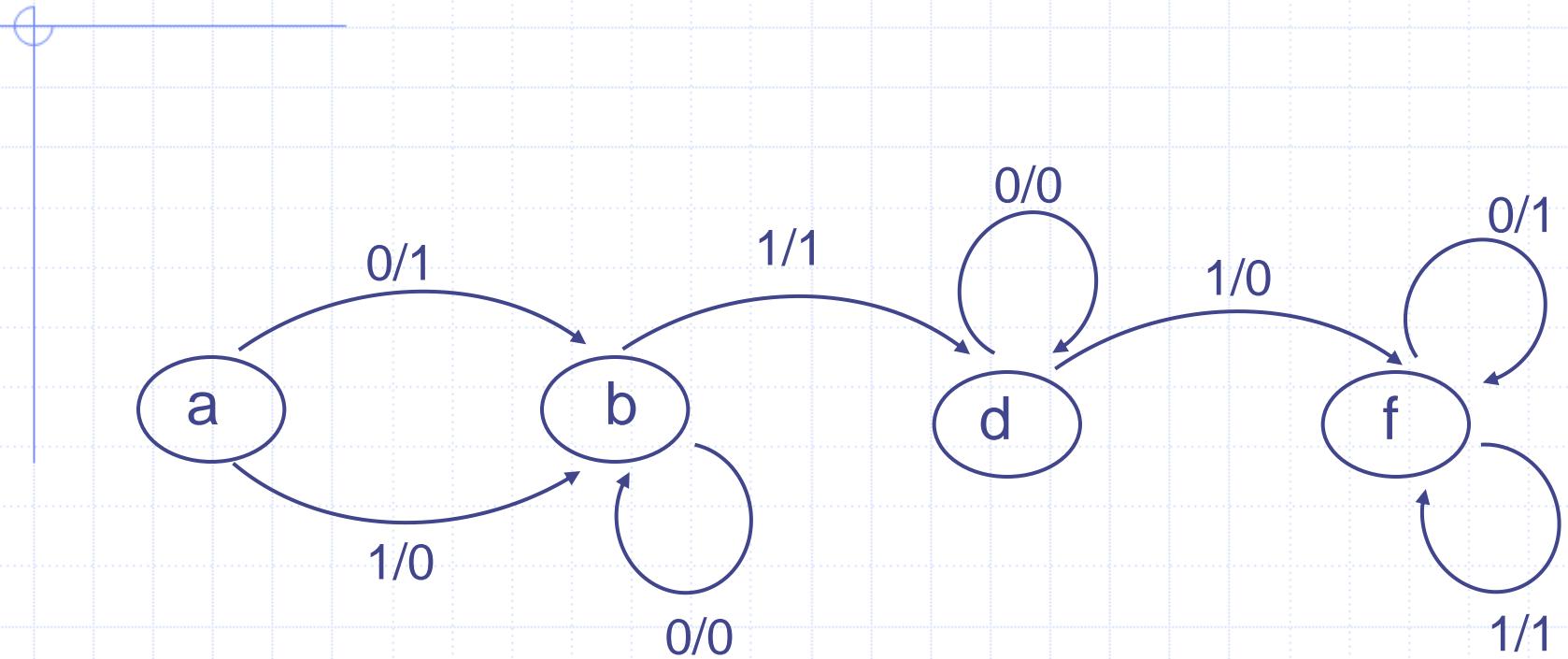

مدارها :

میلی (mili) : خروجی تابعی از ورودی و حالت است.

مور (mor) : خروجی تابعی از حالت است.

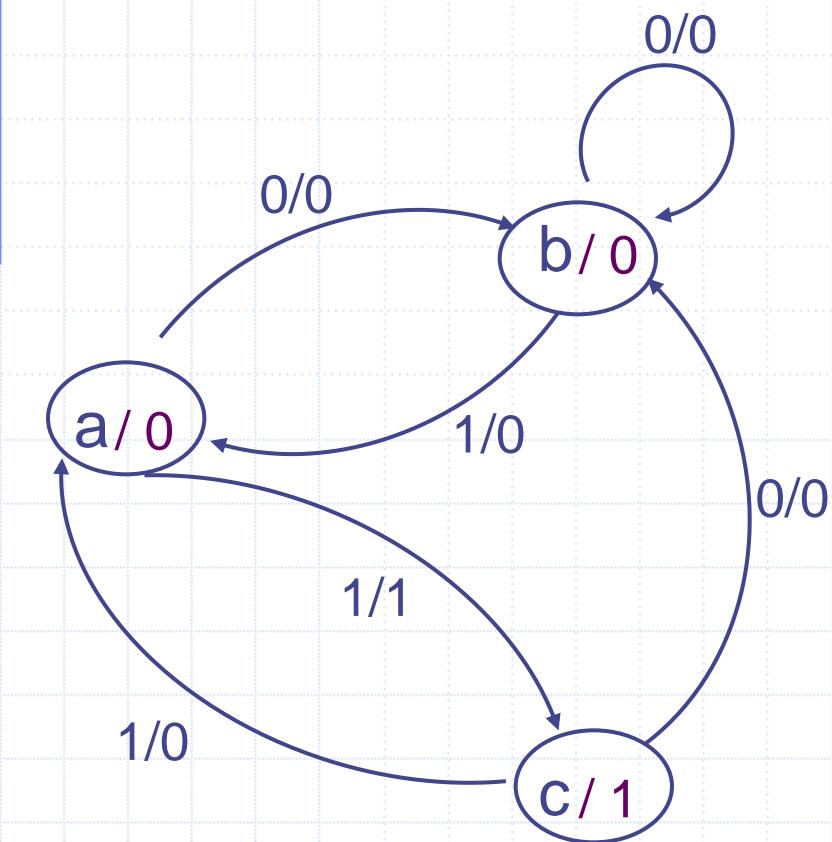


تمرین :

تمرین ۱ : مداری ترتیبی طراحی کنید که به عنوان یک تشخیص دهنده‌ی الگو، الگوی بیتی ۱۱۰۱ را تشخیص دهد و به ازای آن خروجی را Set نماید. توجه داشته باشید که در هر کلاک پالس یک بیت از ورودی دریافت می‌شود.

تمرین ۲ : مداری ترتیبی طراحی نماید که با رشته بیت ورودی برخورد عددی داشته باشد و در صورتی که عدد دریافت شده، مضرب ۵ بود، خروجی را Set کند، در غیر این صورت خروجی صفر باشد.

تمرین ۳ : شمارنده‌ای طراحی کنید که به صورت زیر عمل شمارش را انجام دهد. در طراحی این مدار لازم است کلیه اصول ساده سازی برای کاهش حجم مدار ترکیبی را در نظر بگیرید.
ورودی ۱ در هر مرحله مانند، دو بار ورودی صفر عمل می‌کند.

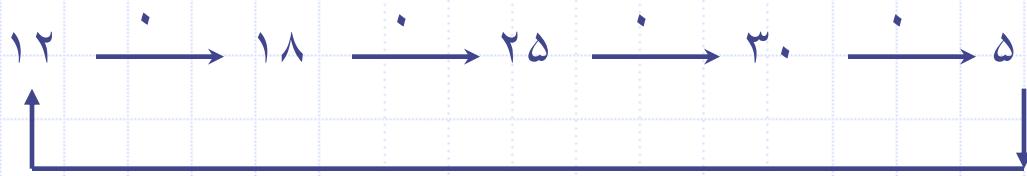


فصل ٧

ثبات ها و شیفت رجیستر


فهرست مطالب

- طرح بلوک دیاگرامی ثبات
- طرح ساده یک ثبات با فیلیپ فلاپ D
- طرح یک ثبات با فیلیپ فلاپ Jk به پایه Load
- طرح یک ثبات با پایه Clear و Load
- شیفت رجیستر با فیلیپ فلاپ D
- شیفت رجیستر با فیلیپ فلاپ JK
- شمارنده


طرح بلوک دیاگرامی ثبات

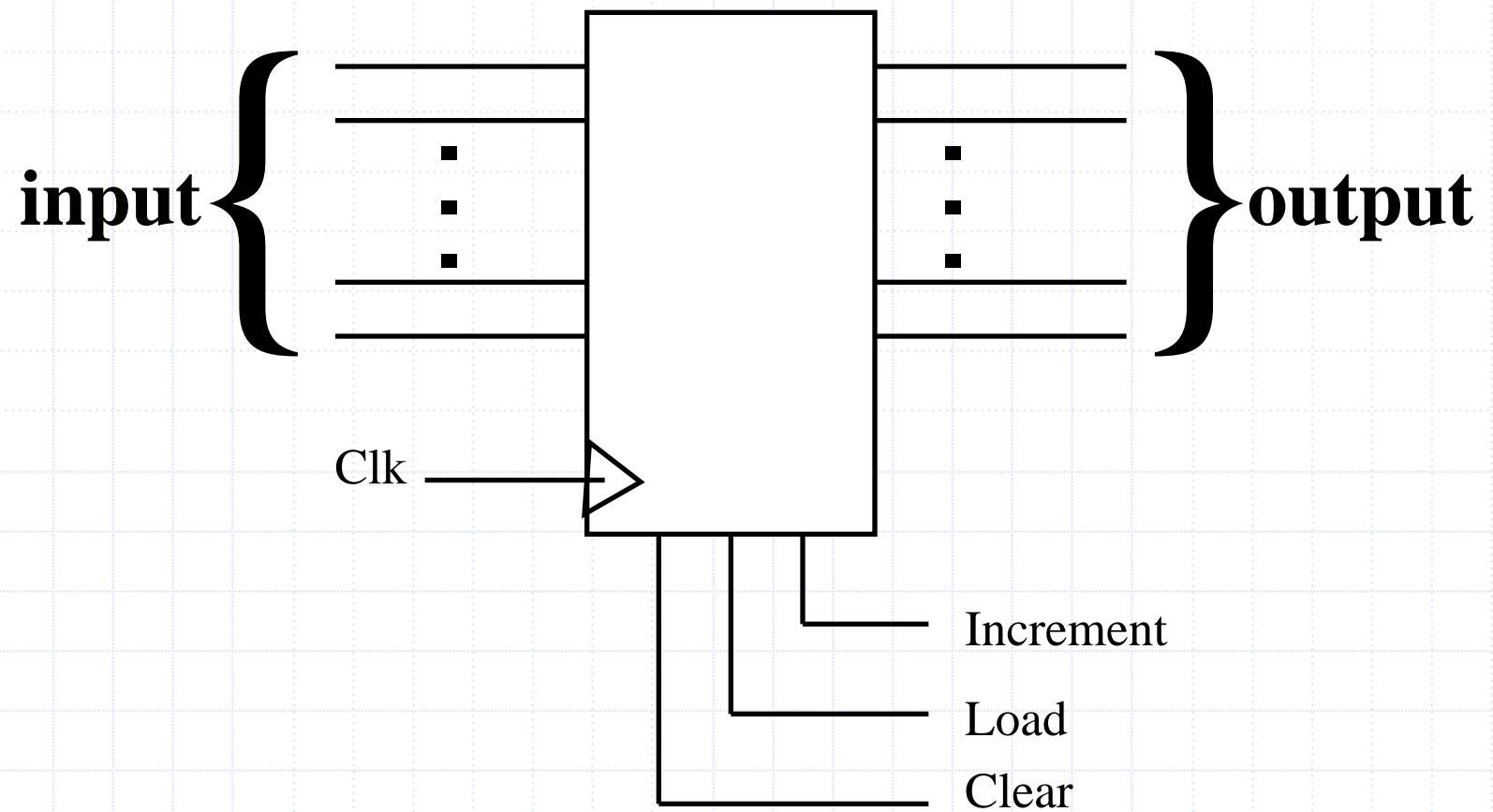


طرح ساده یک ثبات با فیلیپ فلاپ

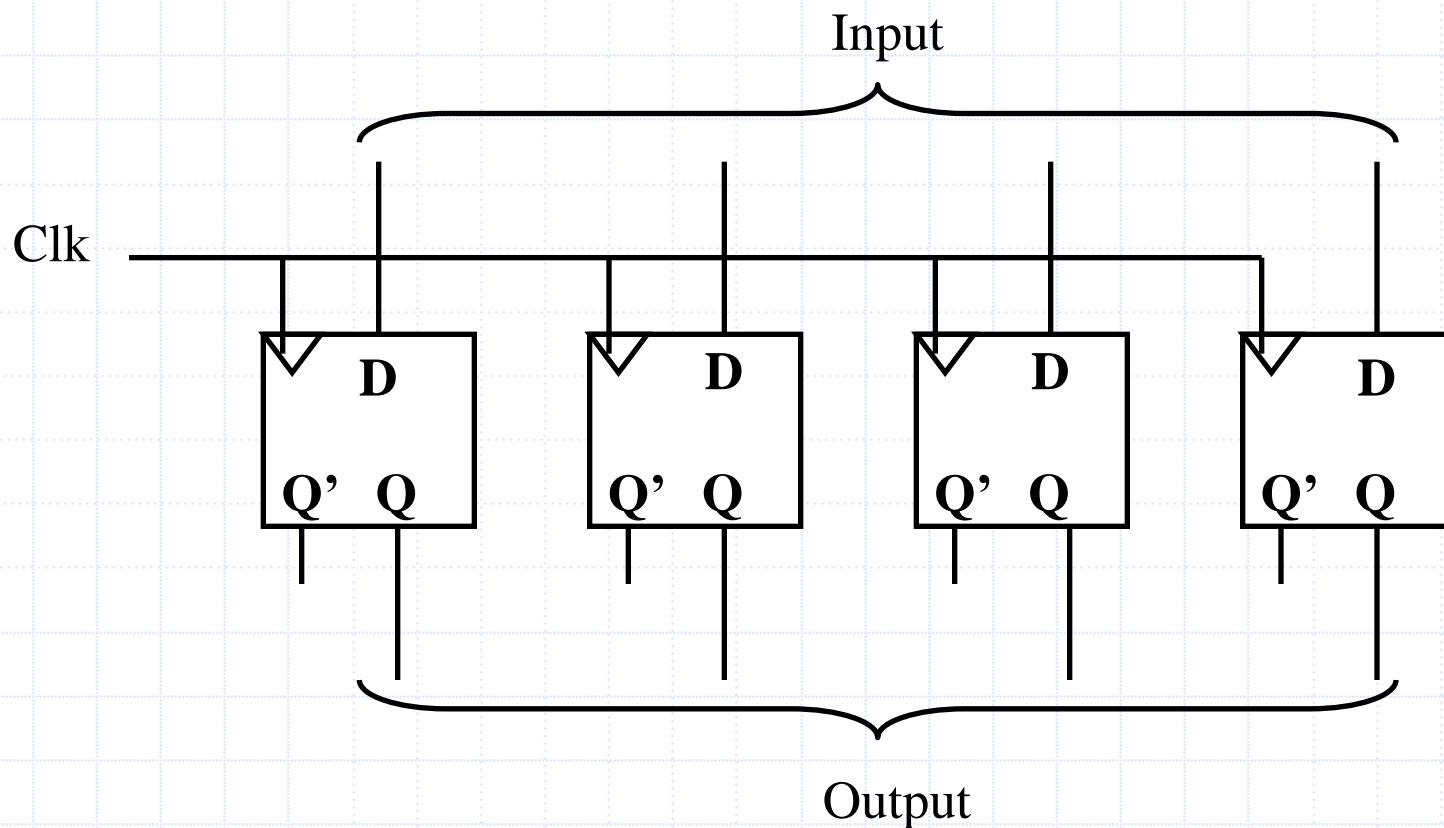


طرح یک ثبات با فیلیپ فلاپ JK و پایه Load

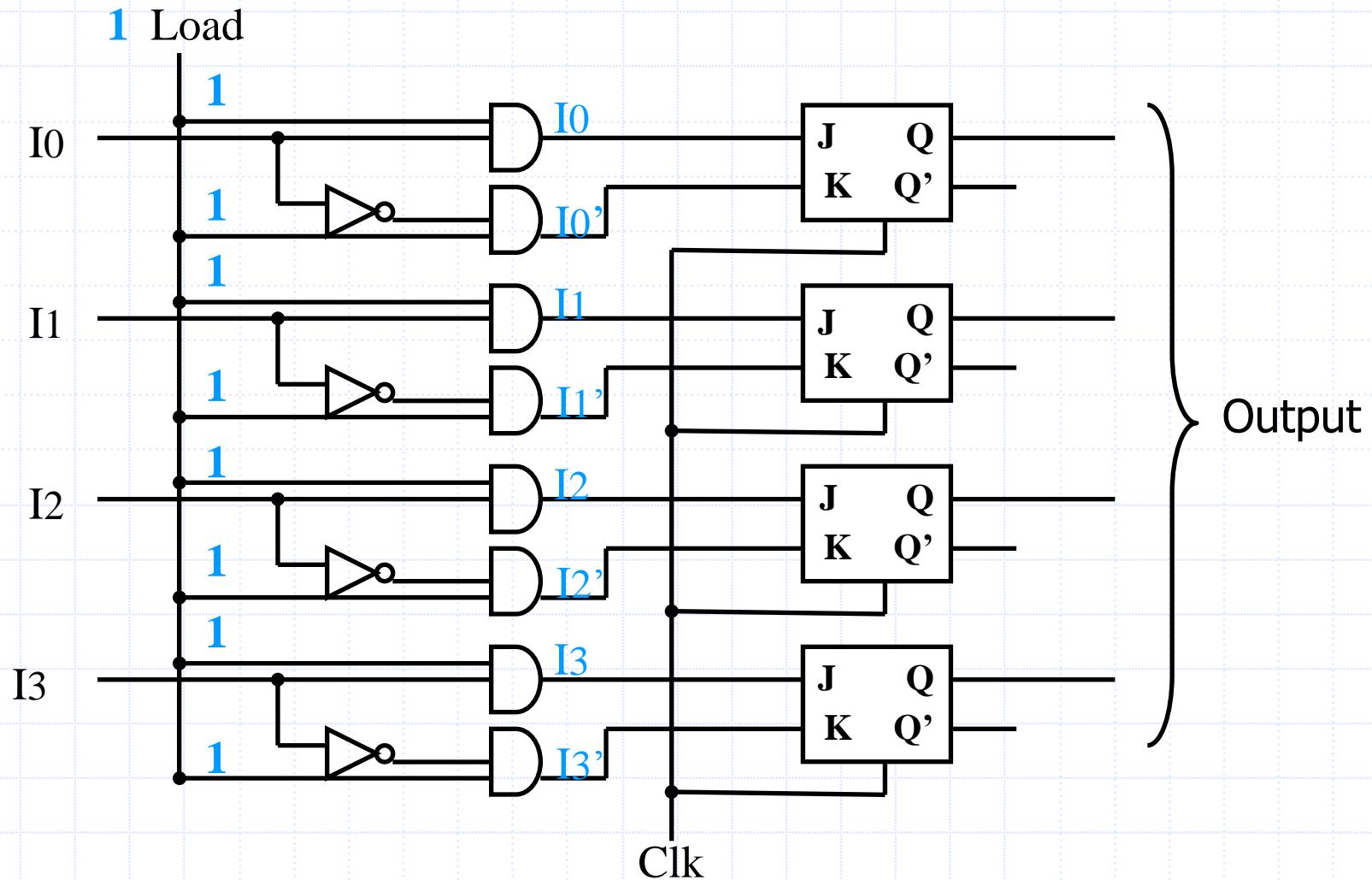

طرح یک ثبات با فیلیپ فلاپ JK و پایه Load

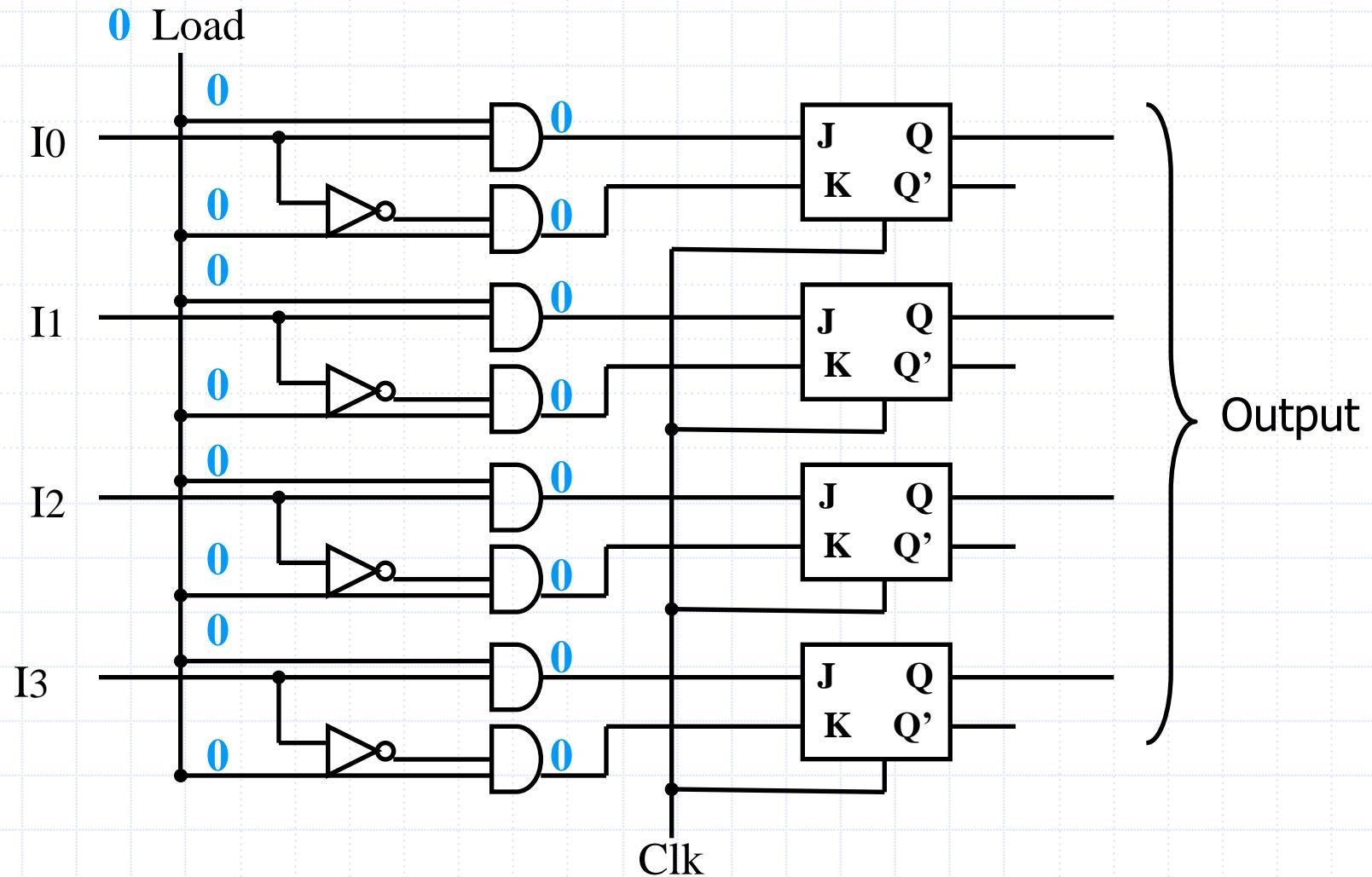


طرح یک ثبات با پایه Clear و Load

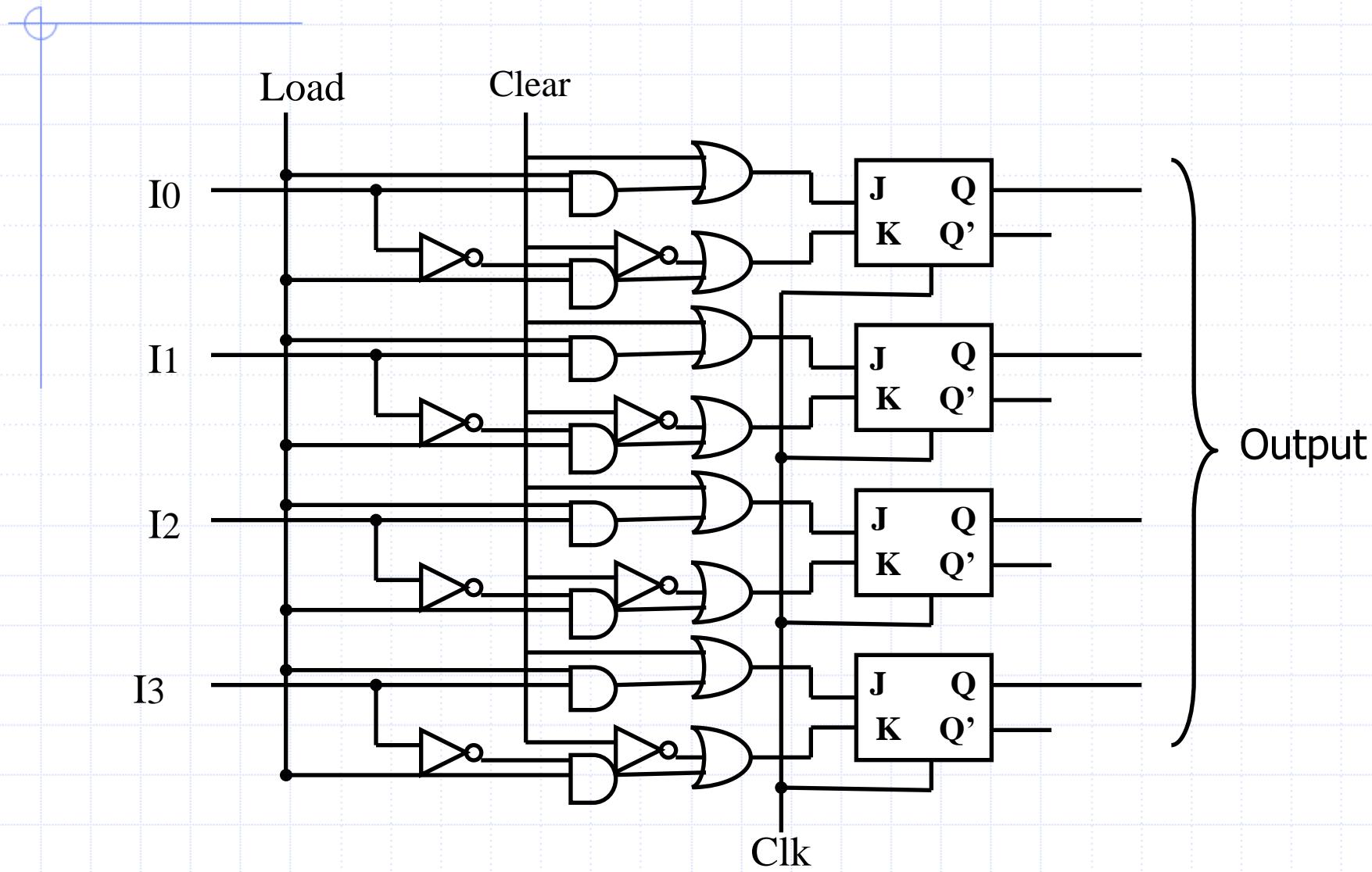


تهرین:

- ثباتی طراحی کنید پایه سومی به نام **Increment** داشته باشد.

شیفت رجیستر با فیلیپ فلاپ

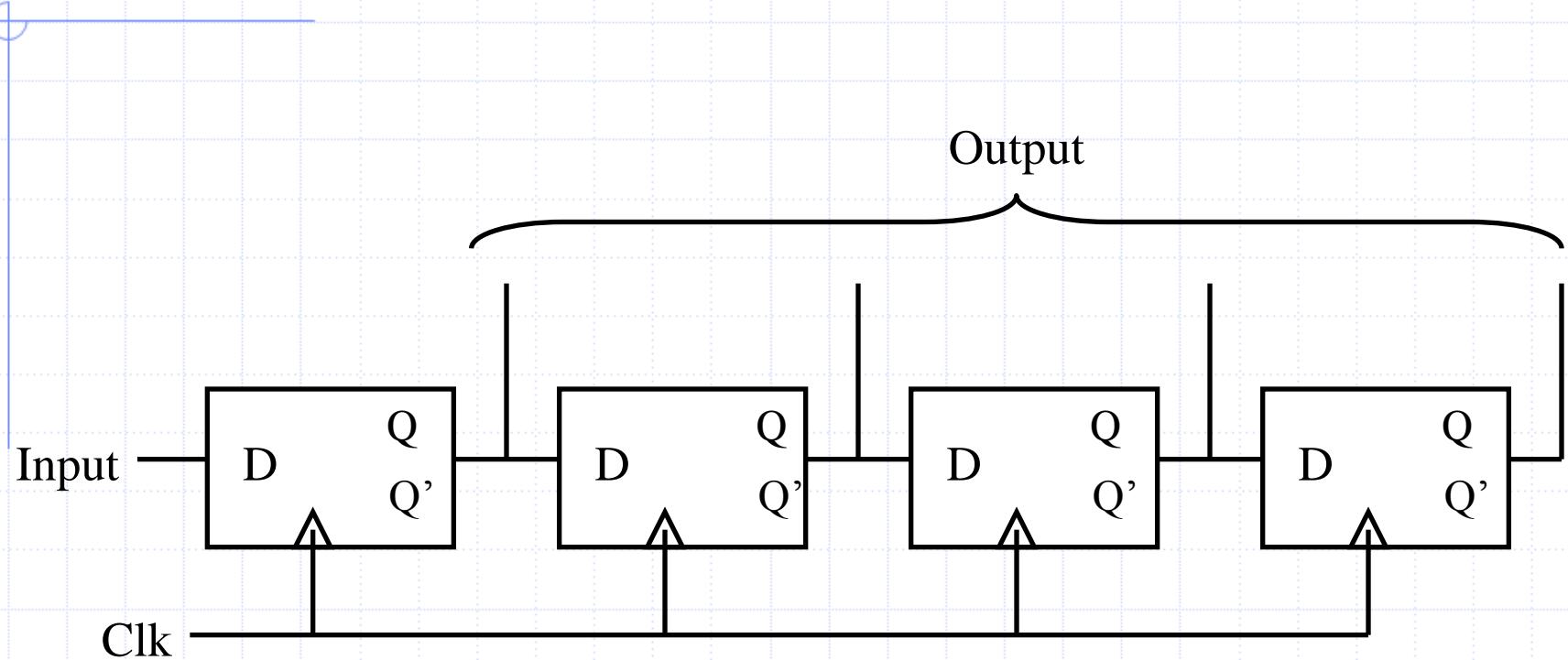

شیفت رجیستر با فیلیپ فلاپ JK

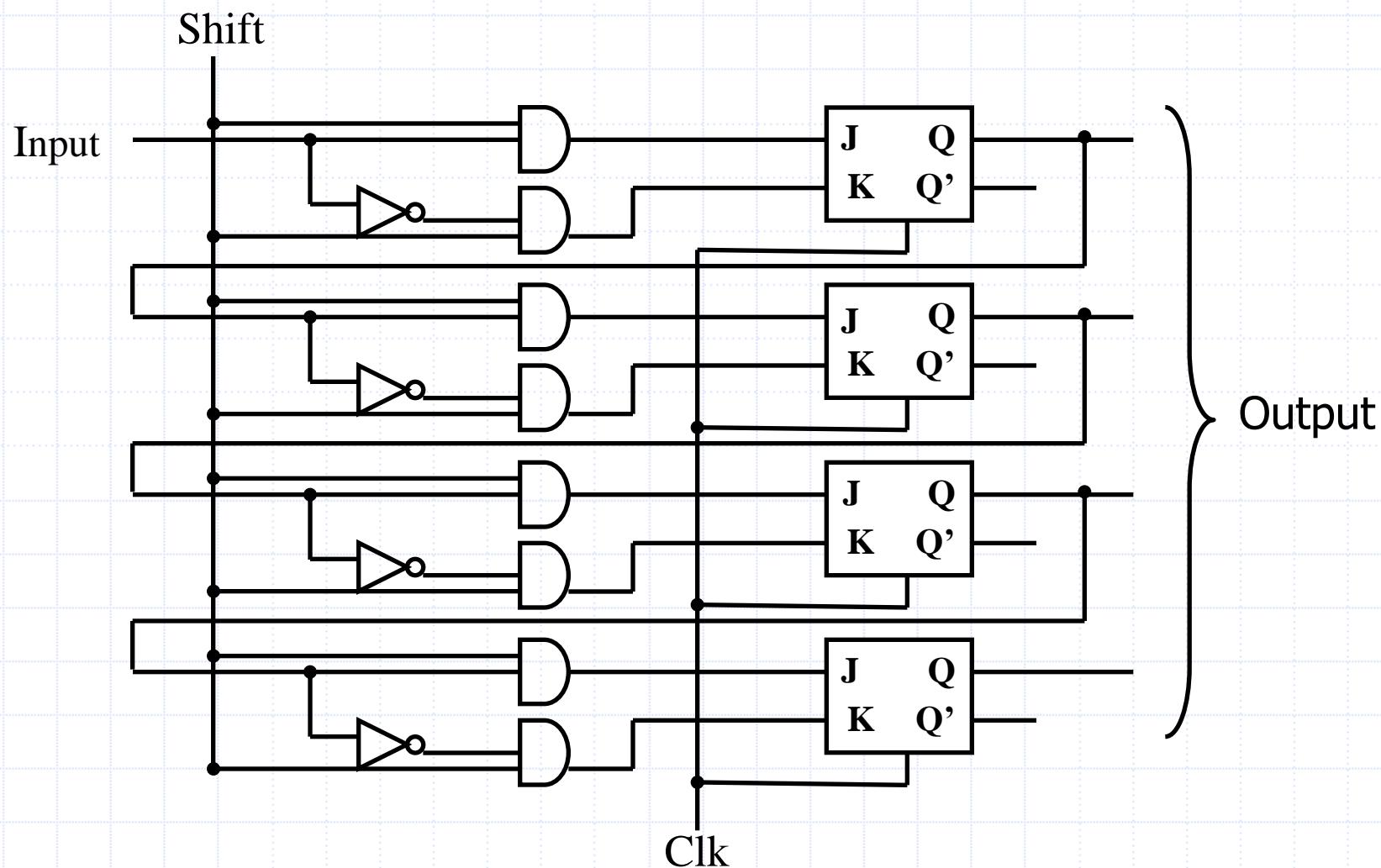

شمارنده

- سنکرون(هنگام): در این نوع تمام واحدهای ترتیبی مدار با یک Clk کار می کنند.
- آسنکرون(ناهمگام): در این نوع هر واحد Clk مجزایی دارد.

شمارنده

منظم

بالا شمار


پائین شمار

نامنظم

شمارنده ۳ بیتی

بیت


Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

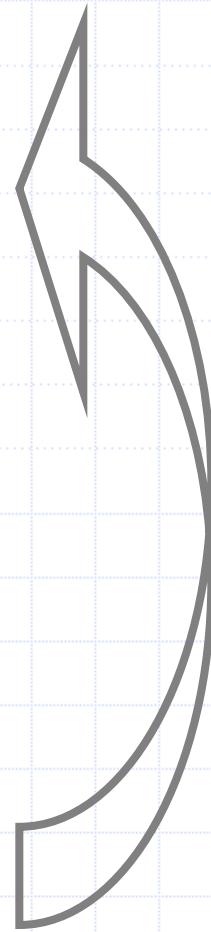

شمارنده ۳ بیتی (ادامه)

بیت ۱

Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

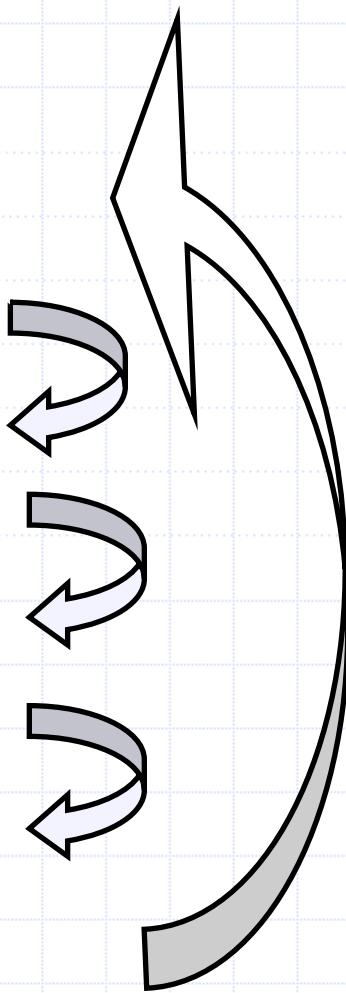


شمارنده ۳ بیتی (ادامه)

۲ بیت


Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1




مدار یک شمارنده ۳ بیتی سنکرون

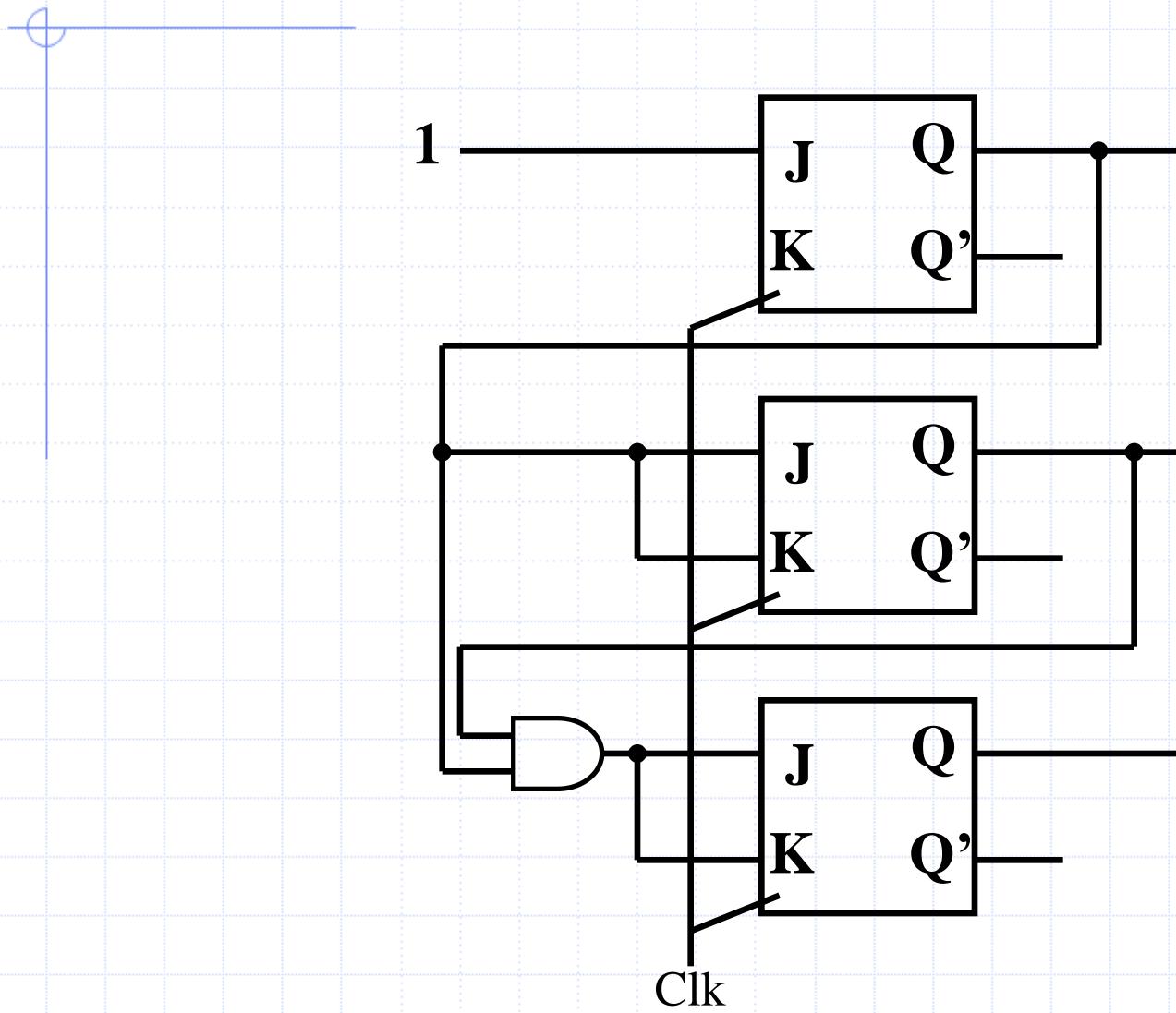

مثالی از یک ماشین میلی:

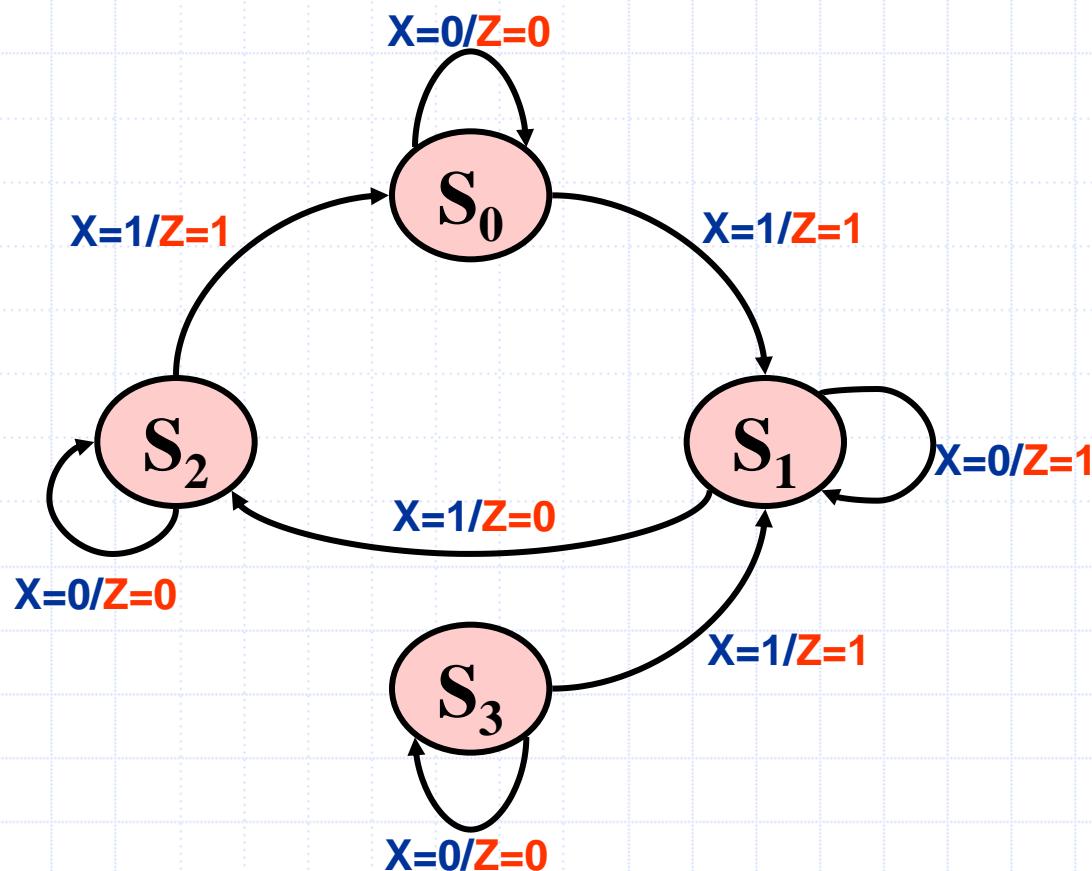


مثالی از یک ماشین میلی:

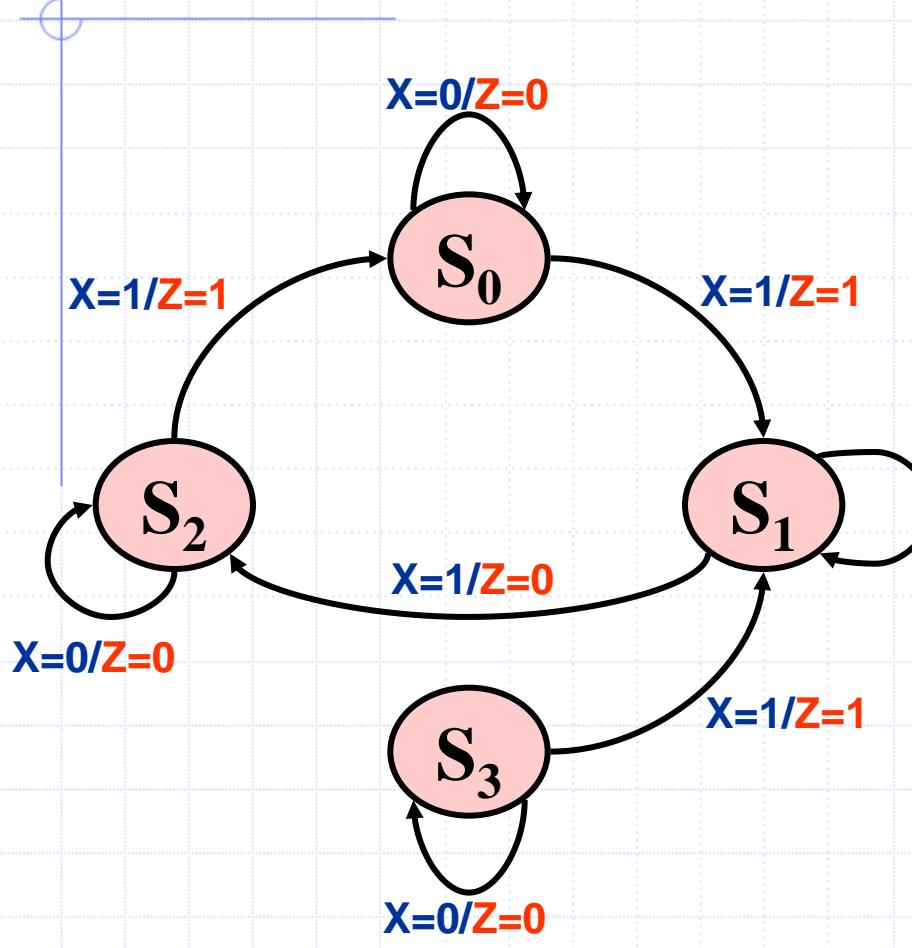


Present State	Next State $X=0$	Next State $X=1$	Output $X=0$	Output $X=1$
S_0	S_0	S_1	0	1
S_1				
S_2				
S_3				

مثالی از یک ماشین میلی:

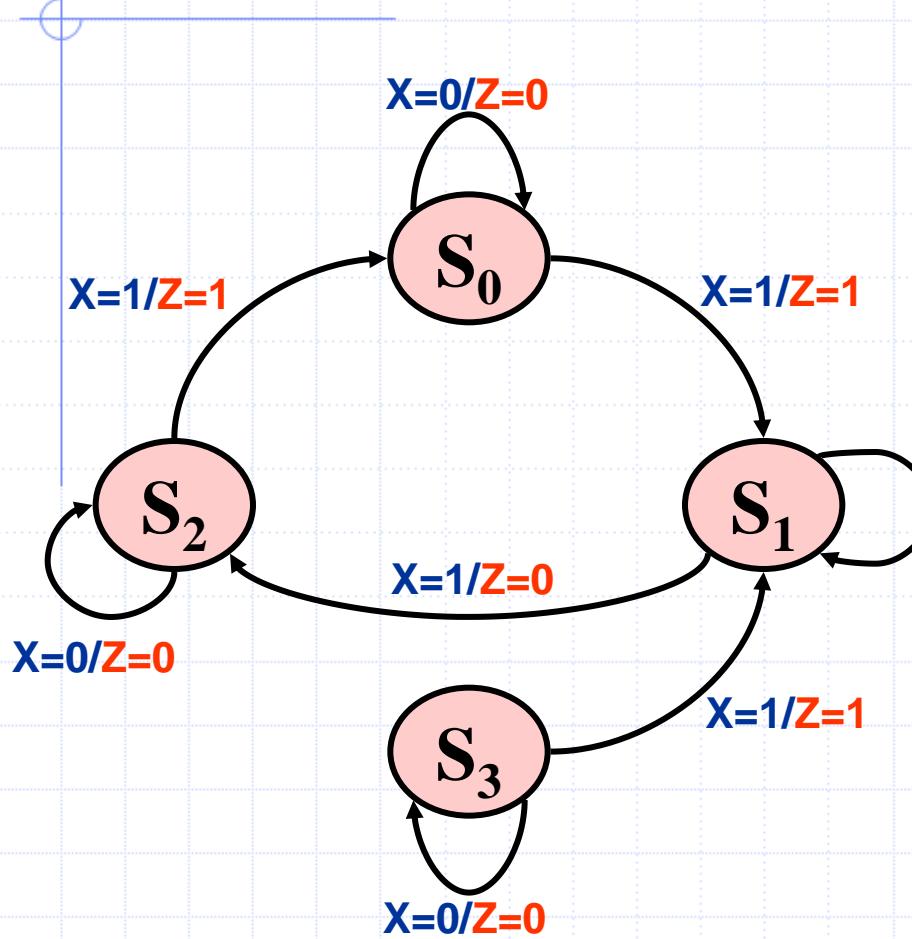


Present State	Next State $X=0$	Next State $X=1$	Output $X=0$	Output $X=1$
S_0	S_0	S_1	0	1
S_1	S_1	S_2	1	1
S_2				
S_3				

مثالی از یک ماشین میلی:

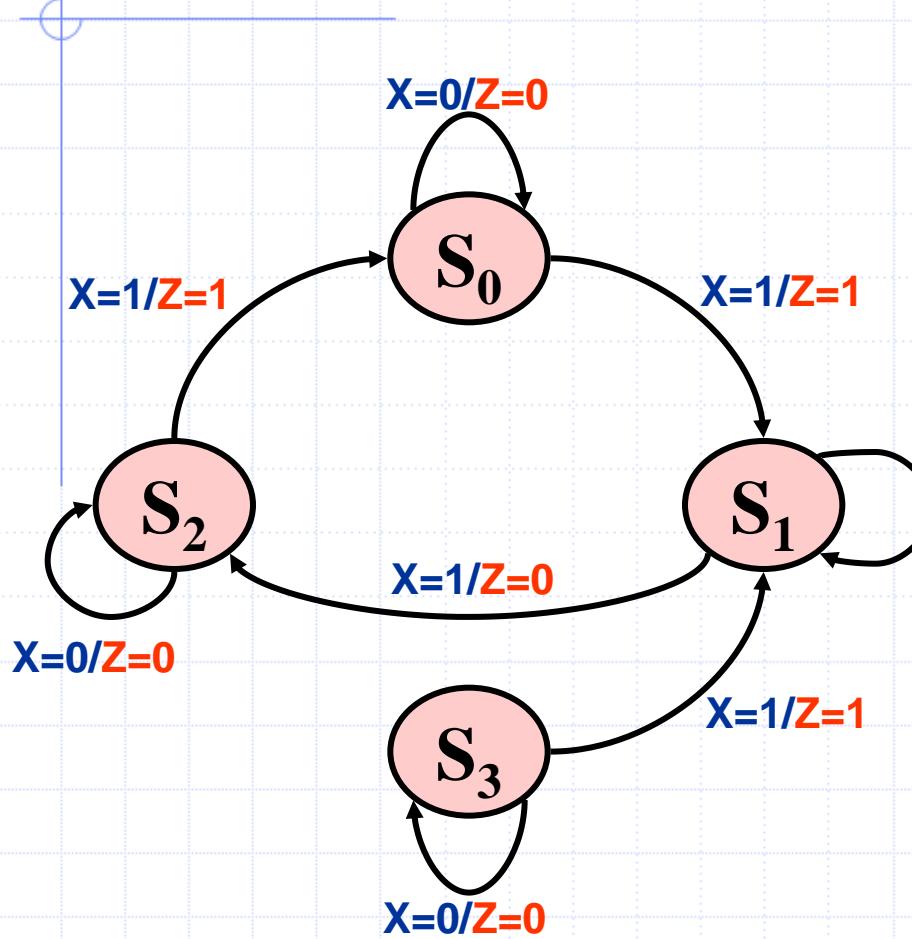


Present State	Next State $X=0$	Next State $X=1$	Output $X=0$	Output $X=1$
S_0	S_0	S_1	0	1
S_1	S_1	S_2	1	1
S_2	S_2	S_0	0	1
S_3				

مثالی از یک ماشین میلی:

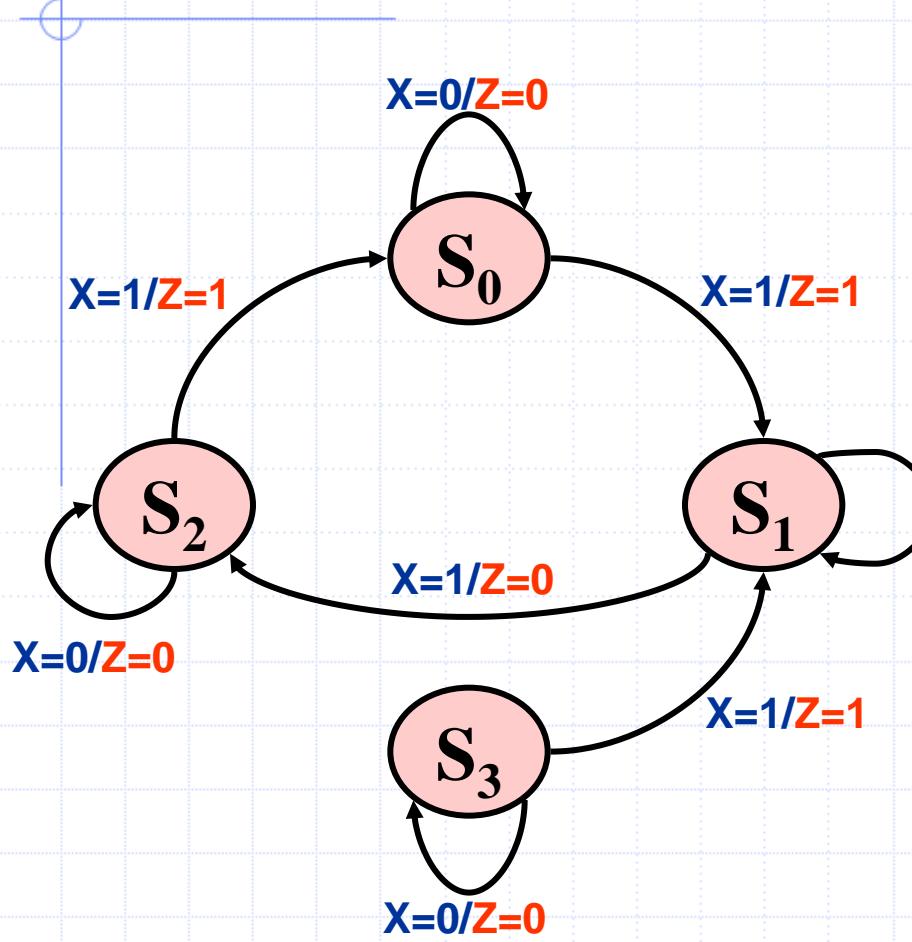

Present State	Next State $X=0$	Next State $X=1$	Output $X=0$	Output $X=1$
S_0	S_0	S_1	0	1
S_1	S_1	S_2	1	1
S_2	S_2	S_0	0	1
S_3	S_3	S_1	0	1

مدل عمومی ماشین میلی:

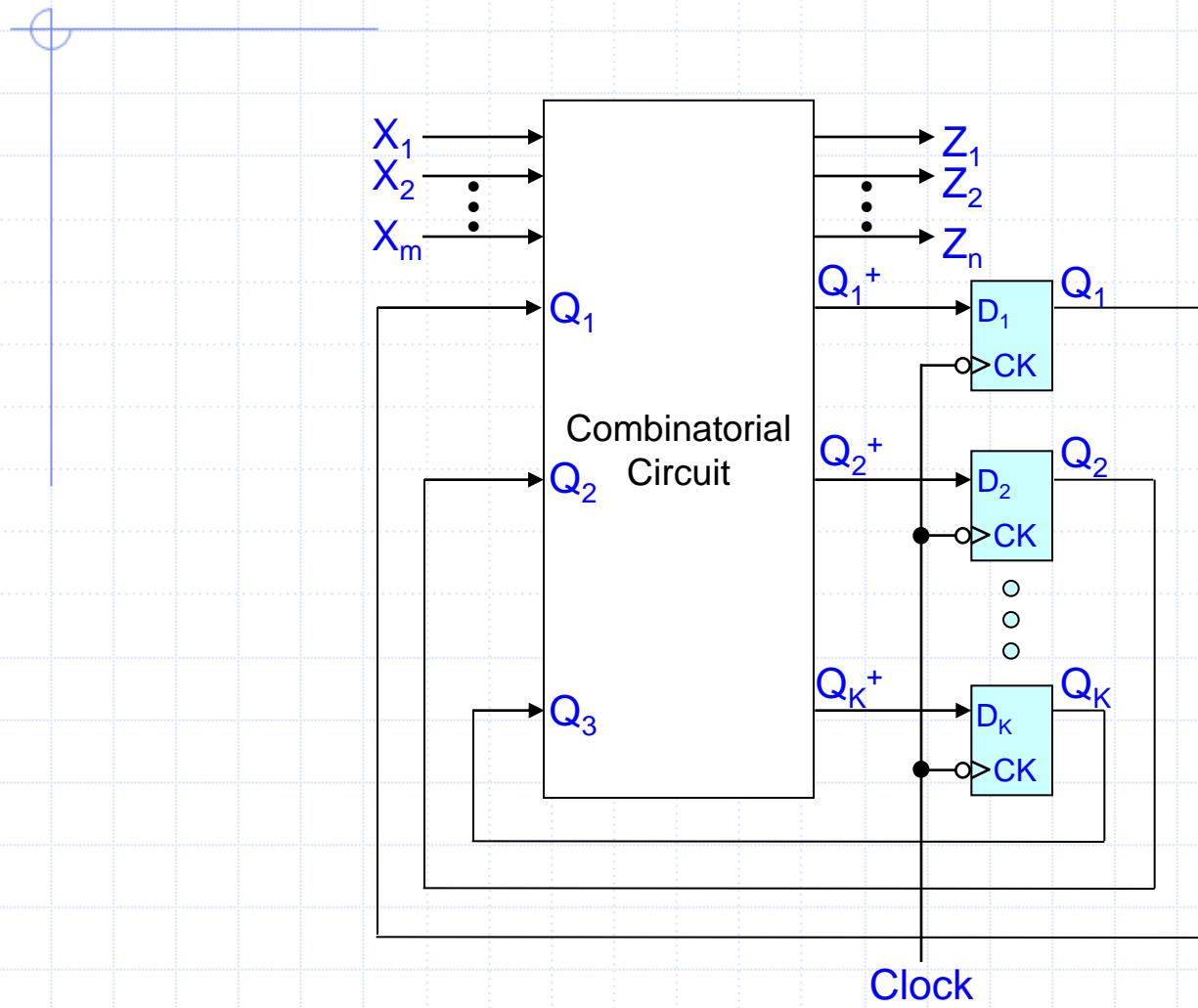


A More Complex Sequence Detector

Design a sequence detector whose output Z is one if the input sequence is 010 or 1001

X =	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
Z =	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0

Mealy Sequence Detector

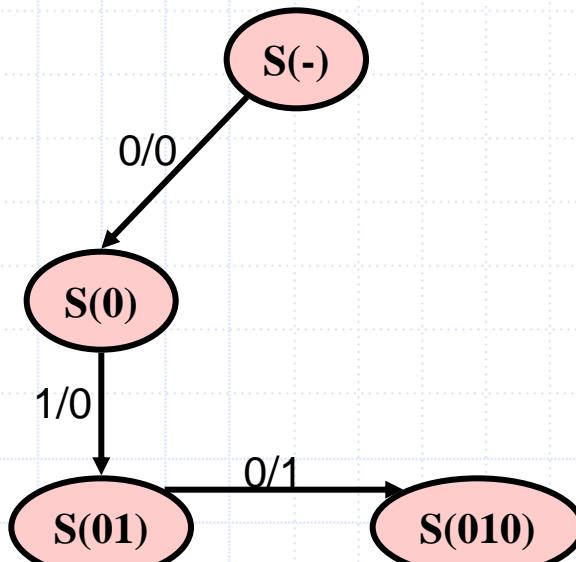


Target Sequences:

010

1001


Mealy Sequence Detector

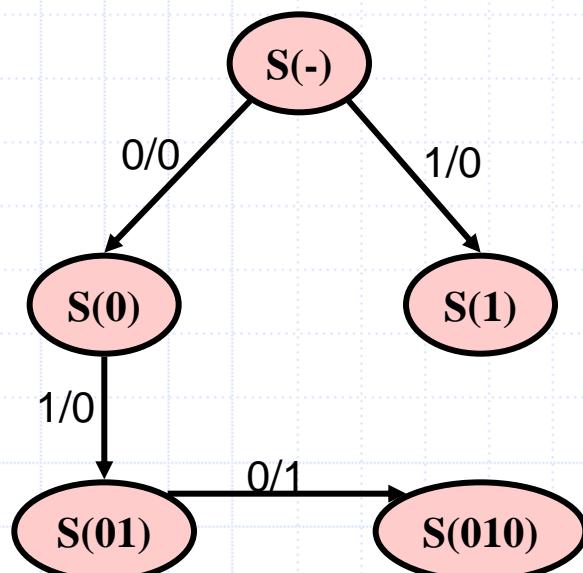

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

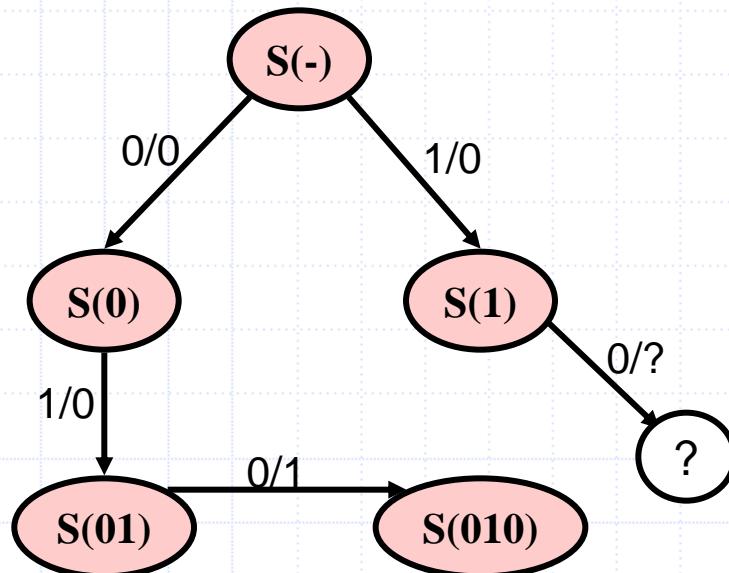

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

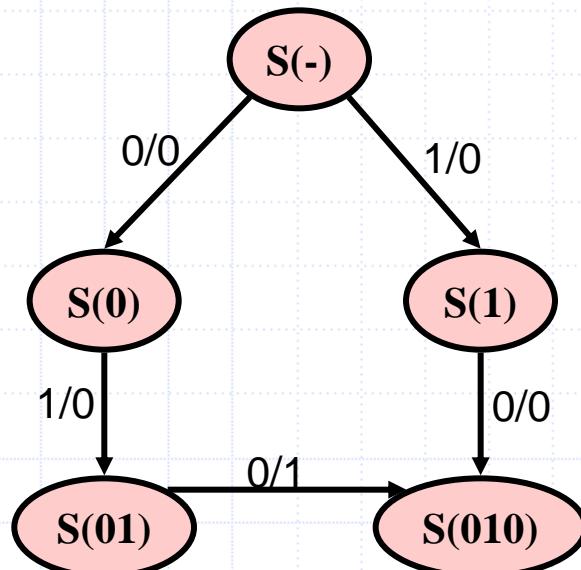

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

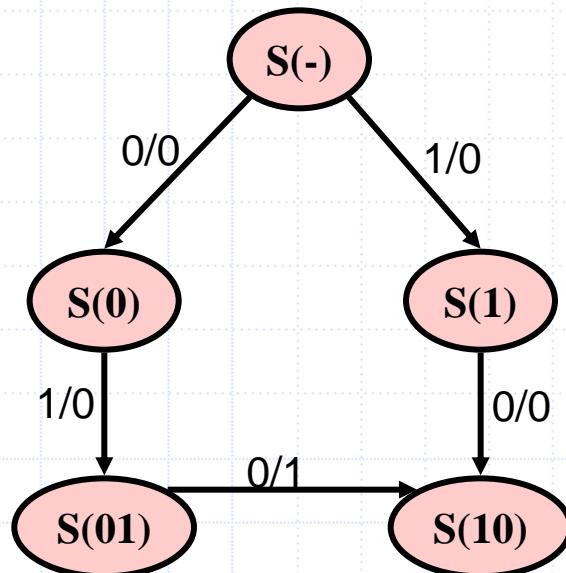

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

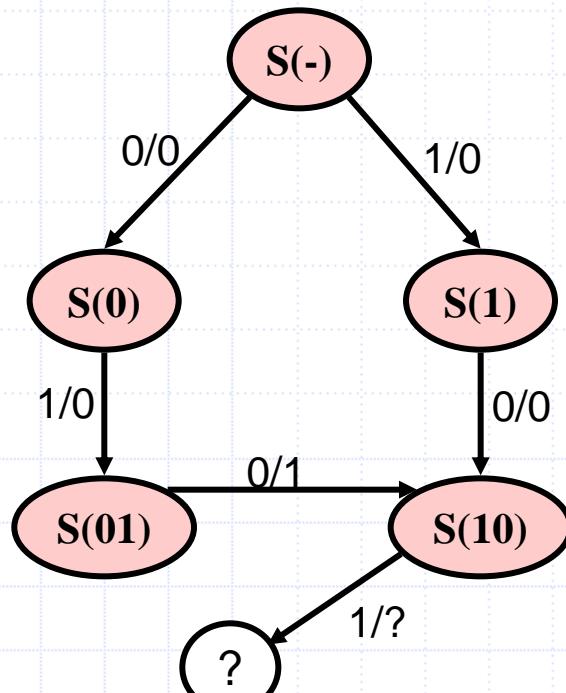

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

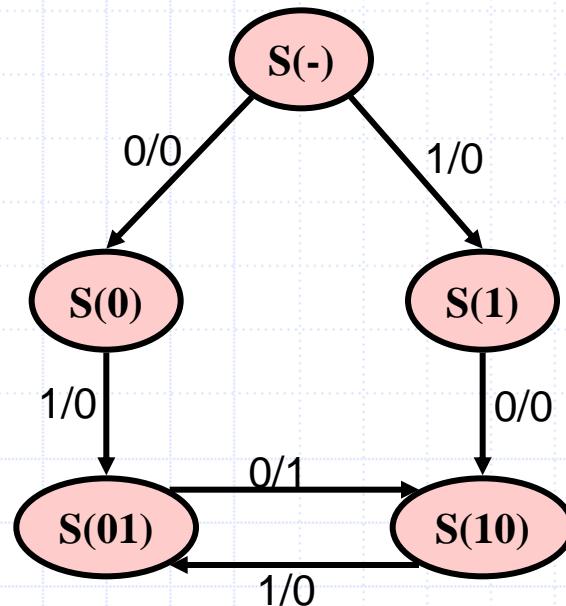

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

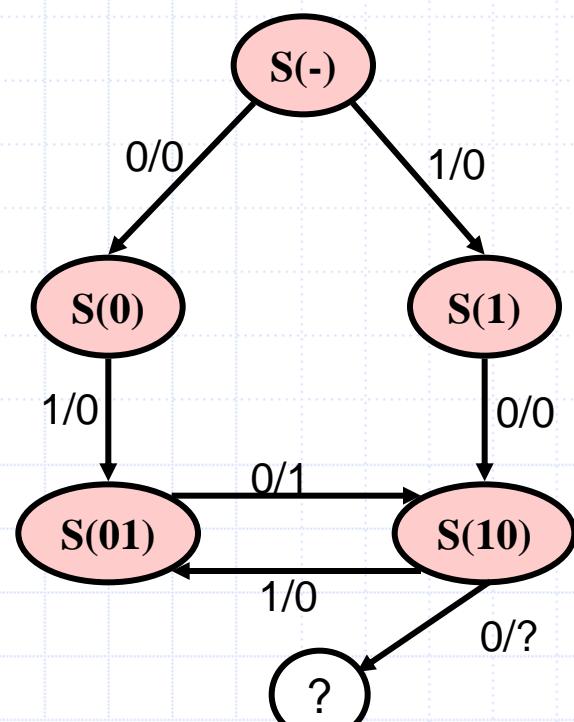

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

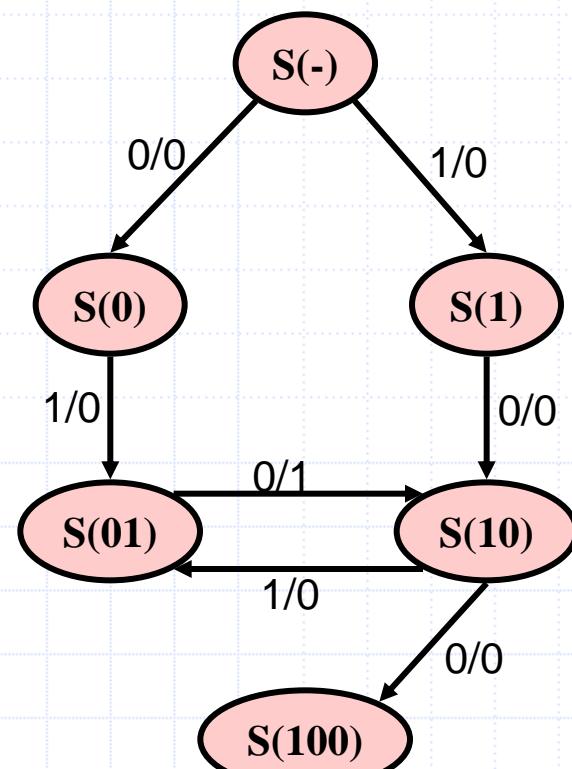

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

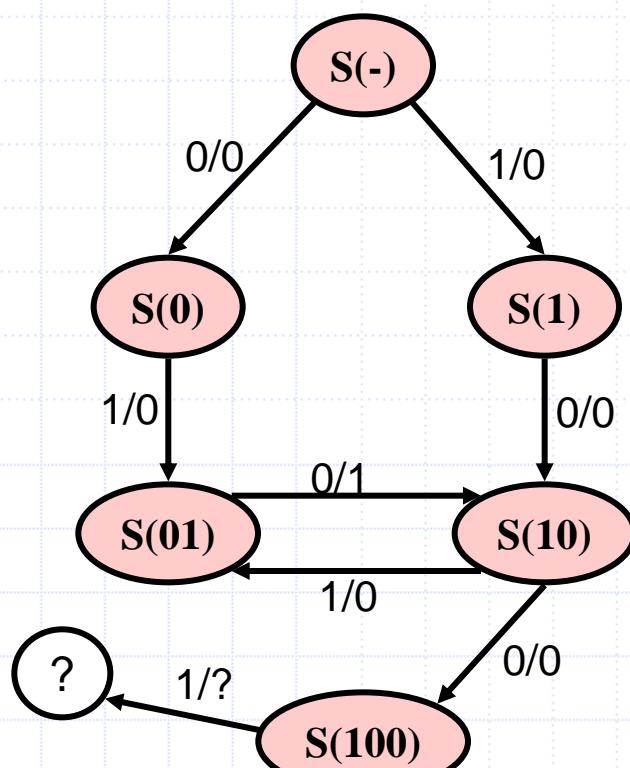

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

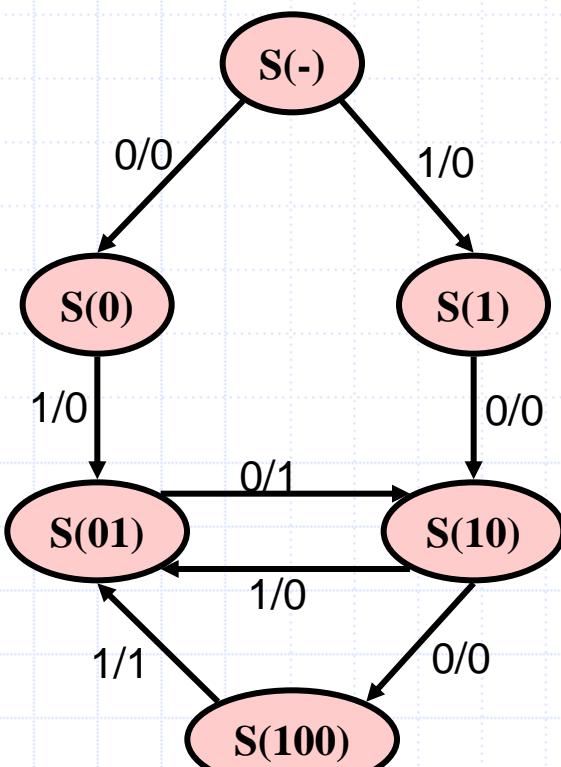

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

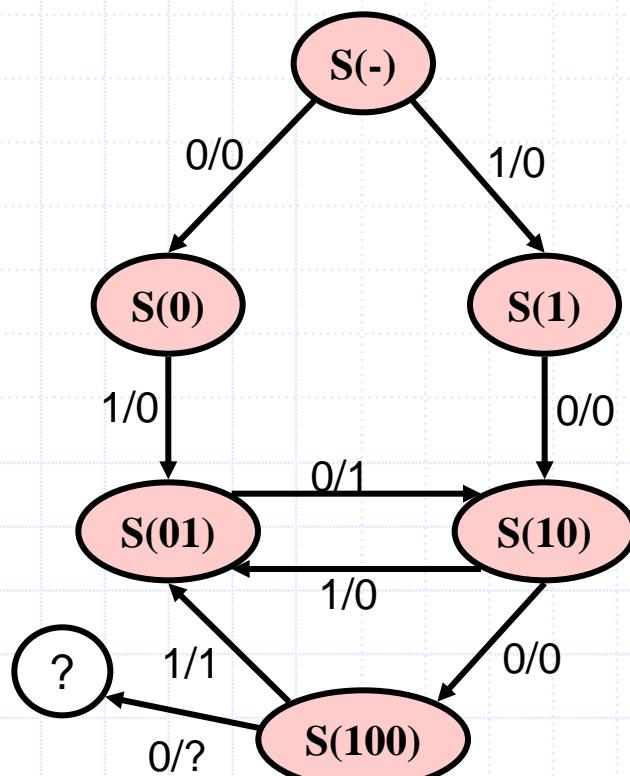

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

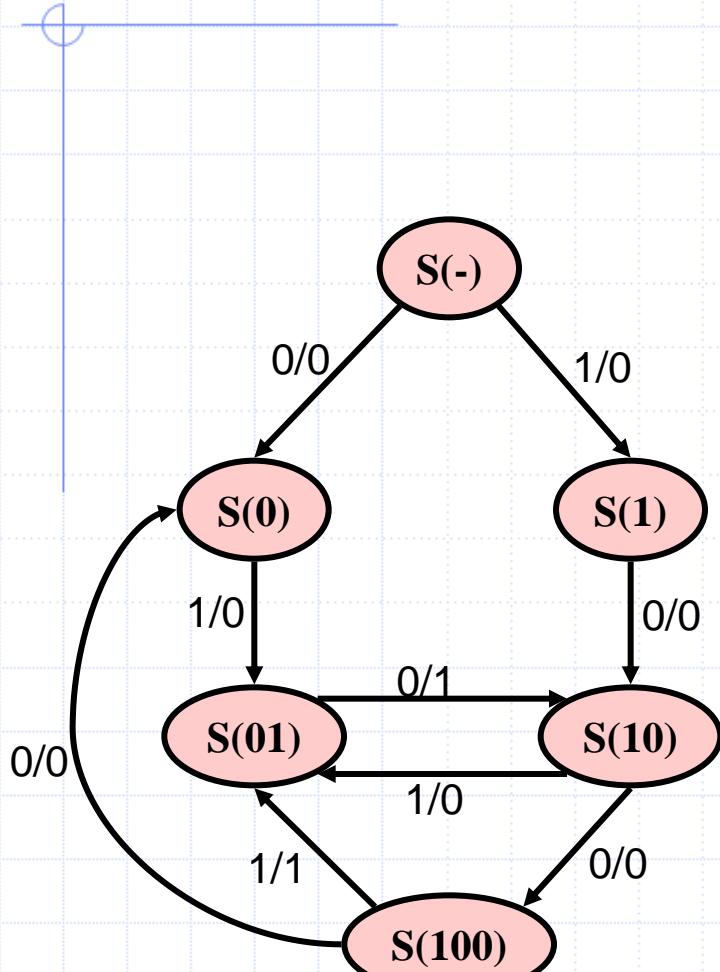

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

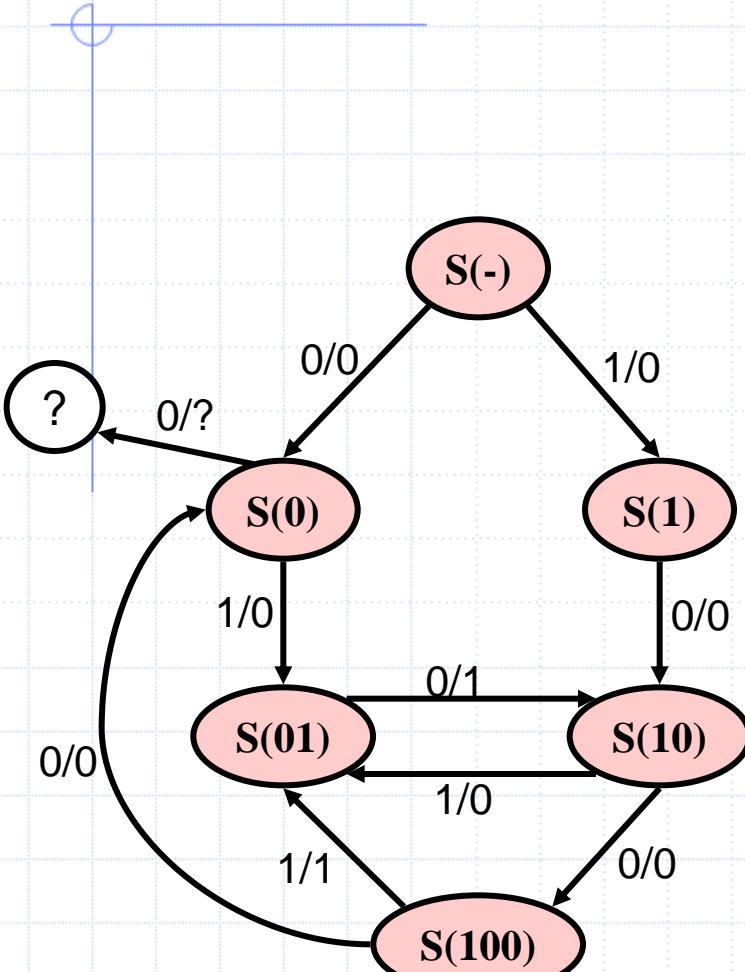

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

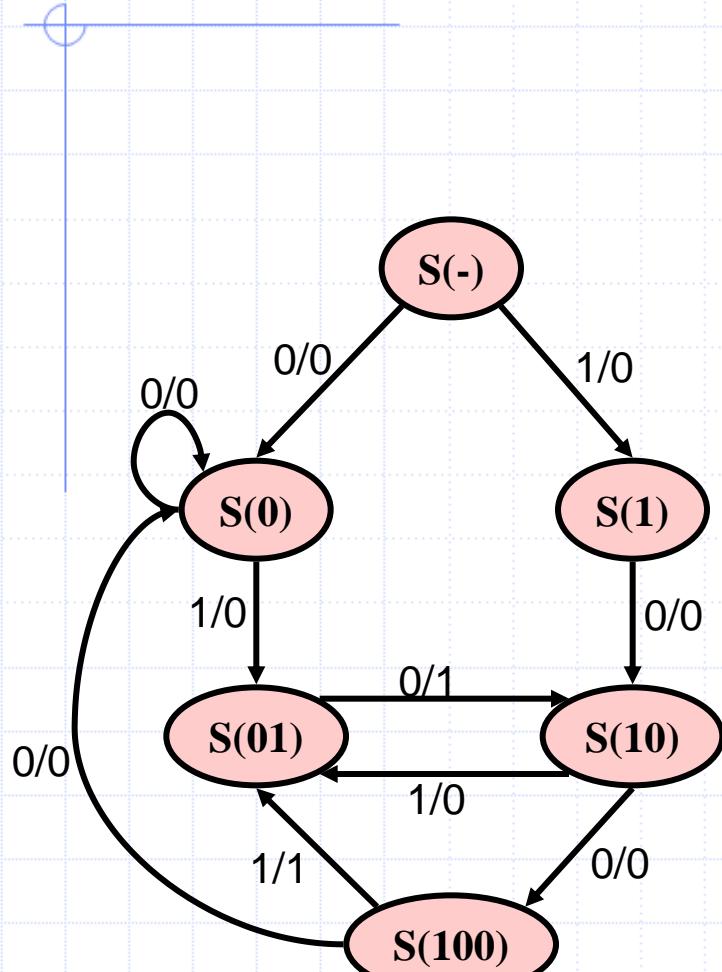

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

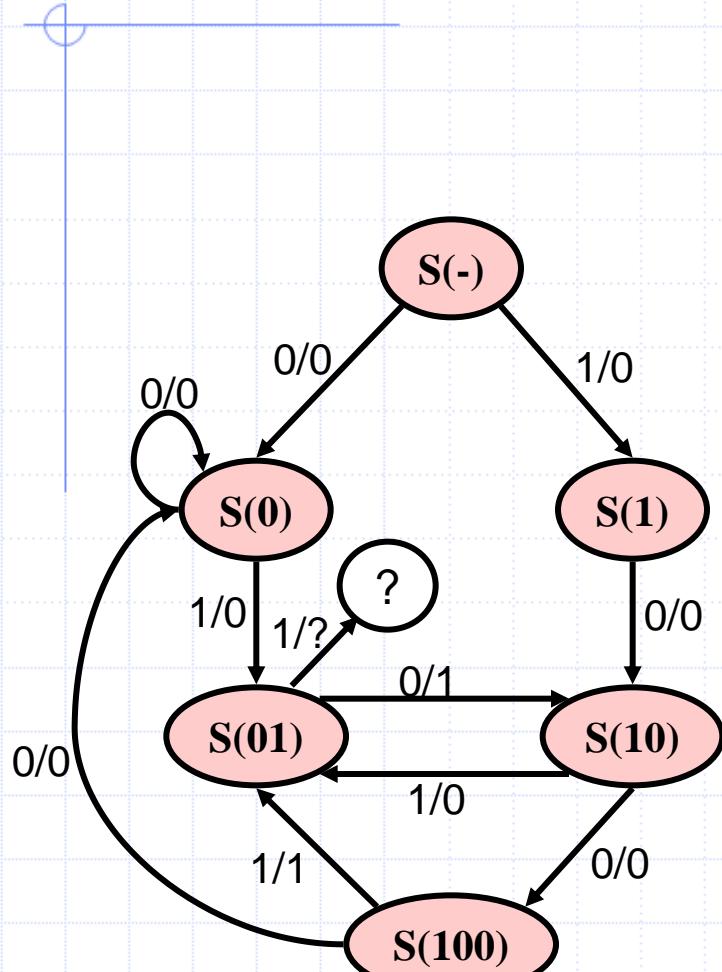

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

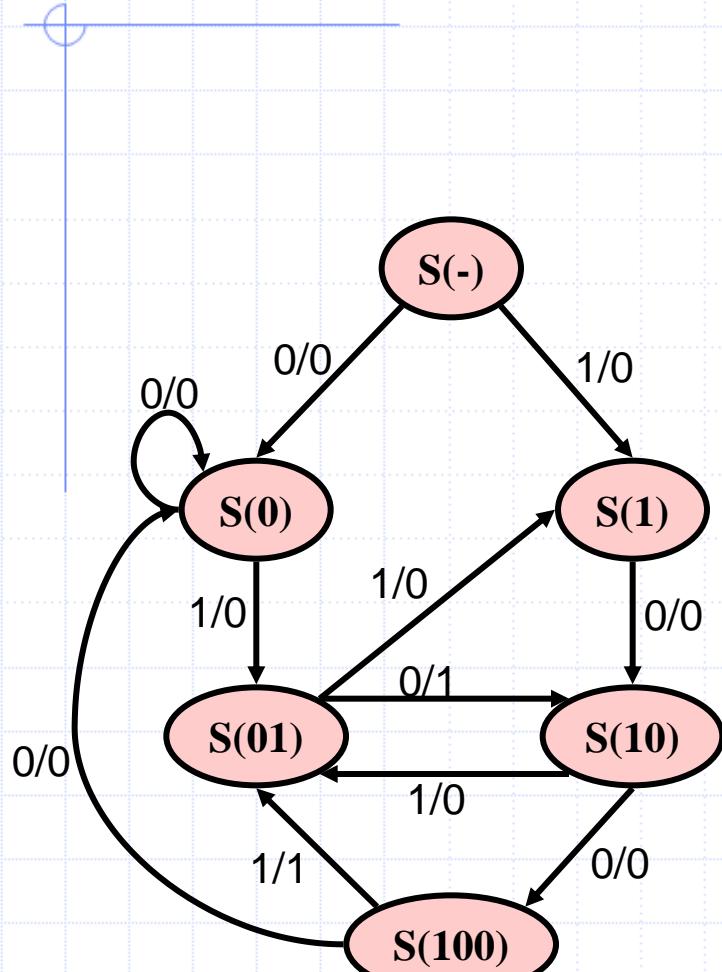

Target Sequences:

010
1001


Mealy Sequence Detector

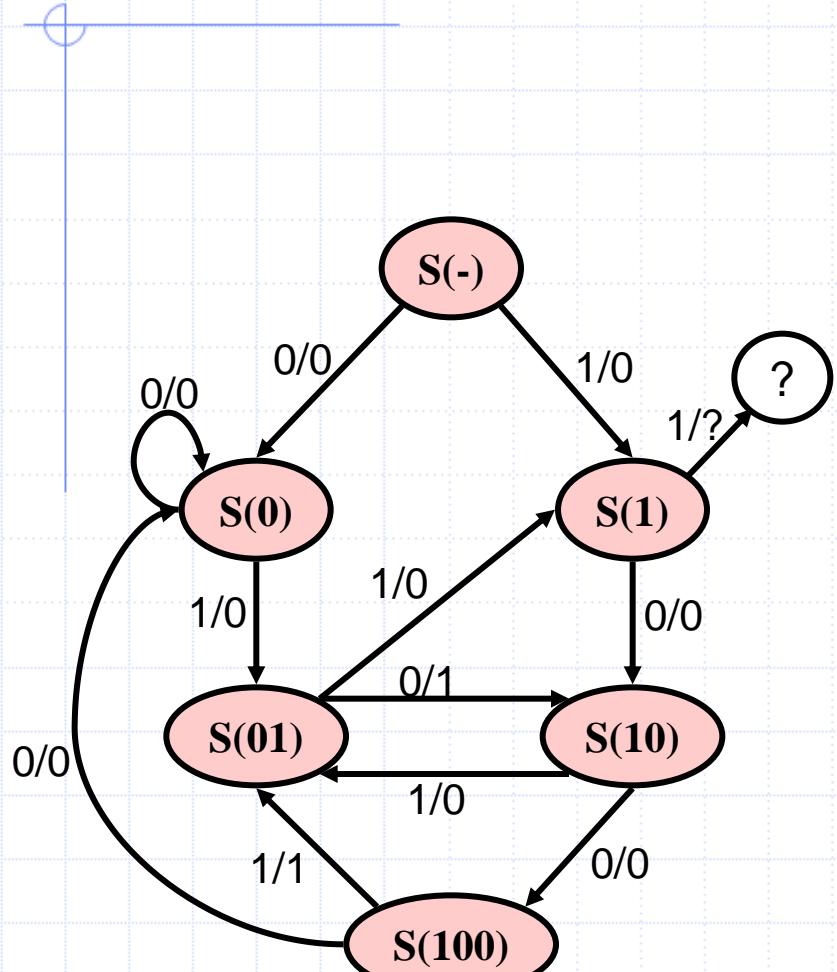

Target Sequences:

010
1001

Mealy Sequence Detector

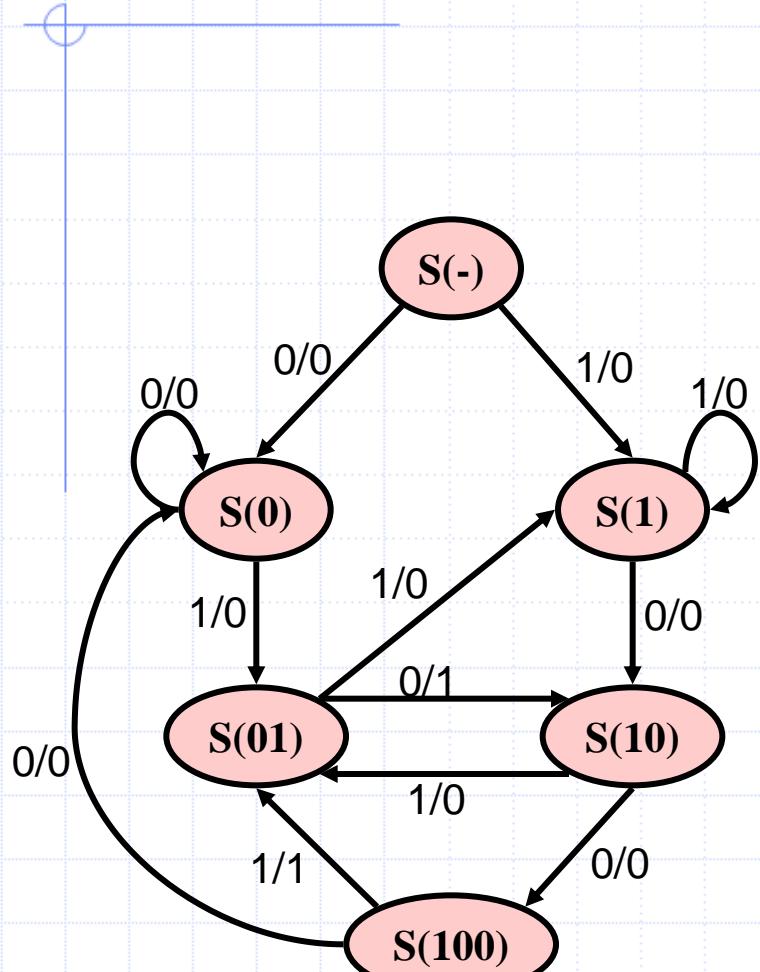


Target Sequences:

010
1001

Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010
1001

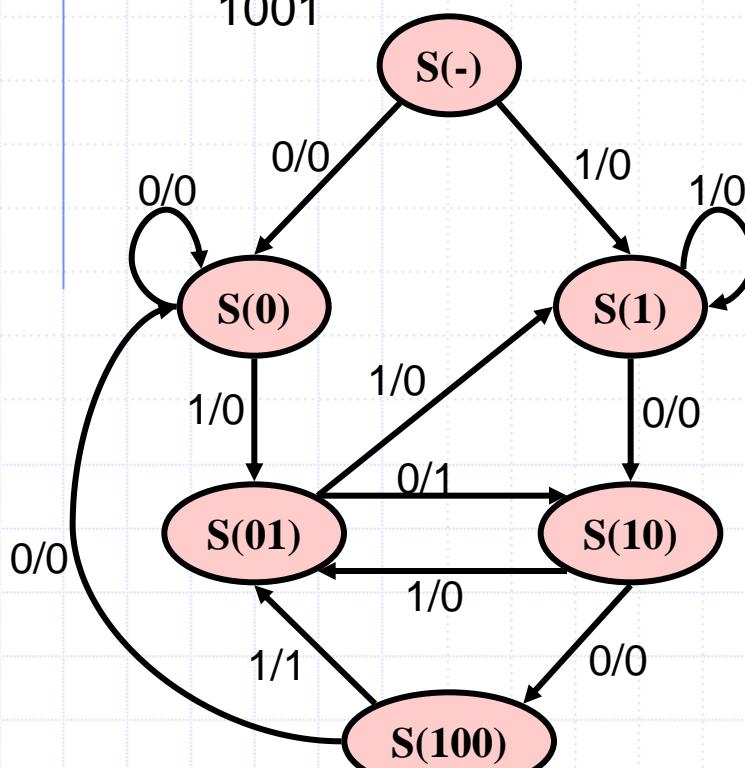

Present State	Next State		Output	
	X=0	X=1	X=0	X=1
$S(-)$	$S(0)$	$S(1)$	0	0
$S(0)$	$S(0)$	$S(01)$	0	0
$S(1)$	$S(10)$	$S(1)$	0	0
$S(01)$	$S(10)$	$S(1)$	1	0
$S(10)$	$S(100)$	$S(01)$	0	0
$S(100)$	$S(0)$	$S(01)$	0	1

Mealy Sequence Detector

Present State	Next State		Output	
	X=0	X=1	X=0	X=1
S(-)	S(0)	S(1)	0	0
S(0)	S(0)	S(01)	0	0
S(1)	S(10)	S(1)	0	0
S(01)	S(10)	S(1)	1	0
S(10)	S(100)	S(01)	0	0
S(100)	S(0)	S(01)	0	1

State	Code Q ₂ Q ₁ Q ₀
S(-)	000
S(0)	001
S(1)	010
S(01)	011
S(10)	100
S(100)	101

Mealy Sequence Detector

Present State	Next State		Output	
	X=0	X=1	X=0	X=1
000	S(0)	S(1)	0	0
S(0)	S(0)	S(01)	0	0
S(1)	S(10)	S(1)	0	0
S(01)	S(10)	S(1)	1	0
S(10)	S(100)	S(01)	0	0
S(100)	S(0)	S(01)	0	1

State	Code Q ₂ Q ₁ Q ₀
S(-)	000
S(0)	001
S(1)	010
S(01)	011
S(10)	100
S(100)	101

Mealy Sequence Detector

Present State	Next State		Output	
	X=0	X=1	X=0	X=1
000	001	S(1)	0	0
001	001	S(01)	0	0
S(1)	S(10)	S(1)	0	0
S(01)	S(10)	S(1)	1	0
S(10)	S(100)	S(01)	0	0
S(100)	001	S(01)	0	1

State	Code Q ₂ Q ₁ Q ₀
S(-)	000
S(0)	001
S(1)	010
S(01)	011
S(10)	100
S(100)	101

Mealy Sequence Detector

Present State	Next State		Output	
	X=0	X=1	X=0	X=1
000	001	010	0	0
001	001	S(01)	0	0
010	S(10)	010	0	0
S(01)	S(10)	010	1	0
S(10)	S(100)	S(01)	0	0
S(100)	001	S(01)	0	1

State	Code Q ₂ Q ₁ Q ₀
S(-)	000
S(0)	001
S(1)	010
S(01)	011
S(10)	100
S(100)	101


Mealy Sequence Detector

Present State	Next State		Output	
	X=0	X=1	X=0	X=1
000	001	010	0	0
001	001	011	0	0
010	S(10)	010	0	0
011	S(10)	010	1	0
S(10)	S(100)	011	0	0
S(100)	001	011	0	1

State	Code Q ₂ Q ₁ Q ₀
S(-)	000
S(0)	001
S(1)	010
S(01)	011
S(10)	100
S(100)	101

Mealy Sequence Detector


Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
000	001	010	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1

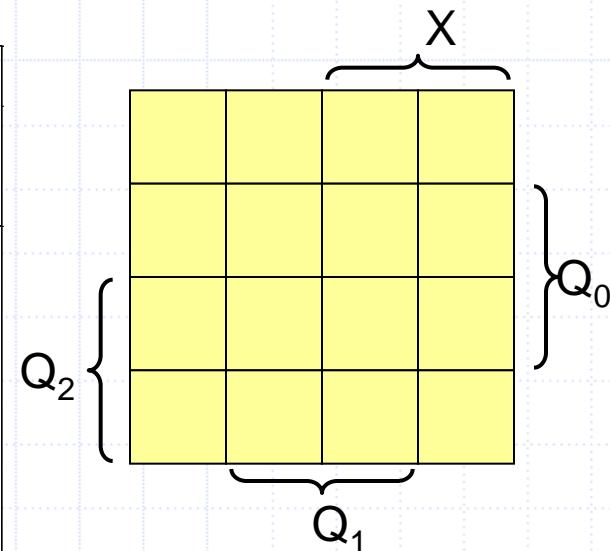

Which Karnaugh map cells are don't cares?

Mealy Sequence Detector


Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
000	001	010	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1

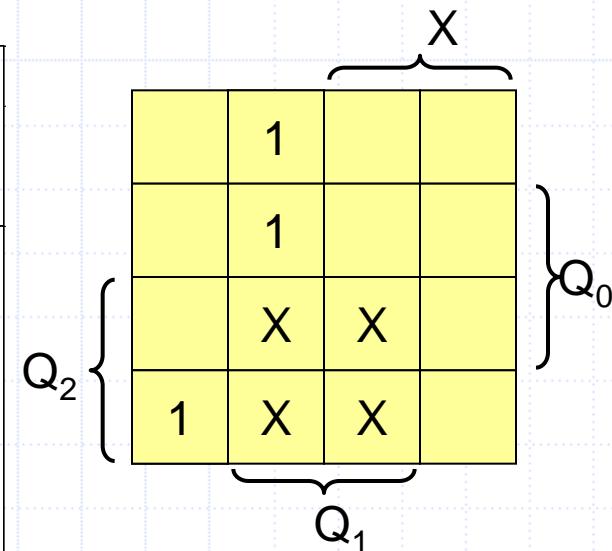

$$D_2 =$$

Mealy Sequence Detector


Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
000	001	010	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1

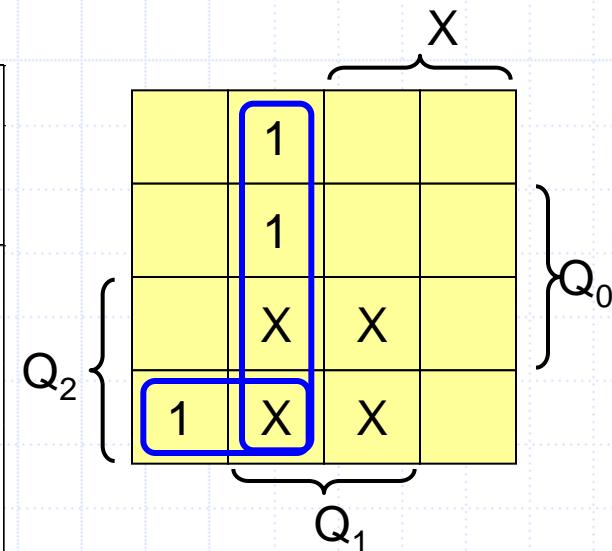

$$D_2 = Q_1 X' + Q_2 Q_0' X'$$

Mealy Sequence Detector


Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
000	001	010	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1

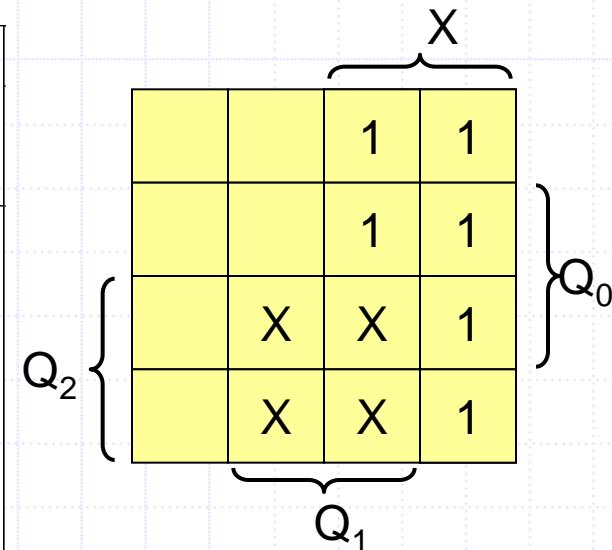

$$D_1 =$$

Mealy Sequence Detector


Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
000	001	010	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1

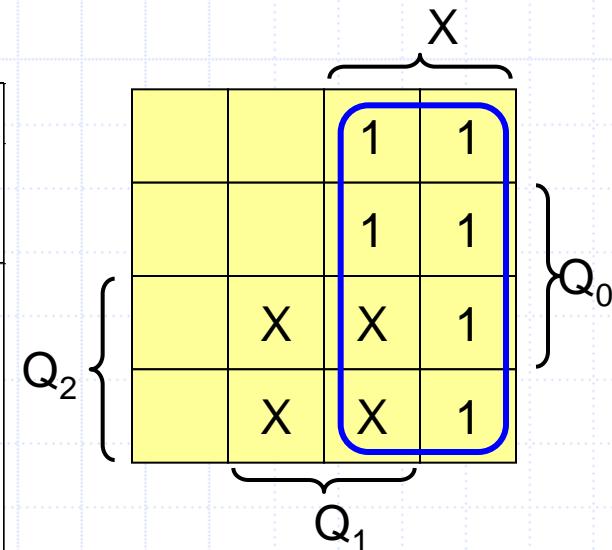

$$D_1 = X$$

Mealy Sequence Detector


Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
000	001	010	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1

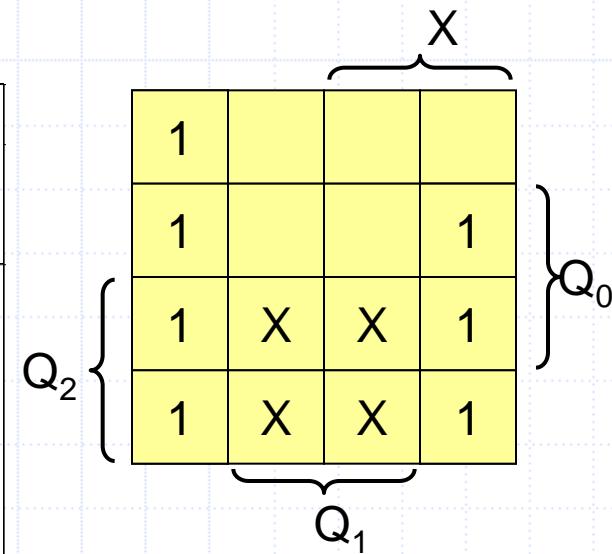

$$D_0 =$$

Mealy Sequence Detector


Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$ $Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$X=1$ $Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$X=0$	$X=1$
000	001	010	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1

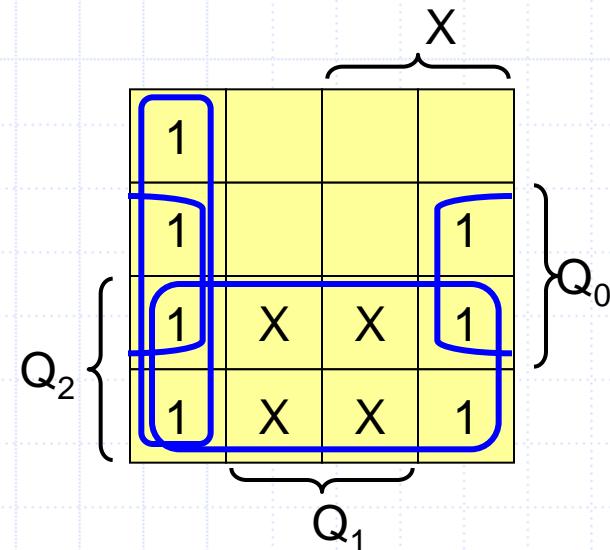

$$D_0 = Q_2 + Q_1'X' + Q_1'Q_0$$


Mealy Sequence Detector

Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
000	001	010	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1

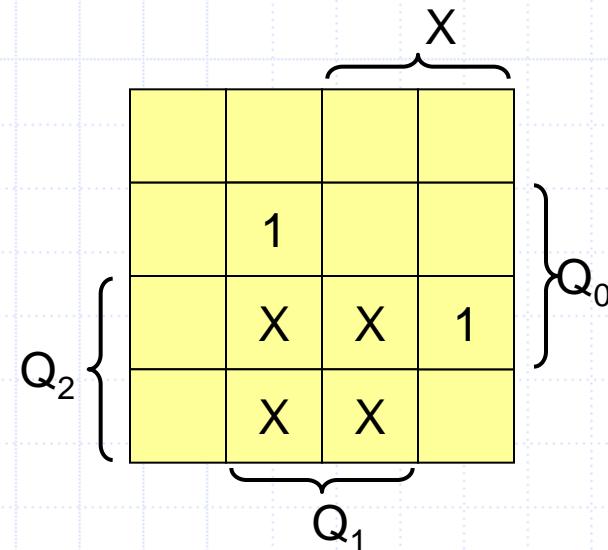

Mealy Sequence Detector

Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
000	001	010	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1

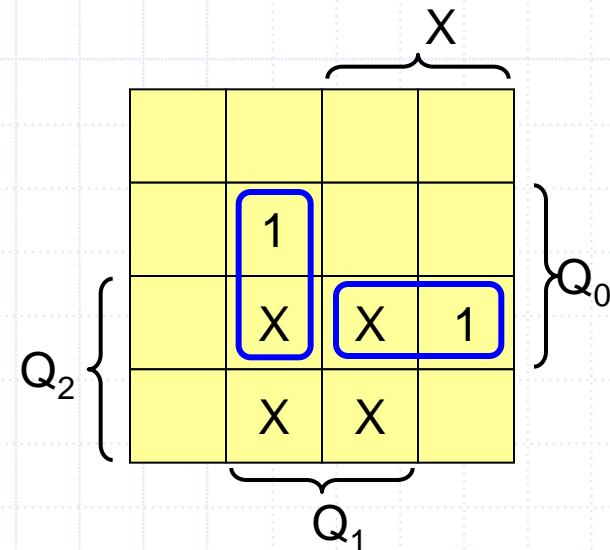

$$Z = Q_1 Q_0 X' + Q_2 Q_0 X$$

Mealy Sequence Detector Design Verification

Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$ $Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$X=1$ $Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$X=0$	$X=1$
000	001	010	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1
110	???	???	?	?
111	???	???	?	?

$$D_0 = Q_2 + Q_1'X + Q_1'Q_0$$

$$D_1 = X$$

$$D_2 = Q_1X' + Q_2Q_0'X'$$

$$Z = Q_1Q_0X' + Q_2Q_0X$$

Mealy Sequence Detector Design Verification


Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
000	$Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1
110	1??	0??	?	?
111	1??	0??	?	?

$$D_0 = Q_2 + Q_1'X' + Q_1'Q_0$$

$$D_1 = X$$

$$D_2 = Q_1X' + Q_2Q_0'X'$$

$$X = Q_1Q_0X' + Q_2Q_0X$$

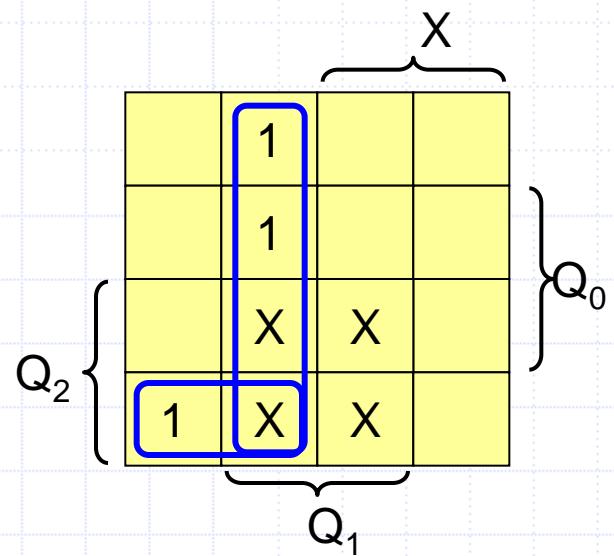

Mealy Sequence Detector Design Verification


Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
000	$Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1
110	10?	01?	?	?
111	10?	01?	?	?

$$D_0 = Q_2 + Q_1'X' + Q_1'Q_0$$

$$D_1 = X$$

$$D_2 = Q_1X' + Q_2Q_0'X'$$

$$X = Q_1Q_0X' + Q_2Q_0X$$

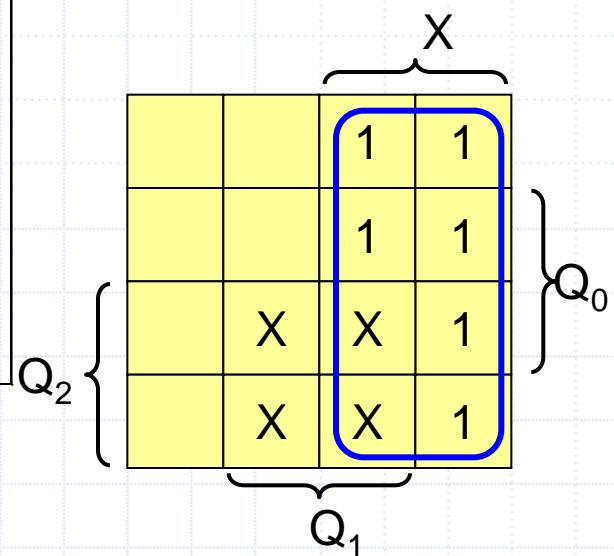

Mealy Sequence Detector Design Verification


Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$ $Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$X=1$ $Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$X=0$	$X=1$
000	001	010	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1
110	101	011	?	?
111	101	011	?	?

$$D_0 = Q_2 + Q_1'X' + Q_1'Q_0$$

$$D_1 = X$$

$$D_2 = Q_1X' + Q_2Q_0'X'$$

$$X = Q_1Q_0X' + Q_2Q_0X$$

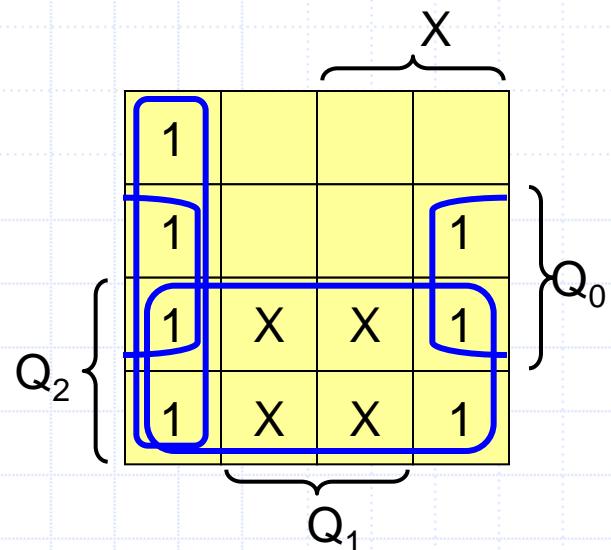

Mealy Sequence Detector Design Verification

Present State $Q_2 Q_1 Q_0$	Next State		Output	
	$X=0$ $Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$X=1$ $Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$X=0$	$X=1$
000	001	010	0	0
001	001	011	0	0
010	100	010	0	0
011	100	010	1	0
100	101	011	0	0
101	001	011	0	1
110	101	011	0	0
111	101	011	1	1

$$D_0 = Q_2 + Q_1'X' + Q_1'Q_0$$

$$D_1 = X$$

$$D_2 = Q_1X' + Q_2Q_0'X'$$

$$X = Q_1Q_0X' + Q_2Q_0X$$

